

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Un enfoque de análisis claro y conciso

Gloria Mata Hernández

DGAPA, UNAM
PAPIME PE100920
Edición Digital
Facultad de Ingeniería



CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Un enfoque de análisis claro y conciso

Gloria Mata Hernández



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Dr. Fernando Rafael Castañeda Sabido
Director General

Mtra. Brenda Morales Chambert
Directora de Apoyo a la Docencia

Lic. Ana Laura Pasos Hernández
Jefa del Departamento del PAPIME



Dirección General de Asuntos
del Personal Académico

Proyecto PAPIME - Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y
Mejoramiento de la Enseñanza - PAPIME

Esta Edición Digital es un Suplemento de la Edición Interactiva, la cual
recibió el apoyo de la DGAPA en el marco de la Convocatoria PAPIME 2020
del 12 de agosto de 2019. Proyecto PE100920

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Circuitos Eléctricos: Un enfoque de análisis claro y conciso

Gloria Mata Hernández

DGAPA-PAPIME.

UNAM

Edición Digital 2022 versión 1.0 (Suplemento de la Edición Interactiva)
Desarrollado en la Facultad de Ingeniería

Ing. Fernando Rivera Pérez
Diseño de la Edición Digital

Ing. Víctor Manuel Sánchez Esquivel
Revisión Técnica

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

Dra. Ruth López Pérez
Dirección Creativa de Portadas

Yekatl González Angulo Chávez
Portada Principal y Contraportada
Estudiante de la Facultad de Artes y Diseño

D.R. ® UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Ciudad Universitaria. Alcaldía Coyoacán

C.P. 04510, México, Distrito Federal

Hecho en México

I 2022

Esta edición digital en formato pdf estático es un suplemento de la edición interactiva. Fue auspiciada por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, mediante el programa PAPIME

Puede visualizarse en las siguientes plataformas:

- iPad, iPod, iPhone y Mac (iOS/OSX)
- En formato estático pdf (Windows/Linux)

Presentación

La asignatura de Circuitos Eléctricos constituye el núcleo conceptual básico de la Ingeniería Eléctrica a partir de la cual se derivan las Ingenierías de Electrónica, de Telecomunicaciones y de Computación, de ahí su importancia en estas licenciaturas que se imparten en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, siendo esencial e indispensable como primera asignatura de las Ciencias de Ingeniería, ya que su conocimiento es la base de la tecnología moderna.

El curso curricular da continuidad al de Sistemas y Señales, ahora se abordan los Sistemas Eléctricos, Lineales, Invariantes en el tiempo, de Parámetros concentrados, Causales o no anticipativos. El material está orientado a estudiantes del 5° semestre de las asignaturas de Circuitos Eléctricos.

El Análisis de los Circuitos Eléctricos, se aborda bajo diferentes métodos de análisis:

- Estado de respuesta transitoria y permanente
- De corriente directa (CD) y corriente alterna (CA)
- En el dominio del tiempo y de la frecuencia
- De sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos
- Métodos sistemáticos mediante LK y LCK
- Enfoque de Teoremas de Redes Eléctricas
- Síntesis de los circuitos eléctricos

Para el proceso de aprendizaje de los estudiantes en estos temas se requiere de practicar y ejercitarse de forma sistemática y constante, el material que se utiliza contribuye a este proceso. Las matemáticas requeridas, aunque no son complicadas, si requieren de una clara comprensión y los métodos utilizados se pueden aplicar a circuitos más complejos y avanzados.

Bajo este enfoque se ha diseñado un libro en pdf estático con diversos recursos educativos, un material que aborda los aspectos fundamentales de la teoría, en el que se verifican los análisis y resultados con simulaciones en los diferentes dominios y los conocimientos adquiridos son utilizados en aplicaciones prácticas de manera que los estudiantes asimilan con mayor facilidad y efectividad.

Esta estrategia educativa, la autora la ha denominado el Triángulo del Aprendizaje Efectivo que conjunta de forma eficaz la teoría, la simulación y la aplicación práctica logrando un aprendizaje efectivo y sustancial en los estudiantes.

Contempla un enfoque de análisis claro y conciso con contenidos entendibles de una forma rápida y efectiva, de manera que a los estudiantes se les facilite el aprender, comprender, asociar y asimilar los temas, aplicar e interpretar los circuitos y los resultados obtenidos del análisis. Así mismo, se incluyen en anexos algunas demostraciones fundamentales y formularios que resumen cada capítulo y que pueden ser de gran utilidad para los estudiantes.

Se abordan los fundamentos de los temas de: Sistemas eléctricos, Análisis de circuitos eléctricos en estado sinusoidal permanente, Potencia y circuitos eléctricos trifásicos, Métodos generales de análisis de redes eléctricas, Teoremas de redes eléctricas y Redes de dos puertos o bipuertos.

Es de gran interés para la autora fortalecer el conocimiento en los estudiantes a través de una estrategia visual, no exclusiva, ya que la ingeniería se basa en dibujos de diversa índole como diagramas eléctricos.

cos, de bloques, de flujo, siendo que el aspecto gráfico se aprovecha como elemento fundamental para visualizar, comprender el todo, interpretar y con ello poder concluir acerca de los resultados.

Este recurso educativo es un suplemento, como parte de los productos del proyecto PAPIME PE100920 titulado “Desarrollo del Libro Electrónico interactivo para la disciplina de Circuitos Eléctricos” en el que se busca que los estudiantes dispongan de un material accesible, atractivo y juvenil.

El material que se presenta surge a partir de la idea inicial de conjuntar diversos materiales, diapositivas, notas, apuntes de clase, y otros recursos educativos emanados de la experiencia docente de muchos años e integrarlos en un libro digital estático, que es el que se presenta en esta edición, y un libro electrónico interactivo, ambos que puedan ser de utilidad para los estudiantes que por primera vez se acercan al estudio de los circuitos eléctricos.

Este material en el formato digital ha sido editado totalmente con Latex, un lenguaje abierto para la composición de textos, la creación de libros, documentos científicos y técnicos, el cual contiene diversos objetos de aprendizaje y múltiples fórmulas matemáticas, utilizando los diversos recursos educativos proporcionados por la responsable del proyecto, que con gran profesionalismo y compromiso lo ha realizado Fernando Rivera Pérez, incluyendo la elaboración de las gráficas, dibujos en el mismo lenguaje, verificación de resultados de los ejercicios incluidos, edición de formularios que se incluyen al final del texto, dándole la oportunidad de presentarlo como Material Didáctico para su titulación en la Modalidad de Apoyo a la Docencia.

En el contexto del proyecto PAPIME, se incluye también Material Visual de Divulgación Complementario del Libro Electrónico Interactivo de Circuitos Eléctricos que se presenta en formato de libro, realizado, a través de la vinculación con la Facultad de Artes y Diseño, con la participación de la Dra. Ruth López Pérez y sus estudiantes, generando atractivos materiales que combinan maravillosamente la información teórica y visual. El Material Visual está integrado con tres Partes: Compendio de Exposición Carteles, Recursos Interactivos Educativos y Compendio de Portadas, alusivos todos a Circuitos Eléctricos.

Por otro lado, una mención especial y agradecimiento al Ing. Víctor Sánchez Esquivel por aceptar realizar la Revisión Técnica de este material, aportando sus acertadas observaciones.

En este sentido, cabe mencionar que, aún cuando hemos revisado exhaustivamente el material que se presenta, sabemos que podríamos no quedar exentos de algún error u omisión, mismo que agradeceríamos al lector nos lo hiciera saber.

Finalmente, agradecemos a la DGAPA, el apoyo otorgado al proyecto PAPIME PE100920 para la realización de este material.

M.I. Gloria Mata Hernández

Responsable del Proyecto PAPIME 100920

ÍNDICE GENERAL

1	Sistemas Eléctricos	13
1.1	Introducción	13
1.2	Clasificación de redes eléctricas	14
1.3	Variables eléctricas	17
1.4	Elementos de dos terminales	19
1.4.1	Elemento Resistivo LIT	19
1.4.2	Elemento Inductivo LIT	21
1.4.3	Elemento Capacitivo LIT	22
1.4.4	Fuentes de energía independientes ideales	23
1.4.5	Fuentes de energía independientes reales	23
1.4.6	Fuentes de Energía Dependientes	24
1.4.7	Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK)	25
1.4.8	Ley de corrientes de Kirchhoff (LCK)	27
1.4.9	Divisor de voltaje	27
1.4.10	Divisor de corriente	28
1.5	Transformación de fuentes	29
1.5.1	Transformación de fuentes	29
1.6	Transformación Estrella a Delta y Delta a Estrella	31
1.6.1	Conversión Δ a Y	31
1.6.2	Conversión Y a Δ	31
1.7	Circuitos de primer orden	34
1.7.1	Circuito RC sin excitación	34
1.7.2	Circuito RC con excitación	35
1.7.3	Circuito RL sin excitación	35
1.7.4	Circuito RL con excitación	36
1.8	Circuitos de segundo orden	42
1.8.1	Circuito RLC en serie sin fuente	42
1.8.2	Circuito RLC en paralelo sin fuente	46
1.8.3	Circuito RLC en serie con fuente	47
1.8.4	Circuito RLC paralelo con fuente	47

1.9	Análisis mediante la Transformada de Laplace	49
1.9.1	Inductor en el dominio “s”	50
1.9.2	Capacitor en el dominio “s”	51
1.9.3	Resistencia y fuentes en el dominio “s”	51
1.9.4	Impedancia y Admitancia	52
1.10	La Función de Transferencia	53
2	Análisis de circuitos en estado sinusoidal permanente	56
2.1	Introducción	56
2.2	Fasores	57
2.2.1	Impedancia y Admitancia	58
2.2.2	Impedancia Resistiva	59
2.2.3	Impedancia Capacitiva	60
2.2.4	Impedancia Inductiva	61
2.3	Resonancia	63
2.3.1	Circuito resonante en serie	63
2.3.2	Conversión serie - paralelo RL Y RC	69
2.3.3	Circuito resonante en paralelo	70
2.4	Escalamiento	73
2.4.1	Escalamiento en magnitud	73
2.4.2	Escalamiento en frecuencia	74
3	Potencia y Circuitos Trifásicos	75
3.1	Introducción	75
3.2	Potencia instantánea y potencia promedio	76
3.2.1	Potencia promedio	77
3.2.2	Valor rms o eficaz	78
3.2.3	Potencia en un inductor	79
3.2.4	Potencia en un Capacitor	80
3.3	Potencia compleja	82
3.3.1	Triángulo de potencias	85
3.3.2	Factor de Potencia	86
3.3.3	Corrección del factor de potencia	86
3.4	Sistemas trifásicos	89
3.4.1	Sistema trifásico Y-Y	90
3.4.2	Sistema trifásico Y - Δ	94
4	Métodos de Análisis	102
4.1	Introducción	102
4.2	Método de los voltajes de nodo	103
4.2.1	Análisis de nodos con fuentes de corriente	103
4.3	Método de las corrientes de malla	108
4.3.1	Análisis de mallas con fuentes de voltaje	108
5	Teoremas de circuitos eléctricos	127
5.1	Introducción	127
5.2	Teorema de Sustitución	128
5.3	Teorema de Superposición	128

5.4	Teorema de Thévenin	130
5.5	Teorema de Norton	132
5.6	Teorema de Reciprocidad	133
5.7	Teorema de Máxima transferencia de potencia	136
6	Bipuertos	138
6.1	Introducción	138
6.2	Redes de dos puertos	139
6.2.1	Parámetros de impedancia Z	140
6.2.2	Parámetros de admitancia Y	141
6.2.3	Parámetros híbridos H	147
6.2.4	Parámetros híbridos inversos G	147
6.2.5	Parámetros de transmisión T	150
6.2.6	Parámetros de transmisión inversa	153
6.2.7	Relaciones entre parámetros	156
6.2.8	Bipuertos en serie	160
6.2.9	Bipuertos en paralelo	161
6.2.10	Bipuertos en cascada	161
A	Apéndice	164
A.0.1	Divisor de voltaje	164
A.0.2	Divisor de corriente	165
A.0.3	Circuito RC sin excitación	166
A.0.4	Circuito RL sin excitación	167
A.0.5	Circuito RC con excitación	168
A.0.6	Circuito RL con excitación	169
A.0.7	Conversión delta a estrella	170
A.0.8	Conversión estrella a delta	171
A.0.9	Conversión paralelo a serie RL	172
A.0.10	Conversión serie a paralelo RL	172
A.0.11	Conversión paralelo a serie RC	173
A.0.12	Conversión serie a paralelo RC	173
A.0.13	Función de transferencia 1	174
A.0.14	Función de Transferencia 2	175
B	Apéndice	177
C	Bibliografía	202
	Bibliografía	203

CAPÍTULO 1

SISTEMAS ELÉCTRICOS

1.1 Introducción

En este primer capítulo se aborda una introducción a los circuitos eléctricos. Se inicia presentando la clasificación de circuitos desde tres puntos de vista, las tres relacionadas, no obstante, permite tener un panorama más claro del contexto tanto de los componentes y circuitos que se utilizan, así como los métodos y técnicas que se emplearán para su análisis. Se hace énfasis en las principales variables eléctricas y cómo están relacionadas. Se describen los 3 componentes básicos de un circuito como elementos de dos terminales modelados matemáticamente mediante las variables de voltaje y de corriente, incluyendo la Ley de Ohm. También se presenta la descripción de elementos activos como son las fuentes de voltaje, de corriente tanto independientes como dependientes.

Posterior a la descripción de los componentes se presentan dos leyes fundamentales para el análisis de circuitos: las Leyes de Kirchhoff, las cuales establecen restricciones en las relaciones entre los voltajes y las corrientes en cada uno de los elementos del circuito.

A partir de estos componentes y las leyes de Kirchhoff se pueden construir modelos de circuitos prácticos, como el divisor de voltaje y el divisor de corriente, mismos que establecen técnicas simples de reducción para el análisis de circuitos eléctricos.

Con estas primeras técnicas de análisis es posible realizar transformaciones con fuentes de voltaje y de corriente, así como de circuitos con conexiones de tres terminales. Hasta este punto se ha abordado un análisis de corriente directa CD, siendo las respuestas en todos los casos también de corriente directa o de valores constantes.

Con el conocimiento adquirido es posible plantear el modelo de circuitos de primero y segundo orden, RL, RC y RLC con y sin excitación, para obtener el comportamiento de la respuesta transitoria y la permanente tanto en el dominio del tiempo como en términos de la variable 's', esto es utilizando la transformada de Laplace.

La transformada de Laplace permite analizar circuitos de una forma algebraica más sencilla que el que se realiza en el dominio del tiempo.

Así mismo, se obtiene la función de transferencia con la cual es posible determinar la respuesta de un circuito a una amplia variedad de señales de entrada. Este análisis se aborda con redes serie paralelo llamadas redes en escalera muy utilizadas en filtros pasivos.

1.2 Clasificación de redes eléctricas

Para que un circuito eléctrico realice la tarea con éxito que se le ha asignado, es necesario apoyarse en tres conceptos fundamentales que se mencionan enseguida. La aplicación adecuada de estos conceptos permite la elaboración de circuitos y sistemas complejos que agilizan y facilitan las actividades del ser humano.

Diseño: Establecer el modelo del circuito que cumpla con características para el comportamiento deseado en el dominio del tiempo o la frecuencia.

Análisis: Dada la excitación y el modelo de circuito se determina el comportamiento o respuesta del circuito (generalmente es único).

Síntesis: Dada la excitación aplicada y la respuesta que se desea obtener, se determina el circuito que permite lograrla (hay muchas soluciones).

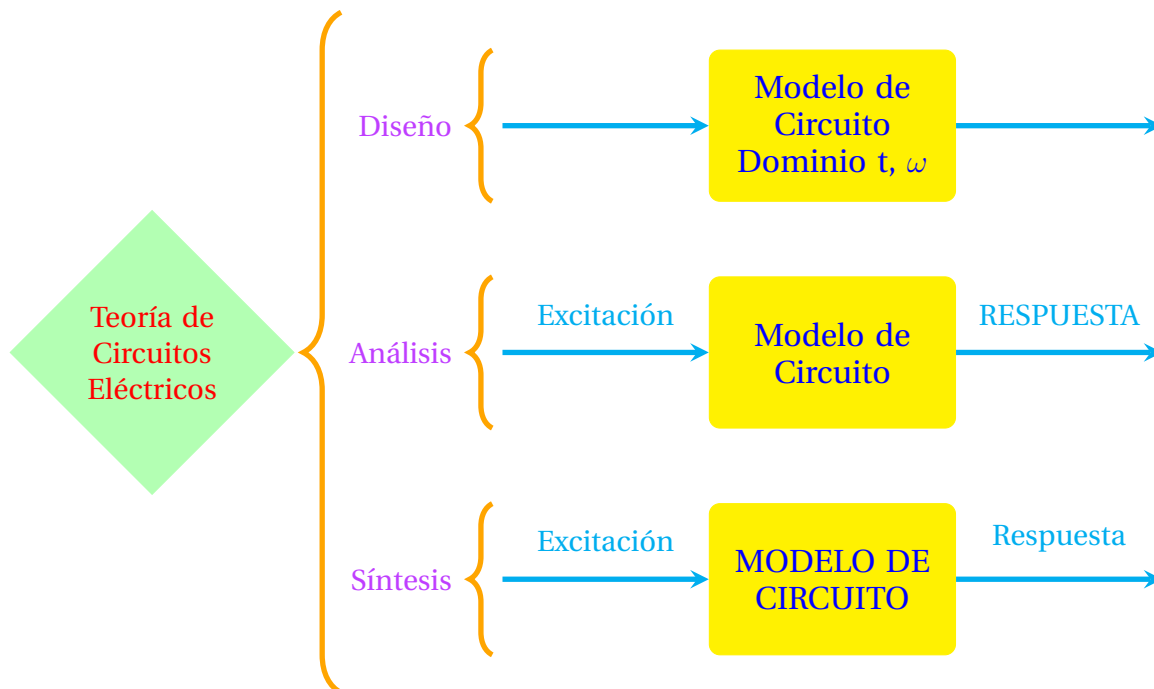


Figura 1.1: Representación desde el punto de vista del diseño, análisis y síntesis para un circuito eléctrico.

Se describen los principios más comúnmente utilizados desde el punto de vista del análisis de sistemas a un circuito eléctrico como caso particular de un sistema general.

Lineal: Un circuito lineal es aquel que cumple con el principio de aditividad y homogeneidad.

Parámetros concentrados: Las variables y/o componentes que conforman el circuito o sistema no dependen de un sistema de coordenadas espaciales, es decir el tamaño y la geometría de los mismos son despreciables. Los sistemas de parámetros concentrados pueden ser modelados con Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO). Dichos circuitos son considerados y analizados en este texto.

Invariante en el tiempo: La operación del circuito no se ve afectada por los desplazamientos temporales que tenga la señal de entrada, el circuito responderá de tal forma que se mantiene el principio de invariabilidad dando como salida una señal con los mismos desplazamientos en tiempo que la señal de entrada. Es estático en cuanto a variaciones temporales.

Finita: Las ecuaciones diferenciales que resultan de modelar un circuito eléctrico son de orden finito, por lo que son aplicables las técnicas tradicionales de resolución de este tipo de ecuaciones.

Reciprocidad: Los circuitos recíprocos permiten intercambiar entradas por salidas.

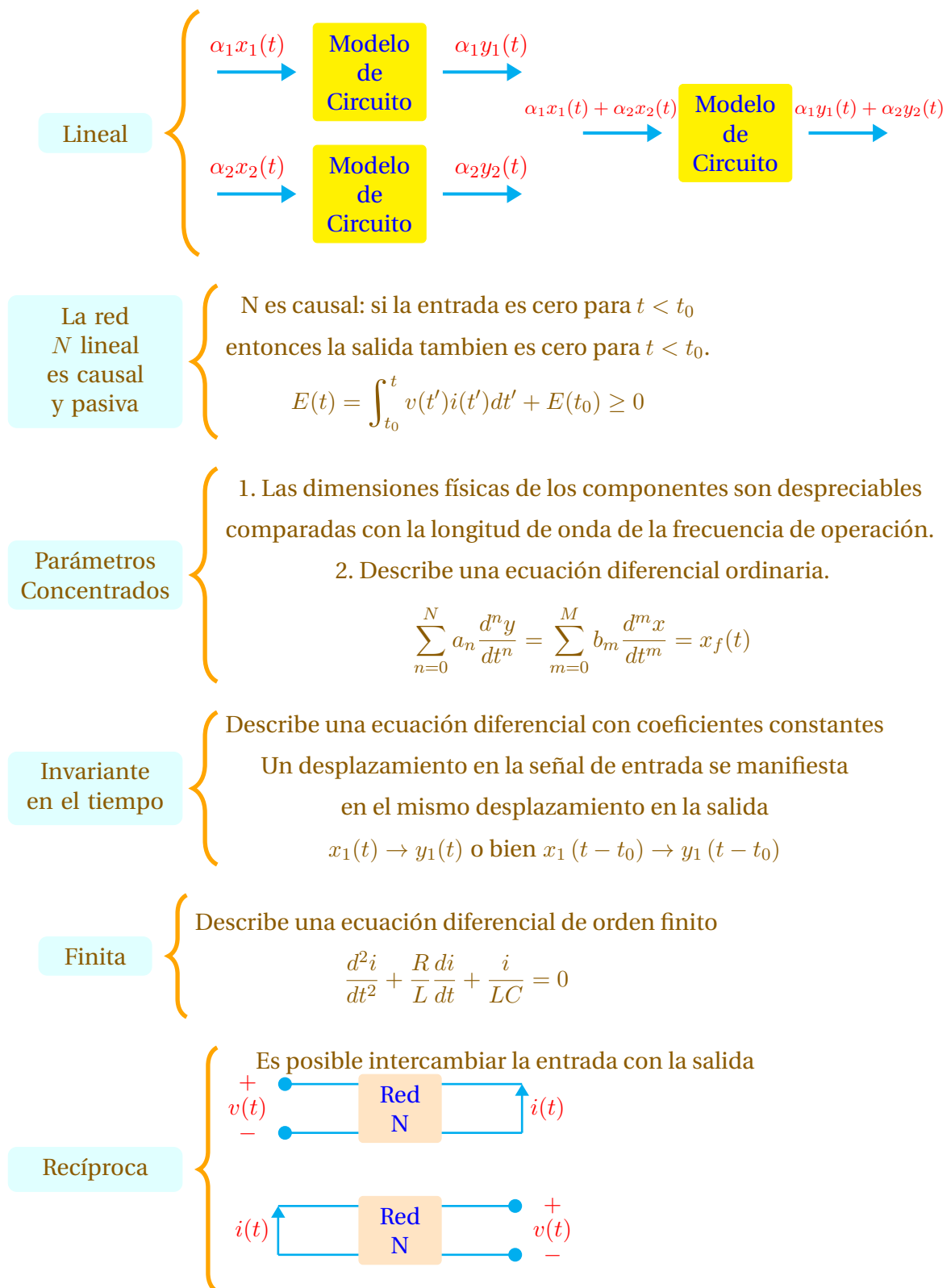


Figura 1.2: Clasificación desde el punto de vista de un sistema general.

1.3 Variables eléctricas

Variable	Unidad	Abreviatura	Simbolo	Relación
Carga	Coulomb	C	$q(t)$	$q(t) = \int i(t) dt$
Corriente Eléctrica	Ampere	A	$i(t)$	$i(t) = \frac{dq}{dt}$
Energía	Joule	J	$w(t)$	$w(t) = \int p(t) dt$
Voltaje (diferencia de potencial)	Volt	V	$v(t)$	$v(t) = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{dw}{dq}$
Potencia	Watt	W	$p(t)$	$p(t) = v(t)i(t) = \frac{dw}{dt}$
Fflujo Magnético	Weber	Wb	$\Phi(t)$	$\Phi(t) = \int v(t) dt$

Tabla 1.1: Relación entra variables eléctricas básicas.

Se describe de manera general la actuación de los elementos que conforman un circuito eléctrico:

Elementos Pasivos: En esta clasificación encontramos a los tres principales componentes que aparecen en todo circuito eléctrico, que son el resistor, inductor y capacitor.

- **Resistor:** Al circular una corriente eléctrica por este elemento, ocasiona un calentamiento en el mismo por efecto Joule, esta energía es transferida al medio por lo que no se puede recuperar y de allí que se le coloque en la categoría de irreversible en cuanto a transferencia energética.
- **Inductor:** Un elemento de comportamiento dinámico que almacena e intercambia energía dentro del circuito en el que opera haciendo uso de su campo magnético, la actuación de este elemento es bidireccional por lo que se le considera reversible en cuanto a transferencia energética.
- **Capacitor:** Un elemento con características similares que el inductor pero con efectos contrarios, almacena energía en su campo eléctrico para intercambiarla dentro del circuito.

Elementos Activos: Aquí encontramos a los elementos que proporcionan la energía necesaria para la adecuada operación del circuito. Se estudian las fuentes de voltaje y de corriente ideales y reales presentes en cualquier circuito eléctrico así como las fuentes de voltaje y corriente dependientes que son muy comunes en el modelado de circuitos eléctricos y electrónicos.

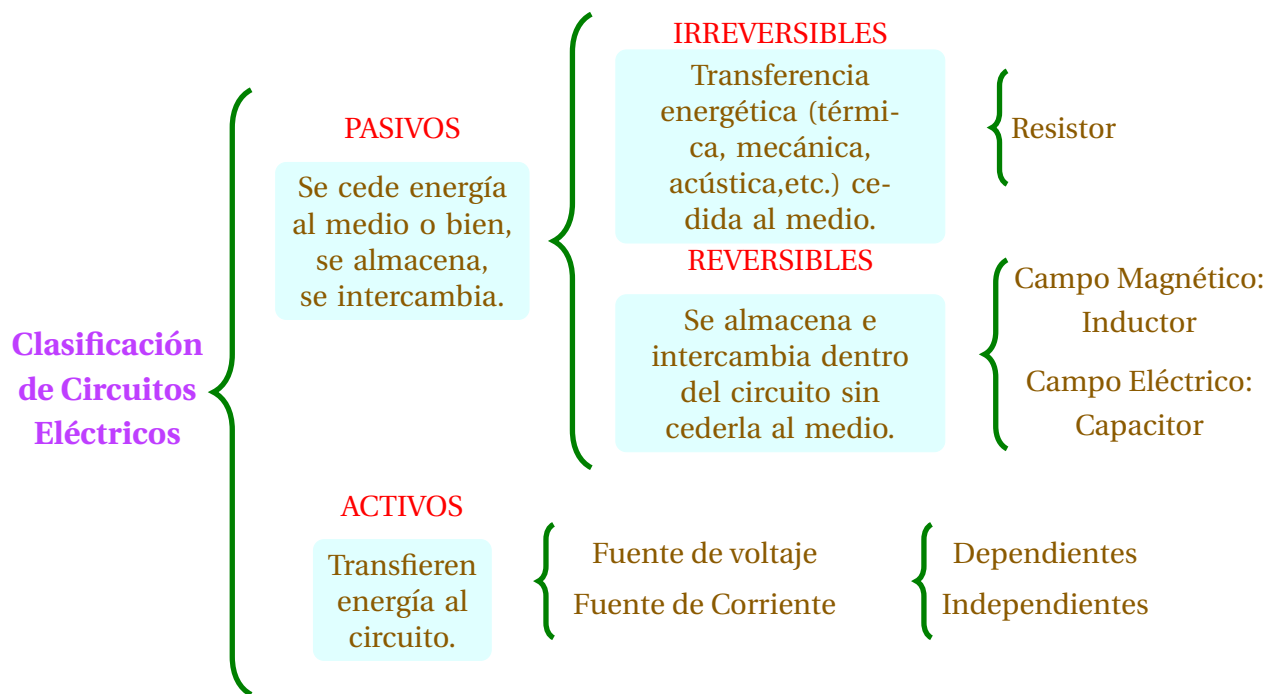


Figura 1.3: Una clasificación desde el punto de vista de los elementos que constituyen una red eléctrica.

1.4 Elementos de dos terminales

1.4.1 Elemento Resistivo LIT

Resistor (Disipación de Energía): Es la propiedad física de un elemento o dispositivo de impedir el flujo de corriente, se representa con la letra R.

- Resistencia R [Ω]
- Conductancia $G = \frac{1}{R}$ [Siemens]

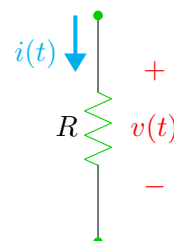


Figura 1.4: Símbolo del Resistor

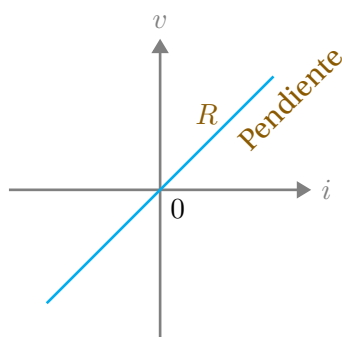


Figura 1.5: R es constante

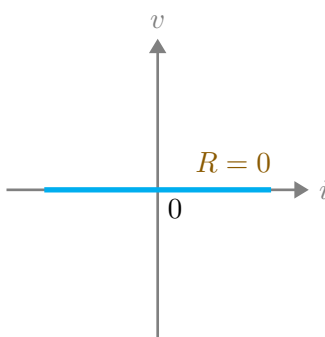


Figura 1.6: Corto Circuito

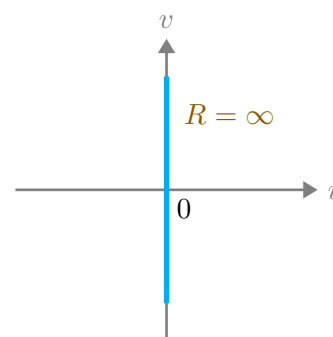


Figura 1.7: Circuito Abierto

Directa	Inversa	Energía
Ley de Ohm $v(t) = Ri(t)$	$i(t) = \frac{1}{R}v(t) = Gv(t)$	$E(t) = \int_{-\infty}^t v(\tau)i(\tau) d\tau$ $E(t) = \int_{-\infty}^t Ri^2(\tau) d\tau$

Tabla 1.2: Relaciones básicas del elemento resistivo.

Existe también otro tipo de elementos resistivos que como parte de su funcionamiento presentan un comportamiento no lineal. Estos elementos se describen brevemente a continuación y sus relaciones de corriente y voltaje se resumen en la Tabla 1.3.

Potenciómetro (Resistor LIT Lineal e Invariante en el Tiempo): Es un elemento eléctrico resistivo variable (generalmente de tres terminales) que se ajusta manualmente al hacer girar la perilla hacia la derecha o izquierda, se comporta como un divisor de voltaje. Suele utilizarse en circuitos de corrientes pequeñas.



Figura 1.8: Potenciómetro

Diodo (Resistor NLIT No Lineal e Invariante en el Tiempo): Es un componente electrónico de dos terminales de tipo semiconductor, el cual permite la circulación de corriente eléctrica a través del mismo en una sola dirección y lo impide en el sentido contrario. Esta característica permite que el elemento presente dos estados (Polarización directa) en dirección de la corriente y (Polarización Inversa) en contra de la corriente.



Figura 1.9: Diodos LED

Diodo Shockley (Resistor NLVT No Lineal Variante en el Tiempo): Es un dispositivo de dos terminales que presenta dos estados posibles, uno de bloqueo o de alta impedancia, y otra de conducción o de baja impedancia. Se utiliza principalmente en osciladores.

Elemento	Ejemplo	Directa	Inversa
Resistor LVT	$R(t) = R_1 \cos(\omega t)$	$v(t) = R(t)i(t)$	$i(t) = G(t)v(t)$
Resistor NLIT	Diodo	$v(t) = f(i_D(t))$	$i_D = I_0 \left(e^{v_D/V_T} \right)$
Resistor NLVT	Diodo Shockley	$v(t) = f(i(t), t)$	$i(t) = I_s \left(e^{qv(t)/KT} - 1 \right)$

Tabla 1.3: Tabla de elementos resistivos con diferentes comportamientos.

1.4.2 Elemento Inductivo LIT

Inductor (Almacenamiento de Energía Eléctrica): Es un dispositivo o elemento del circuito capaz de almacenar energía eléctrica en su campo magnético y cederla posteriormente al circuito. Impide los cambios instantáneos de corriente.

- Inductancia L [Henry]
- Inductancia Inversa Γ (Gamma)

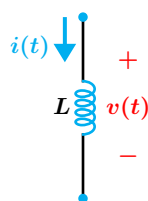
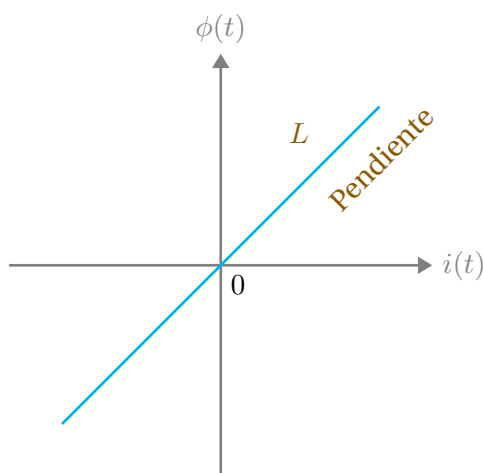


Figura 1.10: Símbolo del Inductor

Figura 1.11: Relación $\phi(t) = Li(t)$

Directa	Inversa	Energía
$v(t) = L \frac{di}{dt}$	$i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t v(\tau) d\tau + i(0)$	$E(t) = \int_{-\infty}^t L \frac{di}{d\tau} i(\tau) d\tau$ $E(t) = \int_{-\infty}^{i(t)} Li(\tau) di = \frac{Li^2(t)}{2}$

Tabla 1.4: Relaciones básicas del elemento inductivo LIT.

Se presenta a continuación una tabla que describe brevemente la relación voltaje-corriente para un inductor LVT.

Ley de Faraday	Característica	Voltaje-Corriente
$v(t) = L \frac{d\phi}{dt}$	$\phi(t) = L(t)i(t)$	$v(t) = L(t) \frac{di}{dt} + i(t) \frac{dL}{dt}$

Tabla 1.5: Relaciones de un inductor LVT.

1.4.3 Elemento Capacitivo LIT

Capacitor (Almacenamiento de Energía Eléctrica): El capacitor es un dispositivo o el elemento del circuito capaz de almacenar energía eléctrica mediante su campo eléctrico. Impide las variaciones instantáneas de voltaje.

- Capacitancia C [Farad]
- Elastancia $\frac{1}{C} = S$ (S)

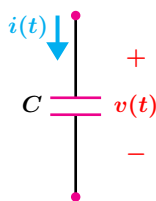


Figura 1.12: Símbolo del Capacitor

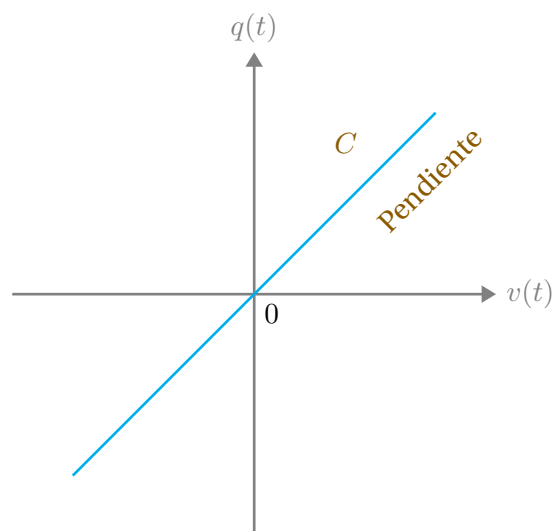


Figura 1.13: Relación $q(t) = Cv(t)$

Directa	Inversa	Energía
$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau + v(0)$	$E(t) = \int_{-\infty}^t C \frac{dv}{d\tau} v(\tau) d\tau$ $E(t) = \int_{-\infty}^{v(t)} C v(\tau) dv = \frac{C v^2(t)}{2}$

Tabla 1.6: Relaciones básicas del elemento Capacitivo LIT.

En la Tabla 1.7 se presenta una relación para las variables de voltaje, corriente y carga en un capacitor LVT.

Relación Corriente-Carga	Característica	Voltaje-Corriente
$i(t) = \frac{dq}{dt}$	$q(t) = C(t)v(t)$	$i(t) = C(t) \frac{dv}{dt} + v(t) \frac{dC}{dt}$

Tabla 1.7: Relaciones de un Capacitor LVT.

1.4.4 Fuentes de energía independientes ideales

Fuente de voltaje ideal: Es un elemento eléctrico capaz de mantener un voltaje constante en sus terminales, independientemente de la carga a la cual está conectado y de la corriente que circule por dicho elemento.

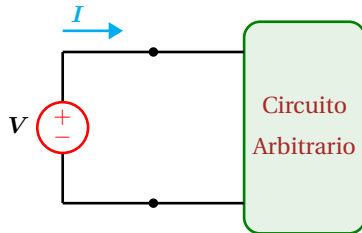


Figura 1.14: Fuente de voltaje Independiente

Fuente de corriente ideal: Es un elemento eléctrico capaz de mantener una corriente constante en su rama, independientemente de la carga a la cual está conectado y del voltaje presente en sus terminales.

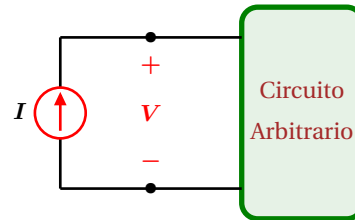


Figura 1.16: Fuente de corriente Independiente

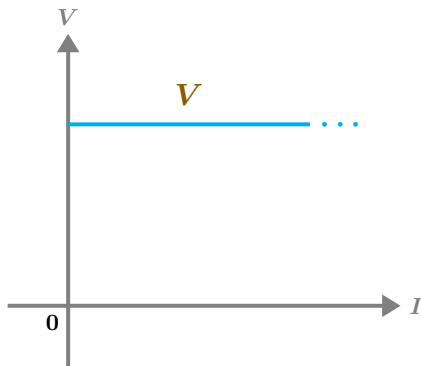


Figura 1.15: Relación voltaje-corriente. El voltaje es constante.

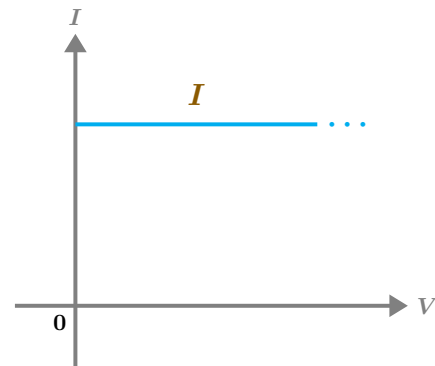


Figura 1.17: Relación corriente-voltaje. La corriente es constante.

1.4.5 Fuentes de energía independientes reales

Fuente de voltaje real: El valor del voltaje que aparece en la terminales de este elemento, depende de la carga a la cual está conectada y de la corriente que circula por el mismo.

Se representa con una fuente de voltaje ideal en serie con una resistencia R_s de valor mucho menor que la resistencia de carga ($R_s \ll R_c$), para que se mantenga el voltaje de la fuente.

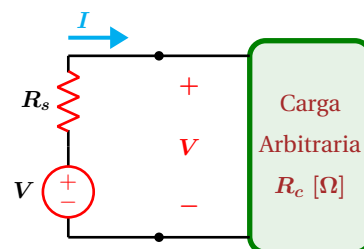


Figura 1.18: Fuente de voltaje Independiente Real

Fuente de corriente real: El valor de la corriente que es capaz de suministrar este elemento, depende del voltaje en sus terminales y de la carga a la cual está conectado. Se representa con una fuente de corriente ideal en paralelo con una resistencia R_s de valor mucho mayor a la resistencia de carga ($R_s \gg R_c$).

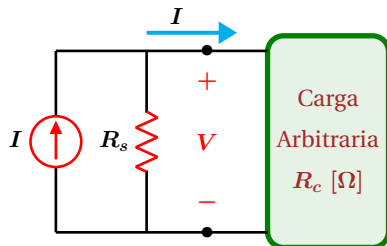


Figura 1.19: Fuente de corriente Independiente Real

1.4.6 Fuentes de Energía Dependientes

Hasta ahora se han mencionado dos tipos de fuentes ideales en las que el valor de la fuente no se ve afectada de ningún modo por lo que suceda en el resto del circuito.

A continuación se examinan las llamadas fuentes dependientes o controladas, en las que el valor de la fuente se ve modificada por una corriente o voltaje presente en alguna otra parte del circuito.

Fuente de voltaje controlada por voltaje: El parámetro K es un factor de ajuste, no tiene unidades, v_x es el voltaje de dependencia ubicado en alguna otra parte del circuito. El voltaje V entre las terminales de la fuente dependiente está dado por $V = K v_x$. En la Figura 1.20 se representa el símbolo asociado a dicho elemento.

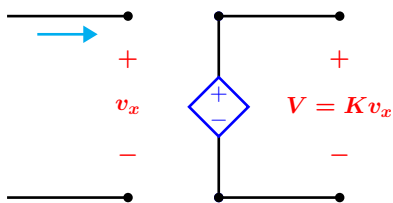


Figura 1.20: Fuente de Voltaje controlada por voltaje.

Fuente de corriente controlada por corriente: El

parámetro K es un factor de ajuste que no tiene unidades, i_x es la corriente de dependencia ubicado en alguna otra parte del circuito. La corriente I que circula por la fuente dependiente está dada por $I = K i_x$. En la Figura 1.21 se muestra el símbolo asociado al elemento.

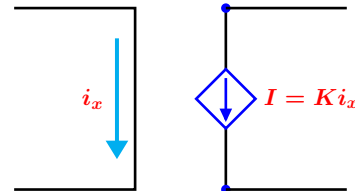


Figura 1.21: Fuente de corriente controlada por corriente.

Fuente de voltaje controlada por corriente: El parámetro r es un factor de ajuste con unidades de V/A , i_x es la corriente de dependencia ubicado en alguna otra parte del circuito. El voltaje V entre las terminales de la fuente dependiente está dado por $V = r i_x$. En la Figura 1.22 se muestra la representación del dispositivo.

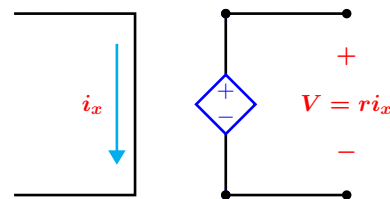


Figura 1.22: Fuente de Voltaje controlada por corriente.

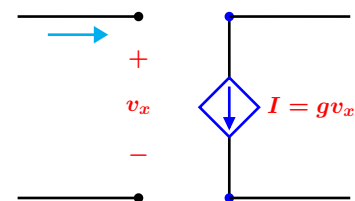


Figura 1.23: Fuente de corriente controlada por voltaje.

Fuente de corriente controlada por voltaje: El parámetro g es un factor de ajuste con unidades de A/V , v_x es el voltaje de dependencia ubicado en alguna otra parte del circuito. La corriente I

que circula por la fuente dependiente está dada por la expresión $I = gv_x$. En la Figura 1.23 se muestra la representación del elemento.

Este tipo de fuentes aparecen en modelos eléctricos equivalentes de varios dispositivos electrónicos, como los transistores, amplificadores operacionales u otros dispositivos como los bipuertos, en los que solo se dispone de las terminales de entrada y salida. También se utilizan para aplicaciones en redes multipuerto que serán analizados posteriormente. En las Figuras 1.24 y 1.25 se muestran dos aplicaciones en las que se utilizan las fuentes dependientes.

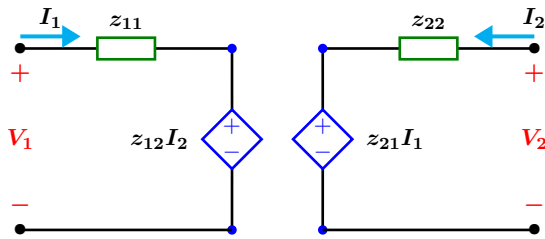


Figura 1.24: Red de dos puertos o Bipuerto.

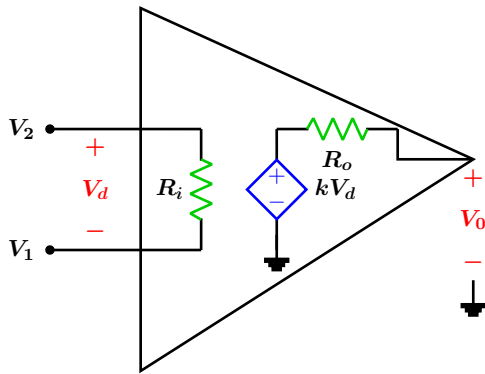


Figura 1.25: Modelo simple de un Amplificador operacional.

1.4.7 Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK)

La comprensión de las leyes de Kirchhoff constituyen la piedra angular del análisis de circuitos,

se basan a su vez en las leyes físicas de la conservación de la energía y de la carga eléctrica. Se describen brevemente a continuación.

Para cualquier circuito de parámetros concentrados, en cualquier trayectoria cerrada y en cualquier tiempo, la suma algebraica de voltajes es igual a cero. Matemáticamente se expresa como:

$$\sum V_O = 0$$

De manera alternativa, esta ley se puede enunciar como sigue:

Para cualquier trayectoria cerrada, la suma de las elevaciones en el potencial debe ser igual a la suma de las caídas en el potencial. Matemáticamente esto se expresa como:

$$\sum V_e = \sum V_c$$

En la Figura 1.26 se muestra dos trayectorias que ilustran la aplicación de la LVK.

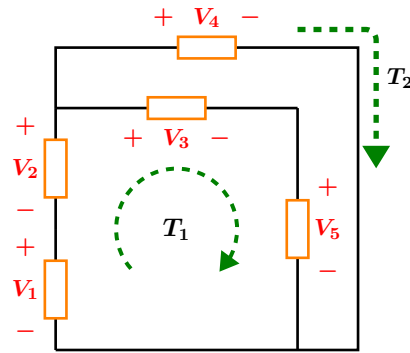


Figura 1.26: Ley de voltajes Kirchhoff

Siguiendo la trayectoria T_1 se tiene:

$$V_1 + V_2 - V_3 - V_5 = 0$$

Siguiendo la trayectoria T_2 se tiene:

$$V_1 + V_2 - V_4 = 0$$

Ejemplo 1.4.1

Para el circuito mostrado en la Figura 1.27, y considerando los voltajes de nodo siguientes:

$$v_{1o} = 2 \text{ [V]} \quad v_{2o} = 4 \text{ [V]} \quad v_{3o} = 7 \text{ [V]}$$

$$v_{4o} = 11 \text{ [V]} \quad v_{5o} = 16 \text{ [V]} \quad v_{6o} = 22 \text{ [V]}$$

$$v_{7o} = 29 \text{ [V]}$$

Obtener:

$$v_x \quad v_{21} \quad v_{12} \quad v_{53} \quad v_{16} \quad v_{67} \quad v_{14}$$

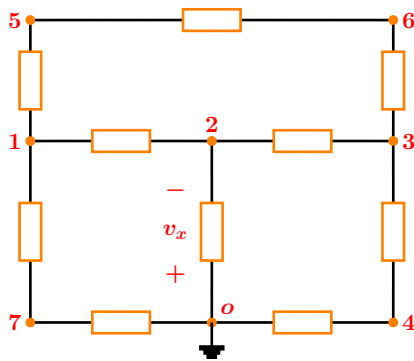


Figura 1.27: Aplicación de la LVK

Solución

El voltaje v_x es el negativo de v_{2o} por lo que:

$$v_x = -v_{2o} = -4 \text{ [V]}$$

Cálculo del voltaje v_{12} :

$$v_{12} + v_{2o} = v_{1o}$$

$$v_{12} + 4 = 2$$

$$v_{12} = -2 \text{ [V]}$$

El voltaje v_{21} es el negativo del voltaje v_{12} :

$$v_{21} = 2 \text{ [V]}$$

Cálculo del voltaje v_{53} :

$$v_{53} + v_{3o} = v_{5o}$$

$$v_{53} + 7 = 16$$

$$v_{53} = 9 \text{ [V]}$$

Cálculo del voltaje V_{16} :

$$v_{6o} + v_{o1} + v_{16} = 0$$

$$22 - 2 + v_{16} = 0$$

$$v_{16} = -20 \text{ [V]}$$

Cálculo del voltaje v_{67} :

$$v_{67} = v_{6o} + v_{o7}$$

$$v_{67} = 22 - 29$$

$$v_{67} = -7 \text{ [V]}$$

Cálculo del voltaje v_{14} :

$$v_{14} + v_{4o} + v_{o1} = 0$$

$$v_{14} + 11 - 2 = 0$$

$$v_{14} = -9 \text{ [V]}$$

1.4.8 Ley de corrientes de Kirchhoff (LCK)

Para todo circuito de parámetros concentrados, en cualquier instante de tiempo, la suma algebraica de corrientes presente en una superficie cerrada es cero.

$$\sum I_n = 0$$

De manera alterna se puede enunciar como sigue:

Para todo nodo y en cualquier instante de tiempo, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del mismo. Matemáticamente se expresa como:

$$\sum I_e = \sum I_s$$

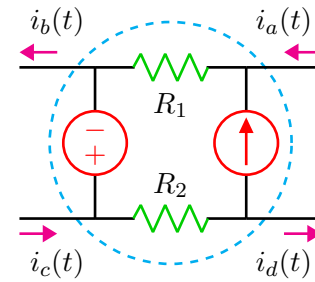


Figura 1.28: Ley de corrientes de Kirchhoff

La LCK aplicada a la superficie cerrada del circuito de la Figura 1.28 es como se indica:

$$i_a(t) + i_c(t) = i_b(t) + i_d(t)$$

Ejemplo 1.4.2

Para el circuito mostrado en la Figura 1.29, obtenga el valor de i_x , interprete el resultado.

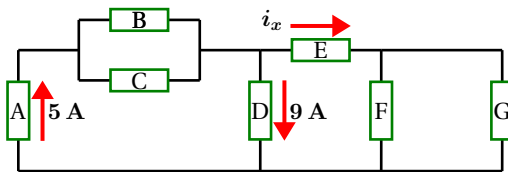


Figura 1.29: Aplicación de la LCK

Solución

$$i_x + 9 = 5$$

$$i_x = -4 \text{ A}$$

En realidad la corriente i_x tiene dirección contraria a como está indicada en el diagrama.

1.4.9 Divisor de voltaje

El divisor de voltaje es un circuito simple en conexión serie de resistores que permite obtener de manera directa el voltaje en cualquier resistencia, en términos de la fuente y los resistores.

Si se tiene una configuración de varias resistencias en serie como el mostrado en la Figura 1.30, entonces la caída de voltaje en cualquier resistencia es proporcional al valor de dicha resistencia.

$$V_N = \left(\frac{R_N}{R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_N} \right) V_s$$

En la ecuación anterior, R_N es la resistencia de interés en la cual se desea conocer el voltaje particular V_N .

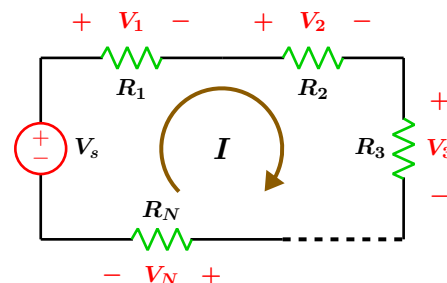


Figura 1.30: Circuito divisor de voltaje

Ejemplo 1.4.3

Para el circuito que se muestra en la Figura 1.31, obtenga el voltaje en cada resistencia y verifique que se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff, utilice la regla del divisor de voltaje.

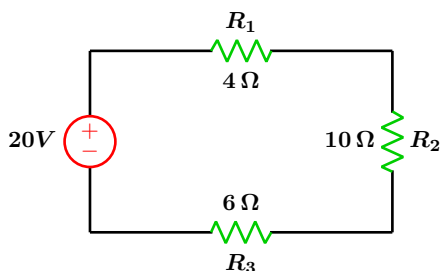


Figura 1.31: Divisor de voltaje

Solución

Se aplica el divisor de voltaje en cada una de las resistencias con lo que se obtiene:

$$V_{R_1} = \left(\frac{4}{4 + 10 + 6} \right) (20) = 4 \text{ V}$$

$$V_{R_2} = \left(\frac{10}{4 + 10 + 6} \right) (20) = 10 \text{ V}$$

$$V_{R_3} = \left(\frac{6}{4 + 10 + 6} \right) (20) = 6 \text{ V}$$

Como puede observarse fácilmente, la suma total de los voltajes de cada resistencia es igual al voltaje de la fuente, cumpliéndose así la ley de voltajes de Kirchhoff.

1.4.10 Divisor de corriente

El divisor de corriente es un circuito simple de resistores en paralelo que facilita obtener la corriente que circula por una resistencia, en términos de la fuente de excitación y los resistores.

Si se tiene una configuración de varias resistencias en paralelo como el mostrado en la Figura 1.32, entonces la corriente I_N que circula en rama N es igual a la resistencia equivalente en paralelo R_T dividida entre la resistencia R_N y multiplicada por la corriente que entra al nodo al cual están conectadas las ramas en paralelo.

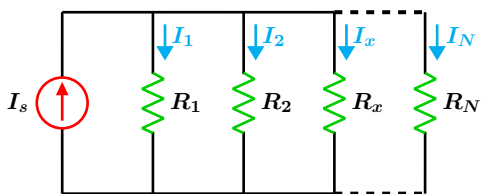


Figura 1.32: Divisor de corriente

La expresión del divisor de corriente en su forma

general es:

$$I_N = \left(\frac{R_T}{R_N} \right) I_s$$

Para el caso particular de dos resistencias en paralelo como el que se muestra en la Figura 1.33 las corrientes en cada rama son las siguientes:

$$I_1 = \left(\frac{I_s}{R_1 + R_2} \right) R_2$$

$$I_2 = \left(\frac{I_s}{R_1 + R_2} \right) R_1$$

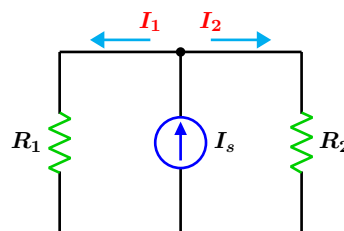


Figura 1.33: Dos resistencias en paralelo.

Ejemplo 1.4.4 El divisor de corriente

Para el circuito que se muestra en la Figura 1.34, obtenga la corriente en cada resistencia y verifique que se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff, utilice la regla del divisor de corriente.

Solución

Se aplica un divisor de corriente en cada resistencia con lo que se obtiene:

$$I_1 = \left(\frac{4}{1+3} \right) (3) = 3 \text{ A}$$

$$I_2 = \left(\frac{4}{1+3} \right) (1) = 1 \text{ A}$$

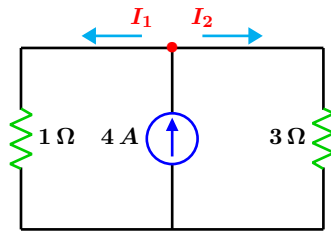


Figura 1.34: Divisor de corriente

Se observa que la corriente proporcionada por la fuente se reparte proporcionalmente en cada resistencia, con lo que se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff.

1.5 Transformación de fuentes

En el análisis de circuitos eléctricos, algunas veces es conveniente transformar una fuente de voltaje en una fuente de corriente equivalente y a la inversa, esto con la finalidad de simplificar el circuito y los cálculos relacionadas con el mismo.

1.5.1 Transformación de fuentes

En la Figura 1.35 se muestra una relación de equivalencia entre una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Las fuentes son equivalentes únicamente con respecto a los elementos que están conectados entre sus terminales. La condición

necesaria para que ambos diagramas sean equivalentes, es que el voltaje a circuito abierto entre las terminales a-b de los dos circuitos sean los mismos, así también la corriente de corto circuito en ambos esquemas deben ser iguales. El corto circuito simplemente se obtiene uniendo los extremos a-b.

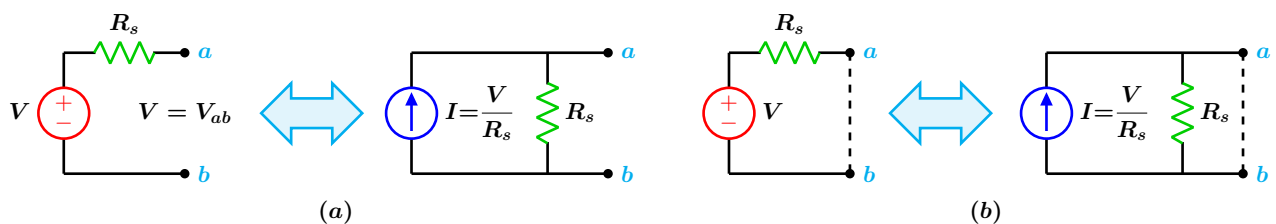


Figura 1.35: Fuentes equivalentes de voltaje y corriente: (a) condición de circuito abierto, (b) condición de corto circuito.

Ejemplo 1.5.1

Compruebe que los circuitos mostrados son equivalentes.

Solución

Se observa que el voltaje a circuito abierto en el circuito (a) es el voltaje de la fuente de 12 V. Al formar el corto circuito uniendo las terminales a-b la corriente es:

$$I = \frac{12}{2} = 6 \text{ A}$$

En el circuito (b), el voltaje a circuito abierto también es de 12 V, y al formar el corto circuito, la corriente es de 6 A a través del corto.

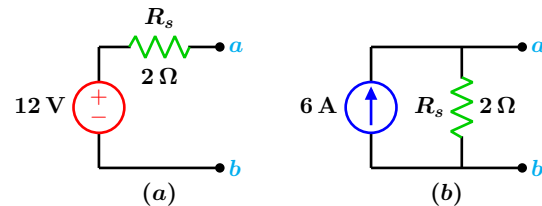


Figura 1.36: Circuitos equivalentes.

Ejemplo 1.5.2

Para el circuito que se muestra a la derecha, cambie la fuente de voltaje por una de corriente y compruebe que los voltajes y corrientes para una resistencia de carga de 13Ω son los mismos con ambas fuentes.

Solución

Para el circuito con la fuente de voltaje se tiene que:

$$R_T = R_s + R_C = 2 + 13 = 15 \Omega$$

$$I_T = \frac{V}{R_T} = \frac{30}{15} = 2 \text{ A}$$

$$V_{ab} = (R_C) (I_T) = (13) (2) = 26 \text{ V}$$

Para transformar una fuente de voltaje en una de corriente véase la Figura 1.38, se utiliza la siguiente expresión:

$$I = \frac{V}{R_s} = \frac{30}{2} = 15 \text{ A}$$

A continuación se obtiene la corriente que circula por la resistencia de carga con un divisor de corriente.

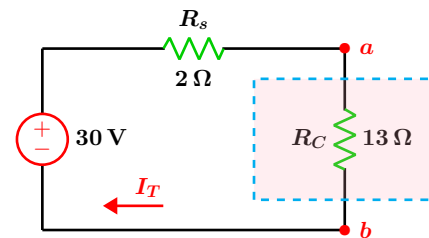


Figura 1.37: Circuito original.

$$I_{R_C} = \left(\frac{15}{13 + 2} \right) (2) = 2 \text{ A}$$

El voltaje en la resistencia de carga es:

$$V_{ab} = (R_C) (I_{R_C}) = (13) (2) = 26 \text{ V}$$

Como se puede ver, los resultados con ambos modelos de circuito son idénticos.

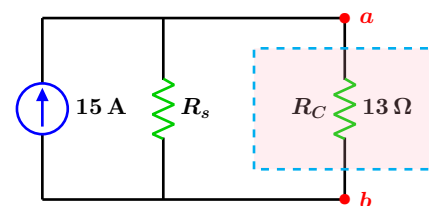


Figura 1.38: Fuente de corriente equivalente.

1.6 Transformación Estrella a Delta y Delta a Estrella

De un modo similar a la transformación de fuentes, en ocasiones es mas sencillo analizar un circuito después de haberlo transformado en una forma equivalente. En esta sección se explica de manera resumida como transformar una conexión de tipo delta (Δ) a una de tipo estrella (Y) y viceversa.

1.6.1 Conversión Δ a Y

Cada resistor de la red estrella es el producto de los resistores de las dos ramas de la red delta adyacentes dividido entre la suma de los tres resistores de la red delta.

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \\ R_2 &= \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \\ R_3 &= \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} \end{aligned} \quad (1.1)$$

1.6.2 Conversión Y a Δ

Cada resistencia de la red delta es la suma de todos los productos posibles de los resistencias de la red estrella tomados de dos en dos, dividido entre la resistencia opuesta en estrella.

$$\begin{aligned} R_A &= \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2} \\ R_B &= \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} \\ R_C &= \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3} \end{aligned} \quad (1.2)$$

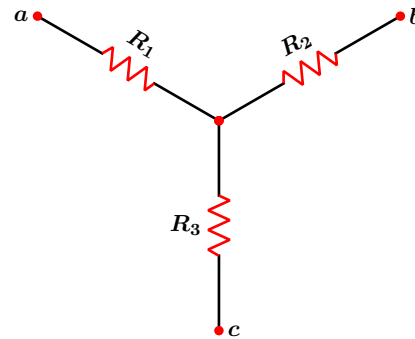


Figura 1.39: Configuración estrella.

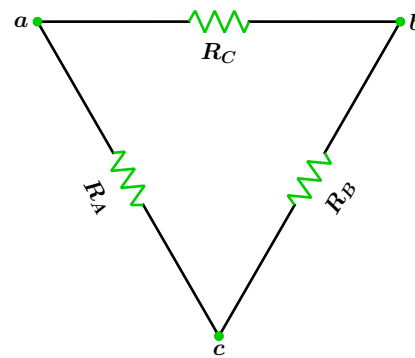


Figura 1.40: Configuración delta.

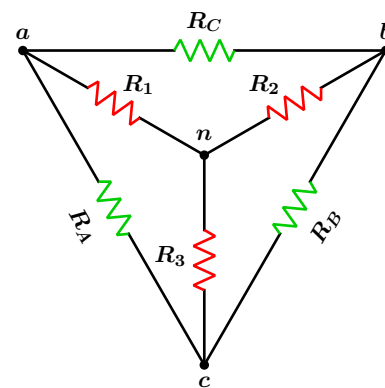


Figura 1.41: Configuraciones superpuestas.

Ejemplo 1.6.1

Para la conexión estrella que se muestra en la Figura 1.42 obtenga su equivalente en delta.

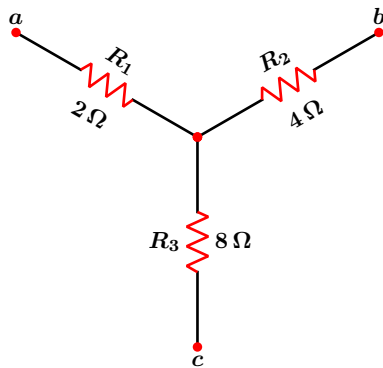


Figura 1.42: Configuración estrella.

Solución

Las ecuaciones que permiten transformar una configuración estrella en su correspondiente delta equivalente son:

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2}$$

$$R_B = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1}$$

$$R_C = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3}$$

Sustituyendo valores numéricos se obtiene:

$$R_A = \frac{(2)(4) + (2)(8) + (4)(8)}{4} = 14 \Omega$$

$$R_B = \frac{(2)(4) + (2)(8) + (4)(8)}{2} = 28 \Omega$$

$$R_C = \frac{(2)(4) + (2)(8) + (4)(8)}{8} = 7 \Omega$$

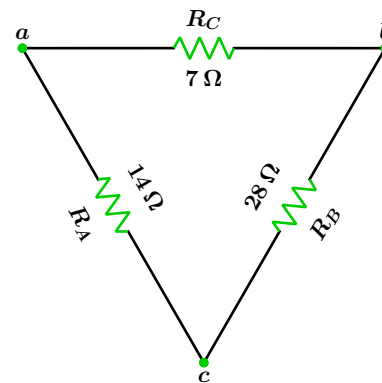


Figura 1.43: Configuración equivalente delta.

Ejemplo 1.6.2

Obtener el equivalente en estrella de la configuración en delta que se muestra en la Figura 1.44.

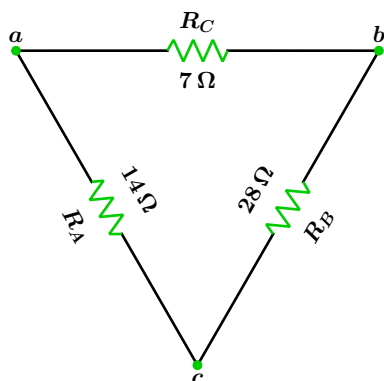


Figura 1.44: Configuración delta.

Solución

Las ecuaciones que permiten transformar una configuración delta en su equivalente estrella son:

$$R_1 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$R_2 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C}$$

Sustituyendo valores numéricos se tiene:

$$R_1 = \frac{(7)(14)}{14 + 7 + 28} = \frac{98}{49} = 2 \Omega$$

$$R_2 = \frac{(28)(7)}{14 + 7 + 28} = \frac{196}{49} = 4 \Omega$$

$$R_3 = \frac{(14)(28)}{14 + 7 + 28} = \frac{392}{49} = 8 \Omega$$

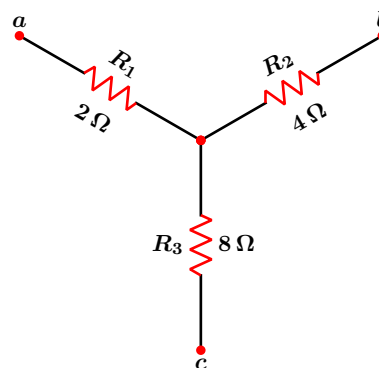


Figura 1.45: Configuración equivalente estrella.

1.7 Circuitos de primer orden

Los circuitos que contienen capacitores o inductores suelen representarse por medio de ecuaciones diferenciales. Un circuito de primer orden es aquel que contiene solamente un elemento de almacenamiento de energía, ya sea un capacitor o inductor, da lugar a que su ecuación diferencial que lo representa sea de primer orden.

1.7.1 Circuito RC sin excitación

Un circuito RC con condiciones iniciales ocurre cuando su fuente de alimentación se desconecta repentinamente, la energía almacenada en el capacitor da como consecuencia la aparición de un voltaje entre las terminales del mismo, estas son las condiciones iniciales con las que el circuito operará para $t \geq 0$, se puede establecer entonces que en $t = 0$ se tiene un voltaje inicial V_0 es decir $v(0) = V_0$. En la Figura 1.47 se muestra la respuesta natural o transitoria debida unicamente a la energía almacenada en el capacitor. La rapidez con la que el capacitor se descarga depende de su constante de tiempo τ .

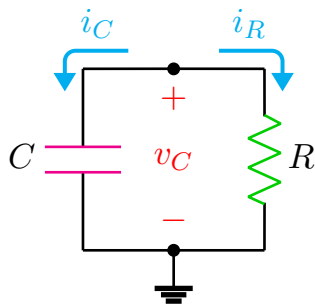


Figura 1.46: Circuito RC sin fuente.

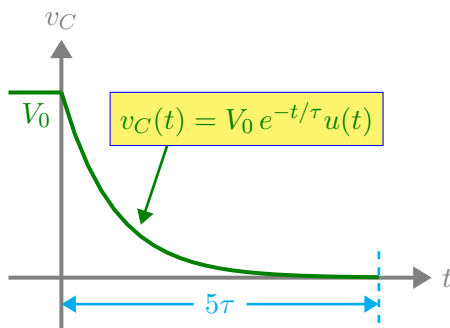


Figura 1.47: Respuesta transitoria del circuito RC

La ecuación diferencial que representa al circuito RC en su fase de descarga es:

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = 0 \quad (1.3)$$

cuya solución es

$$v_C(t) = V_0 e^{-t/\tau} u(t)$$

la constante de tiempo τ del circuito RC es:

$$\tau = RC \quad (1.4)$$

Otras expresiones que se derivan del análisis del circuito son:

$$i_C + i_R = 0$$

$$i_R(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/RC} u(t)$$

$$p_R(t) = \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/RC} u(t)$$

$$w_R(t) = \frac{CV_0^2 (1 - e^{-2t/RC})}{2}$$

Respuesta natural: La respuesta natural se debe únicamente a la configuración del circuito y a la energía almacenada inicialmente en el capacitor, sin fuentes de alimentación externa.

Constante de tiempo: Es el tiempo que transcurre para que la respuesta alcance el 63.2 % del valor final a una entrada escalón.

1.7.2 Circuito RC con excitación

Considérese el circuito de primer orden con fuente de alimentación y condiciones iniciales nulas $v_c(0^-) = v(0) = v_c(0^+) = 0$ mostrado en la Figura A.7.

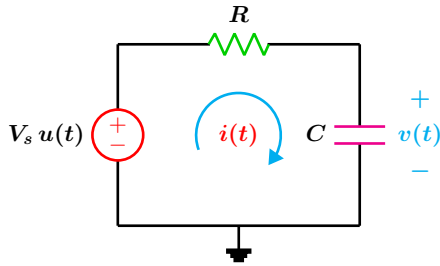


Figura 1.48: circuito RC con fuente

La ecuación diferencial que representa a dicho circuito es:

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC} u(t) \quad (1.5)$$

y su correspondiente respuesta es:

$$v(t) = V_s (1 - e^{-t/\tau}) u(t) \quad (1.6)$$

la gráfica de esta respuesta incluye la permanente y la transitoria, misma que se muestra en la Figura 1.49.

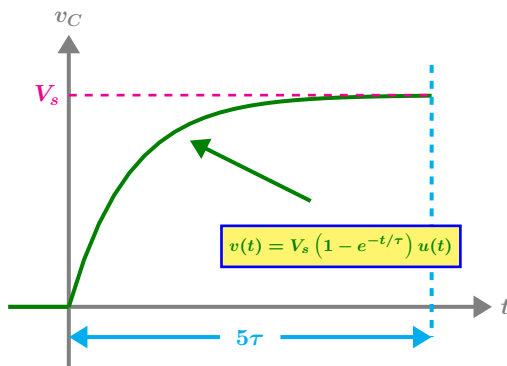


Figura 1.49: Respuesta transitoria del circuito RC

La respuesta transitoria de $v(t)$ es:

$$v_t(t) = \left[V_s e^{-t/RC} \right] u(t) \quad (1.7)$$

La **respuesta de estado permanente** es el estado que alcanza el circuito mucho tiempo después de aplicarse una excitación externa. En la práctica suele considerarse cuando la respuesta transitoria ha alcanzado cinco constantes de tiempo 5τ , o prácticamente es cero.

$$v_p(t) = V_s$$

Otras expresiones derivadas del circuito son:

$$v_R(t) = (V_s e^{-t/RC}) u(t)$$

$$q(t) = CV_s (1 - e^{-t/RC}) u(t)$$

Como un caso particular, si el capacitor tiene una condición inicial $V_0 \neq 0$ en $t = 0$ las ecuaciones para el voltaje y corriente son respectivamente:

$$v_c(t) = \left[V_s + (V_0 - V_s) e^{-t/RC} \right] u(t) \quad (1.8)$$

$$i_c(t) = \left[\frac{V_s - V_0}{R} e^{-t/RC} \right] u(t)$$

1.7.3 Circuito RL sin excitación

Un circuito RL sin fuente de excitación y con condiciones iniciales $i(0) = I_0$ se muestra en la Figura 1.50.

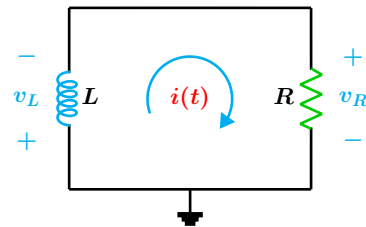


Figura 1.50: Circuito RL sin fuente.

Al aplicar LKV se obtiene

$$v_L + v_R = 0$$

y la ecuación diferencial que representa a dicho circuito es:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0 \quad (1.9)$$

que al resolver para $i(t)$ se obtiene:

$$i_L(t) = I_0 e^{-t/\tau} u(t) \quad (1.10)$$

La respuesta transitoria debida a la energía almacenada en el inductor se muestra en la Figura 1.51.

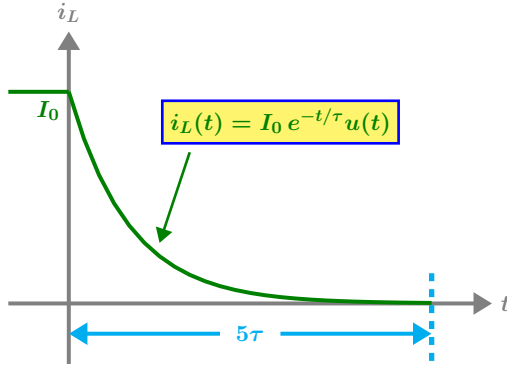


Figura 1.51: Respuesta transitoria del circuito RL

La constante de tiempo está dada por:

$$\tau = \frac{L}{R} \quad (1.11)$$

A partir de la respuesta $i_L(t)$ se pueden obtener:

$$v_R(t) = I_0 R e^{-t/\tau} u(t)$$

$$p_R(t) = I_0^2 R e^{-2t/\tau} u(t)$$

$$w_R(t) = \frac{L I_0^2}{2} (1 - e^{-2t/\tau}) u(t)$$

1.7.4 Circuito RL con excitación

Considérese el circuito de primer orden con fuente de alimentación y condiciones iniciales nulas $i_L(0^-) = i(0) = i_L(0^+) = 0$ mostrado en la Figura A.8

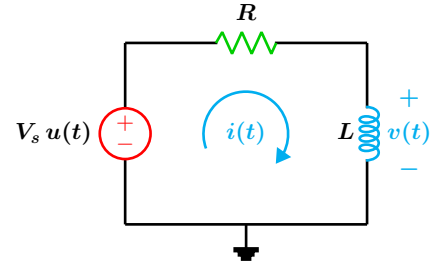


Figura 1.52: Circuito RL con fuente

La ecuación diferencial que representa a dicho circuito es:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{V_s}{L} u(t) \quad (1.12)$$

cuya solución para $t \geq 0$ es:

$$i(t) = \frac{V_s}{R} (1 - e^{-t/\tau}) u(t) \quad (1.13)$$

su representación se muestra en la Figura 1.53.

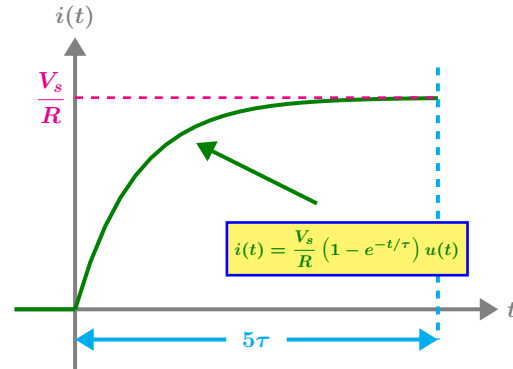


Figura 1.53: Respuesta transitoria y permanente del circuito RL

Otras expresiones de utilidad son:

$$v_L(t) = (V_s e^{-t/\tau}) u(t)$$

$$v_R = V_s (1 - e^{-t/\tau}) u(t)$$

Como caso particular, cuando el inductor tiene una condición inicial $I_0 \neq 0$ en $t = 0$ la corriente es:

$$i(t) = \left[\frac{V_s}{R} + \left(I_0 - \frac{V_s}{R} \right) e^{-t/\tau} \right] u(t) \quad (1.14)$$

Ejemplo 1.7.1

Para el circuito de la Figura 1.54, determine el voltaje $v(t)$ para $t \geq 0$ y la energía en el capacitor $w_C(0)$. El interruptor ha estado en la posición 1 por un largo periodo de tiempo en $t < 0$.

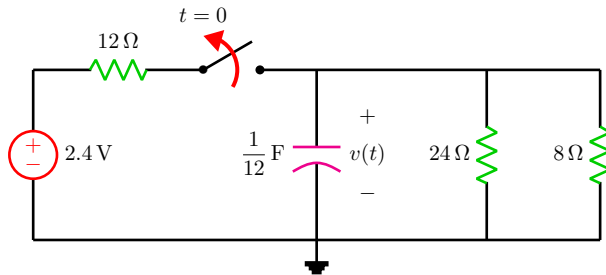


Figura 1.54: Circuito RC de primer orden

Solución

Se calcula el voltaje inicial del capacitor que será la condición inicial para la segunda etapa del análisis. Para $t < 0$ en CD, el capacitor se comporta como circuito abierto.

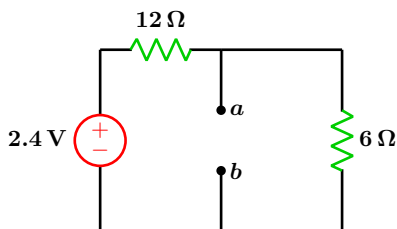


Figura 1.55: Condiciones iniciales

Mediante divisor de tensión se obtiene el voltaje V_{ab} .

$$V_{ab} = \left(\frac{6}{12 + 6} \right) (2.4) = 0.8 \text{ [V]}$$

La constante de tiempo del circuito RC es

$$\tau = RC = (6) \left(\frac{1}{12} \right) = \frac{1}{2} = 0.5$$

La ecuación de voltaje del capacitor en la fase de descarga es

$$v_C(t) = V_0 e^{-t/RC} u(t)$$

Sustituyendo valores se tiene que

$$v_C(t) = 0.8 e^{-2t} u(t)$$

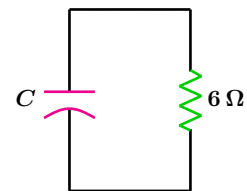


Figura 1.56: Segunda etapa del análisis

La energía almacenada en el capacitor en $t = 0$ es

$$w_C(0) = \frac{1}{2} C V^2 = \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{12} \right) (0.8)^2$$

$$w_C(0) = 0.0266 \text{ [J]}$$

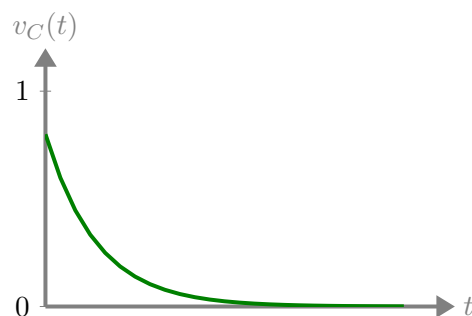


Figura 1.57: Respuesta transitoria del circuito RC

Ejemplo 1.7.2

Para el circuito que se muestra en la Figura 1.58, obtener $i_L(t)$, $v(t)$ e $i_x(t)$ para $t \geq 0$. El interruptor ha estado en la posición abierta por un largo periodo de tiempo en $t < 0$.

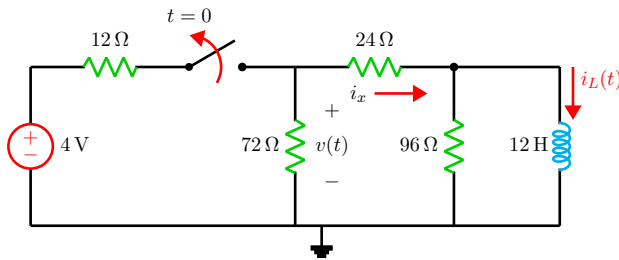


Figura 1.58: Circuito de primer orden RL

Solución

Primero se determinan las condiciones iniciales del inductor. Para $t < 0$ en CD el inductor se ve como corto circuito.

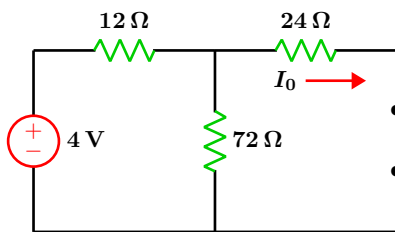


Figura 1.59: Condiciones iniciales

Mediante divisor de corriente se determina la corriente I_0 que es la condición inicial del inductor con la cual iniciará la segunda etapa del análisis.

$$I_0 = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ [A]}$$

Para $t \geq 0$ el interruptor está abierto, el circuito se muestra en la Figura 1.60.

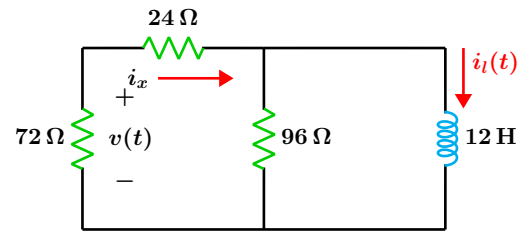


Figura 1.60: Circuito visto para $t \geq 0$

simplificando la parte resistiva se tiene:

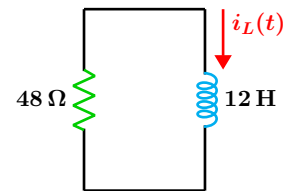


Figura 1.61: Circuito equivalente RL.

La resistencia total vista por el inductor es

$$R_T = 48 \Omega$$

La constante de tiempo es

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{12}{48} = \frac{1}{4}$$

La ecuación de la corriente en el transitorio de descarga está dada por la siguiente expresión:

$$i_L(t) = I_0 e^{-t/\tau} u(t)$$

El circuito para la fase transitoria de descarga se muestra en la Figura 1.61. Sustituyendo valores se tiene que

$$i_L(t) = \frac{1}{10} e^{-4t} u(t) = 0.1 e^{-4t} u(t)$$

$$i_x(t) = \frac{0.1 e^{-4t} u(t)}{2} = 0.05 e^{-4t} u(t)$$

$$v(t) = -72 i_x(t) = -3.6 e^{-4t} u(t)$$

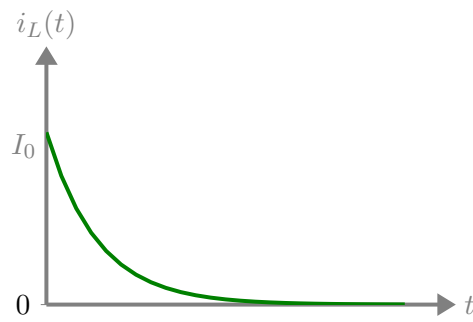


Figura 1.62: Respuesta transitoria del circuito RL

Ejemplo 1.7.3

Para el circuito de la Figura 1.63 determine $v_C(t)$ para $t > 0$. El interruptor ha estado en la posición 1 por un largo periodo de tiempo en $t < 0$.

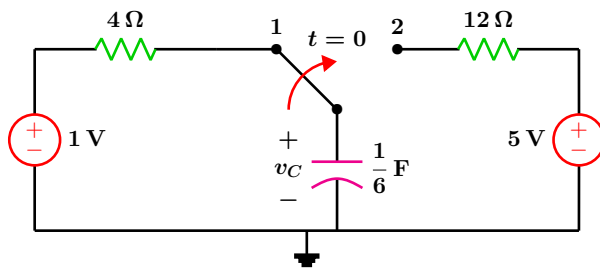


Figura 1.63: Circuito RC

Solución

Para $t < 0$, el interruptor se encuentra cerrado y el capacitor ha alcanzado el estado permanente, por lo que se comporta como circuito abierto con una condición de voltaje inicial de $V_0 = 1 \text{ V}$.

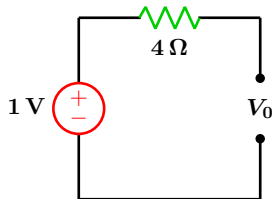


Figura 1.64: Condición inicial

Para $t \geq 0$, el interruptor cambia a la posición 2 que se muestra en la Figura 1.65.

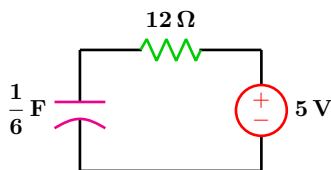


Figura 1.65: Análisis segunda etapa

Ahora se tiene un circuito RC con fuente y una condición inicial diferente de cero. La constante de tiempo es:

$$\tau = RC = (12) \left(\frac{1}{6} \right) = 2 \text{ [s]}$$

La ecuación diferencial que modela el circuito está dada por:

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{2} = \frac{5}{2} u(t)$$

cuya forma de respuesta es:

$$v_C(t) = \left[V_s + (V_0 - V_s) e^{-t/\tau} \right] u(t)$$

Al sustituir valores y simplificar se obtiene:

$$v_C(t) = \left(5 - 4e^{-t/2} \right) u(t)$$

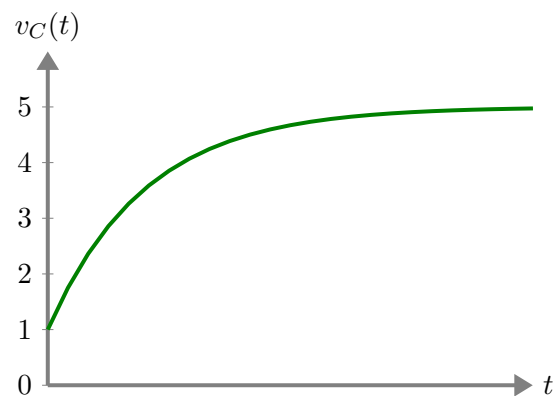


Figura 1.66: Respuesta transitoria y permanente del circuito RC

Ejemplo 1.7.4

Para el circuito de la Figura 1.67 determine $i_{R_1}(t)$ y $v_{R_2}(t)$. El interruptor ha estado en la posición cerrada por un largo periodo de tiempo en $t < 0$.

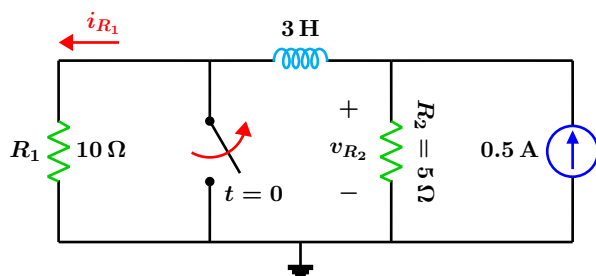


Figura 1.67: Circuito RL

Solución

Para $t < 0$, el interruptor se encuentra cerrado y el inductor actúa como corto circuito, del diagrama original se ve claramente que la condición inicial es:

$$I_0 = 0.5$$

Para la segunda etapa del análisis se cambia la fuente de corriente por su equivalente en fuente de voltaje.

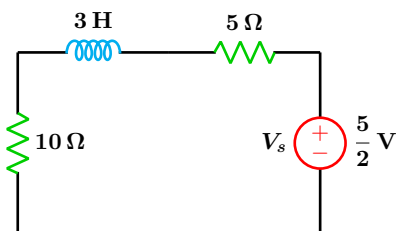


Figura 1.68: Segunda etapa, cambio de fuente

La resistencia total vista por la fuente de voltaje es

$$R_T = 15 \Omega$$

La constante de tiempo es

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

La expresión para calcular la corriente en el inductor es:

$$i_L(t) = \frac{V_s}{R} + \left(I_0 - \frac{V_s}{R} \right) e^{-t/\tau} u(t)$$

sustituyendo valores y simplificando.

$$i_L(t) = i_{R_1}(t) = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} e^{-5t} \right) u(t)$$

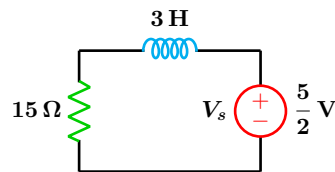


Figura 1.69: Circuito RL con fuente.

El voltaje en el inductor es

$$v_L(t) = L \frac{di}{dt} = 3 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} e^{-5t} \right)$$

efectuando operaciones y simplificando se obtiene:

$$v_L(t) = -5 e^{-5t} u(t)$$

Del circuito original se tiene que el voltaje v_{R_2} es:

$$v_{R_2}(t) = v_L(t) + 10 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3} e^{-5t} \right) u(t)$$

efectuando operaciones y simplificando se tiene:

$$v_{R_2}(t) = \frac{5}{3} (1 - e^{-5t}) u(t)$$

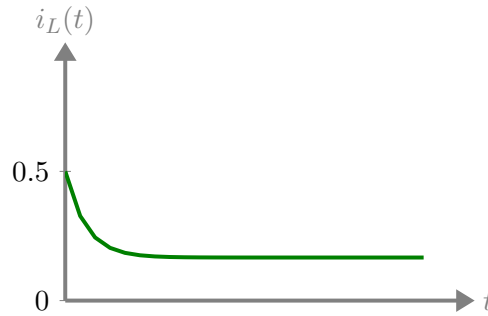


Figura 1.70: Respuesta transitoria del circuito RL

1.8 Circuitos de segundo orden

Un circuito de segundo orden es aquel que es caracterizado por una ecuación diferencial de segundo orden, en la que el circuito físico contiene dos elementos que almacenan energía de diferente tipo tales como inductores o capacitores, o bien dos elementos del mismo tipo que no pueden reducirse a una sola forma equivalente. Debido a que existen en la práctica diversas configuraciones de circuitos que dan lugar a ecuaciones diferenciales de segundo orden, en este texto se va a considerar la red serie clásica R-L-C para comprender los principios básicos.

1.8.1 Circuito RLC en serie sin fuente

Considérese el circuito mostrado en la Figura 1.71 el cual opera con condiciones iniciales $I_0 \neq 0$ y $V_0 \neq 0$.

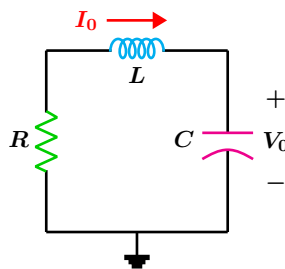


Figura 1.71: Circuito serie.

en función de la corriente que circula por el circuito, la ecuación diferencial de segundo orden es:

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0 \quad (1.15)$$

de donde la ecuación característica es:

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0 \quad (1.16)$$

Las soluciones para la ecuación característica son las siguientes:

$$s_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \quad (1.17)$$

$$s_2 = -\frac{R}{2L} - \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

A las raíces s_1 y s_2 se les conocen como **frecuencias naturales**. De forma compacta dichas raíces se pueden expresar como:

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad (1.18)$$

$$s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

de donde se pueden establecer las relaciones si-

guientes:

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad (1.19)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

A α se le conoce como factor de amortiguamiento o frecuencia neperiana, sus unidades son (Np/s).

A ω_0 se le llama frecuencia de resonancia o frecuencia natural no amortiguada, sus unidades son (rad/s).

De las expresiones (1.18) se deduce que existen tres posibles soluciones dependiendo de si $\alpha > \omega_0$ o $\alpha = \omega_0$ o bien $\alpha < \omega_0$ cada una con su respectivo nombre y forma de respuesta estas son:

Caso sobreamortiguado $\alpha > \omega_0$

Para este caso se tiene que las raíces s_1, s_2 son reales y distintas, esto implica que $C > \frac{4L}{R^2}$. La respuesta es:

$$i(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t} \quad (1.20)$$

Caso críticamente amortiguado $\alpha = \omega_0$

Para este caso se tiene que las raíces de la ecuación característica son iguales $s_1 = s_2$ esto implica que $C = \frac{4L}{R^2}$. La respuesta es:

$$i(t) = (K_2 + K_1 t) e^{-\alpha t} \quad (1.21)$$

Caso subamortiguado $\alpha < \omega_0$

Para este caso se tiene que las raíces de la ecuación característica son iguales complejas conjugadas teniendo la forma $s_1, s_2 = -\alpha \pm j\omega_d$ donde $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ la cual se conoce como frecuencia de amortiguamiento. Esto implica que $C < \frac{4L}{R^2}$, la respuesta es:

$$i(t) = e^{-\alpha t} (K_1 \cos \omega_d t + K_2 \sin \omega_d t) \quad (1.22)$$

Para obtener las constantes K_1 y K_2 se requieren de las condiciones iniciales de $i(t)$ y de su prime-

ra derivada, las cuales se obtienen mediante:

$$i(0) = I_0 \quad \frac{di(0)}{dt} = \frac{-(RI_0 + V_0)}{L} \quad (1.23)$$

Circuito LC sin pérdidas $\alpha = 0$

Considere el caso teórico sin pérdidas de un circuito LC el cual se muestra en la Figura 1.72, en el que la respuesta es infinitamente oscilatoria.

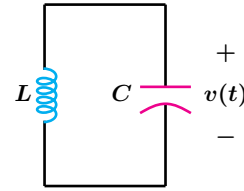


Figura 1.72: Circuito LC sin pérdidas.

El circuito es irrealizable físicamente ya que siempre existe una resistencia debido a los propios conductores y al material con que están contruidos los elementos que terminara por agotar la energía almacenada llevándola a cero.

Considerando que las condiciones iniciales del circuito son $I_0 = 0$ y $V_0 \neq 0$ si la respuesta o señal de salida es el voltaje del capacitor $v(t)$, entonces la ecuación diferencial que representa a dicho circuito es:

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{v}{LC} = 0 \quad (1.24)$$

y su correspondiente ecuación característica es:

$$s^2 + \frac{1}{LC} = 0 \quad (1.25)$$

Para este caso se tiene que las raíces de la ecuación característica son imaginarias puras $s_1, s_2 = \pm j\omega_d$, la respuesta es:

$$v(t) = K_1 \cos \omega_d t + K_2 \sin \omega_d t \quad (1.26)$$

Para obtener las constantes K_1 y K_2 se requieren las condiciones iniciales siguientes:

$$v(0) = V_0 \quad \frac{dv(0)}{dt} = 0 \quad (1.27)$$

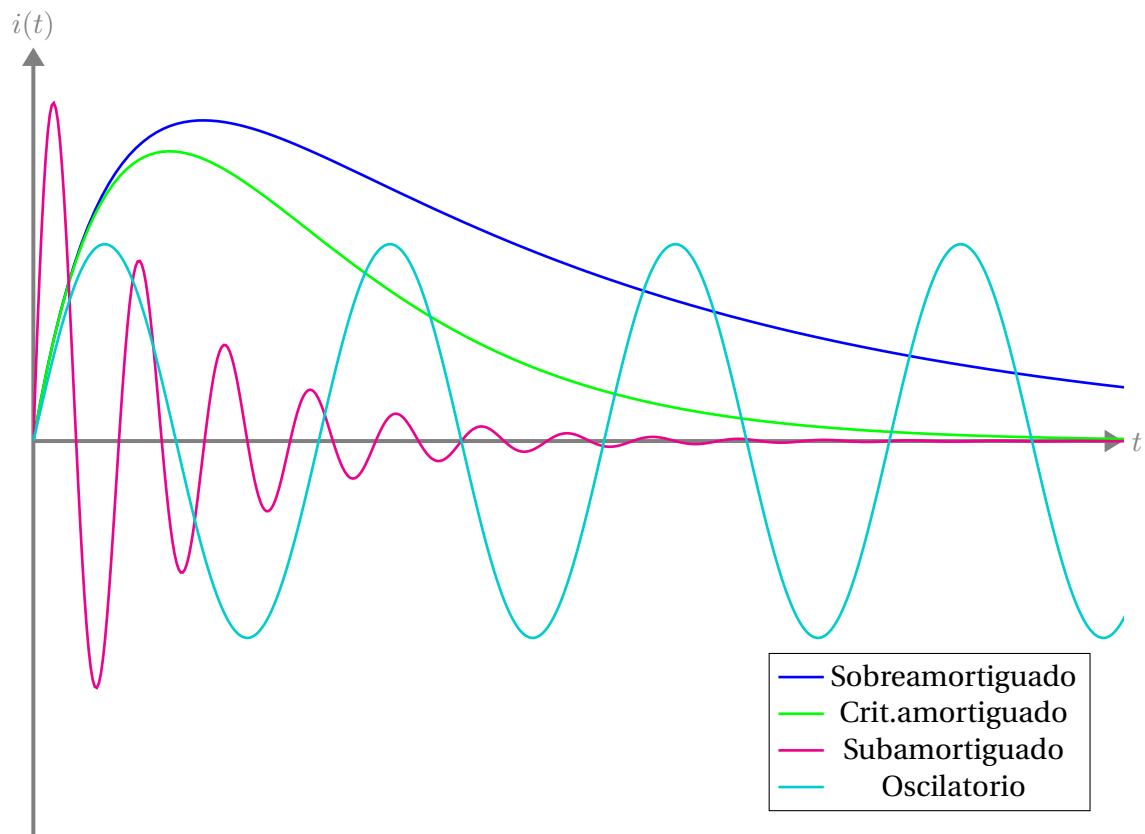


Figura 1.73: Gráficas de las posibles respuestas para un circuito de segundo orden.

Ejemplo 1.8.1

Considere el circuito de la Figura 1.72 con un voltaje inicial en el capacitor de 4V y corriente cero. Obtenga una expresión de $v(t)$ para $t > 0$. $L = 2 \text{ H}$ y $C = \frac{1}{2} \text{ F}$.

Solución

De las ecuaciones (1.19) se tiene que $\alpha = 0$ y $\omega_0 = 1$, por lo que se tiene un caso de tipo oscilatorio cuya respuesta está dada por:

$$v(t) = K_1 \cos \omega_d t + K_2 \sin \omega_d t$$

De la condición inicial $v(0) = V_0 = 4 \text{ V}$ se tiene que:

$$v(0) = 4 = K_1 \cos(0) + K_2 \sin(0)$$

$$K_1 = 4$$

$$v(t) = 4 \cos(t) + K_2 \sin(t)$$

Para obtener K_2 se hace uso de la expresión:

$$\frac{dv(0)}{dt} = 0$$

Se deriva la función y se iguala a cero:

$$v'(t) = -4 \sin(t) + K_2 \cos(t)$$

$$v'(0) = -4 \sin(0) + K_2 \cos(0)$$

$$K_2 = 0$$

$$v(t) = 4 \cos(t) u(t)$$

Ejemplo 1.8.2

Para un circuito RLC en serie con valores de $L = 2 \text{ H}$ y $C = \frac{1}{2} \text{ F}$, determine los valores de la resistencia que harían tener una respuesta sobreamortiguada y subamortiguada.

Solución

Se obtiene primero la resistencia que hace tener el caso críticamente amortiguado, es decir

cuando $\alpha = \omega_0$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2 \left(\frac{1}{2} \right)}} = 1$$

$$\frac{R}{2L} = 1 \implies R = 2(2) = 4 \Omega$$

Para valores de $R > 4$ se obtiene la respuesta sobreamortiguada, y para valores menores la respuesta subamortiguada.

1.8.2 Circuito RLC en paralelo sin fuente

Considérese el circuito mostrado en la Figura 1.74 con condiciones iniciales $I_0 \neq 0$ y $V_0 \neq 0$, en función del voltaje presente en los elementos, la ecuación diferencial de segundo orden es:

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{dv}{dt} + \frac{v}{LC} = 0 \quad (1.28)$$

y su correspondiente ecuación características es:

$$s^2 + \frac{1}{RC} s + \frac{1}{LC} = 0 \quad (1.29)$$

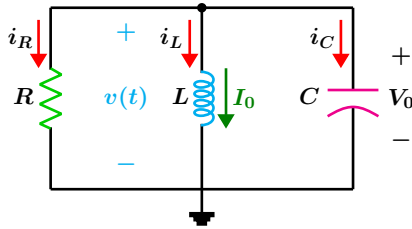


Figura 1.74: Circuito paralelo.

Las soluciones para la ecuación características son:

$$s_1 = -\frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}} \quad (1.30)$$

$$s_2 = -\frac{1}{2RC} - \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

De forma compacta las raíces se puede expresar como:

$$\begin{aligned} s_1 &= -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \\ s_2 &= -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \end{aligned} \quad (1.31)$$

Se pueden establecer las siguientes relaciones:

$$\alpha = \frac{1}{2RC} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (1.32)$$

El análisis que se hace y las ecuaciones que se obtienen son básicamente las mismas que para el caso anterior, solo que aquí se trabaja con voltajes en vez de corrientes.

Al igual que en el circuito RLC serie aquí también se tiene tres posibles formas de onda para la respuesta, dependiendo de si $\alpha > \omega_0$ o $\alpha = \omega_0$ o bien $\alpha < \omega_0$.

Caso sobreamortiguado $\alpha > \omega_0$

Para este caso se tiene que las raíces s_1, s_2 son reales y distintas, esto implica que $L > 4R^2C$. La respuesta es:

$$v(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t} \quad (1.33)$$

Caso críticamente amortiguado $\alpha = \omega_0$

Para este caso se tiene que las raíces de la ecuación característica son iguales $s_1 = s_2$ esto implica que $L = 4R^2C$. La respuesta es:

$$v(t) = (K_2 + K_1 t) e^{-\alpha t} \quad (1.34)$$

Caso subamortiguado $\alpha < \omega_0$

Para este caso se tiene que las raíces de la ecuación característica son complejas conjugadas teniendo la forma $s_1, s_2 = -\alpha \pm j\omega_d$ donde $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ la cual se conoce como frecuencia de amortiguamiento. Esto implica que $L < 4R^2C$, la respuesta es:

$$v(t) = e^{-\alpha t} (K_1 \cos \omega_d t + K_2 \sin \omega_d t) \quad (1.35)$$

Para obtener las constantes K_1 y K_2 se requieren de las condiciones iniciales de $v(t)$ y de su primera derivada, las cuales se obtienen mediante:

$$v(0) = V_0 \quad \frac{dv(0)}{dt} = \frac{-(RI_0 + V_0)}{RC} \quad (1.36)$$

Las formas de onda para el voltaje son similares a las que se muestran en la Figura 1.73.

1.8.3 Circuito RLC en serie con fuente

Se considerara el circuito RLC en serie con una fuente de excitación, en el cual la variable de salida es el voltaje en el capacitor como se ilustra en la Figura 1.75.

Al aplicar la LVK al circuito en dirección de la corriente se tiene el modelo siguiente:

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv}{dt} + \frac{v}{LC} = \frac{V_s}{LC} \quad (1.37)$$

y su correspondiente ecuación características es:

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0 \quad (1.38)$$

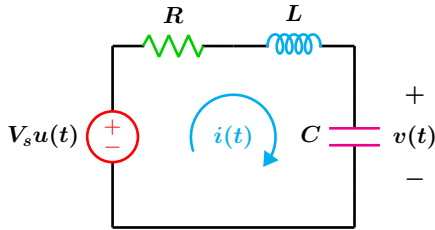


Figura 1.75: Circuito RLC con fuente.

Obsérvese la similitud que existe entre las ecuaciones (1.15) y (1.37) para el modelo del circuito y entre sus respectivas ecuaciones características (1.16) y (1.38), los coeficientes son los mismos pero la variable de salida es diferente.

La respuesta del voltaje en el capacitor es igual a la respuesta permanente, un valor constante debido a la fuente de excitación, más la respuesta transitoria debida al comportamiento del circuito, dada por las raíces de la ecuación característica. En este sentido, se tienen tres casos:

Caso sobreamortiguado

$$v(t) = V_s + K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

Caso Crit. Amortiguado

$$v(t) = V_s + (K_2 + K_1 t) e^{-\alpha t}$$

Caso Subamortiguado

$$v(t) = V_s + e^{-\alpha t} (K_1 \cos \omega_d t + K_2 \sin \omega_d t)$$

Las constantes K_1 y K_2 se obtienen de las condiciones iniciales $v(0)$ y $\frac{dv(0)}{dt}$.

1.8.4 Circuito RLC paralelo con fuente

Considere el circuito paralelo con fuente de excitación mostrado en la Figura 1.76. La variable de salida es $i(t) = i_L(t)$ en el inductor. Al aplicar la LCK en el nodo superior se tiene que la ecuación diferencial es:

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = \frac{I_s}{LC} \quad (1.39)$$

y su ecuación características es:

$$s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC} = 0 \quad (1.40)$$

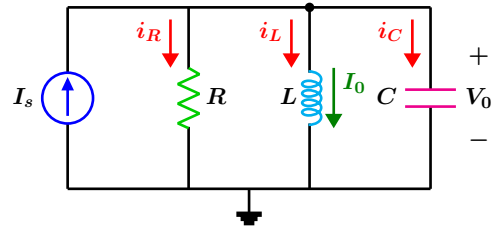


Figura 1.76: Circuito paralelo con fuente.

De nueva cuenta observe la similitud con las ecuaciones (1.28) y (1.29). Los coeficientes son los mismos pero la variable de salida es la corriente.

De nuevo, la respuesta de la corriente en el inductor tiene un valor constante debido a la fuente de excitación y una respuesta transitoria debida a las raíces de la ecuación característica del

propio circuito, por lo que para la respuesta completa se presentan tres posibles casos:

Caso Sobreamortiguado

$$i(t) = I_s + K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

Caso Crit. Amortiguado

$$i(t) = I_s + (K_2 + K_1 t) e^{-\alpha t}$$

Caso Subamortiguado

$$i(t) = I_s + e^{-\alpha t} (K_1 \cos \omega_d t + K_2 \sin \omega_d t)$$

Ejemplo 1.8.3

En el circuito de la Figura 1.77 el interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo y en $t = 0$ cambia a la posición 2, obtenga $i(t)$ y $v(t)$ para $t > 0$. Considere al capacitor inicialmente descargado.

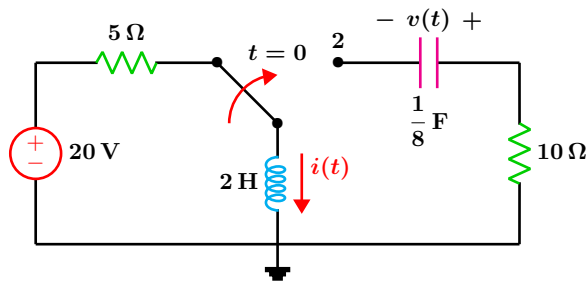


Figura 1.77: Circuito RLC.

Solución

Para $t < 0$ el circuito ha alcanzado el estado permanente y el inductor actúa como corto circuito, la corriente en esta etapa será la condición inicial que tiene el inductor para la segunda parte del análisis es decir para $t > 0$ la corriente es:

$$i(0) = I_0 = \frac{20}{5} = 4 \text{ A}$$

Para $t > 0$ el interruptor cambia a la posición 2 como se muestra en la Figura 1.78.

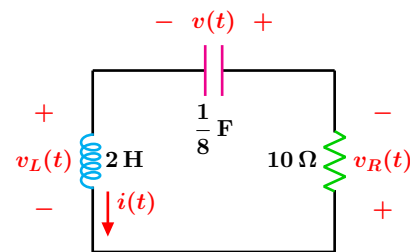


Figura 1.78: Circuito RLC.

Se empieza por obtener los valores de α y ω_0 para determinar que tipo de respuesta o forma de onda es la que se espera de acuerdo a los valores de los componentes. Con las ecuaciones (1.19) se tiene.

$$\alpha = \frac{10}{(2)(2)} = \frac{5}{2} = 2.5$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(2)(0.125)}} = 2$$

Como $\alpha > \omega_0$ se tiene el caso sobreamortiguado cuya respuesta es:

$$i(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

Ahora se obtienen las raíces de la ecuación característica con las expresiones (1.18).

$$s_{1,2} = -2.5 \pm \sqrt{(2.5)^2 - (2)^2}$$

$$s_1 = -1 \quad s_2 = -4$$

Sustituyendo las raíces anteriores en la forma de onda se obtiene:

$$i(t) = K_1 e^{-t} + K_2 e^{-4t}$$

Para obtener las constantes K_1 y K_2 se utilizan las condiciones iniciales de la función y de su primera derivada. Comenzando con $i(0) = 4$ A se obtiene:

$$i(0) = K_1 e^0 + K_2 e^0$$

$$K_1 + K_2 = 4 \cdots (1)$$

Recordando que la condición inicial de la primera derivada está dada por:

$$\frac{di(0)}{dt} = \left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0} = \frac{-(RI_0 + V_0)}{L}$$

sustituyendo valores se tiene:

$$\frac{di(0)}{dt} = \frac{-(10(4) + 0)}{2} = -20$$

Se obtiene la derivada de $i(t)$ lo cual da:

$$\frac{di}{dt} = -K_1 e^{-t} - 4K_2 e^{-4t}$$

la derivada se evalúa en $t = 0$:

$$i'(0) = -K_1 e^0 - 4K_2 e^0$$

igualando con la condición inicial resulta:

$$K_1 + 4K_2 = 20 \cdots (2)$$

Se resuelve el sistema de ecuaciones simultáneas dado (1) y (2) luego se sustituyen los valores en $i(t)$ obteniéndose lo siguiente:

$$i(t) = \left(-\frac{4}{3} e^{-t} + \frac{16}{3} e^{-4t} \right) u(t)$$

Para obtener $v(t)$ se aplica la LVK al circuito de la Figura 1.78 lo que resulta en:

$$v_L(t) + v_R(t) + v(t) = 0$$

$$v(t) = -(v_L(t) + v_R(t))$$

donde $v_L(t) = L \frac{di}{dt}$ es el voltaje en el inductor y $v_R(t) = R i(t)$ es el voltaje en la resistencia. Efectuando las operaciones indicadas se obtiene que:

$$v(t) = \frac{32}{3} e^{-4t} (-1 + e^{3t}) u(t)$$

1.9 Análisis mediante la Transformada de Laplace

La Transformada de Laplace es una de las herramientas matemáticas más poderosas para diseñar, analizar y sintetizar sistemas en general y circuitos eléctricos en particular. En la presente sección se utiliza esta herramienta para el análisis de circuitos eléctricos en el dominio “s” como método alternativo al uso de las ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo.

Los modelos matemáticos asociados a los sistemas lineales e invariantes en el tiempo son representados por ecuaciones diferenciales lineales, ordinarias y de coeficientes constantes de la forma dada por la siguiente expresión.

$$\sum_{n=0}^N a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} = \sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m x(t)}{dt^m} \quad (1.41)$$

Donde $y(t)$ es la señal de salida, $x(t)$ es la señal de entrada. Como un caso particular, cuando $N = 1$ y $M = 0$ se tiene una ecuación diferencial de primer orden $a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_0 x(t)$. Algunas de las señales de entrada $x(t)$ más comunes son la señal de directa cd y la forma de onda senoidal, no obstante, se pueden presentar y analizar otras formas de onda.

Procedimiento para aplicar la Transformada de Laplace

- 1 Se transforma el circuito del dominio temporal al dominio “s”.
- 2 Se resuelve el circuito en el dominio “s”.
- 3 Se aplica la Transformada Inversa de Laplace al resultado y se obtiene así la respuesta en el dominio del tiempo.

En seguida se muestran las equivalencias de los componentes entre ambos dominios así como la interpretación de los valores iniciales que tienen los elementos que almacenan energía.¹

1.9.1 Inductor en el dominio “s”

Para obtener las relaciones de corriente-voltaje en un inductor entre ambos dominios se parte de la ecuación (1.42).

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad (1.42)$$

Al obtener la Transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación se obtiene que:

$$V(s) = L (sI(s) - i(0^-))$$

$$V(s) = L \left(sI(s) - \frac{s}{s} i(0^-) \right)$$

Con un poco de álgebra se tienen las expresiones siguientes.

$$V(s) = sLI(s) - Li(0^-) \quad (1.43)$$

$$I(s) = \frac{1}{sL} V(s) + \frac{i(0^-)}{s}$$

Las equivalencias en el dominio “s” se muestran en la Figura 1.79, en donde la condición inicial está presente como una fuente de voltaje en la conexión en serie o una fuente de corriente en la conexión en paralelo.

Dependiendo de la configuración del circuito que se está analizando, será conveniente utilizar una u otra equivalencia que facilite los cálculos posteriores.

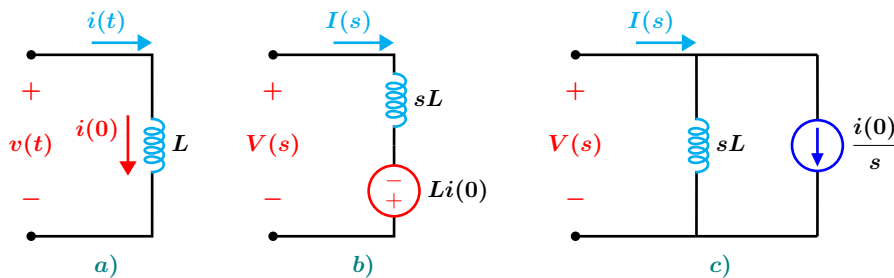


Figura 1.79: Representación de un inductor: a) dominio del tiempo, b) y c) equivalentes en el dominio “s”.

¹Nota: Si no se especifica ningún valor inicial en un elemento que almacene energía, se asumirá por defecto que sus condiciones iniciales son nulas.

1.9.2 Capacitor en el dominio “s”

Para obtener las relaciones de corriente-voltaje en un capacitor entre ambos dominios se parte de la ecuación (1.44).

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt} \quad (1.44)$$

Al obtener la Transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación se obtiene que:

$$I(s) = C (sV(s) - v(0^-))$$

$$I(s) = sCV(s) - \frac{s}{s}Cv(0^-)$$

Con un poco de álgebra se tienen las expresiones siguientes:

$$I(s) = sCV(s) - Cv(0^-) \quad (1.45)$$

$$V(s) = \frac{1}{sC}I(s) + \frac{v(0^-)}{s}$$

Las equivalencias en el dominio “s” se muestran en la Figura 1.80, en donde al igual que con el inductor, la condición inicial está presente como una fuente de voltaje en la conexión en serie o una fuente de corriente en la conexión en paralelo.

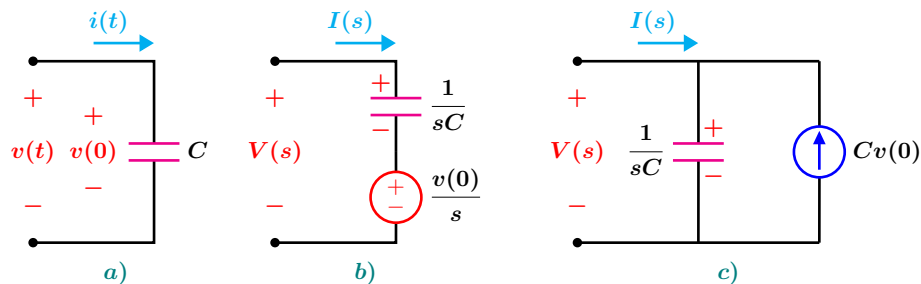


Figura 1.80: Representación de un capacitor: a) dominio del tiempo, b) y c) equivalentes en el dominio “s”.

1.9.3 Resistencia y fuentes en el dominio “s”

Para obtener la relación voltaje-corriente en una resistencia se parte de la ecuación (1.46).

$$v(t) = Ri(t) \quad (1.46)$$

Al obtener la Transformada de Laplace a ambos

lados se obtiene que:

$$V(s) = RI(s) \quad (1.47)$$

En la Figura 1.81 se muestran las representaciones del resistor y de las fuentes de voltaje y de corriente en el dominio del tiempo y en el dominio de “s”.

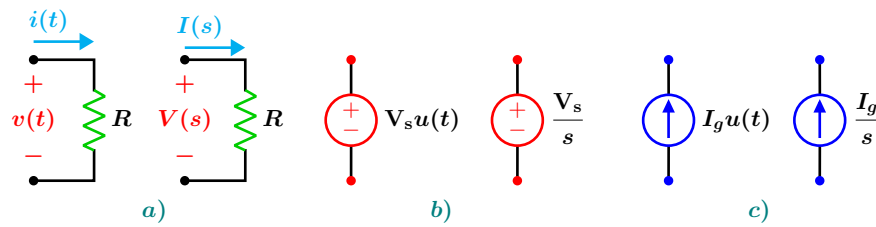


Figura 1.81: Representación de una resistencia: a) dominio del tiempo y "s", b) Equivalente de una fuente de voltaje y c) Equivalente de una fuente de corriente.

1.9.4 Impedancia y Admitancia

cos que son:

En el dominio "s" la impedancia está definida como el cociente de la transformada del voltaje a la transformada de la corriente, considerando las condiciones iniciales nulas, tiene la siguiente forma:

$$Z(s) = \frac{V(s)}{I(s)} \quad (1.48)$$

De las ecuaciones (1.43), (1.45) y (1.47), considerando nulas las condiciones iniciales, se tienen las impedancias de los tres elementos básicos que son:

$$\begin{aligned} \text{Resistencia} \quad Z(s) &= R \\ \text{Inductor} \quad Z(s) &= sL \\ \text{Capacitor} \quad Z(s) &= \frac{1}{sC} \end{aligned} \quad (1.49)$$

La admitancia se define como el recíproco de la impedancia y tiene la forma siguiente:

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} = \frac{I(s)}{V(s)} \quad (1.50)$$

Ejemplo 1.9.1

Considere nuevamente el circuito de la Figura 1.77 después de que el interruptor se encuentra en la posición 2 y el inductor tiene la condición inicial $I_0 = 4$ A. En este ejemplo se utiliza el método de la Transformada de Laplace o del dominio “s” para obtener $i(t)$ y $v(t)$ de una manera más rápida y sencilla que en el dominio del tiempo.

Solución

Se transforma el circuito de la Figura 1.78 del dominio del tiempo al de la frecuencia “s”, para ello se reemplaza cada componente por su equivalente en el dominio “s” véase la Figura 1.82.

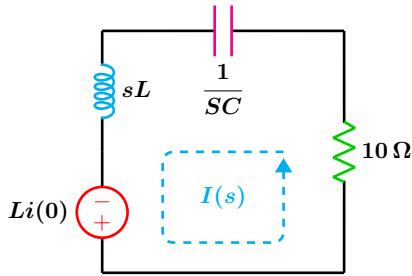


Figura 1.82: Circuito en el dominio “s”.

$$V(s) = \left(\frac{8}{s}\right) I(s)$$

$$V(s) = \frac{32}{s^2 + 5s + 4}$$

La fuente de voltaje es la representación de la condición inicial del inductor y se dibuja con la polaridad indicada de modo que la corriente entre por la terminal negativa.

Aplicando la LKV en sentido antihorario para encontrar $I(s)$ que es la corriente en el dominio “s”.

$$-8 + 10I(s) + \frac{8}{s}I(s) + 2sI(s) = 0$$

$$I(s) = \frac{4s}{s^2 + 5s + 4}$$

Se obtiene la transformada inversa de Laplace para regresar al dominio del tiempo

$$i(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{4s}{s^2 + 5s + 4} \right\}$$

$$i(t) = \left(-\frac{4}{3}e^{-t} + \frac{16}{3}e^{-4t} \right) u(t)$$

El procedimiento para obtener $v(t)$ es similar al que se utilizó para encontrar $i(t)$.

$$v(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{32}{s^2 + 5s + 4} \right\}$$

$$v(t) = \frac{32}{3}e^{-4t} (-1 + e^{3t}) u(t)$$

1.10 La Función de Transferencia

Un análisis alternativo al del dominio del tiempo, para obtener la respuesta de un sistema es a través de la Transformada de Laplace, el cual se lleva a cabo mediante el uso de la variable compleja “s”. Al

transformar la ecuación (1.41) y considerando las condiciones iniciales nulas, se obtiene:

$$\sum_{n=0}^N a_n s^n Y(s) = \sum_{m=0}^M b_m s^m X(s) \quad (1.51)$$

Al tomar el cociente entre $Y(s)$ y $X(s)$ se obtiene una expresión importante llamada función de transferencia que se denota como $H(s)$ siendo una función racional de s y $M < N$, tiene la forma siguiente:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m s^m}{\sum_{n=0}^N a_n s^n} \quad (1.52)$$

Una función de transferencia depende de las variables que se establezcan como salida y como entrada.

Para el caso de circuitos eléctricos las variables de entrada y de salida son voltajes y corrientes, por lo que se tienen cuatro posibles funciones de transferencia que son:

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{V_0(s)}{V_i(s)} = \text{Función de transferencia de voltajes} \\ H(s) &= \frac{I_0(s)}{I_i(s)} = \text{Función de transferencia de corrientes} \\ H(s) &= \frac{V_0(s)}{I_i(s)} = \text{Función de transferencia de impedancia} \\ H(s) &= \frac{I_0(s)}{V_i(s)} = \text{Función de transferencia de admitancia} \end{aligned} \quad (1.53)$$

También, es posible expresar la función de transferencia como una razón de polinomios en “s”, en donde el polinomio del numerador contiene los coeficientes de la entrada y de sus derivadas, b_m , y el polinomio del denominador incluye los coeficientes de la salida y de sus derivadas, a_n .

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_1 s + a_0} \quad (1.54)$$

Como caso particular cuando $M = 0$ y $N = 2$ se tiene la Función de Transferencia para un circuito de segundo orden que es:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0} \quad (1.55)$$

La Función de Transferencia es de suma importancia, ya que permite determinar la respuesta a cualquier entrada, formando simplemente el producto $Y(s) = H(s)X(s)$.

Ejemplo 1.10.1

Considere un circuito eléctrico de primer orden cuyo comportamiento está dado por la ecuación diferencial $\frac{di(t)}{dt} + i(t) = u(t)$ y condiciones iniciales nulas, obtenga la función de transferencia de admitancia.

Solución

Al resolver la ecuación diferencial para $i(t)$ se tiene que:

$$i(t) = (1 - e^{-t}) u(t)$$

Al obtener la Transformada de Laplace a la función anterior se tiene:

$$I(s) = \frac{1}{s^2 + s}$$

La Transformada de Laplace de $u(t)$ es $\frac{1}{s}$, por lo que la función de transferencia de admitancia es:

$$H(s) = \frac{I(s)}{V(s)} = \frac{1}{s + 1}$$

Ejemplo 1.10.2

Como un ejemplo de aplicación de la función de transferencia, para la red en escalera siguiente en la que se determine la función de transferencia de corrientes.

Considerando que los elementos tienen los valores siguientes:

$$Z_1 = Z_4 = 22 \mu\text{F} \quad Z_2 = Z_3 = 100 \Omega$$

Solución

Por divisor de corriente se tiene que:

$$I_0 = \frac{I_1 Z_2}{Z_2 + Z_3 + Z_4}$$

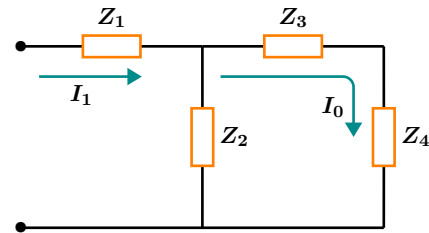


Figura 1.83: Circuito con impedancias

$$\frac{I_0}{I_1} = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3 + Z_4}$$

La impedancia capacitiva es $\frac{1}{sC}$, por lo que sustituyendo valores en la expresión anterior y simplificando se tiene:

$$H(s) = \frac{11s}{22s + 5000}$$

CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN ESTADO SINUSOIDAL PERMANENTE

2.1 Introducción

Una señal de gran importancia y uso en los sistemas eléctricos es la señal sinusoidal, ejemplo de ello es la señal de generación, transmisión, distribución y suministro eléctrico residencial y en la industria, bajo condiciones de estado sinusoidal permanente. Esta señal se caracteriza por su amplitud, frecuencia y desfase. Se sabe que la parte real o imaginaria de las exponenciales complejas son precisamente sinusoidales, las cuales es posible definir las mediante valores complejos en forma polar. La forma polar de la parte real de la exponencial compleja es precisamente la que define el concepto de Fasor, con el cual se analizan los circuitos de corriente alterna (ca).

El Fasor es una herramienta matemática para el análisis de circuitos con excitación sinusoidal, ya no en el dominio del tiempo, sino a través de la representación fasorial, de forma algebraica, muy accesible al utilizar las técnicas planteadas en el tema 1. El fasor representa una señal sinusoidal en forma de un número complejo a través de su amplitud y su ángulo a una frecuencia fija. Los métodos y técnicas utilizados en el análisis de CD son igualmente válidos y aplicables a circuitos con una representación fasorial, aunque ahora se utilizan números complejos.

Con el manejo de fasor se introduce el concepto de impedancia y de admitancia para el análisis de circuitos eléctricos.

Las respuestas de los voltajes y las corrientes obtenidos mediante un análisis fasorial pueden pasar a la representación en el dominio del tiempo considerando sólo la amplitud y la fase del fasor.

En este tema también se aborda el análisis en frecuencia de circuitos resonantes, aplicados a filtros paso banda. Este tema permite comprender el dominio de la frecuencia, la representación gráfica e interpretación de las respuestas. Así mismo, se introducen los conceptos de escalamiento en impedancia y en frecuencia.

2.2 Fasores

La forma de onda sinusoidal o simplemente onda seno, es el tipo principal de corriente y voltaje alterno utilizado en la industria eléctrica. Se define una función sinusoidal en el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ a una expresión que tiene la forma $V_m \sin(\omega t + \theta)$ donde V_m es la amplitud o valor máximo, ω es la frecuencia angular y ϕ es el ángulo de fase.

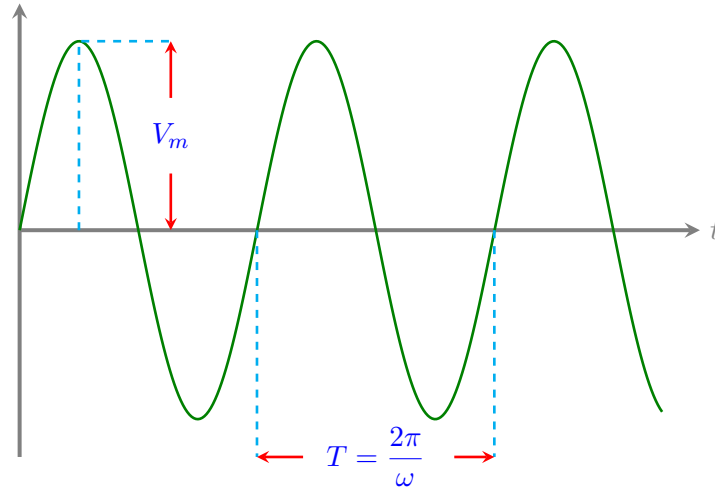


Figura 2.1: Forma de onda sinusoidal $A_m \sin(\omega t + \phi)$, amplitud y periodo.

Cuando la entrada o excitación es una forma de onda sinusoidal como la que se muestra en la Figura 2.1, la respuesta que se obtiene es también una senoide a la misma frecuencia que la entrada. La amplitud y el ángulo de fase son diferentes entre entrada y salida, pero la frecuencia no se modifica.

Un circuito eléctrico cuya entrada es una corriente o voltaje de tipo sinusoidal, puede analizarse mediante el concepto de **fasor**. Teniendo en cuenta que las formas de onda seno y coseno son básicamente la misma (sólo difieren en el ángulo de fase), la idea de utilizar una representación fasorial donde la referencia es la función coseno esta basada en la identidad de Euler mostrada en la ecuación (2.1). Si una forma de onda está representada por la función seno, ésta siempre puede cambiarse a una referencia coseno simplemente restando 90° al ángulo de fase de la onda seno.

$$e^{j\phi} = \cos \phi + j \sin \phi \quad (2.1)$$

De la expresión anterior se pueden establecer las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} \cos \phi &= \operatorname{Re} \{ e^{j\phi} \} \\ \sin \phi &= \operatorname{Im} \{ e^{j\phi} \} \end{aligned} \quad (2.2)$$

Donde **Re** e **Im** representan respectivamente las partes real e imaginaria de la identidad de Euler.

Si se tiene una forma de onda del tipo sinusoidal cuya ecuación es $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi_v)$. Dicha expresión puede escribirse como:

$$\begin{aligned} v(t) &= \text{Re} \left\{ V_m e^{j(\omega t + \phi_v)} \right\} \\ v(t) &= \text{Re} \left\{ V_m e^{j\phi_v} e^{j\omega t} \right\} \\ v(t) &= \text{Re} \left\{ \mathbb{V} e^{j\omega t} \right\} \end{aligned} \quad (2.3)$$

De la última ecuación se tiene que:

$$\mathbb{V} = V_m e^{j\phi_v} \quad (2.4)$$

A dicha expresión que no depende de la frecuencia angular se le conoce como fasor de la sinusoide y esta conformada sólo por la amplitud y fase de la misma. En notación eléctrica se expresa como:

$$\mathbb{V} = V_m \angle \phi_v \quad (2.5)$$

La definición de **fasor** se expresa a continuación (observe que la referencia para el fasor es la función coseno en vez del seno).

Un **fasor** es la representación en números complejos de una forma de onda sinusoidal. Su expresión es:

$$A \cos(\omega t + \phi) \iff A \angle \phi \quad (2.6)$$

2.2.1 Impedancia y Admitancia

La oposición que un elemento de circuito presenta a la corriente alterna, se conoce como **impedancia**.

Se considera el circuito mostrado en la Figura 2.2 donde la señal de voltaje tiene una forma de onda sinusoidal cuyo fasor correspondiente es $V_m \angle \phi_v$ y la corriente cuya representación en forma de fasor es $I_m \angle \phi_i$, entonces se define la im-

pedancia como:

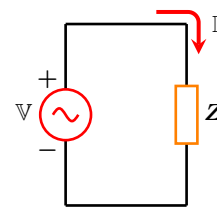


Figura 2.2: Impedancia.

La impedancia de un elemento en **ca** se define como el cociente del fasor de voltaje y el fasor de corriente su representación es:

$$Z = \frac{\mathbb{V}}{\mathbb{I}} = \frac{V_m \angle \phi_v}{I_m \angle \phi_i} = \frac{V_m}{I_m} \angle \phi_v - \phi_i \, \Omega \quad (2.7)$$

2.2.2 Impedancia Resistiva

Para una resistencia en **ca**, la corriente y el voltaje se encuentran en fase, es decir el ángulo de la corriente y del voltaje es el mismo.

Se tiene presente que la relación voltaje-corriente en el dominio del tiempo es:

$$v(t) = Ri(t) \quad (2.8)$$

donde la función en el tiempo para la corriente es:

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$$

se tiene entonces que:

$$v(t) = RI_m \cos(\omega t + \phi_i)$$

Los fasores respectivos de voltaje y corriente son:

$$\mathbb{V} = RI_m \angle \phi_i$$

$$\mathbb{I} = I_m \angle \phi_i$$

El cociente de los fasores de voltaje y corriente da como resultado la impedancia resistiva que es:

$$Z_R = \frac{\mathbb{V}}{\mathbb{I}} = \frac{RI_m \angle \phi_i}{I_m \angle \phi_i} = R$$

Por lo que la impedancia de un resistor es la misma resistencia y se denota como:

$$Z_R = R \quad (2.9)$$

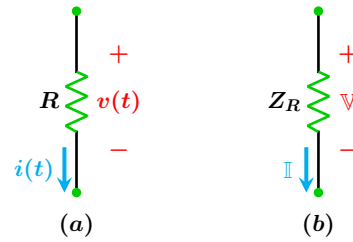


Figura 2.3: Representación de una resistencia en **ca**: (a) dominio del tiempo y (b) notación fasorial.

En la Figura 2.4 se muestra la relación entre las formas de onda sinusoidales y sus correspondientes fasores.

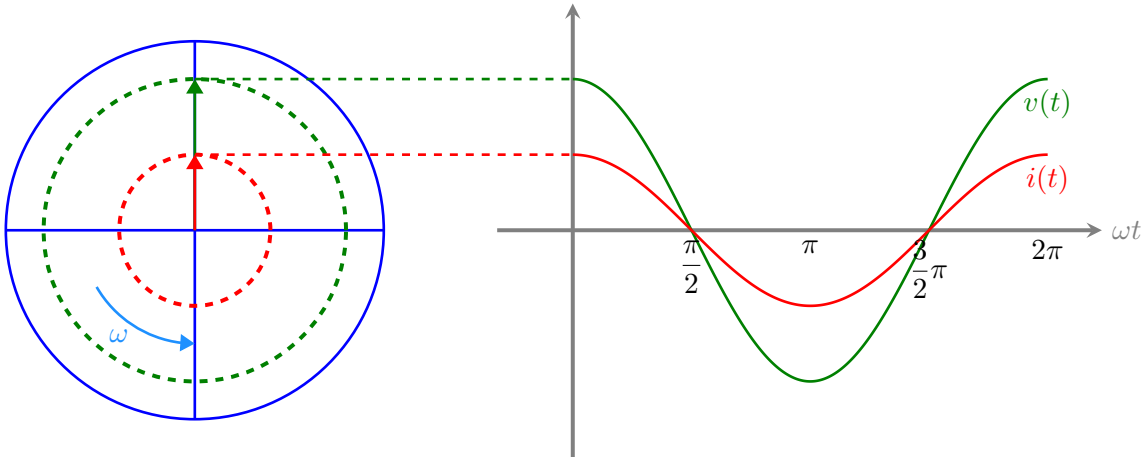


Figura 2.4: Relación voltaje-corriente en una resistencia en **ca**.

2.2.3 Impedancia Capacitiva

Para un capacitor, la corriente se encuentra adelantada al voltaje por 90° , dicho de otra manera, el voltaje se atrasa a la corriente por 90° . Si se tiene en cuenta que la relación corriente-voltaje en el dominio del tiempo para un capacitor es:

$$i(t) = C \frac{dv}{dt} \quad (2.10)$$

Donde $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi_v)$ es la función del voltaje instantáneo. Derivando respecto al tiempo se obtiene:

$$i(t) = CV_m \omega [-\sin(\omega t + \phi_v)]$$

Con ayuda de la identidad trigonométrica $-\sin(x) = \cos(x + 90^\circ)$ se puede expresar la función seno en una referencia coseno, así se tiene:

$$i(t) = \omega CV_m \cos(\omega t + \phi_v + 90^\circ)$$

El fasor correspondiente a la función en el tiempo es:

$$\mathbb{I} = \omega CV_m \angle \phi_v + 90^\circ$$

El cociente de los fasores de voltaje y corriente da como resultado la impedancia capacitiva que es:

$$Z_C = \frac{\mathbb{V}}{\mathbb{I}} = \frac{V_m \angle \phi_v}{\omega CV_m \angle \phi_v + 90^\circ} = \frac{1}{\omega C} \angle -90^\circ$$

Transformando y simplificando se obtiene la impedancia del capacitor denotada como:

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} \quad (2.11)$$

En la Figura 2.6 se muestra las formas de onda con un desfase de 90° y sus correspondientes fasores.

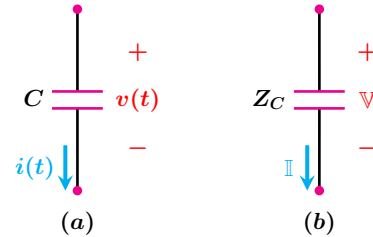


Figura 2.5: Representación de un capacitor en **ca**: (a) dominio del tiempo y (b) notación fasorial.

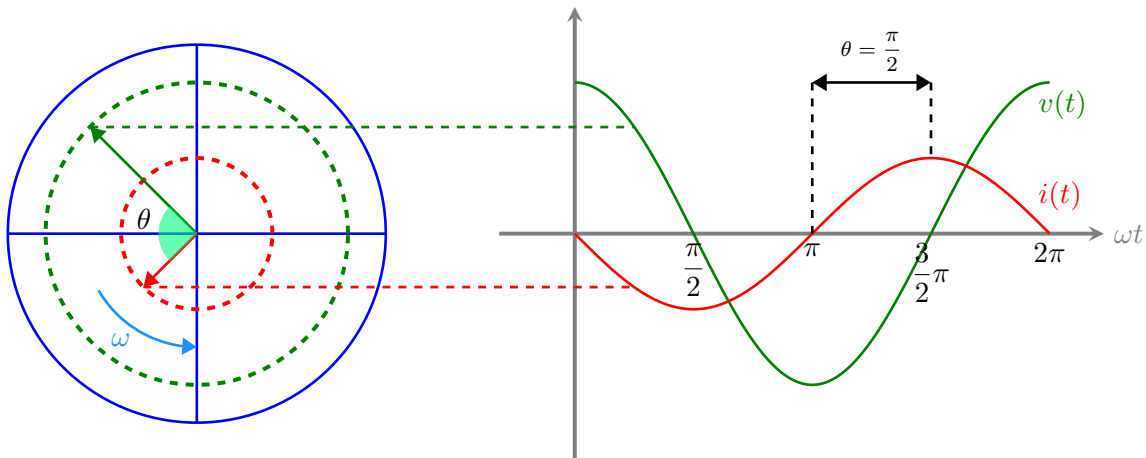


Figura 2.6: Relación voltaje-corriente de un capacitor en **ca**.

2.2.4 Impedancia Inductiva

Para un inductor, la corriente se atrasa al voltaje por 90° . Si se considera que la relación voltaje-corriente en el dominio del tiempo es:

$$v(t) = L \frac{di}{dt} \quad (2.12)$$

Donde $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$ es la corriente en el inductor. Efectuando las operaciones indicadas se obtiene:

$$v(t) = \omega L I_m [-\sin(\omega t + \phi_i)]$$

Al transformar la función seno en una referencia coseno con ayuda de la identidad trigonométrica $-\sin(x) = \cos(x + 90^\circ)$ se obtiene:

$$v(t) = \omega L I_m \cos(\omega t + \phi_i + 90^\circ)$$

El fasor correspondiente para esta forma de onda es:

$$\mathbb{V} = \omega L I_m \angle \phi_i + 90^\circ$$

El cociente de los fasores de voltaje y corriente da como resultado la impedancia inductiva que es:

$$Z_L = \frac{\mathbb{V}}{\mathbb{I}} = \frac{\omega L I_m \angle \phi_i + 90^\circ}{I_m \angle \phi_i} = \omega L \angle 90^\circ$$

Se tiene finalmente que la impedancia inductiva es:

$$Z_L = j\omega L \quad (2.13)$$

En la Figura 2.8 se muestran las formas de onda con un desfase de 90° y sus fasores correspondientes

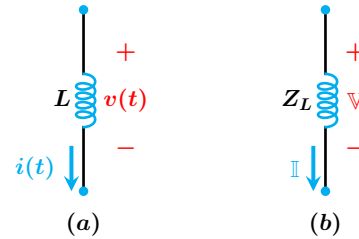


Figura 2.7: Representación de un inductor en ca: (a) dominio del tiempo y (b) notación fasorial.

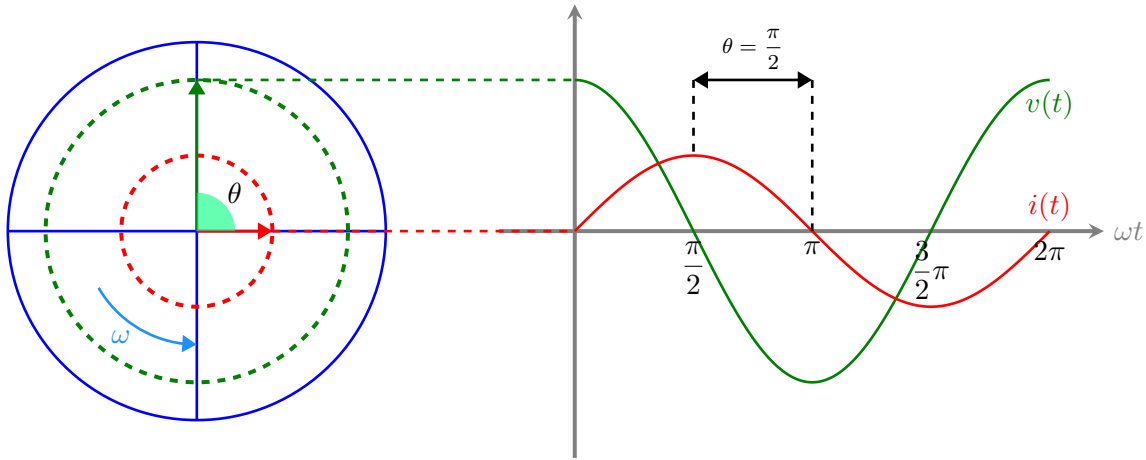


Figura 2.8: Relación voltaje-corriente de un inductor en ca.

La admitancia Y es el recíproco de la impedancia.

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{\mathbb{I}}{\mathbb{V}} \quad (2.14)$$

La impedancia es un número complejo, en su forma rectangular se compone de una parte real **resistencia** y una parte imaginaria llamada **reactancia** denotada como X .

$$Z = R + jX \quad (2.15)$$

La reactancia ya sea capacitiva o inductiva repre-

senta la oposición a la corriente alterna.

La admitancia en su forma rectangular esta compuesta de una parte real llamada **conductancia** y una parte imaginaria conocida como **susceptancia** y se denota por B .

$$Y = G + jB \quad (2.16)$$

Ejemplo 2.2.1

Para el circuito mostrado en la Figura 2.9, determine la Impedancia y Admitancia equivalente vista desde las terminales $a - b$.

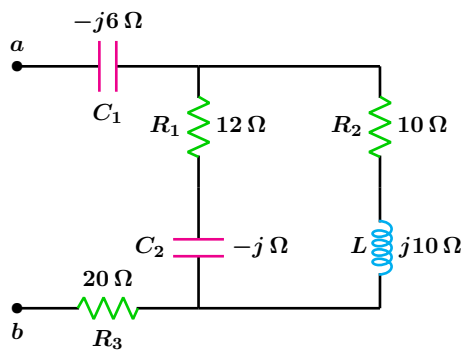


Figura 2.9: Para el problema del Ejemplo 2.2.1

Solución

El circuito se simplifica mediante reducciones serie paralelo sucesivas. La resistencia R_1 y el capacitor C_2 se encuentran en serie, lo mismo sucede con el inductor L y la resistencia R_2 por lo que se tiene:

$$Z_1 = 12 - j \quad Z_2 = 10 + j10$$

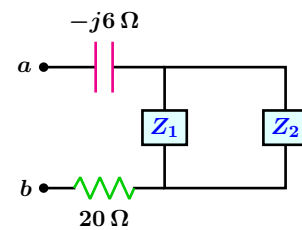


Figura 2.10: Primera simplificación.

Estas dos impedancias a su vez se encuentran en paralelo, la expresión para obtener el equivalente de dos impedancias en paralelo es:

$$Z_{eq} = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

Sustituyendo valores se tiene:

$$Z_{eq} = 7.1643 / 17.9873^\circ$$

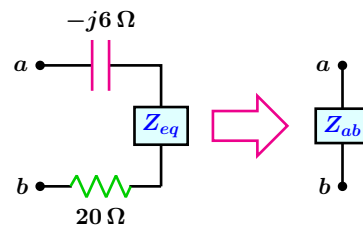


Figura 2.11: Segunda simplificación e impedancia total.

La impedancia Z_{eq} , el capacitor C_1 y la resistencia R_3 se encuentran en serie por lo que la impedancia equivalente entre las terminales $a - b$ es:

$$Z_{ab} = -6j + Z_{eq} + 20$$

$$Z_{ab} = 27.08 \angle -8.04^\circ \Omega$$

la admitancia es:

$$Y_{ab} = 0.0369 \angle 8.04^\circ \text{ S}$$

2.3 Resonancia

Es la condición que existe en un sistema cuando la excitación de amplitud fija de tipo sinusoidal en un sistema produce una respuesta de máxima amplitud.

La resonancia eléctrica es un fenómeno que se produce en un circuito eléctrico en el que existen elementos reactivos (inductores y capacitores) cuando se aplica una excitación del tipo sinusoidal de una frecuencia tal que hace que la reactancia se anule. Una red eléctrica está en resonancia cuando el voltaje y la corriente están en fase. Un sistema resonante puede ser eléctrico, mecánico, hidráulico, acústico o de otro tipo.

Un circuito se encuentra en **resonancia** cuando las formas de onda de voltaje y corriente entre las terminales de entrada del circuito están en fase.

2.3.1 Circuito resonante en serie

Considérese un circuito eléctrico como el mostrado en la Figura 2.12, en el que la frecuencia angular de la señal de entrada se ajusta de tal forma que permite a la reactancia del inductor ser igual a la reactancia del capacitor es decir $X_L = X_C$.

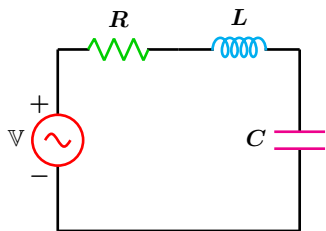


Figura 2.12: Circuito resonante en serie.

A dicha frecuencia que se denota como ω_0 tiene por nombre frecuencia de resonancia, en esta condición la magnitud del voltaje en los elementos reactivos es la misma pero desfasados 180° y el voltaje aparece íntegramente en la resistencia.

La impedancia vista desde la fuente de alimentación es:

$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (2.17)$$

Para que la impedancia de entrada resulte en una resistencia se requiere que la parte imaginaria de la impedancia sea cero, es decir $\text{Im}(Z_T) = 0$.

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

Al simplificar y resolver para la frecuencia angular de resonancia se tiene que:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (2.18)$$

Se tiene también que la frecuencia es:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (2.19)$$

En resonancia, los efectos de los elementos reactivos se anulan mutuamente. En esta circunstancia la corriente alcanza su valor máximo al mismo tiempo que la impedancia toma su mínimo valor reduciéndose así al sólo valor de la resistencia. La magnitud de la impedancia así como su ángulo están dados respectivamente por:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad (2.20)$$

La gráfica en función de la frecuencia angular de la magnitud de la impedancia ecuación (2.20) se muestra en la Figura 2.13.

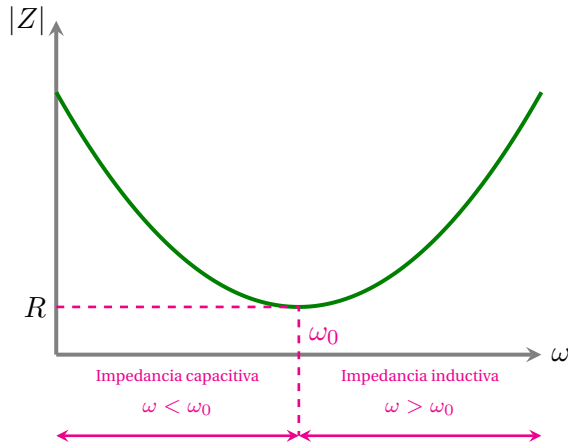


Figura 2.13: Magnitud de Z como función de la frecuencia angular.

Se tiene también la gráfica del ángulo de la impedancia como función de la frecuencia angular la cual se muestra en la Figura 2.14 a partir de la ecuación (2.21).

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega RC} \right) \quad (2.21)$$

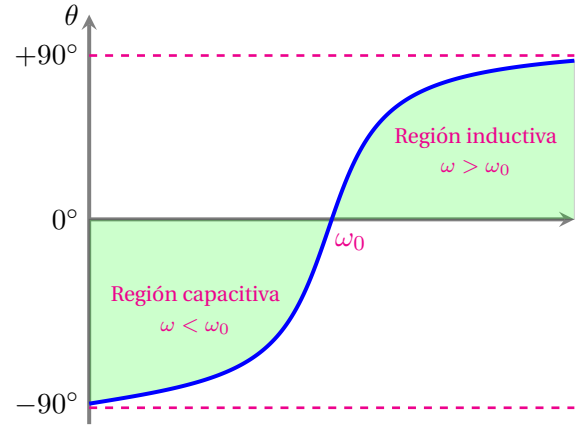


Figura 2.14: Gráfica del ángulo de la impedancia θ en función de la frecuencia angular.

Si se toma la corriente como función de la frecuencia angular se obtiene la gráfica de la Figura 2.15 descrita por la ecuación (2.22) en que la corriente es máxima en la condición de resonancia.

$$I = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \quad (2.22)$$

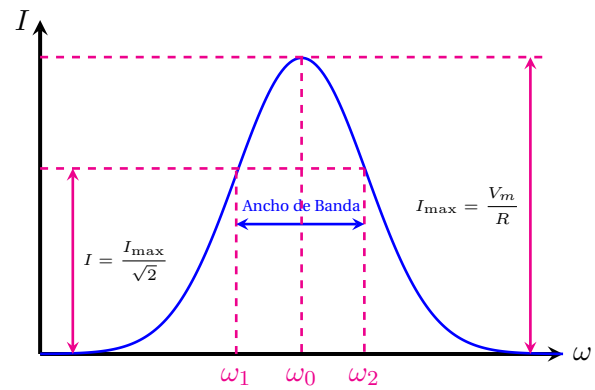


Figura 2.15: Corriente contra frecuencia angular.

De manera similar, la potencia es máxima en la condición de resonancia por lo que se puede establecer que:

$$P_{\max} = I_{\max}^2 R = \frac{V_m^2}{R} \quad (2.23)$$

El análisis para la obtención de las frecuencias de media potencia es como sigue:

$$P_{\text{med}} = \frac{P_{\text{max}}}{2} = \frac{V_m^2}{2R} \quad (2.24)$$

$$P_{\text{med}} = \left(\frac{V_m}{2}\right) \left(\frac{V_m}{R}\right) = \left(\frac{V_m}{2}\right) I_{\text{max}}$$

Por otra parte, la potencia media se obtiene para una corriente que se denota por I_{med} (corriente de media potencia) estas cantidades están relacionadas por la expresión:

$$P_{\text{med}} = I_{\text{med}}^2 R \Rightarrow I_{\text{med}} = \sqrt{\frac{P_{\text{med}}}{R}} \quad (2.25)$$

Combinando las ecuaciones (2.24) y (2.25) se obtiene una relación entre la corriente máxima y la corriente de media potencia que es:

$$I_{\text{med}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \quad (2.26)$$

Ahora bien la corriente total del circuito como función de la frecuencia esta determinada por la ecuación (2.22). Igualando las ecuaciones (2.26) con (2.22) se tiene que:

$$\frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{V_m}{|Z|} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{V_m}{R}\right) = \frac{V_m}{|Z|}$$

De la expresión anterior se ve claramente que:

$$|Z| = \sqrt{2}R$$

$$\sqrt{R^2 + \left(\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{2}R$$

Desarrollando y resolviendo para la frecuencia angular se tiene que:

$$\left(\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C}\right)^2 = R^2 \quad (2.27)$$

Al extraer la raíz cuadrada a ambos miembros se obtiene:

$$\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C} = \pm R \quad (2.28)$$

$$\omega^2 LC - 1 = \pm \omega RC$$

El doble signo en la ecuación (2.28) se debe al siguiente razonamiento:

Cuando se sustituye la frecuencia de resonancia ω_0 en (2.28) el término $\omega^2 LC - 1 = 0$ luego entonces para toda $\omega < \omega_0$ se tiene que $\omega^2 LC - 1 < 0$ por lo que se procede a resolver la parte negativa de (2.28) es decir:

$$\omega^2 LC - 1 = -\omega RC \quad (2.29)$$

De manera similar para toda $\omega > \omega_0$ se tiene que $\omega^2 LC - 1 > 0$ por lo que se resuelve la parte positiva de (2.28):

$$\omega^2 LC - 1 = \omega RC \quad (2.30)$$

Se resuelven las ecuaciones (2.29) y (2.30) de donde se excluyen las raíces negativas. Las frecuencias de media potencia son:

$$\omega_1 = \frac{-R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \frac{1}{LC}} \quad (2.31)$$

$$\omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \frac{1}{LC}}$$

Las frecuencias de media potencia y la frecuencia de resonancia se relacionan por medio de la expresión:

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \quad (2.32)$$

Se define el ancho de banda del circuito resonante a la diferencia de las frecuencias en las cuales el circuito suministra la mitad de la potencia máxima, dichas frecuencias se denotan mediante ω_1 y ω_2 .

$$AB = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} \quad (2.33)$$

Factor de calidad y selectividad

El factor de calidad denotado como Q para un circuito resonante, es un parámetro adimensional que mide la relación entre la energía reactiva que almacena un componente o un circuito con la energía que disipa durante un ciclo completo

de la señal de entrada. El factor de calidad queda definido como:

$$Q = 2\pi \left(\frac{\text{energía máxima almacenada}}{\text{energía disipada por ciclo}} \right) \quad (2.34)$$

Un alto factor de Q indica una tasa baja de pérdida de energía en relación con la energía almacenada por el circuito resonante. Es un parámetro importante en la operación de osciladores, filtros y otros circuitos sintonizados, ya que proporciona una medida de lo aguda que es su respuesta en frecuencia.

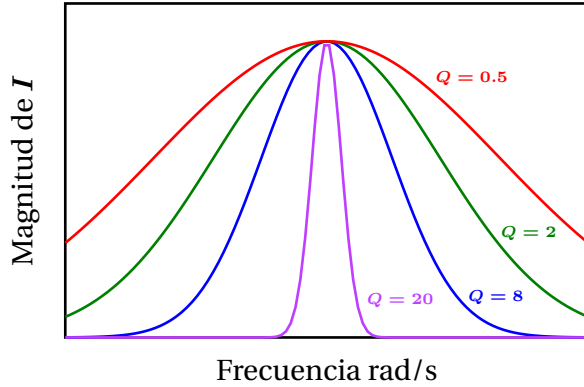


Figura 2.16: Efecto de Q sobre la respuesta en frecuencia de un circuito resonante serie.

En la Figura 2.16 se muestra que entre más alto es el factor de calidad Q más aguda es la curva de respuesta, lo que implica un menor ancho de banda y una alta selectividad de frecuencias.

Considérese el circuito mostrado en la Figura 2.17

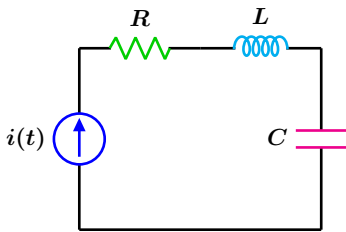


Figura 2.17: Circuito resonante en serie.

en donde la señal de entrada es una fuente de corriente $i(t) = I_m \cos(\omega_0 t)$, se desea hallar una ex-

presión para el factor de calidad de dicho circuito cuando se encuentra en resonancia. Se aplica la definición dada por la ecuación (2.34) en donde se sabe que la energía se almacena solamente en el inductor mediante su campo magnético y en el capacitor a través de su campo eléctrico, y se disipa solamente en la resistencia.

Se puede expresar Q en términos de la energía instantánea del capacitor y del inductor con la potencia promedio P que se pierde en la resistencia, se tiene entonces que:

$$Q = 2\pi \left(\frac{w_L(t) + w_C(t)}{PT} \right) \quad (2.35)$$

donde T es el periodo de la frecuencia de la señal de entrada.

La energía instantánea en el inductor y en el capacitor son respectivamente:

$$w_L(t) = \frac{L i^2(t)}{2} \quad (2.36)$$

$$w_C(t) = \frac{C v^2(t)}{2} \quad (2.37)$$

el voltaje en el capacitor esta dado por:

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

sustituyendo la corriente en la expresión anterior se tiene:

$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int I_m \cos(\omega_0 t) dt \quad (2.38)$$

$$v_C(t) = \frac{I_m \sin(\omega_0 t)}{C\omega_0}$$

sustituyendo la ecuación (2.38) en (2.37) se obtiene:

$$w_C(t) = \frac{I_m^2 \sin^2(\omega_0 t)}{2C\omega_0^2}$$

si se sustituye la frecuencia de resonancia $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ en el denominador de la expresión anterior el resultado es:

$$w_C(t) = \frac{LI_m^2 \sin^2(\omega_0 t)}{2} \quad (2.39)$$

por otra parte al sustituir la corriente en la ecuación (2.36) se obtiene:

$$w_L(t) = \frac{LI_m^2 \cos^2(\omega_0 t)}{2} \quad (2.40)$$

Al sumar las ecuaciones (2.39) y (2.40) y factorizar se tiene:

$$w_C(t) + w_L(t) = \frac{LI_m^2}{2} \quad (2.41)$$

La potencia promedio P en la resistencia y el periodo de la señal de entrada T son:

$$P = \frac{I_m^2 R}{2} \quad T = \frac{1}{f_0}$$

luego entonces la energía disipada en la resistencia es:

$$w_R = PT = \frac{I_m^2 R}{2f_0} \quad (2.42)$$

Sustituyendo las ecuaciones (2.41) y (2.42) en (2.35) se obtiene finalmente que el factor de calidad Q es:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} \quad (2.43)$$

En términos de los componentes del circuito el factor de calidad se expresa como:

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (2.44)$$

En resonancia la magnitud del voltaje en los elementos reactivos es idéntica por lo que el factor de calidad puede expresarse también por:

$$V_C = V_L = QV_m \quad (2.45)$$

Nota: No debe confundirse el factor de calidad con la potencia reactiva ya que ambas se escriben con la misma letra Q . El contexto a menudo indica que cantidades se están trabajando.

Ejemplo 2.3.1

Para el circuito mostrado en la Figura 2.18 determine:

- El valor de ω y la frecuencia “ f ” para el cual el voltaje de entrada y la corriente están en fase.
- Determine la corriente $i(t)$ si el fasor de voltaje es $\mathbb{V} = 5 \angle -45^\circ$ a la frecuencia determinada en a).
- El factor de calidad Q .
- Las frecuencias de corte.
- El ancho de banda AB .

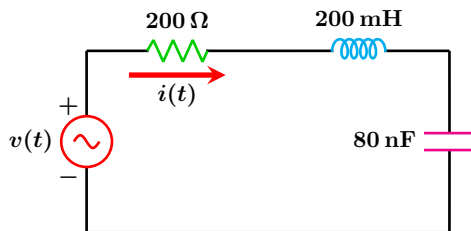


Figura 2.18: Para el problema del Ejemplo 2.3.1

Solución

- La frecuencia para la cual el voltaje y la corriente se encuentran en fase es la frecuencia de resonancia y esta dada por:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 7905.69 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$f_0 = \frac{7905.69}{2\pi} = 1258.23 \text{ Hz}$$

- El fasor de corriente y la corriente $i(t)$ son respectivamente:

$$\mathbb{I} = \frac{5 \angle -45^\circ}{200} = 0.025 \angle -45^\circ$$

$$i(t) = 25 \cos(7905.69t - 45^\circ) \text{ mA}$$

- De la ecuación (2.43) el factor de calidad es:

$$Q = \frac{(7905.69)(200 \times 10^{-3})}{200} = 7.9056$$

o bien en términos de los componentes del circuito:

$$Q = \frac{1}{200} \sqrt{\frac{200 \times 10^{-3}}{80 \times 10^{-9}}} = 7.9056$$

- Al sustituir los valores de los elementos en las ecuaciones (2.31) se obtiene:

$$\omega_1 = 7421.49 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \omega_2 = 8421.49 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

- El ancho de banda es la diferencia entre las frecuencias de corte ω_2 y ω_1 :

$$AB = \omega_2 - \omega_1 = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

el ancho de banda también puede obtenerse por medio de la expresión.

$$AB = \frac{R}{L} = \frac{200}{200 \times 10^{-3}} = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

2.3.2 Conversión serie - paralelo RL Y RC

Un inductor real tiene siempre una resistencia en serie debido a la longitud del alambre utilizado en el devanado de la bobina. Aunque ésta resistencia es muy pequeña en comparación con la reactancia del circuito, frecuentemente sus efectos se hacen evidentes en la respuesta total del circuito, así entonces no puede ignorarse y debe tenerse en cuenta en los cálculos globales.

Considérese los dos circuitos mostrados en la Figura 2.19, en donde para el circuito real (a) R_S y X_{LS} son respectivamente, la resistencia interna de la bobina y la reactancia inductiva de la configuración en serie.

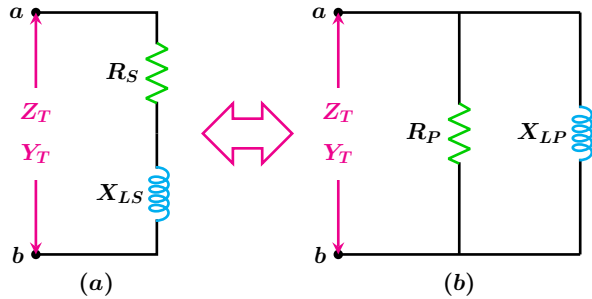


Figura 2.19: Circuitos equivalentes en la misma frecuencia de operación ω .

Para el circuito paralelo (b), R_P y X_{LP} son los nuevos valores de los componentes después de efectuada la conversión serie - paralelo.

Para que los dos circuitos sean equivalentes entre los nodos $a - b$, es necesario que las impedancias y admitancias entre dichos puntos sean iguales para ambos circuitos. La impedancia y admitancia de entrada de la configuración serie es:

$$Z_T = R_S + jX_{LS} \implies Y_T = \frac{1}{R_S + jX_{LS}}$$

expresando la admitancia en la forma rectangular se tiene:

$$Y_T = \frac{R_S}{R_S^2 + X_{LS}^2} - j \left(\frac{X_{LS}}{R_S^2 + X_{LS}^2} \right) \quad (2.46)$$

del circuito paralelo (b) se tiene que la admitancia de entrada es:

$$Y_T = \frac{1}{R_P} - j \frac{1}{X_{LP}} \quad (2.47)$$

al igualar la parte real e imaginaria entre las ecuaciones (2.46) y (2.47) se obtienen las expresiones que permiten transformar un circuito serie en su equivalente paralelo estas son:

$$R_P = \frac{R_S^2 + X_{LS}^2}{R_S} \quad (2.48)$$

$$X_{LP} = \frac{R_S^2 + X_{LS}^2}{X_{LS}} \quad (2.49)$$

aplicando un razonamiento similar, es posible convertir un circuito paralelo en su equivalente en serie mediante las ecuaciones de transformación siguientes:

$$R_S = \frac{R_P X_{LP}^2}{R_P^2 + X_{LP}^2} \quad (2.50)$$

$$X_{LS} = \frac{R_P^2 X_{LP}}{R_P^2 + X_{LP}^2} \quad (2.51)$$

Considérese ahora el circuito capacitivo mostrado en la Figura 2.20

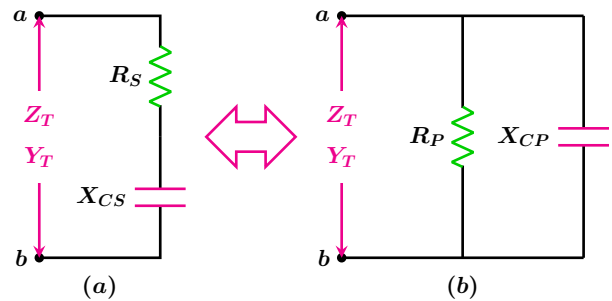


Figura 2.20: Circuitos equivalentes en la misma frecuencia de operación ω .

Aplicando un razonamiento similar al utilizado anteriormente, es posible convertir un circuito serie capacitivo en su equivalente paralelo mediante las ecuaciones de transformación siguientes:

$$R_P = \frac{R_S^2 + X_{CS}^2}{R_S} \quad (2.52)$$

$$X_{CP} = \frac{R_S^2 + X_{CS}^2}{X_{CS}} \quad (2.53)$$

las ecuaciones para convertir un circuito paralelo capacitivo en su equivalente en serie son:

$$R_S = \frac{R_P X_{CP}^2}{R_P^2 + X_{CP}^2} \quad (2.54)$$

$$X_{CS} = \frac{R_P^2 X_{CP}}{R_P^2 + X_{CP}^2} \quad (2.55)$$

2.3.3 Circuito resonante en paralelo

Sea el circuito paralelo mostrado en la Figura 2.21, para este circuito se aplica el principio de dualidad como una forma rápida de obtener los mismos parámetros del circuito resonante en serie.

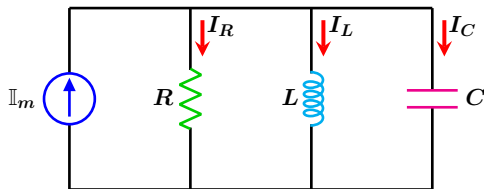


Figura 2.21: Resonancia en paralelo.

Principio de dualidad

Establece una relación paralela entre pares de ecuaciones que caracterizan a un circuito así como a sus teoremas correspondientes.

Se entiende que dos circuitos son duales si están representados por las mismas ecuaciones pero con cantidades duales intercambiadas. Para el análisis siguiente los pares duales son:

1. Resistencia $\Rightarrow$ conductancia.
2. Inductancia $\Rightarrow$ capacitancia
3. Capacitancia $\Rightarrow$ inductancia

La admitancia como el dual de la impedancia de un circuito paralelo es:

$$Y = \frac{1}{R} + j\omega C - \frac{j}{\omega L} \quad (2.56)$$

$$Y = \frac{1}{R} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$

La resonancia se tiene cuando la parte imaginaria de la admitancia es cero es decir $\text{Im}(Y) = 0$.

$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0$$

Resolviendo para la frecuencia de resonancia se tiene que:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (2.57)$$

De las ecuaciones (2.31) se intercambian los elementos por sus pares duales obteniéndose de esta manera las frecuencias de corte para el circuito paralelo que son:

$$\omega_1 = -\frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \quad (2.58)$$

$$\omega_2 = \frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

Por dualidad el ancho de banda es:

$$AB = \omega_2 - \omega_1 = \frac{1}{RC} \quad (2.59)$$

También por dualidad el factor de calidad es:

$$Q = \omega_0 RC \quad (2.60)$$

Considerando el circuito paralelo real mostrado en la Figura 2.22, en el cual la resistencia interna de la bobina se toma en cuenta para la respuesta del sistema misma que se encuentra en serie con el inductor o bobina, dicha resistencia se denota como R_L .

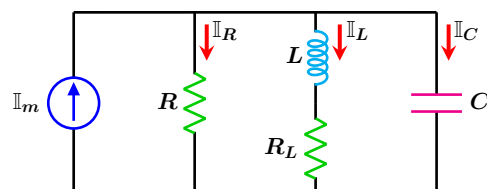


Figura 2.22: Circuito resonante real.

Para cualquier frecuencia ω , la admitancia de entrada esta dada por:

$$Y_T = \frac{1}{R} + \frac{R_L}{R_L^2 + (\omega L)^2} + j \left[\omega C - \frac{\omega L}{R_L^2 + (\omega L)^2} \right] \quad (2.61)$$

Para cuando se presenta el caso particular de resonancia, la parte imaginaria de la admitancia es cero, la frecuencia que hace posible esto es la frecuencia de resonancia ω_0 y esta dada por la expresión:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R_L}{L}\right)^2} \quad (2.62)$$

Para que la expresión anterior exista se debe cumplir que:

$$\frac{1}{LC} - \left(\frac{R_L}{L}\right)^2 \geq 0$$

o sea $L \geq CR_L^2$. Sustituyendo la frecuencia de resonancia en la ecuación (2.61), simplificando y tomando el inverso se tiene una impedancia puramente resistiva que es:

$$Z_T = \frac{LR}{L + CRR_L} \quad (2.63)$$

expresión que solamente es válida si existe la frecuencia de resonancia.

El voltaje máximo V_m en resonancia está dado por:

$$V_m = Z_T I_m \quad (2.64)$$

De donde la magnitud es:

$$V_m = |V_m| \quad (2.65)$$

Las frecuencias de corte ω_1 y ω_2 se obtienen en los valores de potencia media de la curva de voltaje, es decir, que se tiene como magnitud el valor dado por la ecuación (2.65) dividido por $\sqrt{2}$ con un ángulo de fase β aún por determinar, se representa como:

$$V_{Pm} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \angle \beta \quad (2.66)$$

Cambiando a la forma rectangular se tiene:

$$V_{Pm} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \cos \beta + j \left[\frac{V_m}{\sqrt{2}} \sin \beta \right] \quad (2.67)$$

Por otra parte el fasor de corriente en forma rectangular es:

$$I_m = I_m \cos \phi_i + j (I_m \sin \phi_i) \quad (2.68)$$

Al tomar el cociente entre el fasor de corriente I_m y V_{Pm} se obtiene una admitancia específica Y_{Pm} que es:

$$Y_{Pm} = \frac{I_m \cos(\phi_i - \beta)}{\frac{V_m}{\sqrt{2}}} + j \left(\frac{I_m \sin(\phi_i - \beta)}{\frac{V_m}{\sqrt{2}}} \right) \quad (2.69)$$

Igualando las partes real e imaginaria entre las ecuaciones (2.69) y (2.61) se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente:

$$\frac{1}{R} + \frac{R_L}{R_L^2 + (\omega L)^2} = \frac{I_m \cos(\phi_i - \beta)}{\frac{V_m}{\sqrt{2}}} \quad (2.70)$$

$$\omega C - \frac{\omega L}{R_L^2 + (\omega L)^2} = \frac{I_m \sin(\phi_i - \beta)}{\frac{V_m}{\sqrt{2}}}$$

al resolver para ω y β se obtienen los valores de las dos frecuencias de corte, así como también los dos valores de los ángulos de fase de V_{Pm} . El sistema debe resolverse por medio de una calculadora científica o software especializado.

Considerando una vez mas el circuito de la Figura 2.22 que se encuentra operando a la frecuencia de resonancia ω_0 , se sabe que en esta condición X_C debe ser igual a X_L ya que la impedancia total en ésta condición es estrictamente resistiva y esta dado por la ecuación (2.63), así pues el circuito puede dibujarse nuevamente tal como se muestra en la Figura 2.23

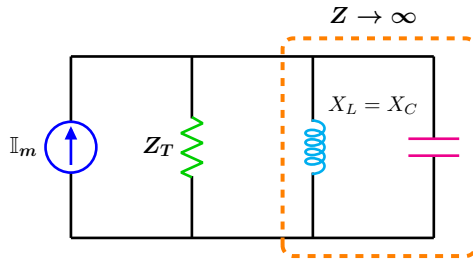


Figura 2.23: Circuito equivalente válido solo en ω_0 .

La impedancia equivalente de los elementos reactivos en resonancia es muy grande lo que equivale a un circuito abierto. El factor de calidad para el circuito de la Figura 2.22 es:

$$Q = \omega_0 Z_T C \quad (2.71)$$

Ejemplo 2.3.2

Para el circuito mostrado en la Figura 2.24 y considerando los valores de los componentes siguientes:

$$I = 0.6 \angle 0^\circ \quad R = 6.8 \text{ k}\Omega \quad C = 27 \mu\text{F}$$

$$L = 6 \text{ mH} \quad R_L = 2.5 \Omega$$

Obtener:

- La frecuencia de resonancia ω_0 y f_0 .
- La impedancia total en resonancia Z_T .
- El factor de calidad Q .
- Las frecuencias de corte ω_1 y ω_2 .
- El ancho de banda.

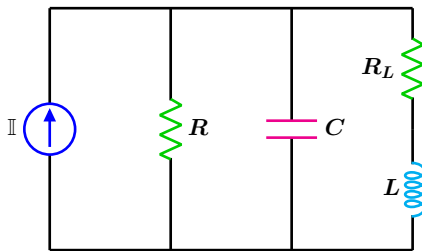


Figura 2.24: Para el problema del Ejemplo 2.3.2

Solución

a) La frecuencia de resonancia esta determinada por la expresión.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R_L}{L}\right)^2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{(6 \times 10^{-3})(27 \times 10^{-6})} - \left(\frac{2.5}{6 \times 10^{-3}}\right)^2}$$

$$\omega_0 = \frac{1250\sqrt{311}}{9} = 2449.33 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$f_0 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{2449.33}{2\pi} = 389.823 \text{ Hz}$$

b) En resonancia la impedancia es totalmente resistiva y esta dada por la expresión:

$$Z_T = \frac{LR}{L + CRR_L}$$

$$Z_T = \frac{(6 \times 10^{-3})(6800)}{6 \times 10^{-3} + (27 \times 10^{-6})(6800)(2.5)}$$

$$Z_T = \frac{2720}{31} = 87.7419 \Omega$$

c) El factor de calidad está dado por la ecuación (2.71):

$$Q = (2449.33) \left(\frac{2720}{31} \right) (27 \times 10^{-6})$$

$$Q = 5.802$$

d) Las frecuencias de corte se obtienen al resolver el sistema dado en la ecuación (2.70), antes debe obtenerse el voltaje máximo del circuito que esta dado por:

$$V_m = Z_T I_m = \left(\frac{2720}{31} \right) (0.6) = \frac{1632}{31}$$

$$\frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{816 \sqrt{2}}{31}$$

con todos los valores disponibles, se procede ha sustituir valores numéricos lo cual da:

$$\frac{1}{6800} + \frac{2.5}{2.5^2 + (6 \times 10^{-3} \omega)^2} = \frac{0.6 \cos(-\beta)}{\frac{816 \sqrt{2}}{31}}$$

$$27 \times 10^{-6} \omega - \frac{6 \times 10^{-3} \omega}{2.5^2 + (6 \times 10^{-3} \omega)^2} = \frac{0.6 \sin(-\beta)}{\frac{816 \sqrt{2}}{31}}$$

al resolver el sistema se tiene que las frecuencias de corte son:

$$\omega_1 = 2276.51 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad \omega_2 = 2710.33 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

e) El ancho de banda es la diferencia entre las frecuencias de corte ω_2 y ω_1 .

$$AB = 2710.33 - 2276.51 = 433.823 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

2.4 Escalamiento

Los valores numéricos que se han utilizado hasta ahora en los elementos del circuito han sido elegidos para facilitar los cálculos, sin embargo, en muchos casos no se dispone de esos valores de forma práctica. El procedimiento de escalamiento permite analizar circuitos eléctricos con componentes reales, y posteriormente modificar el valor de los elementos para hacer mas sencillos los cálculos. O bien, de forma inversa, realizar un análisis del circuito con valores de componentes simples y una vez logrado el comportamiento deseado es posible escalar los valores de los elementos del circuito a valores reales manteniendo el mismo comportamiento deseado.

Las técnicas de escalamiento son escalamiento en impedancia y escalamiento en frecuencia, pudiéndose realizar ambos escalamientos de forma simultánea.

2.4.1 Escalamiento en magnitud

El escalamiento en magnitud, permite incrementar o disminuir todas las impedancias de un circuito por un factor, al tiempo que la respuesta en frecuencia permanece sin cambio.

Las impedancias de los componentes individua-

les son:

$$Z_R = R \quad Z_L = j\omega L \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} \quad (2.72)$$

En el escalamiento en magnitud, cada componente del circuito se multiplica por un factor K_m (factor de escalamiento de magnitud) permaneciendo la frecuencia sin cambio. Así los nuevos

valores de los elementos R_n , L_n , C_n y ω_n son:

$$\begin{aligned} R_n &= K_m R & L_n &= K_m L \\ C_n &= \frac{C}{K_m} & \omega_n &= \omega \end{aligned} \quad (2.73)$$

El ancho de banda, el factor de calidad, la frecuencia resonante así como las funciones de transferencia, no se ven afectadas por el escalamiento en magnitud.

2.4.2 Escalamiento en frecuencia

El escalamiento en frecuencia consiste en modificar o realizar un escalamiento en el valor de los

elementos reactivos L , C que integran un circuito, lo cual tiene como efecto el desplazar en frecuencia la respuesta en frecuencia del circuito manteniendo sin cambio las características de dicha respuesta.

El factor de escalamiento en frecuencia K_f afecta solo a los elementos que almacenan energía ya que estos dependen de la frecuencia, las resistencias no se ven afectadas. Así entonces se tiene que los valores de los nuevos componentes son:

$$\begin{aligned} R_n &= R & L_n &= \frac{L}{K_f} \\ C_n &= \frac{C}{K_f} & \omega_n &= K_f \omega \end{aligned}$$

CAPÍTULO 3

POTENCIA Y CIRCUITOS TRIFÁSICOS

3.1 Introducción

Con el conocimiento de representación fasorial, este tema aborda el concepto y cálculo de la potencia y sus variantes. Así, se tienen la potencia instantánea, la potencia promedio, la potencia real o activa, la potencia reactiva, la potencia compleja, la potencia aparente que, si bien tienen las mismas dimensiones, se emplean, en algunas de ellas, diferentes unidades para distinguirlas. La potencia se analiza bajo la consideración de excitación del circuito en estado sinusoidal permanente, asociada a un par de terminales en el circuito en el que está presente un voltaje y circula una corriente. Su importancia radica en que con estas variables es posible determinar la potencia máxima que puede manejar un determinado circuito (por ejemplo, un dispositivo doméstico) y con ello obtener energía útil.

La potencia compleja incluye una parte real y una parte imaginaria, estas potencias se pueden representar de forma gráfica mediante el llamado triángulo de potencias, el cual tiene asociado un ángulo denominado ángulo del factor de potencia, que no es más que la diferencia de fase entre la señal de voltaje y la de corriente. El factor de potencia es una medida de la eficiencia del circuito.

En este tema también se presenta el análisis y determinación de las potencias en circuitos trifásicos, los cuales se utilizan para la generación, distribución y suministro de grandes cantidades de energía. Se describen los sistemas trifásicos balanceado y desbalanceados de 3 y 4 hilos, así como las transformaciones estrella a delta y viceversa para la simplificación del análisis, incluyendo el cálculo fasorial de voltajes y corrientes y el triángulo de potencia trifásico.

3.2 Potencia instantánea y potencia promedio

La potencia instantánea denotada por $p(t)$ que absorbe un elemento es el producto del voltaje instantáneo $v(t)$ presente entre las terminales del elemento y la corriente instantánea $i(t)$ que pasa a través del mismo, de acuerdo con la convención pasiva de los signos.

$$p(t) = v(t)i(t) \quad (3.1)$$

Considerando un circuito general en bloques como el que se muestra en la Figura 3.1, en el que una fuente de alimentación de ca suministra potencia a una carga arbitraria.

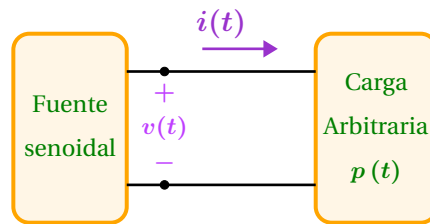


Figura 3.1: Potencia hacia una carga arbitraria.

Sean el voltaje y la corriente instantáneos en las terminales del circuito.

$$\begin{aligned} v(t) &= V_m \cos(\omega t + \phi_v) \\ i(t) &= I_m \cos(\omega t + \phi_i) \end{aligned} \quad (3.2)$$

donde V_m e I_m son los valores pico, ϕ_v y ϕ_i son los ángulos de fase del voltaje y de la corriente respectivamente. La potencia instantánea que absorbe el circuito de la Figura 3.1 está dada por:

$$p(t) = V_m I_m \cos(\omega t + \phi_v) \cos(\omega t + \phi_i) \quad (3.3)$$

aplicando la identidad trigonométrica

$$2 \cos(x) \cos(y) = \cos(x + y) + \cos(x - y)$$

La ecuación (3.3) queda expresada como:

$$p(t) = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\phi_v - \phi_i) + \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t + \phi_v + \phi_i) \quad (3.4)$$

En esta forma, la potencia instantánea se compone de dos partes. En color azul se muestra la parte que es constante e independiente del tiempo, en color morado una función sinusoidal dependiente del tiempo y con una frecuencia del doble de la frecuencia del voltaje y de la corriente como se muestra en la Figura 3.2.

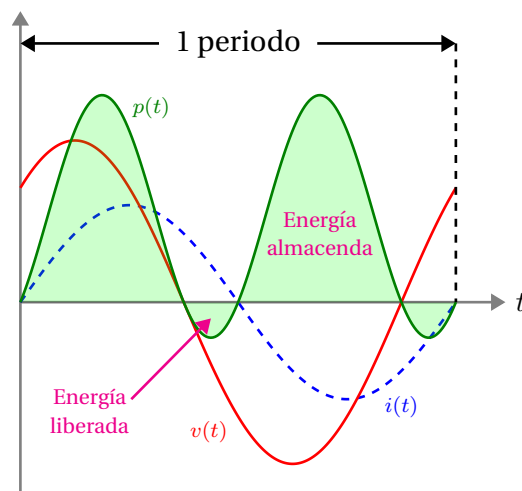


Figura 3.2: Potencia instantánea, voltaje y corriente en un circuito de ca.

3.2.1 Potencia promedio

Considerando el circuito resistivo mostrado en la Figura 3.3, el voltaje, la corriente y la potencia se encuentran en fase. Observe que la potencia en un circuito resistivo es siempre positiva y tiene la forma de onda dada por la ecuación (3.4).

Aplicando la definición del valor medio para una función de donde la potencia promedio se obtiene al integrar en un periodo la potencia instantánea, dada por:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt \quad (3.5)$$

Al efectuar las integraciones correspondientes se tiene que la potencia promedio es:

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\phi_v - \phi_i) \quad (3.6)$$

Si se toma el valor eficaz o rms de la corriente y del voltaje se tiene que:

$$P = V_{rms} I_{rms} \cos(\theta) \quad (3.7)$$

donde los valores rms y el ángulo θ , para la corriente y el voltaje son:

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad \theta = (\phi_v - \phi_i)$$

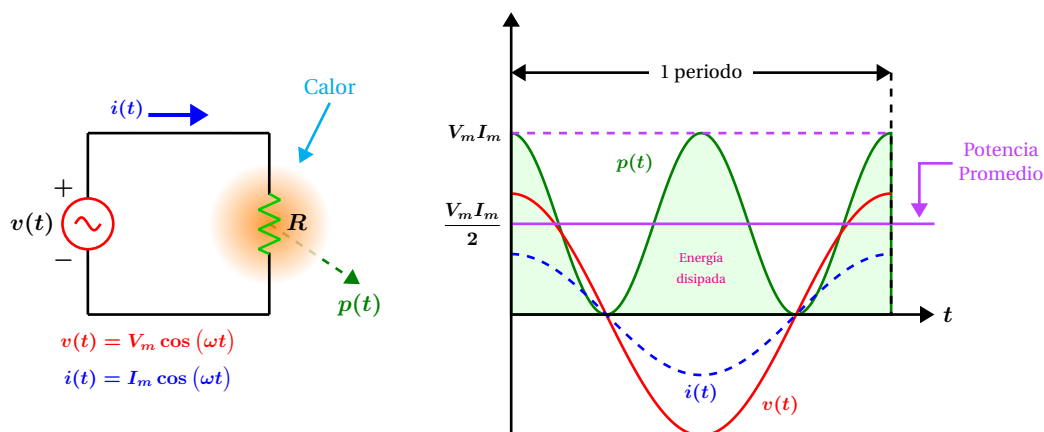


Figura 3.3: Potencia en un resistor ideal .

3.2.2 Valor rms o eficaz

Una de las magnitudes más utilizadas en el área de eléctrica corresponde a los valores *rms* (root mean square) o valores eficaces. El valor *rms* de una corriente (o de un voltaje) es un valor igual al de corriente de *cd* (o al de voltaje de *cd*) que entrega o suministra la misma potencia promedio a una resistencia. Esto es, la potencia, suministrada por una fuente de *cd* a una resistencia *R* es igual a la potencia promedio, suministrada por una fuente de *ca* a la misma resistencia *R*.

Potencia en *cd* = potencia promedio de $p(t)$

$$RI^2 = \frac{1}{T} \int_0^T Ri^2(t) dt \quad (3.8)$$

Al igualar las potencias y despejar para $I = I_{\text{rms}}$ se tiene:

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} \quad (3.9)$$

Si la corriente es $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$, se sustituye en la ecuación (3.9) lo que resulta en:

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \cos^2(\omega t + \phi_i) dt} \quad (3.10)$$

Después de efectuar las operaciones correspondientes y simplificar se tiene que el valor *rms* de

la corriente es:

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad (3.11)$$

De forma similar, se tiene que el voltaje *rms* de una señal sinusoidal es:

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad (3.12)$$

Como se observa, los valores eficaces para las formas de onda sinusoidales sólo dependen de su amplitud. La relación $\sqrt{2}$ es exclusiva para las formas de onda sinusoidal. Para obtener los valores eficaces con la ecuación (3.9) se siguen los siguientes pasos:

- ➊ Elevar al cuadrado la función de interés (forma de onda de voltaje o corriente).
- ➋ Obtener el área bajo la curva de la función al cuadrado, que corresponde al área de la forma de onda.
- ➌ Dividir el área, por lo general corresponde al periodo de la señal, entre el valor del intervalo de integración.
- ➍ Obtener la raíz cuadrada al valor numérico obtenido en el paso 3.

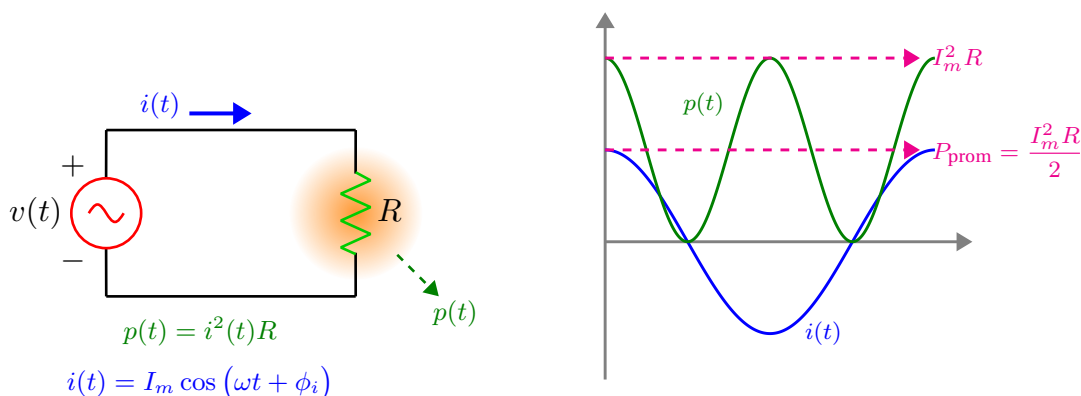


Figura 3.4: Interpretación gráfica del valor *rms* de la corriente sinusoidal.

3.2.3 Potencia en un inductor

Considerando el circuito inductivo ideal mostrado en la Figura 3.5, la corriente se encuentra atrasada con respecto al voltaje en 90° . La potencia instantánea esta dada nuevamente por el producto del voltaje y la corriente. El periodo mostrado en la Figura 3.5 corresponde al de la señal de excitación de voltaje que es el mismo para la señal de corriente. Se observa, que la potencia es

positiva en dos cuartos del periodo, esto muestra que la potencia es suministrada a la inductancia, mientras que durante los otros dos cuartos del periodo la potencia es negativa indicando que toda la potencia cedida al inductor, ahora es transferida de regreso a la fuente.

De esto se deduce que **la potencia promedio hacia el inductor durante un periodo completo es cero**. Por lo tanto $P_L = 0 \text{ W}$. De aquí que la potencia en el inductor ideal sea solo potencia reactiva.

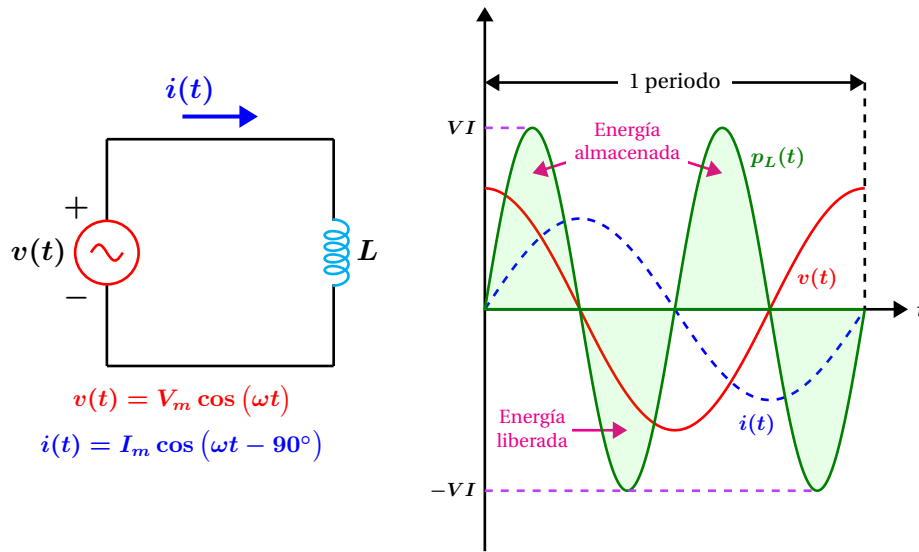


Figura 3.5: Potencia en un inductor ideal.

Para determinar la potencia reactiva se considera el producto de las formas de onda $v(t) = V_m \cos(\omega t)$ e $i(t) = I_m \cos(\omega t - 90^\circ)$ entonces la potencia queda expresada como:

$$p_L(t) = V_m I_m \cos(\omega t) \cos(\omega t - 90^\circ)$$

Para simplificar la expresión anterior, se hace uso de la identidad trigonométrica siguiente:

$$\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b))$$

Sustituyendo valores y simplificando se tiene:

$$p_L(t) = \frac{1}{2} (V_m I_m \cos(2\omega t - 90^\circ) + \cos(90^\circ))$$

Reordenando términos se tiene:

$$p_L(t) = \frac{V_m I_m}{2} (\sin(2\omega t))$$

Al expresar las amplitudes con valores *rms*:

$$p_L(t) = \left(\frac{V_m}{\sqrt{2}}\right) \left(\frac{I_m}{\sqrt{2}}\right) \sin(2\omega t)$$

Finalmente se tiene que la potencia instantánea en un inductor ideal es:

$$p_L(t) = VI \sin(2\omega t) \quad (3.13)$$

donde V e I son los valores *rms* del voltaje y corriente respectivamente.

Al producto VI en la ecuación (3.13) se le conoce como **potencia reactiva** en un inductor ideal, es decir, sin pérdidas y se denota como Q_L .

Dicha potencia es cedida alternadamente hacia el inductor, y de igual forma regresa al circuito por lo que no contribuye en nada a la potencia promedio, sus unidades son los volts-ampere reactivos (VAR).

$$Q_L = V_L I_L \quad (3.14)$$

en donde V_L e I_L es el voltaje y corriente *rms* en el inductor.

Otras formas para la potencia reactiva son:

$$Q_L = I_L^2 X_L \quad Q_L = \frac{V_L^2}{X_L} \quad (3.15)$$

3.2.4 Potencia en un Capacitor

Considerando el circuito que se muestra en la Figura 3.6. La corriente se encuentra adelantada al voltaje por 90° . La potencia instantánea está

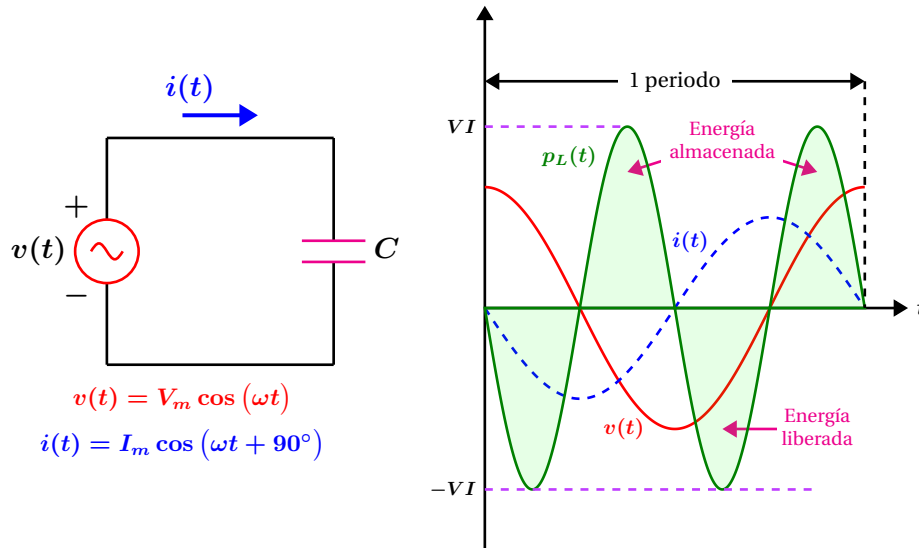


Figura 3.6: Potencia en una capacitor ideal.

El producto VI representado como Q_C se le conoce como potencia reactiva capacitiva y se expresa como:

$$Q_C = -V_C I_C \quad (3.17)$$

donde V_C e I_C son el voltaje y corriente *rms* en el

capacitor. Aquí de nueva cuenta, el periodo que se muestra corresponde al de la señal de voltaje o corriente. Se observa que la potencia es positiva en el primer y tercer cuartos de ciclo y negativo en el segundo y cuarto cuartos de ciclo, por lo que la potencia promedio en una capacitancia en un periodo completo es cero. Por lo tanto $P_C = 0$ W y la potencia que fluye hacia el capacitor y fuera de él es potencia reactiva.

Considerando el producto del voltaje y corriente instantáneos se tiene que:

$$p_C(t) = V_m I_m \cos(\omega t) \cos(\omega t + 90^\circ)$$

Simplificando y expresando en una forma conveniente se tiene:

$$p_C(t) = -VI \sin(2\omega t) \quad (3.16)$$

donde V e I son los valores eficaces del voltaje y corriente respectivamente.

capacitor. Otras formas para la potencia reactiva son:

$$Q_C = -I_C^2 X_C \quad Q_C = -\frac{V_C^2}{X_C} \quad (3.18)$$

Ejemplo 3.2.1

Cada uno de los elementos mostrados en la Figura 3.7 tiene un voltaje entre sus terminales de $v(t) = 6 \cos(2t)$, calcule la potencia instantánea y grafique las formas de onda de $p(t)$, $i(t)$ y $v(t)$. Los valores de los elementos son:

$$Z_R = 2 \Omega \quad Z_L = 2 + j2 \Omega \quad Z_C = 2 - j2 \Omega$$

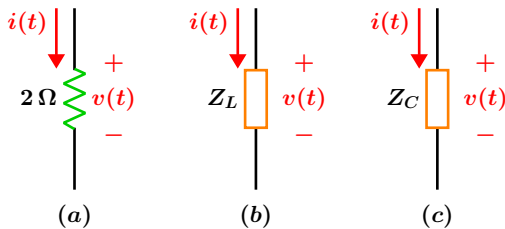


Figura 3.7: Voltaje y corriente en distintos tipos de elementos.

Solución

Para la resistencia de 2Ω la corriente instantánea es:

$$i(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{6 \cos(2t)}{2} = 3 \cos(2t)$$

y la potencia instantánea está dada por:

$$p(t) = v(t) i(t) = (6 \cos(2t)) (3 \cos(2t))$$

$$p(t) = 9 + 9 \cos(4t)$$

Se observa que la potencia instantánea siempre es positiva y que el componente de la potencia promedio tiene un valor de 9 justo la mitad del valor máximo y una componente del doble de la frecuencia de la señal de entrada. En una carga resistiva las curvas de voltaje y corriente se encuentran en fase.

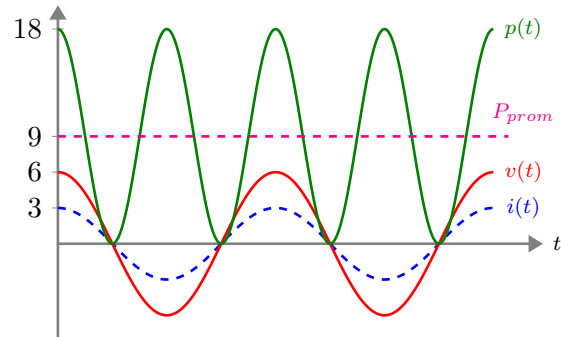


Figura 3.8: Curvas de corriente, voltaje y potencia instantáneas en una resistencia.

Para el elemento Z_L que es una impedancia predominantemente inductiva su forma polar es:

$$Z = 2 + j2 = 2\sqrt{2} \angle 45^\circ$$

el fasor de voltaje que corresponde a la señal del tiempo $v(t)$ es:

$$\mathbb{V} = 6 \angle 0^\circ$$

la corriente fasorial se obtiene como:

$$\mathbb{I} = \frac{\mathbb{V}}{Z} = \frac{6 \angle 0^\circ}{2\sqrt{2} \angle 45^\circ} = \frac{3}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ$$

por lo que la corriente instantánea $i(t)$ es:

$$i(t) = \frac{3}{\sqrt{2}} \cos(2t - 45^\circ)$$

y la potencia instantánea se obtiene como:

$$p(t) = v(t) i(t) = 4.5 + 6.3 \cos(4t - 45^\circ)$$

las formas de onda del voltaje, corriente y potencia instantáneas se muestran en la Figura 3.9.

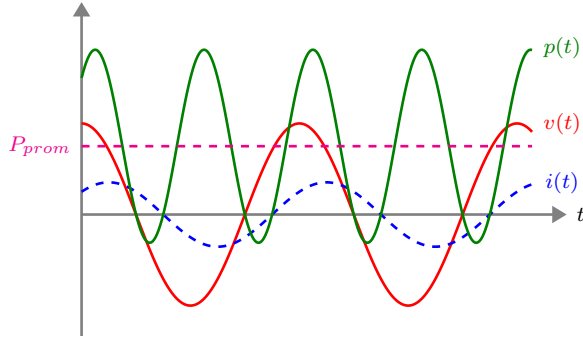


Figura 3.9: Señales de corriente, voltaje y potencia instantáneos en una carga resistiva - inductiva.

Para el elemento Z_C que es una impedancia predominantemente capacitiva se tiene:

$$Z = 2 - j2 = 2\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

el fasor de voltaje es.

$$\mathbb{V} = 6 \angle 0^\circ$$

el fasor de corriente se obtiene como.

$$\mathbb{I} = \frac{\mathbb{V}}{Z} = \frac{6 \angle 0^\circ}{2\sqrt{2} \angle -45^\circ} = \frac{3}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ$$

de regreso al dominio del tiempo la corriente instantánea se expresa como:

$$i(t) = \frac{3}{\sqrt{2}} \cos(2t + 45^\circ)$$

y la potencia instantánea es:

$$p(t) = 4.5 + 6.3 \cos(4t + 45^\circ)$$

las formas de onda del voltaje, corriente y potencia instantáneos de muestran en la Figura 3.10.

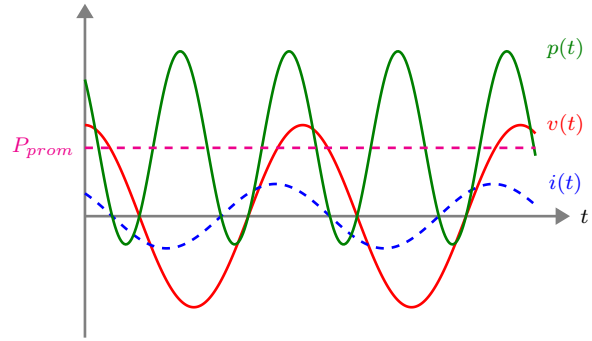


Figura 3.10: Señales de corriente, voltaje y potencia instantáneos para una carga resistiva - capacitiva.

3.3 Potencia compleja

Considerando un circuito eléctrico en el cual la corriente y voltaje están representados por magnitudes *rms* y cuyos respectivos fasores son: $\mathbb{I} = I \angle \phi_i$ y $\mathbb{V} = V \angle \phi_v$. Se define la potencia compleja como:

$$\mathbb{S} = VIe^{j\theta} \quad (3.19)$$

donde $\theta = \phi_v - \phi_i$ por lo que se puede escribir:

$$\mathbb{S} = VIe^{j(\phi_v - \phi_i)} = (Ve^{j\phi_v})(Ie^{-j\phi_i}) \quad (3.20)$$

Que expresado en notación fasorial queda como:

$$\mathbb{S} = (V \angle \phi_v)(I \angle -\phi_i) = \mathbb{V}\mathbb{I}^* \quad (3.21)$$

Las unidades de la potencia compleja son los volt-ampere [VA]. Al convertir la potencia compleja $\mathbb{S}$ de la forma polar a la forma rectangular se obtiene:

$$\mathbb{S} = P + jQ \quad [\text{VA}] \quad (3.22)$$

en donde la potencia real y reactiva son respectivamente:

$$P = VI \cos(\theta) \quad [\text{W}] \quad (3.23)$$

$$Q = VI \sin(\theta) \quad [\text{VAR}]$$

A la magnitud de la potencia compleja se le denomina potencia aparente cuyas unidades son volt-ampere [VA] y se denota como:

$$S = |\mathbb{S}| = VI \quad [\text{VA}] \quad (3.24)$$

A partir de este momento, y a menos que se indique otra cosa, los ejemplos que se presentan utilizan valores *rms*, esto debido a su amplia utilidad en los sistemas de potencia y a que los instrumentos de medición operan con valores *rms*.

Ejemplo 3.3.1

Para el circuito que se muestra en la Figura verifique la conservación de la potencia compleja. Expresé los resultados en valores *rms*.
 $v(t) = 169.706 \cos(600t - 83^\circ)$.

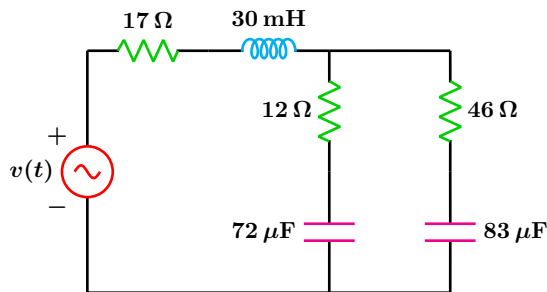


Figura 3.11: Para el problema del Ejemplo 3.3.1

Solución

El voltaje *rms* de la fuente se calcula como:

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{169.706}{\sqrt{2}} = 120 \text{ V rms}$$

Por lo que el fasor asociado a la fuente de voltaje en magnitud *rms* es:

$$\mathbb{V} = 120 \angle -83^\circ \text{ V rms}$$

A partir de aquí, los voltajes y corrientes son en magnitud *rms*. Las impedancias tienen los valores siguientes:

$$Z_1 = 17 + j(600)(30 \times 10^{-3})$$

$$Z_1 = 24.7588 \angle 46.636^\circ$$

$$Z_2 = 12 + \frac{1}{j(600)(72 \times 10^{-6})}$$

$$Z_2 = 26.0737 \angle -62.597^\circ$$

$$Z_3 = 46 + \frac{1}{j(600)(83 \times 10^{-6})}$$

$$Z_3 = 50.1918 \angle -23.582^\circ$$

La impedancia equivalente y total son:

$$Z_4 = \frac{Z_2 \cdot Z_3}{Z_2 + Z_3} = 18.0914 \angle -49.482^\circ$$

$$Z_T = Z_1 + Z_4 = 29.0655 \angle 8.401^\circ$$

La corriente total *rms* es:

$$I_T = \frac{120 \angle -83^\circ}{Z_T} = 4.1286 \angle -91.401^\circ$$

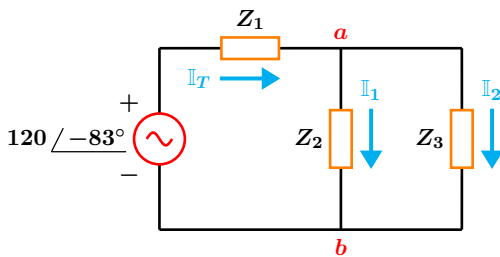


Figura 3.12: Circuito simplificado

El conjugado complejo de la corriente es:

$$I_T^* = 4.1286 \angle 91.401^\circ$$

La potencia compleja total se obtiene mediante:

$$S_T = V I_T^* = 495.432 \angle 8.401^\circ$$

En la forma rectangular se tiene:

$$S_T = 490.115 + j72.3875$$

Se aplica el divisor de corriente para obtener las corrientes I_1 e I_2 las cuales son:

$$I_1 = 2.8646 \angle -78.286^\circ$$

$$I_2 = 1.4881 \angle -117.301^\circ$$

Las respectivas corrientes conjugadas son:

$$I_1^* = 2.8646 \angle 78.286^\circ$$

$$I_2^* = 1.4881 \angle 117.301^\circ$$

El voltaje en la impedancia Z_1 se obtiene mediante:

$$V_{Z_1} = Z_1 I_T = 102.219 \angle -44.765^\circ$$

La potencia compleja en la impedancia Z_1 es:

$$S_1 = V_{Z_1} I_T^* = 422.023 \angle 46.636^\circ$$

$$S_1 = 289.771 + 306.816j$$

El voltaje entre los nodos *ab* es:

$$V_{ab} = Z_2 I_1 = 74.6922 \angle -140.884^\circ$$

La potencia compleja en la impedancia Z_2 se obtiene como:

$$S_2 = V_{ab} I_1^* = 213.968 \angle -62.597^\circ$$

$$S_2 = 98.4753 - 189.96j$$

La potencia compleja en la impedancia Z_3 se obtiene como:

$$S_3 = V_{ab} I_2^* = 111.152 \angle -23.582^\circ$$

$$S_3 = 101.869 - 44.4688j$$

Finalmente se verifica que:

$$S_T = S_1 + S_2 + S_3$$

3.3.1 Triángulo de potencias

A las tres cantidades: **potencia compleja**, **potencia activa** y **potencia reactiva** y se encuentran relacionadas por medio de la expresión:

$$S = P + jQ \quad (3.25)$$

En donde para un circuito resistivo y reactivo inductivo y capacitivo ideales:

$$P = P \angle 0^\circ \quad Q_L = Q_L \angle 90^\circ \quad Q_C = Q_C \angle -90^\circ$$

Si se tiene un circuito totalmente resistivo con $V = V \angle 0^\circ$, como el que se muestra en la Figura 3.13 se cumple que:

$$Z_R = \frac{V}{I} \quad \theta = \phi_v - \phi_i \quad \theta = 0^\circ$$

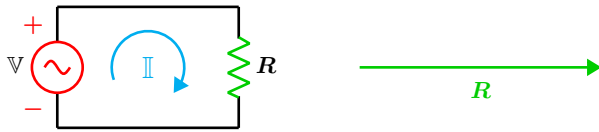


Figura 3.13: Segmento de la impedancia resistiva.

En la Figura 3.14 se puede observar que los fasores de corriente y voltaje se encuentran en fase, por lo que el triángulo de potencia se reduce solo a la potencia real.



Figura 3.14: Potencia real.

Para el caso en el que se tiene una carga resistiva - inductiva como el que se muestra en la Figura 3.15, y considerando una fuente de voltaje con representación fasorial $V = V \angle 0^\circ$, se tiene que la corriente se encuentra atrasada respecto al voltaje exactamente por un valor de θ que es el ángulo de la impedancia resistiva - inductiva.

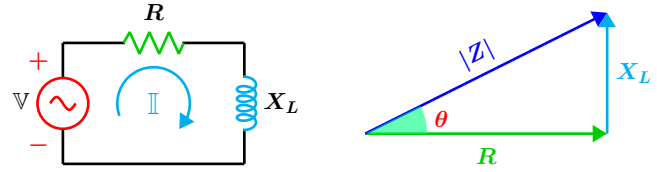


Figura 3.15: Representación de la impedancia resistiva - inductiva.

Para éste caso donde el circuito es predominantemente inductivo, se tiene que:

$$Z_L = \frac{V}{I} \quad \theta = \phi_v - \phi_i \quad \theta > 0^\circ$$

La representación geométrica de los fasores de voltaje y corriente se muestra en la Figura 3.16, en el mismo diagrama también se encuentra la representación del triángulo de potencias en donde se observa que el ángulo θ es el mismo que aparece en la Figura 3.15.

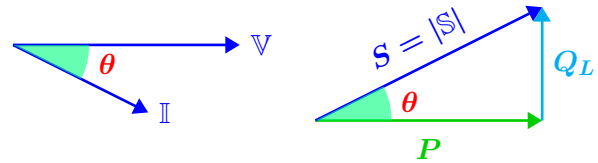


Figura 3.16: Triángulo de potencia para una carga predominantemente inductiva.

La potencia compleja en su forma rectangular es:

$$S = P + jQ_L \quad (3.26)$$

De forma similar, para cuando se tiene una carga resistiva capacitiva, como el que se representa en la Figura 3.17 y con un valor de voltaje $V = V \angle 0^\circ$ se tiene que la corriente se adelanta al voltaje por un valor θ , que corresponde al ángulo del triángulo de potencias. Se tiene además que:

$$Z_C = \frac{V}{I} \quad \theta = \phi_v - \phi_i \quad \theta < 0^\circ$$

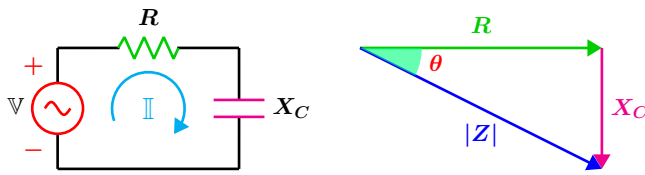


Figura 3.17: Representación de la impedancia resistiva - capacitiva.

En la Figura 3.18 se puede observar los fasores de voltaje y corriente así como el triángulo de potencias para un circuito predominantemente capacitivo.

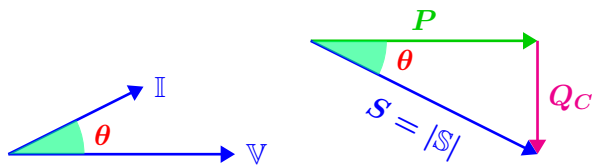


Figura 3.18: Triángulo de potencia para una carga predominantemente capacitiva.

La potencia compleja para este caso en su forma rectangular es:

$$S = P - jQ_C \quad (3.27)$$

Debido a que la potencia reactiva y la potencia activa se encuentran a un ángulo de 90° , estas tres potencias se relacionan por el teorema de Pitágoras por medio de la expresión:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (3.28)$$

que como se sabe S es la potencia aparente.

3.3.2 Factor de Potencia

El ángulo θ que se encuentra relacionado con la potencia aparente y la potencia activa y que aparece en las Figuras 3.16 y 3.18, es el ángulo del factor de potencia f_P del circuito, se expresa como:

$$f_P = \cos(\theta) = \frac{P}{S} \quad (3.29)$$

dicho ángulo es también el ángulo de la impedancia de carga.

Como lo describe la ecuación (3.29), el factor de potencia cuantifica cuanto de la potencia aparente es realmente potencia real o activa. Por ejemplo, para un circuito resistivo puro $\theta = 0^\circ$ y $f_P = \cos(0^\circ) = 1$. Lo que resulta en que toda la potencia aparente en la carga, es completamente potencia real $P = VI$ [W]. Para este caso, $f_P = 1$ que se conoce como factor de potencia unitario.

Para el caso en que se tiene un circuito compuesto de resistencia e inductancia, la corriente en la carga se atrasa respecto al voltaje, en este caso, el factor de potencia se dice que se encuentra en **atraso**. Para cuando se tiene un circuito RC, la corriente se adelanta al voltaje y el factor de potencia se describe como en **adelanto**.

En general, **un circuito inductivo tiene un factor de potencia en atraso y un circuito capacitivo tiene un factor de potencia en adelanto.**

3.3.3 Corrección del factor de potencia

Un circuito con un factor de potencia bajo, requiere de una alta demanda de corriente, lo que implica mayor pérdida de potencia en las líneas de transmisión, mayor calibre en las líneas de conducción y mayores costos de mantenimiento.

Normalmente, la mayoría de las cargas domésticas, residenciales, industriales y comerciales son de tipo inductivo, debido a la presencia de motores, sistemas de iluminación etc; en consecuencia, se necesita agregar una carga capacitiva para anular los efectos inductivos.

Considérese el circuito mostrado en la Figura 3.19. Suponga que la carga mostrada en (a) tiene un factor de potencia bajo, se desea corregir dicho factor introduciendo una carga de tipo capacitivo en paralelo con la carga, como se muestra en (b) para disminuir el efecto inductivo.

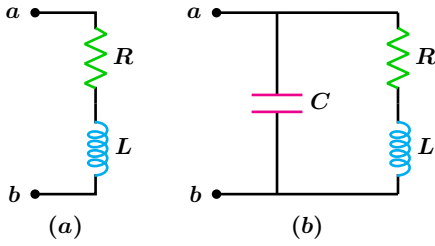


Figura 3.19: (a) Carga inductiva, (b) Carga inductiva con un capacitor en paralelo.

El procedimiento para encontrar el valor del capacitor a instalarse en paralelo con la carga es como sigue:

De la Figura 3.19 (b) la carga y el capacitor están conectados entre los nodos $a - b$ por lo que la impedancia de esta configuración entre dichos nodos es:

$$Z = \frac{\left(\frac{1}{j\omega C}\right)(R + j\omega L)}{\frac{1}{j\omega C} + R + j\omega L}$$

separando en parte real e imaginaria:

$$Z = \frac{R}{C^2 L^2 \omega^4 + C^2 R^2 \omega^2 - 2CL\omega^2 + 1} + j \left(-\frac{\omega (CL^2 \omega^2 + CR^2 - L)}{C^2 L^2 \omega^4 + C^2 R^2 \omega^2 - 2CL\omega^2 + 1} \right)$$

el nuevo factor de potencia del circuito esta dado por:

$$f_P = \frac{\text{Re}(Z)}{|Z|}$$

después de un poco de álgebra y resolver para el capacitor se tiene que:

$$C = \frac{L - \frac{R}{\omega} \sqrt{\frac{1}{f_P^2} - 1}}{R^2 + (L\omega)^2} \quad (3.30)$$

Otra forma de obtener el valor del capacitor adecuado es: Si se tiene una potencia reactiva de valor Q_L y se desea obtener un factor de potencia unitario, se tiene que eliminar completamente la componente reactiva, esto se logra colocando en paralelo con la carga un capacitor que permita generar un valor de potencia reactiva exactamente igual al de Q_L .

Debido a que se desea eliminar la potencia reactiva Q_L , la reactancia capacitiva puede escribirse como:

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{V^2}{Q_L}$$

que al despejar C se obtiene:

$$C = \frac{Q_L}{V^2 \omega} \quad (3.31)$$

el cual es el valor del capacitor que permite obtener un factor de potencia unitario.

Supóngase que se tiene el triángulo de potencias que se muestra en la Figura 3.20, donde Q_L es el valor de la potencia reactiva del inductor y corresponde a un $f_p = \cos \theta$.

Se requiere corregir dicho valor a un $f_p < 1$, lo cual corresponde a un nuevo ángulo de factor de potencia θ_n y a una nueva potencia reactiva final Q_n .

En la Figura 3.20 se puede observar que para alcanzar el valor final de Q_n , a la potencia reactiva total Q_L , se le debe restar una cantidad de potencia reactiva de tipo capacitivo Q_C .

Se puede establecer que:

$$Q_n = Q_L - Q_C \implies Q_C = Q_L - Q_n$$

De trigonometría básica se puede establecer que:

$$Q_n = P \tan(\theta_n)$$

Donde P es la potencia activa. Se sustituye ésta expresión en:

$$C = \frac{Q_C}{V^2 \omega} = \frac{Q_L - Q_n}{V^2 \omega}$$

Finalmente se tiene que:

$$C = \frac{Q_L - P \tan(\theta_n)}{V^2 \omega} \quad (3.32)$$

que es el valor del capacitor con el cual se obtiene un $f_p < 1$ asociado con un nuevo ángulo de factor de potencia θ_n , donde $\theta_n < \theta$.

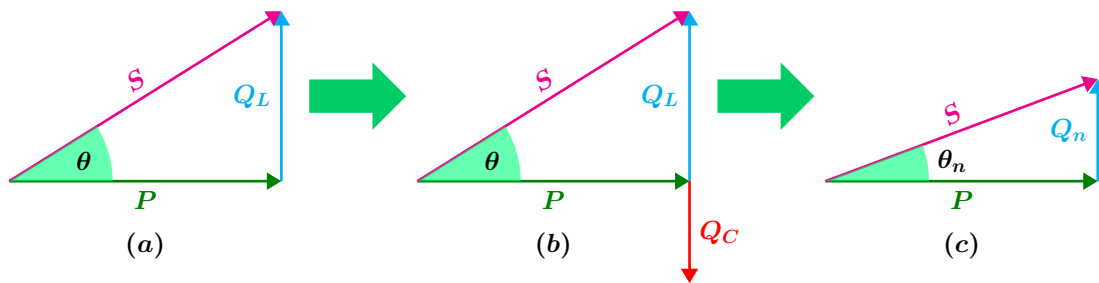


Figura 3.20: Corrección del factor de potencia: (a) Triángulo de potencia de un circuito resistivo - inductivo, (b) Introducción de un elemento capacitivo que genera una componente Q_C contraria a Q_L , (c) Reducción de la potencia reactiva de tipo inductivo debido a Q_C .

Ejemplo 3.3.2

Para el circuito mostrado en la Figura 3.21, considerando que $\mathbb{V} = 90 \angle 30^\circ$ y el circuito opera con una frecuencia de $\omega = 700 \text{ rad/s}$, determine:

- El factor de potencia de la carga.
- El valor del elemento reactivo para tener un factor de potencia de 0.9.

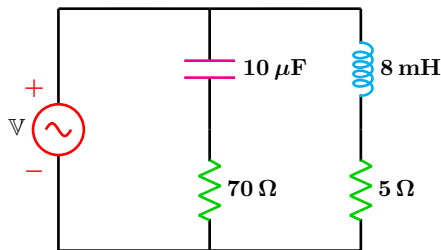


Figura 3.21: Para el problema del Ejemplo 3.3.2

- Las impedancias de las dos ramas en paralelo son:

$$Z_1 = 70 + \frac{1}{j(700)(10 \times 10^{-6})}$$

$$Z_1 = 159.0854 \angle -63.895^\circ$$

$$Z_2 = 5 + j(700)(8 \times 10^{-3})$$

$$Z_2 = 7.5073 \angle 48.239^\circ$$

la impedancia equivalente de las dos ramas en paralelo es la impedancia total del circuito que se obtiene como:

$$Z_T = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = 7.635 \angle 45.6914^\circ$$

el ángulo del factor de potencia es el ángulo de la impedancia de carga que en este caso es de 45.6914° por lo que el factor de potencia es:

$$f_P = \cos(45.6914^\circ) = 0.6985$$

Solución

b) El factor de potencia encontrado en el paso anterior es bajo, por lo que es necesario añadir un elemento reactivo para mejorarlo. El circuito es predominantemente inductivo esto se puede observar en el ángulo de la impedancia de carga el cual es positivo. Si la impedancia se cambia a la forma rectangular se tiene que:

$$Z_T = 5.3336 + j5.4640$$

de donde se tiene que:

$$R = 5.3336 \, \Omega \quad X_L = 5.5640 \, \Omega$$

el circuito entonces tiene el equivalente que se muestra en la Figura 3.22:

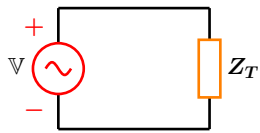


Figura 3.22: Circuito equivalente.

Con el valor de la reactancia inductiva, se puede determinar el valor correspondiente de la inductancia por medio de la expresión:

$$X_L = \omega L \implies L = \frac{X_L}{\omega} = 7.8057 \text{ mH}$$

Aplicando la ecuación (3.30) con el factor de potencia de 0.9 y la frecuencia de operación $\omega = 700 \text{ rad/s}$ se tiene:

$$C = 70.587 \, \mu\text{F}$$

Otra forma de obtener el valor del capacitor es a través del triángulo de potencias. La corriente total en el circuito es:

$$I_T = \frac{90 \angle 30^\circ}{7.635 \angle 45.6914^\circ} = 11.7867 \angle -15.691^\circ$$

La corriente compleja conjugada es:

$$I_T^* = 11.7867 \angle 15.691^\circ$$

La potencia compleja del circuito es:

$$S = (90 \angle 30^\circ)(I_T^*) = 1060.81 \angle 45.691^\circ$$

que al expresar en forma rectangular se tiene:

$$S = 740.9986 + j759.104$$

de donde la potencia activa y reactiva son:

$$P = 740.9986 \text{ [W]} \quad Q_L = 759.104 \text{ [VAR]}$$

El nuevo factor de potencia deseado es de 0.9, por lo que su correspondiente ángulo es:

$$\theta = \cos^{-1}(0.9) = 25.8419^\circ$$

Al aplicar la ecuación (3.32) se obtiene:

$$C = \frac{759.104 - 740.9986 \tan(25.8419^\circ)}{(90)^2 (700)}$$

$$C = 70.586 \, \mu\text{F}$$

éste resultado coincide con el encontrado anteriormente.

3.4 Sistemas trifásicos

Un sistema de generación trifásico es aquel que genera tres señales sinusoidales de la misma amplitud y frecuencia, defasadas entre una y otra 120° , suministra potencia a cargas trifásicas. Los sistemas trifásicos pueden ser balanceados o desbalanceados. Un sistema es balanceado cuando las impedancias son iguales en cada fase. Se analiza tomando como referencia una de sus fases, la solución para las otras dos fases se puede deducir con la suma y resta de un ángulo. Un sistema es desbalanceado cuando al menos una de las impedancias trifásicas es diferente, analizándose cada fase por separado. Las configuraciones en los sistemas de potencia son la conexión en estrella (Y) y la conexión en delta (Δ). Ya que las señales de los sistemas trifásicos son sinusoidales, se analizan mediante fasores.

3.4.1 Sistema trifásico Y-Y

Se considera el sistema trifásico balanceado mostrado en la Figura 3.23, el sistema está balanceado si todas las impedancias de carga tienen el mismo valor o sea $Z_{an} = Z_{bn} = Z_{cn}$. El sistema tiene la configuración Y tanto en el generador como en la carga. Los tres conductores que parten del generador y llegan hasta los nodos abc donde se encuentran las cargas, se denominan conduc-

tores de línea o simplemente líneas. Las corrientes que circulan por cada uno de estos conductores suelen llamarse **corrientes de línea**, estas tres corrientes son I_a , I_b e I_c .

Las fases para un sistema Y se definen del punto de conexión neutro N hacia cualquiera de las líneas, de esta forma se tienen en el generador tres voltajes de fase balanceados que son V_{AN} , V_{BN} y V_{CN} .

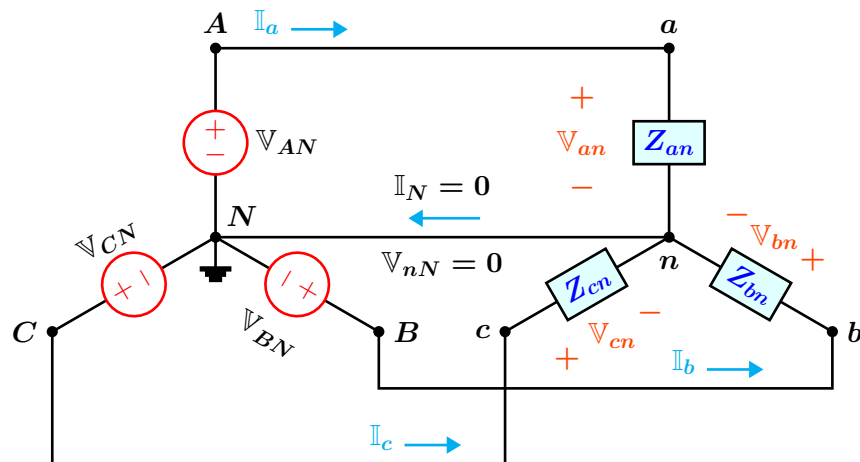


Figura 3.23: Sistema balanceado Y-Y de cuatro hilos con secuencia positiva ABC.

De forma similar, en la carga también se tienen tres voltajes de fase balanceados los cuales son V_{an} , V_{bn} y V_{cn} . De la Figura 3.23 se ve claramente que la corriente que circula por una fase es

la misma que su correspondiente corriente de línea. Si la carga permanece en balance, entonces el cable neutro como se muestra en la Figura 3.24 se puede omitir ya que no llevará corriente.

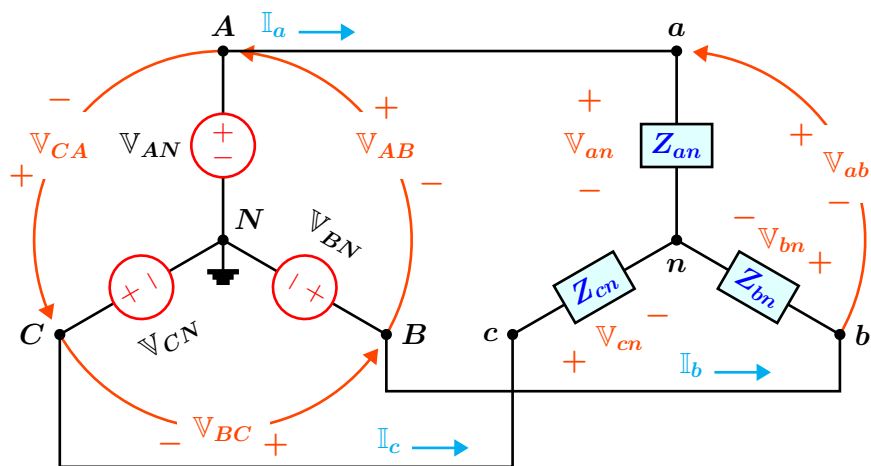


Figura 3.24: Sistema balanceado Y-Y de tres hilos con secuencia positiva ABC.

Al aplicar la LCK en el nodo n se tiene que:

$$\mathbb{I}_a + \mathbb{I}_b + \mathbb{I}_c + \mathbb{I}_n = 0 \quad (3.33)$$

de donde las tres corrientes de línea forman un conjunto balanceado, cuya resultante es cero, en consecuencia $\mathbb{I}_n = 0$.

Las corrientes de línea se encuentran relacionadas la Ley de Ohm:

$$\mathbb{I}_a = \frac{\mathbb{V}_{an}}{Z_{an}} \quad \mathbb{I}_b = \frac{\mathbb{V}_{bn}}{Z_{an}} \quad \mathbb{I}_c = \frac{\mathbb{V}_{cn}}{Z_{an}} \quad (3.34)$$

La secuencia de fase positiva indica el orden en que se presentan los fasores de voltaje trifásicos, tomando como ejemplo la Figura 3.25 en el que el fasor de voltaje $\mathbb{V}_{AN}$ se toma como referencia.

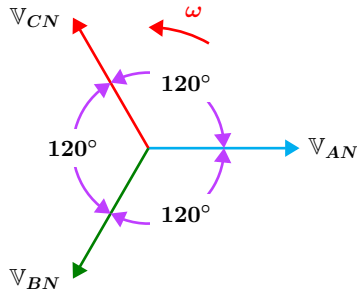


Figura 3.25: Secuencia de fase positiva.

La flecha roja ω indica el sentido de rotación, así pues primero se presenta la forma de onda de voltaje $\mathbb{V}_{AN}$, seguido de $\mathbb{V}_{BN}$ y por último $\mathbb{V}_{CN}$, repitiéndose el ciclo. En notación fasorial, la secuencia positiva en el generador esta representada por:

$$\begin{aligned} \mathbb{V}_{AN} &= V \angle 0^\circ \\ \mathbb{V}_{BN} &= V \angle -120^\circ \\ \mathbb{V}_{CN} &= V \angle 120^\circ \end{aligned} \quad (3.35)$$

En la Figura 3.26 se muestra la secuencia en la que se presentan las formas de onda de voltaje, siguiendo la secuencia de fase positiva. Esquemas similares a las de las Figuras 3.25 y 3.26 existen para representación de corrientes de línea y voltajes de línea.

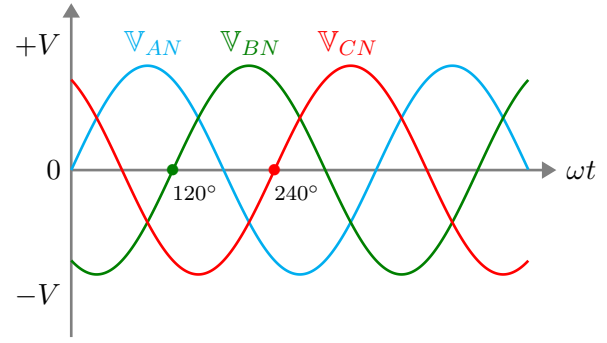


Figura 3.26: Formas de onda de voltaje.

Los voltajes de **línea a línea** o simplemente voltajes de línea se presentan entre líneas y también forma un sistema balanceado, en el generador son $\mathbb{V}_{AB}$, $\mathbb{V}_{BC}$ y $\mathbb{V}_{CA}$, en la carga estos son $\mathbb{V}_{ab}$, $\mathbb{V}_{bc}$ y $\mathbb{V}_{ca}$. Los voltajes de línea en la carga y en la fuente son iguales, si se considera nula la impedancia de la línea de conducción.

Las relaciones entre los voltajes de fase y los voltajes de línea en la carga son:

$$\begin{aligned} \mathbb{V}_{ab} &= \mathbb{V}_{an} - \mathbb{V}_{bn} \\ \mathbb{V}_{bc} &= \mathbb{V}_{bn} - \mathbb{V}_{cn} \\ \mathbb{V}_{ca} &= \mathbb{V}_{cn} - \mathbb{V}_{an} \end{aligned} \quad (3.36)$$

Si se toma como referencia los voltajes de fase $\mathbb{V}_{an} = V \angle 0^\circ$ y $\mathbb{V}_{bn} = V \angle -120^\circ$, se procede a establecer una relación entre los voltajes de línea y los voltajes de fase.

Se sustituyen las expresiones anteriores en la primera ecuación de (3.36) lo que resulta en:

$$\mathbb{V}_{ab} = V \angle 0^\circ - V \angle -120^\circ$$

Cambiando a la forma rectangular se tiene:

$$\mathbb{V}_{ab} = V(1 + 0j) - \left(-\frac{V}{2} - \frac{\sqrt{3}V}{2}j\right)$$

Efectuando operaciones y simplificando:

$$\mathbb{V}_{ab} = \frac{3}{2}V + \frac{\sqrt{3}V}{2}j = V \left(\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j\right)$$

Cambiando a forma polar:

$$\mathbb{V}_{ab} = V \left(\sqrt{3} \angle 30^\circ\right) = \sqrt{3}V \angle 30^\circ$$

La expresión anterior es equivalente a:

$$V_{ab} = (\sqrt{3} \angle 30^\circ) V_{an}$$

Mediante un procedimiento y razonamiento similares, se pueden relacionar los voltajes de fase y de línea restantes, dichas expresiones se muestran de forma resumida en las ecuaciones (3.37).

$$\begin{aligned} V_{ab} &= (\sqrt{3} \angle 30^\circ) V_{an} & V_{bc} &= (\sqrt{3} \angle 30^\circ) V_{bn} \\ V_{ca} &= (\sqrt{3} \angle 30^\circ) V_{cn} \end{aligned} \quad (3.37)$$

En general, cada voltaje de línea se adelanta a su correspondiente voltaje de fase en 30° . El diagrama fasorial de los voltajes de línea y de fase, se muestra en la Figura 3.27.

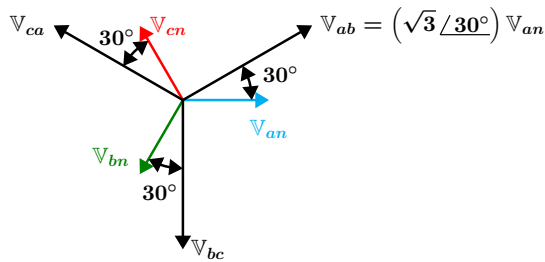


Figura 3.27: Conjunto balanceado de voltajes de línea y de fase.

Resumiendo, un sistema se encuentra balanceado si se cumplen las condiciones siguientes:

- 1 Las fuentes de voltaje V_{AN} , V_{BN} Y V_{CN} forman un conjunto trifásico balanceado.
- 2 La impedancia en la carga en cada una de las fases son iguales y tienen el mismo valor $Z_{an} = Z_{bn} = Z_{cn}$.
- 3 La impedancia de cada conductor de línea es la misma.

La impedancia del conductor neutro no tiene efecto al momento de examinar si el sistema es balanceado.

Una fase equivalente

Considerando el circuito de conexión Y-Y mostrado en la Figura 3.28 pero esta vez tomando en cuenta la impedancia de los conductores de línea para cada fase. El sistema trifásico puede reducirse al equivalente de una sola fase como se muestra en (b) para resolver el circuito original. Debido a la impedancia de la línea, los voltajes de fase en el generador son diferentes a los voltajes de fase en la carga. Para cuando se tiene una configuración en delta (Δ) balanceada, y tomando en cuenta la impedancia de línea, se puede aplicar el método del equivalente de una fase, primero transformando la configuración delta en una estrella lo que equivale a tener el circuito que se muestra en la Figura 3.28.

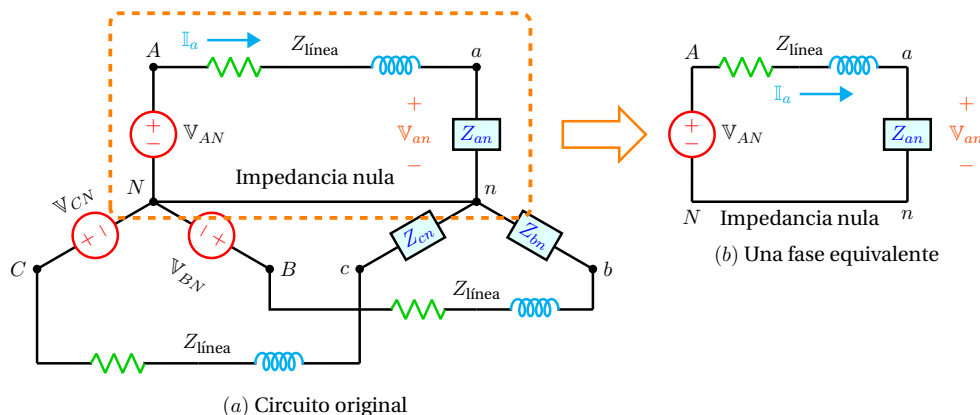


Figura 3.28: Sistema trifásico balanceado y su equivalente reducido de una sola fase.

Ejemplo 3.4.1

Para el sistema trifásico mostrado en la Figura 3.29, tomando como referencia el voltaje de fase $\mathbb{V}_{an} = 120 \angle 0^\circ$ en magnitud *rms*, obtener:

- Las corrientes de línea por inspección.
- Comprobar el resultado anterior por cálculo directo.
- El diagrama fasorial de corrientes de línea.

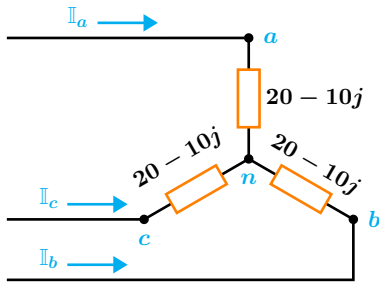


Figura 3.29: Para el problema del Ejemplo 3.4.1

Solución

- El sistema se encuentra balanceado, ya que las impedancias de cada fase son iguales, se asume también que los voltajes de fase en el generador se encuentran en balance y con secuencia positiva. Se tiene entonces que la corriente de línea $\mathbb{I}_a$ es:

$$\mathbb{I}_a = \frac{\mathbb{V}_{an}}{20 - 10j} = 5.3665 \angle 26.56^\circ \text{ A}$$

por inspección, se tiene que $\mathbb{I}_b$ se retrasa

respecto de $\mathbb{I}_a$ por 120° e $\mathbb{I}_c$ se adelanta a $\mathbb{I}_a$ por 120° , se tiene entonces:

$$\mathbb{I}_b = 5.3665 \angle -93.434^\circ \text{ A}$$

$$\mathbb{I}_c = 5.3665 \angle 146.565^\circ \text{ A}$$

- Al ser un sistema balanceado, los voltajes de fase restantes son:

$$\mathbb{V}_{bn} = 120 \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$\mathbb{V}_{cn} = 120 \angle 120^\circ \text{ V}$$

cada corriente de línea se encuentra asociado con su respectivo voltaje de fase entonces:

$$\mathbb{I}_b = \frac{120 \angle -120^\circ}{20 - 10j} = 5.3665 \angle -93.434^\circ \text{ A}$$

$$\mathbb{I}_c = \frac{120 \angle 120^\circ}{20 - 10j} = 5.3665 \angle 146.565^\circ \text{ A}$$

- El diagrama fasorial es:

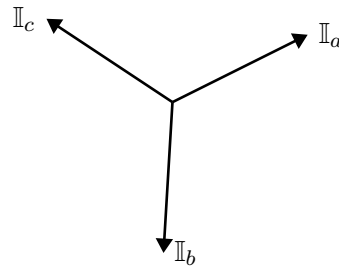


Figura 3.30: Diagrama fasorial de corrientes de línea con secuencia positiva.

3.4.2 Sistema trifásico Y - Δ

Un sistema trifásico Y-Δ balanceado se conforma de una fuente en balance conectada en Y que alimenta a una carga balanceada conectada en Δ tal y como se muestra en la Figura 3.31.

Para una carga balanceada conectada en Δ, las fases se definen de línea a línea, entonces se tienen tres impedancias de fase del mismo valor

que son $Z_{ab} = Z_{bc} = Z_{ca}$. También se tienen tres corrientes de fase que pasan a través de las impedancias de fase estas son I_{ab} , I_{bc} e I_{ca} . Suponiendo de nueva cuenta una secuencia positiva, los voltajes de fase en el generador están dados por las ecuaciones (3.35), así se tiene que, los voltajes de línea en el generador son los mismos que los voltajes en la carga conectada en Δ siempre que la impedancia de los conductores de línea no se tome en cuenta.

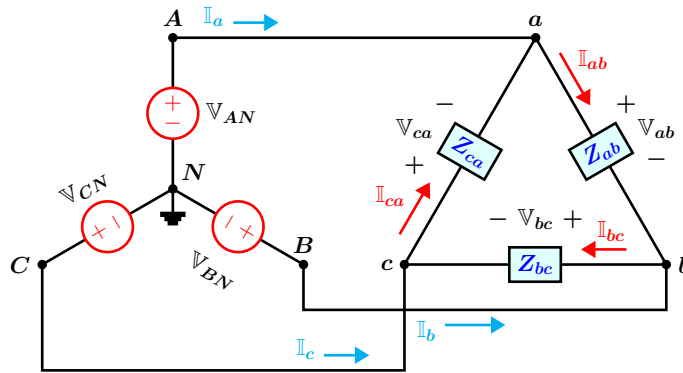


Figura 3.31: Sistema balanceado Y-Δ con secuencia positiva ABC.

Considerando la carga en Delta de la Figura 3.31, se tiene que las corrientes de fase I_{ab} , I_{bc} e I_{ca} se obtienen como:

$$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{Z_{ab}} \quad I_{bc} = \frac{V_{bc}}{Z_{bc}} \quad I_{ca} = \frac{V_{ca}}{Z_{ca}} \quad (3.38)$$

Ya que los voltajes de fase se encuentran balanceados, las corrientes de fase también lo están.

Al aplicar la LCK en los nodos a , b y c se establece una relación entre las corrientes de línea y las corrientes de fase que son:

$$\begin{aligned} I_a &= I_{ab} - I_{ca} \\ I_b &= I_{bc} - I_{ab} \\ I_c &= I_{ca} - I_{bc} \end{aligned} \quad (3.39)$$

Si se toma como referencia la primera ecuación de (3.39) y un razonamiento similar utilizado en la subsección anterior para relacionar el voltaje de fase con el voltaje de línea, es posible determinar la corriente de línea con su correspondiente

corriente de fase que es:

$$I_a = \left(\sqrt{3} \angle -30^\circ \right) I_{ab} \quad (3.40)$$

la magnitud de la corriente de línea es $\sqrt{3}$ veces la magnitud de la corriente de fase. En general, para una carga conectada en Δ, la magnitud de las corrientes de línea es $\sqrt{3}$ veces la magnitud de la corriente de fase, las corrientes de línea se atrasan respecto a sus correspondientes corrientes de fase por 30° .

Expresando la corriente de fase I_{ab} en términos de la corriente de línea se tiene:

$$I_{ab} = \frac{I_a}{\sqrt{3} \angle -30^\circ} \quad (3.41)$$

las restantes corrientes de línea son.

$$\begin{aligned} I_b &= \left(\sqrt{3} \angle -30^\circ \right) I_{bc} \\ I_c &= \left(\sqrt{3} \angle -30^\circ \right) I_{ca} \end{aligned} \quad (3.42)$$

Ejemplo 3.4.2

El circuito balanceado mostrado en la Figura 3.32 tiene una configuración en estrella balanceada del lado del generador y opera con una secuencia de fase positiva, tomando como referencia el voltaje de línea en valor *rms* $V_{ab} = 120\sqrt{3} \angle 0^\circ$ V y una impedancia de carga $Z_{ab} = 20 - 10j \Omega$ obtener:

- Las corrientes de fase.
- Las corrientes de línea.
- El diagrama fasorial de corrientes de línea y de fase.

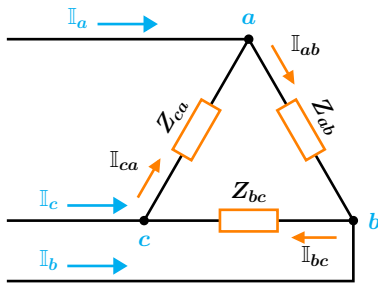


Figura 3.32: Para el problema del Ejemplo 3.4.2

Solución

- Se da como referencia el voltaje de fase V_{ab} , al tratarse de un sistema balanceado, los otros dos voltajes de fase son:

$$V_{bc} = 120\sqrt{3} \angle -120^\circ$$

$$V_{ca} = 120\sqrt{3} \angle 120^\circ$$

las corrientes de fase están asociados con sus respectivos voltajes de fase, entonces

se tiene:

$$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{20 - 10j} = 9.2951 \angle 26.565^\circ$$

$$I_{bc} = \frac{V_{bc}}{20 - 10j} = 9.2951 \angle -93.434^\circ$$

$$I_{ca} = \frac{V_{ca}}{20 - 10j} = 9.2951 \angle 146.565^\circ$$

- Las corrientes de línea forman un conjunto balanceado y tienen una magnitud de $\sqrt{3}$ veces la magnitud de la corriente de fase, así como un desfase en atraso de 30° respecto de su correspondiente corriente de fase, se tiene entonces que:

$$I_a = (\sqrt{3} \angle -30^\circ) I_{ab} = 16.099 \angle -3.434^\circ$$

$$I_b = (\sqrt{3} \angle -30^\circ) I_{bc} = 16.099 \angle -123.434^\circ$$

$$I_c = (\sqrt{3} \angle -30^\circ) I_{ca} = 16.099 \angle 116.565^\circ$$

- El diagrama fasorial es:

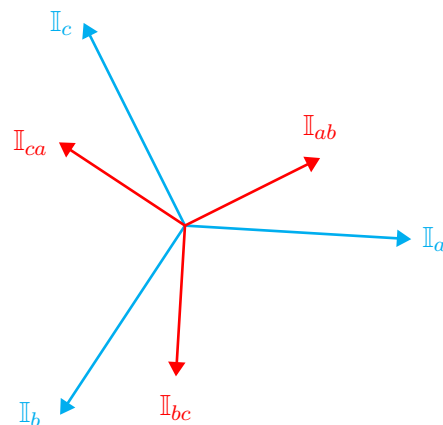


Figura 3.33: Diagrama fasorial de corrientes de línea y de fase.

Ejemplo 3.4.3

Para el circuito balanceado que se muestra en la Figura 3.35, obtener los voltajes de fase en la carga. Considérense magnitudes *rms*.

Solución

Se utiliza el modelo equivalente de una sola fase para simplificar el circuito y los cálculos.

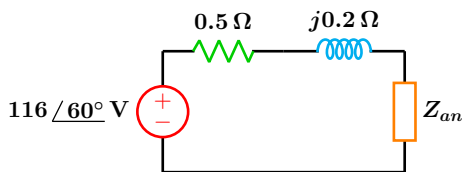


Figura 3.34: Circuito equivalente de una sola fase.

La impedancia de la línea se suma con la impedancia de la carga para obtener una impedancia equivalente total Z_T :

$$Z_T = 0.5 + 0.2j + 32 + 40j = 32.5 + 40.2j$$

cambiando a la forma polar se tiene:

$$Z_T = 51.6942 \angle 51.045^\circ$$

la corriente de línea I_a que corresponde al voltaje de fase dado es:

$$I_a = \frac{116 \angle 60^\circ}{Z_T} = 2.2439 \angle 8.954^\circ$$

así entonces el voltaje de fase V_{an} es:

$$V_{an} = (32 + 40j) I_a = 114.9471 \angle 60.294^\circ \text{ V}$$

por inspección, los otros dos voltajes de fase son:

$$V_{bn} = 114.9471 \angle -59.706^\circ \text{ V}$$

$$V_{cn} = 114.9471 \angle 180.294^\circ \text{ V}$$

debido a la baja impedancia de la línea, los voltajes de fase en el generador y en la carga son muy similares pero no iguales.

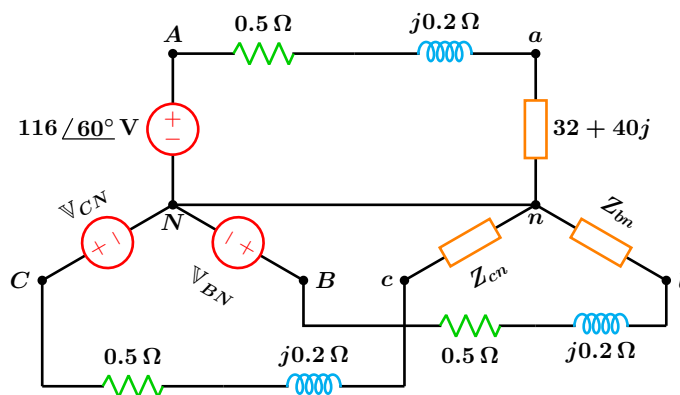


Figura 3.35: Para el problema del Ejemplo 3.4.3

Ejemplo 3.4.4

Considerando el circuito balanceado mostrado en la Figura 3.36, determine las corrientes de fase. El voltaje de la fuente es *rms*.

Solución

Se trata de un sistema balanceado de configuración ($Y - \Delta$), en el que la impedancia de las líneas se debe tomar en cuenta.

La configuración en delta (Δ) se transforma en una configuración estrella (Y), lo que da como resultado el circuito de la Figura 3.35 del ejemplo anterior.

Ya que el sistema permanece en balance, se aplica el método del equivalente de una fase.

Las cargas en Δ y en Y están relacionadas por la expresión.

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{96 + 120j}{3} = 32 + 40j$$

en el ejemplo anterior, se determinó que los voltajes de fase para la configuración estrella

son:

$$V_{an} = 114.9471 \angle 60.294^\circ \text{ V}$$

$$V_{bn} = 114.9471 \angle -59.706^\circ \text{ V}$$

$$V_{cn} = 114.9471 \angle 180.294^\circ \text{ V}$$

al aplicar las expresiones dadas por las ecuaciones (3.37) los correspondientes voltajes de línea son:

$$V_{ab} = 199.0943 \angle 90.2942^\circ$$

$$V_{bc} = 199.0943 \angle -29.7057^\circ$$

$$V_{ca} = 199.0943 \angle 210.2943^\circ$$

ahora es posible determinar las corrientes de fase de la configuración Δ :

$$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{Z_{ab}} = \frac{199.094 \angle 90.29^\circ}{96 + 120j} = 1.295 \angle 38.954^\circ$$

por inspección, las otras dos corrientes de fase son:

$$I_{bc} = 1.2955 \angle -81.046^\circ$$

$$I_{ca} = 1.2955 \angle 158.954^\circ$$

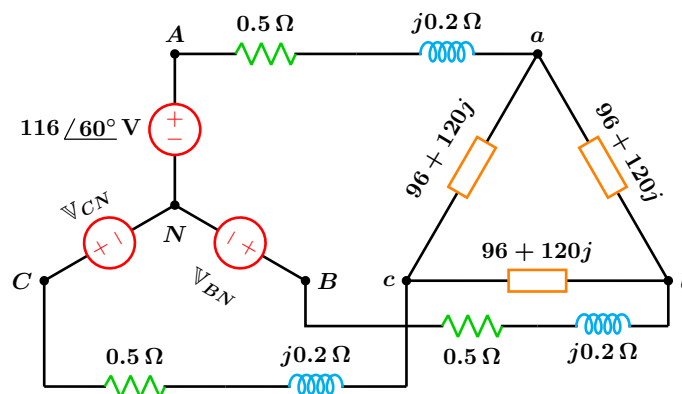


Figura 3.36: Para el problema del Ejemplo 3.4.4

Ejemplo 3.4.5

El circuito que se muestra en la Figura 3.37 tiene una configuración balanceada en estrella del lado del generador, donde $V_{AN} = 120 V_{\text{rms}} \angle 0^\circ$ y se encuentra conectado a una carga desbalanceada también en estrella. Dibuje el diagrama fasorial de corrientes de línea.

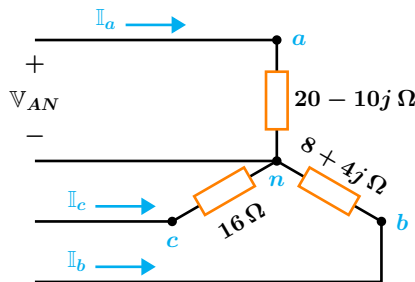


Figura 3.37: Para el problema del Ejemplo 3.4.5

Solución

Debido al conductor neutro, cada voltaje de fase se encuentra conectado con su correspondiente impedancia de fase. Las corrientes

de línea se pueden obtener simplemente aplicando la ley de Ohm en cada fase:

$$I_a = \frac{V_{AN}}{20 - 10j} = \frac{120 \angle 0^\circ}{20 - 10j} = 5.3665 \angle 26.565^\circ$$

$$I_b = \frac{V_{BN}}{8 + 4j} = \frac{120 \angle -120^\circ}{8 + 4j} = 13.4164 \angle -146.565^\circ$$

$$I_c = \frac{V_{CN}}{16} = \frac{120 \angle 120^\circ}{16} = 7.5 \angle 120^\circ$$

el diagrama fasorial de corrientes de línea es:

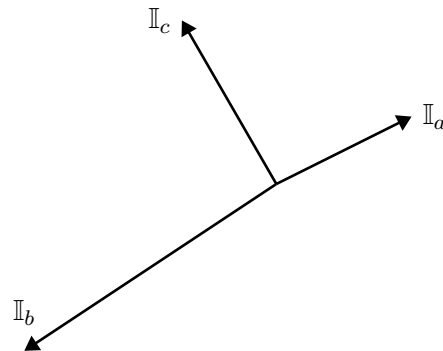


Figura 3.38: Diagrama fasorial de corrientes de línea con secuencia positiva.

Ejemplo 3.4.6

El circuito que se muestra en la Figura 3.39 tiene una configuración balanceada en estrella del lado del generador, y alimenta a una carga desbalanceada en delta cuyas impedancias son:

$$Z_{ab} = 8 - 6j \Omega \quad Z_{bc} = 10 \Omega \quad Z_{ca} = 12 + 6j \Omega$$

Si se toma como referencia $V_{AB} = 240 V_{\text{rms}} \angle 0^\circ$, determinar las corrientes de línea.

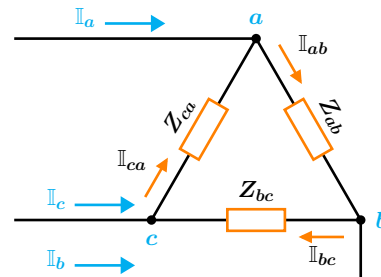


Figura 3.39: Para el problema del Ejemplo 3.4.6

Solución

Los voltajes de línea del generador se encuentran conectados a las impedancias de fase de la configuración delta. Para obtener las corrientes de fase se aplica directamente la ley de Ohm a cada fase correspondiente.

$$I_{ab} = \frac{V_{AB}}{Z_{ab}} = \frac{240 \angle 0^\circ}{8 - 6j} = 24 \angle 36.869^\circ$$

$$I_{bc} = \frac{V_{BC}}{Z_{bc}} = \frac{240 \angle -120^\circ}{10} = 24 \angle -120^\circ$$

$$I_{ca} = \frac{V_{CA}}{Z_{ca}} = \frac{240 \angle 120^\circ}{12 + 6j} = 17.888 \angle 93.434^\circ$$

Una vez determinadas todas las corrientes de fase, se aplica la LKC en cada uno de los nodos a , b y c para determinar las corrientes de línea.

En el nodo a se tiene que:

$$I_a = I_{ab} - I_{ca}$$

$$I_a = (24 \angle 36.869^\circ) - (17.888 \angle 93.434^\circ)$$

$$I_a = 20.5643 \angle -9.676^\circ$$

En el nodo b se tiene:

$$I_b = I_{bc} - I_{ab}$$

$$I_b = (24 \angle -120^\circ) - (24 \angle 36.869^\circ)$$

$$I_b = 47.0254 \angle -131.565^\circ$$

Finalmente en el nodo c se tiene:

$$I_c = I_{ca} - I_{bc}$$

$$I_c = (17.888 \angle 93.434^\circ) - (24 \angle -120^\circ)$$

$$I_c = 40.1566 \angle 74.208^\circ$$

Ejemplo 3.4.7

El circuito Y-Y que se muestra en la Figura 3.40 opera con una secuencia de fase positiva.

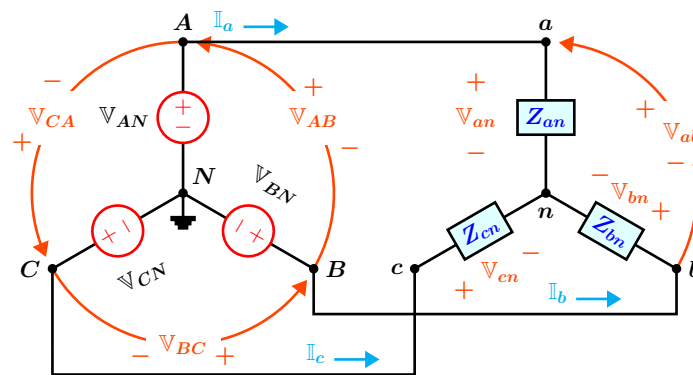


Figura 3.40: Para el problema del Ejemplo 3.4.7

- a) Determine en términos de los voltajes de línea las expresiones que permitan obtener las corrientes de línea.
- b) Apoyándose en las expresiones encontradas en el paso anterior, obtener los vol-

Solución

a) El circuito puede volver a dibujarse como se muestra en la Figura 3.41, donde solamente se necesitan dos voltajes de línea, los cuales suministran el voltaje de línea a las impedancias de carga.

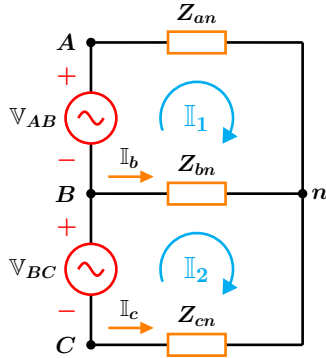


Figura 3.41: Circuito equivalente.

Obsérvese que para fines ilustrativos y de análisis mediante LVK se han utilizado fuentes de voltaje para representar a los voltajes de línea. Para aplicar la LVK se tienen que establecer las corrientes de malla, que en este caso están marcadas en azul. La LVK en la malla superior resulta en:

$$-\mathbb{V}_{AB} + Z_{an}\mathbb{I}_1 + Z_{bn}(\mathbb{I}_1 - \mathbb{I}_2) = 0 \cdots (1)$$

Ahora se aplica en la LVK en la malla inferior con lo que se obtiene:

$$-\mathbb{V}_{BC} + Z_{bn}(\mathbb{I}_2 - \mathbb{I}_1) + Z_{cn}\mathbb{I}_2 = 0 \cdots (2)$$

jes de fase en las cargas, si el voltaje de fase en el generador es $\mathbb{V}_{BN} = 125 \angle -80^\circ$ y las impedancias de carga son:

$$Z_{an} = 10 - j5 \Omega \quad Z_{bn} = 12 \Omega \quad Z_{cn} = 4 + j6 \Omega$$

Resolviendo de forma simultánea las ecuaciones anteriores para las corrientes $\mathbb{I}_1$ e $\mathbb{I}_2$ resulta:

$$\mathbb{I}_1 = \frac{\mathbb{V}_{BC} Z_{bn} + \mathbb{V}_{AB} (Z_{bn} + Z_{cn})}{Z_{bn} Z_{cn} + Z_{an} (Z_{bn} + Z_{cn})}$$

$$\mathbb{I}_2 = \frac{\mathbb{V}_{AB} Z_{bn} + \mathbb{V}_{BC} (Z_{an} + Z_{bn})}{Z_{bn} Z_{cn} + Z_{an} (Z_{bn} + Z_{cn})}$$

b) Debido a que las impedancias no son iguales, el sistema es Y-Y desbalanceado de tres conductores. Se da como referencia el voltaje de fase $\mathbb{V}_{BN} = 127 \angle -80^\circ$, ya que el sistema opera con secuencia positiva, los otros dos voltajes de fase son:

$$\mathbb{V}_{AN} = 125 \angle 40^\circ \quad \mathbb{V}_{CN} = 125 \angle 160^\circ$$

Ahora se puede determinar los voltajes de línea como sigue:

$$\mathbb{V}_{AB} = (\sqrt{3} \angle 30^\circ) \mathbb{V}_{AN}$$

$$\mathbb{V}_{AB} = (\sqrt{3} \angle 30^\circ) (125 \angle 40^\circ) = 216.5064 \angle 70^\circ$$

$$\mathbb{V}_{BC} = 216.5064 \angle -50^\circ$$

Sustituyendo éstos valores junto con las impedancias en las expresiones obtenidas anteriormente se tiene.

$$\mathbb{I}_1 = 9.7067 \angle 33.962^\circ$$

$$\mathbb{I}_2 = 15.0054 \angle -43.699^\circ$$

La corriente de línea $\mathbb{I}_b$ es la diferencia entre $\mathbb{I}_2$ e $\mathbb{I}_1$, por lo que se tiene.

$$\mathbb{I}_b = \mathbb{I}_2 - \mathbb{I}_1 = 16.0356 \angle -79.952^\circ$$

La corriente de línea $\mathbb{I}_c$ es el negativo de $\mathbb{I}_2$, por lo que:

$$\mathbb{I}_c = -\mathbb{I}_2 = 15.0054 \angle 136.300^\circ$$

Los voltajes de fase en las cargas son:

$$\mathbb{V}_{an} = (10 - 5j) (9.7067 \angle 33.962^\circ)$$

$$\mathbb{V}_{an} = 108.5248 \angle 7.397^\circ \text{ V}$$

$$\mathbb{V}_{bn} = (12) (16.0356 \angle -79.952^\circ)$$

$$\mathbb{V}_{bn} = 192.4275 \angle -79.952^\circ \text{ V}$$

$$\mathbb{V}_{cn} = (4 + 6j) (15.0054 \angle 136.300^\circ)$$

$$\mathbb{V}_{cn} = 108.2057 \angle -167.39^\circ \text{ V}$$

CAPÍTULO 4

MÉTODOS DE ANÁLISIS

4.1 Introducción

En los temas anteriores se aborda el análisis de los circuitos mediante técnicas sencillas, es decir a través de reducciones y transformaciones aplicando la Ley de Ohm y las Leyes de Kirchhoff, principalmente para circuitos simples. Sin embargo, estas técnicas se complican para circuitos más complejos a tal grado que la determinación de las variables de interés se pueden perder de vista, calculando otras variables, lo que puede confundir al estudiante.

Para circuitos más grandes o complejos se utilizan dos métodos muy poderosos que no requieren de reducciones ni de transformaciones y con los que se obtienen los voltajes y las corrientes en cada una de las ramas. Estos métodos se basan en aplicar las Leyes de Kirchhoff. Si bien, hay diversas variantes de los métodos al aplicar las Leyes de Kirchhoff, este tema se dedicará a los métodos directos con algunas variantes. Estos corresponden a:

- Método de Voltajes de Nodo en el cual se aplica la Ley de Corrientes de Kirchhoff, cuyas incógnitas son los voltajes de nodo, a partir de éstos se determinan los voltajes de rama y las corrientes de rama de interés.
- Método de Corrientes de Malla en el cual se aplica la Ley de Voltajes de malla, cuyas incógnitas son las corrientes de malla, a partir de éstas se determinan las corrientes de rama y los voltajes de rama de interés.

Su gran ventaja es que se simplifica el número de ecuaciones linealmente independientes que hay que utilizar, además de que se puede sistematizar el proceso de cálculo haciéndolos muy accesibles.

El cuidado que se debe tener es en cuanto a los valores de los componentes que integran los circuitos y la asignación de signos, cualquier omisión conduce a resultados erróneos.

Estos métodos corresponden al núcleo del análisis de los circuitos eléctricos y su conocimiento facilita la comprensión del resto de los temas.

4.2 Método de los voltajes de nodo

Es un método general de análisis de circuitos eléctricos en donde los voltajes de nodo son las incógnitas a determinar. En este método se aplica la LCK a cada uno de los nodos principales. En su forma conceptual básica requiere que el circuito contenga fuentes de corriente, ya sea independientes o dependientes.

Un nodo es la unión de dos o más componentes eléctricos. En un circuito existe un nodo de referencia o nodo de tierra, el cual por lo general se considera la terminal negativa de alguna fuente de voltaje o también el nodo al que están conectados el mayor número de componentes eléctricos. Al resto de los nodos se les llama nodos principales

Dependiendo de la configuración del circuito, es posible que se tenga realizar alguna transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente.

El número de nodos principales establece el número de ecuaciones linealmente independientes con las cuales, al resolverse, se determinan los voltajes de nodo y a partir de éstos se calculan las corrientes de rama, que es la corriente que circula por cada uno de los componentes.

El método de nodos también se aplica cuando se tiene un *Supernodo*. Un supernodo es una sección cerrada que abarca una o más fuentes de voltaje ideales entre dos nodos principales en paralelo con cualesquiera componentes.

4.2.1 Análisis de nodos con fuentes de corriente

En esta subsección sólo se considera el análisis con fuentes de corriente. Circuitos con fuentes de voltaje se consideran en la próxima subsección.

Como ya se ha mencionado, en éste método los voltajes de nodo son las cantidades a determinar. Para analizar un circuito que contiene n nodos sin fuentes de voltaje se consideran los siguientes pasos:

- 1 Se selecciona un nodo como referencia, este nodo normalmente es el llamado nodo de tierra y contiene la mayor cantidad de ramas conectadas al mismo. Los nodos restantes son llamados nodos principales o de no referencia.
- 2 A los $n - 1$ nodos restantes se les asigna los voltajes $V_1, V_2, \dots, V_{n-1}$, mismos que tienen como referencia el nodo de tierra.
- 3 A cada una de las ramas del circuito se le asigna de manera arbitraria una dirección de corriente. Con ayuda de la Ley de Ohm, expresar cada una de estas corrientes en términos de los voltajes de nodo.
- 4 Aplicar la LCK en cada uno de los $n - 1$ nodos principales con excepción del nodo de tierra y resolver de forma simultánea las ecuaciones resultantes para obtener los voltajes de nodo.

Ejemplo 4.2.1

Para el circuito mostrado en la Figura 4.1 Determine los voltajes de nodo V_1 , V_2 y V_3 .

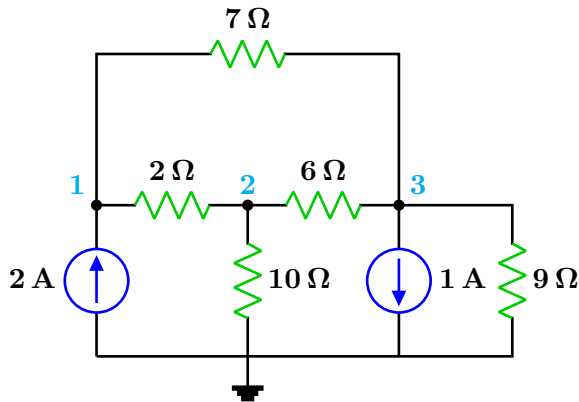


Figura 4.1: Para el problema del Ejemplo 4.2.1

Solución

Paso 1

El circuito de la Figura 4.1 tiene 4 nodos, tres de ellos son principales y aparecen marcados en color azul con los números 1, 2 y 3 y el nodo de tierra o de referencia en la parte inferior donde inciden 4 ramas del circuito y se le asigna un voltaje de 0 volts. En el nodo 3 también convergen 4 ramas por lo que podría usarse como nodo de referencia, pero por comodidad la referencia se pone en la parte inferior del circuito.

Paso 2

En el circuito de la Figura 4.2 aparecen etiquetados también en color azul los voltajes de los respectivos nodos. Cada uno de estos voltajes tiene como referencia el nodo de tierra.

Paso 3

En el mismo circuito, se ha asignado a cada rama de forma arbitraria una dirección de corriente, donde la cola de la flecha indica el punto de mayor potencial y la punta de la misma indica que la corriente se dirige al punto

de menor potencial.

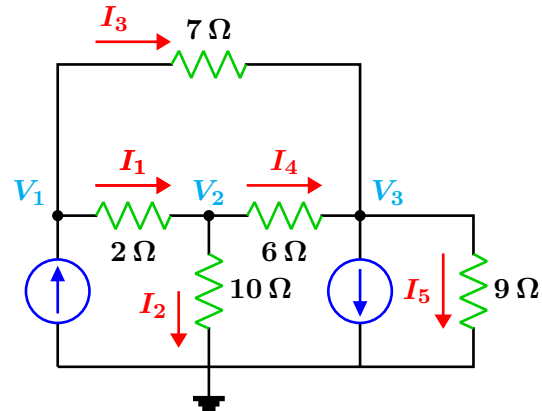


Figura 4.2: Circuito de análisis

Cada una de estas corrientes se expresa en términos de los voltajes de nodo como sigue: Para la corriente I_1 , el punto de mayor potencial es V_1 y se dirige al punto de menor potencial V_2 a través de la resistencia de 2Ω por lo que se escribe:

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{2}$$

Para la corriente I_2 , el punto de mayor potencial es V_2 y el punto de menor potencial es el nodo de tierra de 0 volts por lo que se escribe:

$$I_2 = \frac{V_2 - 0}{10} = \frac{V_2}{10}$$

Para I_3 , la corriente sale del punto de mayor potencial V_1 para dirigirse al punto de menor potencial V_3 a través de la resistencia de 7Ω así se tiene que:

$$I_3 = \frac{V_1 - V_3}{7}$$

Las corrientes I_4 e I_5 quedan expresadas como:

$$I_4 = \frac{V_2 - V_3}{6} \quad I_5 = \frac{V_3}{9}$$

Paso 4

Se aplica la LCK a los tres nodos principales.
En el nodo V_1 se tiene:

$$I_1 + I_3 = 2$$

$$\frac{V_1 - V_2}{2} + \frac{V_1 - V_3}{7} = 2 \dots (1)$$

En el nodo V_2 la LCK da:

$$I_2 + I_4 = I_1$$

$$\frac{V_2}{10} + \frac{V_2 - V_3}{6} = \frac{V_1 - V_2}{2} \dots (2)$$

En el nodo V_3 al aplicar la LCK resulta:

$$I_3 + I_4 = 1 + I_5$$

$$\frac{V_1 - V_3}{7} + \frac{V_2 - V_3}{6} = 1 + \frac{V_3}{9} \dots (3)$$

Las ecuaciones (1) (2) y (3) se pueden reordenar al agrupar las conductancias con cada uno de los voltajes de nodo, quedando respectivamente como:

$$2 = V_1 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{7} \right) + V_2 \left(-\frac{1}{2} \right) + V_3 \left(-\frac{1}{7} \right)$$

$$0 = V_1 \left(-\frac{1}{2} \right) + V_2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} \right) + V_3 \left(-\frac{1}{6} \right)$$

$$1 = V_1 \left(-\frac{1}{7} \right) + V_2 \left(-\frac{1}{6} \right) + V_3 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} \right)$$

Al resolver el sistema de ecuaciones, el resultado es:

$$V_1 = \frac{2998}{339} = 8.8436 \text{ V}$$

$$V_2 = \frac{730}{113} = 6.4601 \text{ V}$$

$$V_3 = \frac{360}{113} = 3.1858 \text{ V}$$

Ejemplo 4.2.2

Para el circuito que se muestra en la Figura 4.3, obtener los tres voltajes de nodo que e indican, utilice el método directo o de inspección.

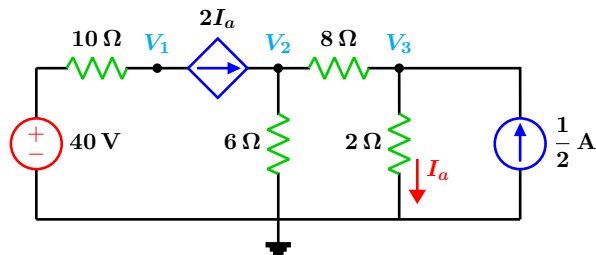


Figura 4.3: Para el problema del Ejemplo 4.2.2

Solución

El circuito contiene una fuente de voltaje de 40 V en serie con una resistencia de 10 Ω. Para poder aplicar de forma correcta el método de inspección, es necesario que el circuito sólo contenga fuentes de corriente tanto dependientes como independientes.

Se procede entonces a la transformación de la fuente de voltaje en su equivalente fuente de corriente como se muestra en la Figura 4.4. En donde los valores de las fuentes de corriente son $I_1 = 4A$, $I_2 = 2I_a A$ e $I_3 = \frac{1}{2}A$.

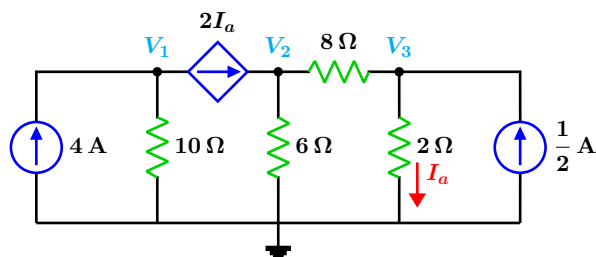


Figura 4.4: Circuito de análisis

La matriz de conductancias se construye con la ayuda de la siguiente tabla.

	Nodo 1	Nodo 2	Nodo 3
Nodo 1	a_{11}	a_{12}	a_{13}
Nodo 2	a_{21}	a_{22}	a_{23}
Nodo 3	a_{31}	a_{32}	a_{33}

Tabla 4.1: Tabla de conductancias.

El elemento a_{11} en la tabla es la suma directa de las conductancias (admitancias si el circuito contiene elementos reactivos) que se encuentran conectadas al nodo 1.

En el presente ejemplo, la resistencia de 10 Ω es la única que se encuentra conectada al nodo 1, por lo que su respectiva conductancia es:

$$a_{11} = \frac{1}{10}$$

El elemento correspondiente a la posición a_{22} en la tabla, es la suma directa de todas las conductancias conectadas al nodo 2, se tiene entonces que:

$$a_{22} = \frac{1}{8} + \frac{1}{6} = \frac{7}{24}$$

En la posición a_{33} se tiene:

$$a_{33} = \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$$

Para los elementos que se encuentran fuera de la diagonal principal en la tabla, por ejemplo a_{12} es el negativo de la suma de las conductancias que están conectadas directamente entre el nodo 1 y el nodo 2.

En general $a_{ij} = -a_{ji}$, en el ejemplo no existe conductancia alguna que conecte directamente el nodo 1 con el nodo 2, por lo que el valor de éstos elementos son cero, lo mismo ocurre con los elementos $a_{13} = a_{31}$.

$$a_{12} = a_{21} = 0 \quad a_{13} = a_{31} = 0$$

El elemento que se encuentra en la posición $a_{23} = a_{32}$ corresponde a la resistencia de 8Ω que se encuentra conectada directamente entre los nodos 2 y 3, se escribe entonces:

$$a_{23} = a_{32} = -\frac{1}{8}$$

La matriz de conductancias finalmente queda como:

$$G = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{24} & -\frac{1}{8} \\ 0 & -\frac{1}{8} & \frac{5}{8} \end{bmatrix}$$

El vector columna de excitación de corrientes es:

$$I = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

donde I_1 es la suma de las fuentes de corriente (dependientes o independientes) conectadas en el nodo 1. En general I_j es la suma de todas las fuentes de corriente conectadas directamente en el nodo j el valor de la fuente se toma positivo si la corriente entra al nodo y negativo si sale del mismo. En el ejemplo, la fuente de 4 A entra al nodo y la fuente de corriente dependiente sale del mismo por lo que se escribe:

$$I_1 = 4 - V_3$$

obsérvese que la corriente de dependencia I_a se ha expresado en términos del voltaje de nodo V_3 .

En el nodo 2 sólo se encuentra conectada la fuente de corriente dependiente y además entra en el mismo nodo por lo tanto se tiene que:

$$I_2 = V_3$$

En el nodo 3 se tiene la fuente de corriente independiente que entra en el nodo y se escribe:

$$I_3 = \frac{1}{2}$$

El vector de corrientes queda como:

$$I = \begin{bmatrix} 4 - V_3 \\ V_3 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

El sistema matricial del circuito es:

$$GV_n = I$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{24} & -\frac{1}{8} \\ 0 & -\frac{1}{8} & \frac{5}{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - V_3 \\ V_3 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Resolviendo para los voltajes de nodo se tiene:

$$V_1 = 5 \text{ V} \quad V_2 = 13.5 \text{ V} \quad V_3 = 3.5 \text{ V}$$

4.3 Método de las corrientes de malla

El método de las corrientes de malla, también es un método general de análisis de circuitos eléctricos en donde las corrientes de malla son las incógnitas a determinar. En este método se aplica la LKV en cada una de las mallas interiores del circuito.

Una malla es una trayectoria cerrada del circuito en la que no se cruza ningún elemento eléctrico. La corriente que circula por esa trayectoria cerrada se le llama corriente de malla.

En su forma conceptual básica requiere que el circuito contenga fuentes de voltaje, ya sea independientes o dependientes. Según sea la configuración del circuito, es posible que se tenga que realizar alguna transformación de fuente de corriente a fuente de voltaje.

El número de mallas interiores establece el número de ecuaciones linealmente independientes con las cuales al resolverse, se determinan las corrientes de mallas.

A partir de las corrientes de malla se determinan las corrientes en cada uno de los elementos. A estas corrientes se le llama corrientes de rama.

El método de mallas también se aplica cuando tiene una *Supermalla*. Una supermalla es una trayectoria cerrada que abarca una o más mallas simples en las que se encuentra una fuente de corriente ideal entre dos mallas simples.

4.3.1 Análisis de mallas con fuentes de voltaje

En este método se aplica la LKV y las cantidades a determinar son las corrientes de malla. La aplicación del método consiste en:

- 1 Se identifican las mallas internas y se les asigna a cada una de las n mallas una corriente con dirección en el sentido de las manecillas del reloj. El número de corrientes de malla corresponde con el número de mallas.
- 2 Se aplica la LKV en cada una de las n ma-

llas, en donde el voltaje de cada elemento eléctrico debe expresarse en términos de su correspondiente corriente de malla mediante la Ley de Ohm.

Con ello se obtiene un conjunto de ecuaciones linealmente independientes en términos de las corrientes de malla.

- 3 Se resuelven las n ecuaciones de forma simultánea para encontrar las corrientes de malla.

Ejemplo 4.3.1

Para el circuito de la Figura 4.5, obtener las cuatro ecuaciones de malla.

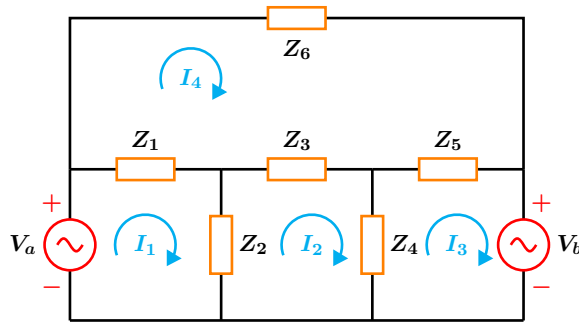


Figura 4.5: Para el problema del Ejemplo 4.3.1

Solución

Paso 1

En el circuito se han dibujado las direcciones de las corrientes en el sentido horario, el subíndice de cada corriente indica su correspondiente malla.

Paso 2

Se aplica la LVK en cada una de las mallas. En la malla 1 se tiene:

$$-V_a + Z_1(I_1 - I_4) + Z_2(I_1 - I_2) = 0$$

En la malla 2:

$$Z_2(I_2 - I_1) + Z_3(I_2 - I_4) + Z_4(I_2 - I_3) = 0$$

En la malla 3:

$$V_b + Z_4(I_3 - I_2) + Z_5(I_3 - I_4) = 0$$

En la malla 4:

$$Z_6 I_4 + Z_5(I_4 - I_3) + Z_3(I_4 - I_2) + Z_1(I_4 - I_1) = 0$$

Al reordenar las ecuaciones quedan como:

$$V_a = I_1(Z_1 + Z_2) + I_2(-Z_2) + I_4(-Z_1)$$

$$0 = I_1(-Z_2) + I_2(Z_2 + Z_3 + Z_4) + \dots$$

$$I_3(-Z_4) + I_4(-Z_3)$$

$$-V_b = I_2(-Z_4) + I_3(Z_4 + Z_5) + I_4(-Z_5)$$

$$0 = I_1(-Z_1) + I_2(-Z_3) + I_3(-Z_5) + \dots$$

$$I_4(Z_1 + Z_3 + Z_5 + Z_6)$$

Ecuaciones que se utilizarán para expresar el sistema en forma matricial.

Paso 3

Se resuelve el sistema de ecuaciones para las corrientes de malla.

Considerando el circuito del ejemplo anterior, otra forma de resolver de manera más rápida el circuito es mediante la forma matricial de la ley de Ohm, que tiene la forma siguiente:

$$V_m = Z_m I_m$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix}$$

de donde:

V_m = Vector de excitación de voltajes de malla

I_m = Vector de corrientes de malla

Z_m = Matriz de impedancias de malla

Debido a que existen 4 mallas y por ende 4 corrientes de malla, el orden de la matriz de impedancias Z_m es de 4×4 . Para llenar cada una de las entradas de la matriz Z_m se procede de la forma siguiente:

Se construye una tabla, en la parte izquierda y superior, se escribe el nombre de las respectivas mallas para facilitar la ubicación de los elementos del circuito en la matriz. La diagonal principal aparece marcada en color rojo, la matriz es simétrica respecto de dicha diagonal.

	Malla 1	Malla 2	Malla 3	Malla 4
Malla 1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}
Malla 2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}
Malla 3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}
Malla 4	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}

Tabla 4.2: Tabla de impedancias

El elemento a_{11} en la matriz o en la tabla, corresponde a la suma directa de las impedancias que se encuentran en la malla 1, es decir:

$$a_{11} = Z_1 + Z_2$$

En general, el elemento a_{nn} es la suma directa de las impedancias que pertenecen a la malla n . Luego entonces el elemento a_{22} es la suma de las impedancias que pertenecen a la malla 2:

$$a_{22} = Z_2 + Z_3 + Z_4$$

Para los dos elementos de la diagonal principal restantes se tiene:

$$a_{33} = Z_4 + Z_5 \quad a_{44} = Z_1 + Z_4 + Z_5 + Z_6$$

La entrada $a_{12} = a_{21}$ en la matriz, representa el elemento de circuito que es común tanto a la malla 1 como a la malla 2, en la matriz se escribe con signo negativo. El elemento que pertenece tanto

a la malla 1 como a la malla 2 es Z_1 , por lo que se escribe:

$$a_{12} = a_{21} = -Z_2$$

En general la entrada $a_{nm} = a_{mn}$ en la matriz, representa en el circuito al elemento que es común tanto a la malla n como a la malla m , en la matriz se escribe con signo negativo.

La entrada $a_{13} = a_{31}$ en la matriz, en el circuito son el o los elementos que son comunes tanto a la malla 1 como a la malla 3, que para éste caso son cero ya que no existen elementos en común entre estas mallas, se tiene entonces que:

$$a_{13} = a_{31} = 0$$

Los elementos restantes son:

$$\begin{aligned} a_{23} = a_{32} &= -Z_4 & a_{24} = a_{42} &= -Z_3 \\ a_{14} = a_{41} &= -Z_1 & a_{34} = a_{43} &= -Z_5 \end{aligned}$$

Para el vector de excitación de voltajes V_m con elementos V_j .

V_j = Suma de todas la fuentes de voltaje en el sentido horario que pertenecen a la malla j . Si la corriente entra por el polo positivo, la fuente se considera negativa, caso contrario se toma positiva.

En la malla 1 sólo está presente la fuente de voltaje V_a , al realizar el recorrido en el sentido horario, se observa que la corriente entra por el polo negativo y sale por el positivo, por lo que hay un aumento del potencial y entonces se considera positivo. En la malla 3 sucede lo contrario, la corriente entra por el polo positivo por lo que se trata de una caída o disminución en el potencial entonces se considera negativo. En las mallas 2 y 4 no existen fuentes de voltaje, en consecuencia se consideran de valor cero. Finalmente la forma matricial de la ley de Ohm queda como:

$$\begin{bmatrix} V_a \\ 0 \\ -V_b \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_1 + Z_2 & -Z_2 & 0 & -Z_1 \\ -Z_2 & Z_2 + Z_3 + Z_4 & -Z_4 & -Z_3 \\ 0 & -Z_4 & Z_4 + Z_5 & -Z_5 \\ -Z_1 & -Z_3 & -Z_5 & Z_1 + Z_4 + Z_5 + Z_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 4.3.2

Para el circuito que se muestra en la Figura 4.6 determinel voltaje V_x en la resistencia de $20\ \Omega$.

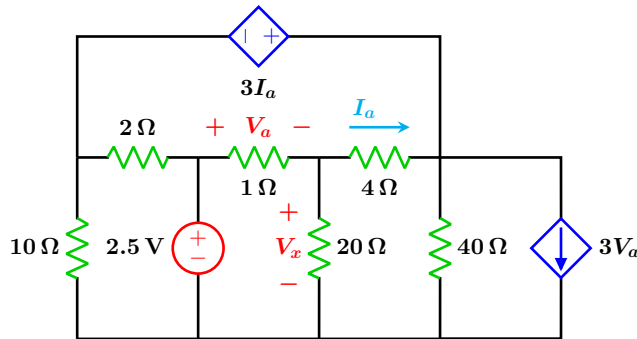


Figura 4.6: Para el problema del Ejemplo 4.3.2

Solución

El circuito original tiene una fuente de corriente controlada por voltaje conectada en paralelo con la resistencia de $40\ \Omega$. Para aplicar el método directo, es necesario que el circuito sólo contenga fuentes de voltaje.

Se transforma la mencionada fuente en su equivalente fuente de voltaje, la transformación aparece en la Figura 4.7.

El circuito equivalente se compone de 4 mallas y como consecuencia se tienen 4 corrientes de malla. El subíndice de cada corriente corresponde con la malla en la que se encuentra.

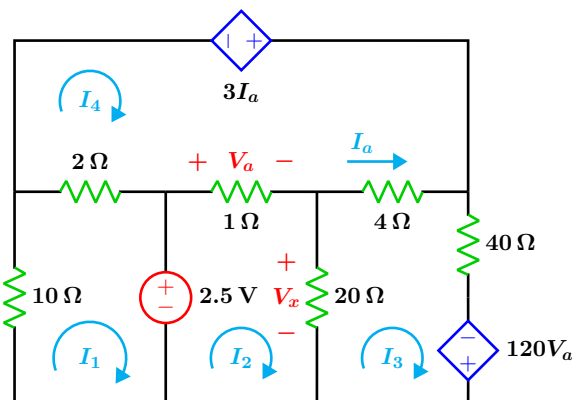


Figura 4.7: Circuito de análisis

Para poder aplicar el método correctamente es necesario expresar la corriente y el voltaje de las fuentes dependientes, en términos de las corrientes de malla.

La corriente I_a que apunta hacia la derecha, puede escribirse como la resultante entre las corrientes I_3 e I_4 , por lo que se tiene que:

$$I_a = I_3 - I_4$$

Para el voltaje V_a en la resistencia de $1\ \Omega$, el polo positivo se encuentra a la izquierda, por lo que se deduce que la corriente resultante en dicha resistencia apunta hacia la izquierda y se puede escribir entonces que:

$$V_a = I_2 - I_4$$

Con todos los elementos disponibles, se procede a construir la matriz de impedancias con ayuda de la siguiente tabla:

	Malla 1	Malla 2	Malla 3	Malla 4
Malla 1	12	0	0	-2
Malla 2	0	21	-20	-1
Malla 3	0	-20	64	-4
Malla 4	-2	-1	-4	7

Tabla 4.3: Tabla de impedancias

Para establecer el vector de voltajes de malla: En la malla 1, al hacer el recorrido en el sentido horario se tiene que la corriente entra por la terminal positiva de la fuente de voltaje, lo que representa una disminución de potencial, entonces $V_1 = -2.5$.

En la malla 2, al realizar el recorrido en el sentido horario se tiene que la corriente entra por la terminal negativa de la fuente de voltaje, lo que representa un incremento en el potencial, entonces $V_2 = 2.5$. Un razonamiento similar se aplica para las mallas 3 y 4 donde $V_3 = 120(I_2 - I_4)$ y $V_4 = 3(I_3 - I_4)$.

El vector columna de voltajes de malla es:

$$V_m = \begin{bmatrix} -2.5 \\ 2.5 \\ 120(I_2 - I_4) \\ 3(I_3 - I_4) \end{bmatrix}$$

finalmente el sistema matricial queda como:

$$\begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 21 & -20 & -1 \\ 0 & -20 & 64 & -4 \\ -2 & -1 & -4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.5 \\ 2.5 \\ 120(I_2 - I_4) \\ 3(I_3 - I_4) \end{bmatrix}$$

Al resolver el sistema matricial para las corrientes de malla se tiene que:

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{-105}{1276} & I_2 &= \frac{1355}{1276} \\ I_3 &= \frac{1215}{1276} & I_4 &= \frac{965}{1276} \end{aligned}$$

El voltaje en la resistencia de 20Ω es:

$$\begin{aligned} V_x &= 20(I_2 - I_3) \\ V_x &= 20 \left(\frac{1355}{1276} - \frac{1215}{1276} \right) = \frac{700}{319} = 2.1943 \text{ [V]} \end{aligned}$$

Ejemplo 4.3.3

Este ejemplo incluye fuentes independientes y dependientes, de voltaje y de corriente. Un método alternativo para analizar este circuito es mediante el concepto de **Supernodo**. El supernodo se forma encerrando en una sección todas las fuentes de voltaje, las cuales se utilizarán para obtener un número de ecuaciones igual al número de fuentes dentro de la sección cerrada. El resto de las ecuaciones se determina al aplicar la LVC.

Con este concepto, se obtienen los voltajes de nodo para el circuito que se muestra en la Figura 4.8.

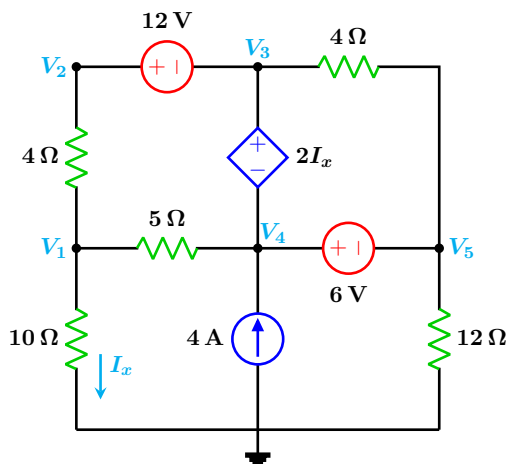


Figura 4.8: Para el problema del Ejemplo 4.3.3

Solución

En la Figura 4.9 se muestran las posibles direcciones de las corrientes de rama. Se tienen 5 voltajes de nodo así que se necesitan el mismo número de ecuaciones:

- Tres de esas ecuaciones se obtienen a partir de las dos fuentes de voltaje independientes así como la dependiente.
- Las otras dos ecuaciones se obtienen al

aplicar la LVC en el supernodo que se es la región encerrada por la línea punteada y al aplicar la LVC en el nodo V_1 .

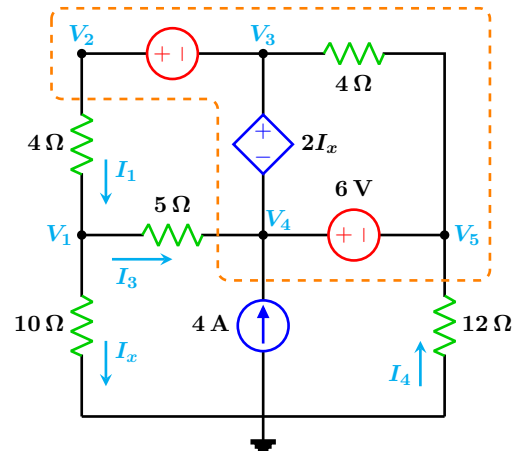


Figura 4.9: Circuito de análisis.

Entre los nodos V_2 y V_3 se tiene la fuente de voltaje de 12 V así que se puede escribir

$$V_2 - V_3 = 12 \cdots (1)$$

Así también entre los nodos V_4 y V_5 se tiene la fuente de voltaje de 6 V por lo que

$$V_4 - V_5 = 6 \cdots (2)$$

Entre los nodos V_3 y V_4 se encuentra la fuente dependiente y se establece que

$$V_3 - V_4 = 2I_x$$

$$V_3 - V_4 = 2 \left(\frac{V_1}{10} \right) \cdots (3)$$

Con la aplicación de la LVC en el nodo V_1 se obtiene

$$I_1 = I_x + I_3$$

$$\frac{V_2 - V_1}{4} = \frac{V_1}{10} + \frac{V_1 - V_4}{5} \cdots (4)$$

En el supernodo ingresan tres corrientes y sale una por lo tanto se tiene que

$$I_1 = I_3 + I_4 + 4$$

$$\frac{V_2 - V_1}{4} = \frac{V_1 - V_4}{5} - \frac{V_5}{12} + 4 \dots (5)$$

Resolviendo el sistema de las 5 ecuaciones an-

teriores se tiene

$$V_1 = \frac{105}{4} = 26.25 \text{ V} \quad V_2 = \frac{159}{4} = 39.75 \text{ V}$$

$$V_3 = \frac{111}{4} = 27.75 \text{ V} \quad V_4 = \frac{45}{2} = 22.5 \text{ V}$$

$$V_5 = \frac{33}{2} = 16.5 \text{ V}$$

Ejemplo 4.3.4

Para el circuito que se muestra en la Figura 4.10, obtenga las expresiones que permita determinar los voltajes de nodo V_a , V_b y V_c en términos de los componentes del circuito, utilice esas expresiones para obtener los voltajes de nodo y con ellos determinar las corrientes de rama, si los valores de los elementos son:

$$V = 10 \text{ V} \quad R_1 = 5 \Omega \quad R_2 = 8 \Omega$$

$$R_3 = 3 \Omega \quad R_4 = 12 \Omega \quad I_5 = 7 \text{ A}$$

$$I_4 = 4 \text{ A} \quad A = 3$$

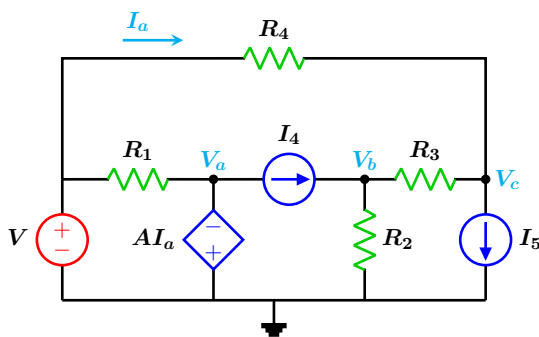


Figura 4.10: Para el problema del Ejemplo 4.3.4

Solución

Ya que es de interés determinar los voltajes de nodo, se utiliza el método de voltajes de nodo. Se observa en el circuito que en los nodos 1 y V_a están conectadas fuentes de voltaje, del tal suerte que el voltaje de esos nodos es precisamente el valor de esas fuentes. De tal forma que solo se aplica la LCK en los nodos V_b y V_c . Para el circuito, es posible elegir de forma arbitraria la dirección de la corriente en cada rama del circuito como se puede ver en la Figura 4.11.

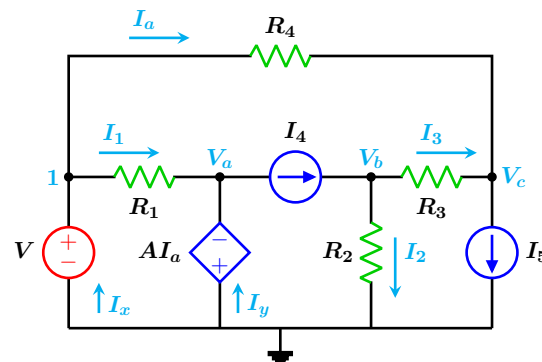


Figura 4.11: Circuito de análisis.

Aplicando LCK en el nodo V_b se tiene:

$$\frac{V_b}{R_2} + \frac{V_b - V_c}{R_3} = I_4 \cdots (1)$$

y en el nodo V_c se tiene:

$$\frac{V - V_c}{R_4} + \frac{V_b - V_c}{R_3} = I_5 \cdots (2)$$

al resolver de forma simultánea las ecuaciones anteriores se obtiene:

$$V_b = \frac{R_2(V + I_4(R_3 + R_4)) - R_4 I_5}{R_2 + R_3 + R_4}$$

$$V_c = \frac{V(R_2 + R_3) + R_2 R_4(I_4 - I_5) - I_5 R_3 R_4}{R_2 + R_3 + R_4}$$

debido a que la fuente dependiente tiene el polo positivo conectado directamente a tierra, el voltaje en el nodo V_a es el negativo del valor de la fuente esto es:

$$V_a = -AI_a$$

la corriente I_a asociada con la fuente dependiente se expresa también en términos de los voltajes de nodo:

$$I_a = \frac{V - V_c}{R_4}$$

después de un poco de álgebra se tiene que el voltaje en el nodo a es:

$$V_a = \frac{-A(V - I_4 R_2 + I_5 (R_2 + R_3))}{R_2 + R_3 + R_4}$$

Con los valores numéricos dados y las expresiones encontradas anteriormente se tiene:

$$V_a = \frac{-165}{23} = -7.173 \text{ V}$$

$$V_b = \frac{-112}{23} = -4.869 \text{ V}$$

$$V_c = \frac{-430}{23} = -18.695 \text{ V}$$

Las corrientes son:

$$I_1 = \frac{10 - V_a}{R_1} = \frac{79}{23} = 3.434 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{V_b}{R_2} = \frac{-14}{23} = -0.6086 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{V_b - V_c}{R_3} = \frac{106}{23} = 4.6087 \text{ A}$$

$$I_a = \frac{10 - V_c}{R_4} = \frac{55}{23} = 2.3913 \text{ A}$$

La corriente I_2 tiene dirección opuesta a la que se tomó como referencia.

Se aplica la LCK en el nodo 1 para determinar la corriente que pasa por la fuente de voltaje independiente obteniéndose:

$$I_x = I_1 + I_a = \frac{79}{23} + \frac{55}{23} = \frac{134}{23} = 5.826 \text{ A}$$

De forma similar, al aplicar la LCK en el nodo a para determinar la corriente en la fuente dependiente se obtiene:

$$I_y = I_4 - I_1 = 4 - \frac{79}{23} = \frac{13}{23} = 0.5652 \text{ A}$$

Ejemplo 4.3.5

Para el circuito que se muestra en la Figura 4.12, determine expresiones generales para la obtención de los voltajes de nodo en términos de los componentes del circuito.

Si los valores de los elementos son:

$$R_1 = 16 \Omega \quad R_2 = 7 \Omega \quad R_3 = 10 \Omega$$

$$A = 2.5 \text{ A} \quad B = 1.5 \text{ A} \quad k = 1.5$$

Obtenga los tres voltajes de nodo por medio de las expresiones generales.

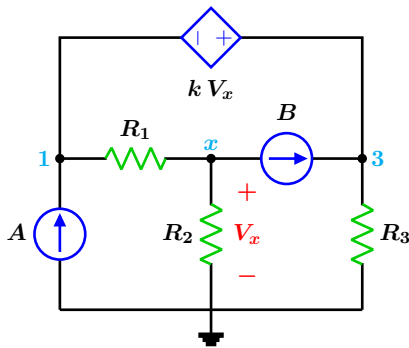


Figura 4.12: Para el problema del Ejemplo 4.3.5

Solución

Las direcciones de las corrientes que circulan por las resistencias se eligen de forma arbitraria y se muestran en la Figura 4.13. Se observa que existe un supernodo entre los puntos 1 y 3 donde se encuentra la fuente dependiente.

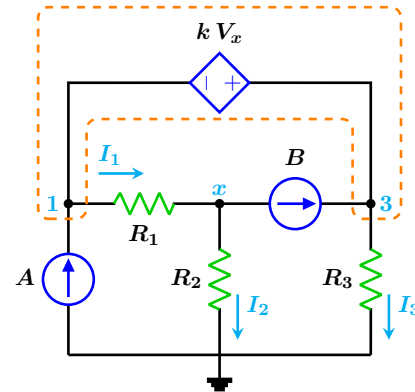


Figura 4.13: Circuito de análisis.

El valor de la fuente dependiente puede expresarse en términos de los voltajes de nodo lo que resulta en:

$$kV_x = V_3 - V_1 \cdots (1)$$

Ahora se aplica la LCK en el supernodo con lo que se obtiene:

$$A + B = I_1 + I_3$$

que al expresar en términos de los voltajes de nodo se tiene:

$$A + B = \frac{V_1 - V_x}{R_1} + \frac{V_3}{R_3} \cdots (2)$$

La aplicación de la LCK en el nodo x da por resultado:

$$I_1 = I_2 + B$$

que al expresar en función de los voltajes de nodo da:

$$\frac{V_1 - V_x}{R_1} = \frac{V_x}{R_2} + B \cdots (3)$$

Resolviendo de manera simultánea las tres ecuaciones anteriores se obtiene:

$$V_1 = \frac{R_1 [R_3 (A + B) + BkR_2] + AR_2R_3}{(k + 1) R_2 + R_1 + R_3}$$

$$V_x = \frac{-R_2 (BR_1 - AR_3)}{(k + 1) R_2 + R_1 + R_3}$$

$$V_3 = \frac{R_3 [R_1 (A + B) + (k + 1) AR_2]}{(k + 1) R_2 + R_1 + R_3}$$

Sustituyendo valores numéricos y efectuando las operaciones correspondientes se tiene que:

$$V_1 = 24.5287 \text{ V}$$

$$V_x = 0.1609 = 160.9 \text{ mV}$$

$$V_3 = 24.7701 \text{ V}$$

Ejemplo 4.3.6

Para el circuito que se muestra en la Figura 4.14, determine las expresiones que permitan calcular los voltajes de nodo en términos de los componentes del circuito.

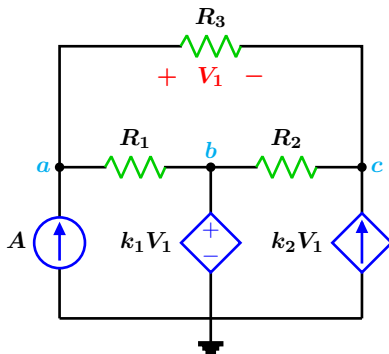


Figura 4.14: Para el problema del Ejemplo 4.3.6

Utilice dichas expresiones para obtener los voltajes de nodo si los componentes tienen los siguientes valores:

$$R_1 = 10 \Omega \quad R_2 = 12 \Omega \quad R_3 = 8 \Omega$$

$$A = 2.5 \text{ A} \quad k_1 = 2 \quad k_2 = 2.5$$

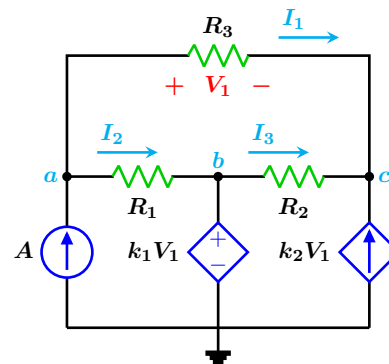


Figura 4.15: Circuito de análisis.

Solución

En la Figura 4.15, se han asignado de manera arbitraria las direcciones de las corrientes que pasan por las resistencias, para poder aplicar el método de los voltajes de nodo. El voltaje de la fuente dependiente V_1 puede expresarse en función de los voltajes de nodo a y c lo cual resulta:

$$V_1 = V_a - V_c$$

La fuente de voltaje dependiente tiene su polo positivo conectado en el nodo b por lo que el valor de dicho nodo es el de la propia fuente esto es:

$$V_b = k_1 V_1 = k_1 (V_a - V_c)$$

al expresar las corrientes en función de los voltajes de nodo se tiene:

$$I_1 = \frac{V_a - V_c}{R_3}$$

$$I_2 = \frac{V_a - k_1 (V_a - V_c)}{R_1}$$

$$I_3 = \frac{k_1 (V_a - V_c) - V_c}{R_2}$$

Se aplica la LCK en el nodo a para obtener:

$$I_1 + I_2 = A$$

$$\frac{V_a - V_c}{R_3} + \frac{V_a - k_1 (V_a - V_c)}{R_1} = A \dots (1)$$

en el nodo c , la aplicación de la LCK resulta en:

$$I_1 + I_3 + k_2 V_1 = 0 \dots (2)$$

$$\frac{V_a - V_c}{R_3} + \frac{k_1 (V_a - V_c) - V_c}{R_2} + k_2 (V_a - V_c) = 0$$

Al resolver de forma simultánea las ecuaciones (1) y (2) se obtiene:

$$V_a = \frac{AR_1 [(K_1 + 1) R_3 + R_2 (k_2 R_3 + 1)]}{R_2 (k_2 R_3 + 1) + R_1 + R_3}$$

$$V_c = \frac{AR_1 [k_1 R_3 + R_2 (k_2 R_3 + 1)]}{R_2 (k_2 R_3 + 1) + R_1 + R_3}$$

Con las expresiones anteriores ya se puede obtener el voltaje en el nodo b , lo que resulta en:

$$V_b = \frac{Ak_1 R_1 R_3}{R_2 (k_2 R_3 + 1) + R_1 + R_3}$$

Con los valores que se proponen y utilizando las expresiones anteriores se tiene:

$$V_a = 25.555 \text{ V}$$

$$V_b = 1.4814 \text{ V}$$

$$V_c = 24.814 \text{ V}$$

Ejemplo 4.3.7

Obtener expresiones generales para determinar los voltajes de nodo en el circuito de la Figura 4.16.

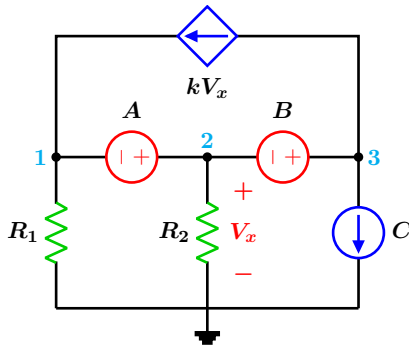


Figura 4.16: Para el problema del Ejemplo 4.3.7

Solución

Ya que el el circuito tiene tres nodos principales, se tienen que obtener tres ecuaciones en términos de los voltajes de nodo. Se observa que las dos fuentes de voltaje forman un supernodo entre los nodos 1, 2 y 3 como se muestra en la Figura 4.17.

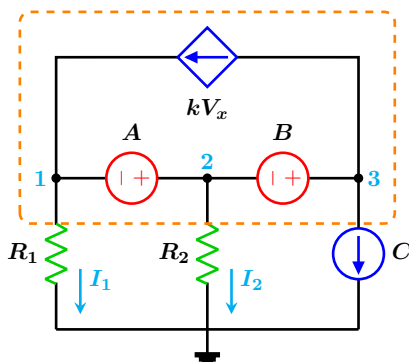


Figura 4.17: Circuito de análisis.

El valor de cada fuente de voltaje puede expresarse en función de los voltajes de nodo como sigue:

$$V_2 - V_1 = A \cdots (1)$$

$$V_3 - V_2 = B \cdots (2)$$

Al aplicar la LCK al supernodo considerando que las corrientes salen del mismo se tiene:

$$I_1 + I_2 + C = 0$$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + C = 0 \cdots (3)$$

Al resolver las ecuaciones (1) (2) y (3) para los voltajes de nodo se tiene:

$$V_1 = \frac{-R_1 (A + CR_2)}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 = \frac{R_2 (A - CR_1)}{R_1 + R_2}$$

$$V_3 = \frac{R_2 (A + B) + R_1 (B - CR_2)}{R_1 + R_2}$$

Obtener los respectivos voltajes de nodo si los elementos tienen los siguientes valores:

$$R_1 = 7 \Omega \quad R_2 = 15 \Omega \quad A = 9 \text{ V}$$

$$B = 24 \text{ V} \quad C = 2 \text{ A} \quad k = 0.5$$

Con los valores numéricos proporcionados y con ayuda de las expresiones obtenidas anteriormente se tiene:

$$V_1 = -12.4091 \text{ V}$$

$$V_2 = -3.4090 \text{ V}$$

$$V_3 = 20.5909 \text{ V}$$

Ejemplo 4.3.8

Obtener las expresiones de los voltajes de nodo marcados en la Figura 4.18 en función de los elementos del circuito.

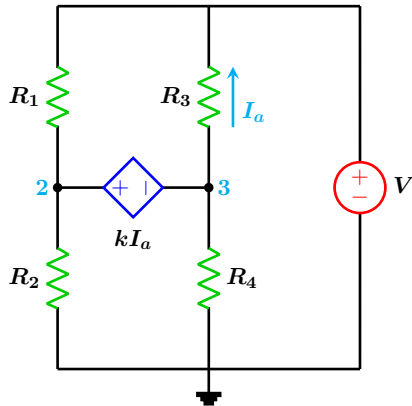


Figura 4.18: Para el problema del Ejemplo 4.3.8

Solución

Se observa que la fuente dependiente forma un supernodo en los puntos donde se encuentra conectada. Se aplica la LCK al supernodo donde las corrientes se han dibujado de forma arbitraria como se muestra en la Figura 4.19.

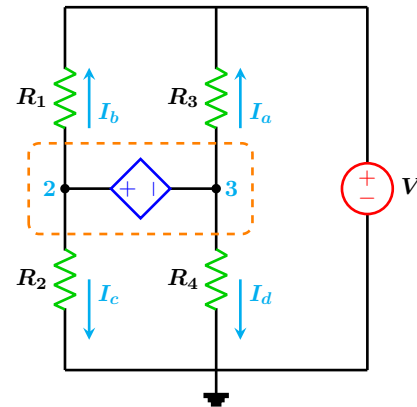


Figura 4.19: Circuito de análisis.

En el supernodo la LCK da:

$$I_a + I_b + I_c + I_d = 0$$

$$\frac{V_3 - V}{R_3} + \frac{V_2 - V}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_4} = 0 \dots (1)$$

El valor de la fuente dependiente puede expresarse en términos de los voltajes de nodo, así se tiene que:

$$V_2 - V_3 = k \left(\frac{V_3 - V}{R_3} \right) \dots (2)$$

Resolviendo las ecuaciones (1) y (2) se obtiene:

$$V_2 = \frac{-R_2 V [R_1 (k - R_4) - R_4 (k + R_3)]}{R_2 R_4 (k + R_3) + R_1 (R_4 (k + R_3) + R_2 (R_3 + R_4))}$$

$$V_3 = \frac{R_4 V [R_1 (k + R_2) + R_2 (k + R_3)]}{R_2 R_4 (k + R_3) + R_1 (R_4 (k + R_3) + R_2 (R_3 + R_4))}$$

Ejemplo 4.3.9

Obtener en función de los elementos del circuito los voltajes de nodo mostrados en la Figura 4.20. Identifique el valor de ganancia k de la fuente dependiente que hace el voltaje en los dos nodos se haga infinito.

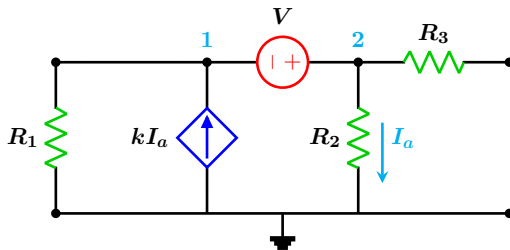


Figura 4.20: Para el problema del Ejemplo 4.3.9

Solución

En la Figura 4.21 se muestra la dirección de la corriente I_1 e I_a que al expresarse en función de los voltajes de nodo se tiene:

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} \quad I_a = \frac{V_2}{R_2}$$

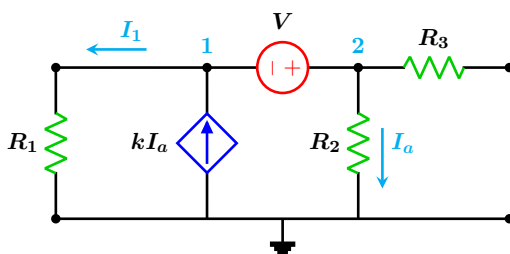


Figura 4.21: Circuito de análisis.

El valor de la fuente de voltaje se puede expresar en términos de los voltajes de nodo como

sigue:

$$V_2 - V_1 = V \cdots (1)$$

La corriente I_a que pasa por la resistencia R_2 es la misma que circula por la fuente de voltaje, entonces las corrientes I_1 e I_a se pueden relacionar con la fuente de corriente dependiente, con lo que resulta:

$$I_1 + I_a = kI_a$$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = k \left(\frac{V_2}{R_2} \right) \cdots (2)$$

que al resolver de forma simultánea resulta:

$$V_1 = -\frac{(k-1)R_1V}{(k-1)R_1 - R_2}$$

$$V_2 = \frac{R_2V}{R_2 - (k-1)R_1}$$

Ahora se buscan los valores que hacen nulo el denominador en las expresiones anteriores:

$$(k-1)R_1 - R_2 = 0$$

al resolver para k se tiene:

$$k = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

este valor de ganancia de la fuente dependiente hace que el voltaje en los respectivos nodos se haga infinito. Para evitar este inconveniente, el valor de k debe adecuarse de tal forma que:

$$k \neq 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Ejemplo 4.3.10

Determine los voltajes de nodo para el circuito mostrado en la Figura 4.22.

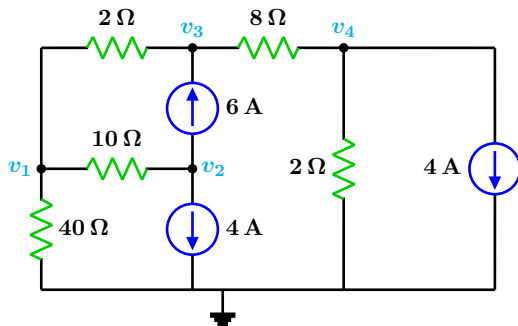


Figura 4.22: Para el problema del Ejemplo 4.3.10

Solución

El circuito tiene 4 nodos principales, por lo que se necesita 4 ecuaciones de nodo, con lo cual el orden de la matriz de conductancias $\mathbf{G}$ es de 4×4 . Los términos de la diagonal principal de $\mathbf{G}$ en siemens son:

$$G_{11} = \frac{1}{2} + \frac{1}{10} + \frac{1}{40} = 0.625 \quad G_{22} = 0.1$$

$$G_{33} = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = 0.625 \quad G_{44} = 0.625$$

Los términos no diagonales son:

$$\begin{aligned} G_{12} = G_{21} &= -0.1 & G_{13} = G_{31} &= -0.5 \\ G_{14} = G_{41} &= 0 & G_{23} = G_{32} &= 0 \\ G_{24} = G_{42} &= 0 & G_{34} = G_{43} &= -0.125 \end{aligned}$$

El vector de corriente $\mathbf{i}$ en amperes tiene los elementos siguientes:

$$i_1 = 0 \quad i_2 = -6 - 4 = -10 \quad i_3 = 6 \quad i_4 = -4$$

Así el sistema matricial del circuito es:

$$\begin{bmatrix} 0.625 & -0.1 & -0.5 & 0 \\ -0.1 & 0.1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0.625 & -0.125 \\ 0 & 0 & -0.125 & 0.625 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -10 \\ 6 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Resolviendo para los voltajes de nodo se tiene que.

$$v_1 = -52.3077 \text{ V} \quad v_2 = -152.308 \text{ V}$$

$$v_3 = -34.9231 \text{ V} \quad v_4 = -13.3846 \text{ V}$$

Ejemplo 4.3.11

Para el circuito que se muestra en la Figura 4.23 determine los voltajes de nodo V_1 , V_2 y V_3 así como la corriente en cada rama del circuito.

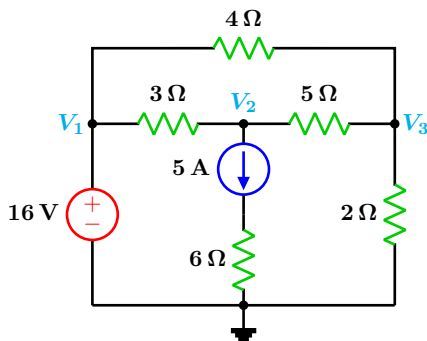


Figura 4.23: Para el problema del Ejemplo 4.3.11

Solución

Se tienen tres nodos principales etiquetados como V_1 , V_2 y V_3 . La fuente de voltaje se encuentra conectada entre el nodo V_1 y el nodo de tierra, por lo que se fija simplemente el voltaje en V_1 igual al voltaje de la fuente así se tiene que:

$$V_1 = 16 \text{ V}$$

En el circuito de la Figura 4.24 se muestran las direcciones de las corrientes, mismas que se escogieron de manera aleatoria.

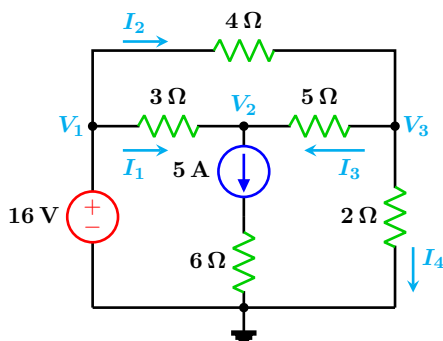


Figura 4.24: Circuito de análisis

Una vez establecidas las direcciones de las corrientes, se procede a expresarlas en términos de los voltajes de nodo.

$$I_1 = \frac{16 - V_2}{3} \quad I_2 = \frac{16 - V_3}{4}$$

$$I_3 = \frac{V_3 - V_2}{5} \quad I_4 = \frac{V_3}{2}$$

Se aplica la LCK en el nodo V_2 con lo que se tiene

$$I_1 + I_3 = 5$$

$$\frac{16 - V_2}{3} + \frac{V_3 - V_2}{5} = 5$$

Simplificando y reduciendo

$$8V_2 - 3V_3 = 5 \cdots (1)$$

Aplicando la LCK en el Nodo V_3 se obtiene

$$I_3 + I_4 = I_2$$

$$\frac{V_3 - V_2}{5} + \frac{V_3}{2} = \frac{16 - V_3}{4}$$

Simplificando

$$-4V_2 + 19V_3 = 80 \cdots (2)$$

Se resuelve de manera simultánea las ecuaciones anteriores (1) y (2) obteniéndose

$$V_2 = \frac{67}{28} = 2.392 \text{ V} \quad V_3 = \frac{33}{7} = 4.714 \text{ V}$$

Sustituyendo en las expresiones de las corrientes se tiene que

$$I_1 = \frac{127}{128} = 4.535 \text{ A} \quad I_2 = \frac{79}{28} = 2.821 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{13}{28} = 0.464 \text{ A} \quad I_4 = \frac{33}{14} = 2.357 \text{ A}$$

Ejemplo 4.3.12

Para el circuito mostrado en la Figura 4.25 determine las corrientes de malla así como la corriente en las resistencias de $3\ \Omega$ y $5\ \Omega$. Utilice el método de supermalla.

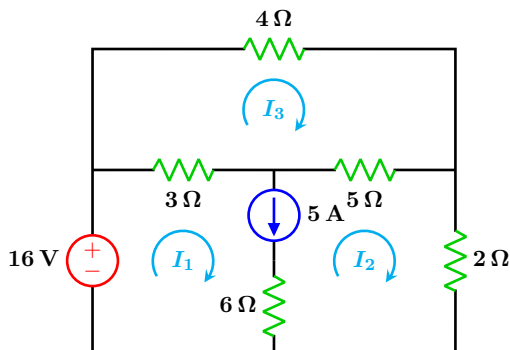


Figura 4.25: Para el problema del Ejemplo 4.3.12

Solución

La fuente de corriente de 5 A es común a las dos mallas inferiores del circuito. Dichas mallas en conjunto forman lo que se conoce como supermalla, la cual se representa con línea punteada en la Figura 4.26. Debido a que se tienen tres mallas simples, se deben de obtener tres ecuaciones en términos de las corrientes de malla:

- Una ecuación de la supermalla.
- Una ecuación de la malla 3.
- Una ecuación con la fuente de corriente.

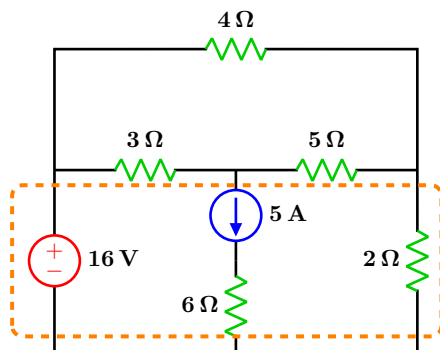


Figura 4.26: Circuito de análisis.

Se aplica la LVK en sentido horario a la supermalla siguiendo la línea punteada naranja, por comodidad se empieza el recorrido por la fuente de voltaje.

$$-16 + 3(I_1 - I_3) + 5(I_2 - I_3) + 2I_2 = 0$$

Simplificando y ordenando términos se tiene

$$3I_1 + 7I_2 - 8I_3 = 16 \cdots (1)$$

Ahora se aplica la LVK en la malla superior en sentido horario.

$$4I_3 + 5(I_3 - I_2) + 3(I_3 - I_1) = 0$$

Simplificando y ordenando términos se tiene

$$3I_1 + 5I_2 - 12I_3 = 0 \cdots (2)$$

La fuente de corriente y su dirección puede relacionarse con las dos corrientes de malla I_1 e I_2 .

$$I_1 - I_2 = 5 \cdots (3)$$

Resolviendo el sistema formado por (1) (2) y (3) se tiene

$$I_1 = \frac{103}{14} = 7.357\text{ A} \quad I_2 = \frac{33}{14} = 2.357\text{ A}$$

$$I_3 = \frac{79}{28} = 2.821\text{ A}$$

Las corrientes en las resistencias indicadas son

$$I_{3\Omega} = I_1 - I_3 = \frac{127}{28} = 4.5357\text{ A}$$

$$I_{5\Omega} = I_3 - I_2 = \frac{13}{28} = 0.4642\text{ A}$$

Ejemplo 4.3.13

Para el circuito mostrado en la Figura 4.27, determine las expresiones generales para calcular los voltajes de nodo en función de los elementos del circuito.

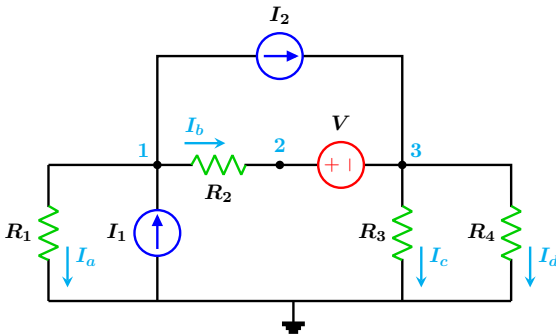


Figura 4.27: Para el problema del Ejemplo 4.3.13

Solución

El circuito de la Figura 4.27 tiene tres nodos principales marcados con los números 1, 2 y 3, el nodo de referencia es el nodo de tierra que se encuentra en la parte inferior del circuito. La dirección de la corriente en cada una de las resistencias se ha elegido de forma arbitraria.

Como se tienen 3 nodos principales que corresponden a tres voltajes de nodo, se necesitan tres ecuaciones para determinar los mencionados voltajes de nodo. Una de las ecuaciones la proporciona la fuente de voltaje que se

encuentra conectada entre los nodos 2 y 3, de esta forma se puede escribir:

$$V_2 - V_3 = V \cdots (1)$$

La segunda ecuación se obtiene al aplicar la LCK en el nodo 1, cada corriente del circuito se debe expresar en función de los voltajes de nodo siguiendo la dirección de referencia asociada, así se tiene que:

$$\begin{aligned} I_a &= \frac{V_1}{R_1} & I_b &= \frac{V_1 - V_2}{R_2} \\ I_c &= \frac{V_3}{R_3} & I_d &= \frac{V_3}{R_4} \end{aligned}$$

En el nodo 1, la aplicación de la LCK resulta en:

$$\begin{aligned} I_a + I_b + I_2 &= I_1 \\ \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2} + I_2 &= I_1 \cdots (2) \end{aligned}$$

En el nodo 3 la LCK resulta en:

$$\begin{aligned} I_b + I_2 &= I_c + I_d \\ \frac{V_1 - V_2}{R_2} + I_2 &= \frac{V_3}{R_3} + \frac{V_3}{R_4} \cdots (3) \end{aligned}$$

Se resuelve de forma simultánea las ecuaciones (1) (2) y (3) con lo que se obtiene:

$$V_1 = \frac{R_1 [R_4 [R_2 (I_1 - I_2) + V] + R_3 (-I_2 R_2 + I_1 (R_2 + R_4) + V)]}{R_3 R_4 + (R_3 + R_4) (R_1 + R_2)}$$

$$V_2 = \frac{R_1 [R_3 (I_1 R_4 + V) + R_4 V] + R_2 [R_3 (I_2 R_4 + V) + R_4 V]}{R_3 R_4 + (R_3 + R_4) (R_1 + R_2)}$$

$$V_3 = \frac{R_3 R_4 (I_1 R_1 + I_2 R_2 - V)}{R_3 R_4 + (R_3 + R_4) (R_1 + R_2)}$$

CAPÍTULO 5

TEOREMAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

5.1 Introducción

En ocasiones hay interés en conocer el comportamiento en sola una sección de un circuito complejo, siendo conveniente separarla para su análisis, o sustituirla con otros componentes, o bien simplemente simplificar la sección.

Los teoremas que se presentan en este tema contribuyen con un razonamiento adicional y enriquecedor para facilitar el análisis de los circuitos. Algunos de los teoremas de circuitos eléctricos son teóricos y otros son de gran utilidad en aplicaciones prácticas.

Se describen seis teoremas mediante los correspondientes enunciados y las restricciones asociadas, estos son:

- Teorema de Sustitución. Se aplica a circuitos lineales o no lineales, variables o invariables en el tiempo, de parámetros concentrados y determinísticos.
- Teorema de Superposición. Se aplica a circuitos lineales, variables o invariables en el tiempo, de parámetros concentrados y determinísticos.
- Teorema de Thévenin. Se aplica a circuitos lineales, variables o invariables en el tiempo, de parámetros concentrados.
- Teorema de Norton. Se aplica a circuitos lineales, variables o invariables en el tiempo, de parámetros concentrados.
- Teorema de Reciprocidad. Se aplica a circuitos lineales o no lineales e invariables en el tiempo
- Teorema de Máxima Transferencia de Potencia. Se aplica a circuitos lineales, variables o invariables en el tiempo, de parámetros concentrados.

5.2 Teorema de Sustitución

El teorema de sustitución establece que: Cualquier rama de un circuito en el que se conoce el voltaje y la corriente, puede ser reemplazada o sustituida por una rama equivalente que tenga el mismo voltaje y corriente que la rama original.

Tomando como ejemplo el circuito de la Figura 5.1 en el que la corriente total I es:

$$I = \frac{40}{60 + 20} = 0.5 \text{ A}$$

la rama del circuito que se desea reemplazar es la parte encerrada por la línea punteada entre los nodos $a - b$ la cual tiene un voltaje entre sus terminales de:

$$V_{ab} = (60)(0.5) = 30 \text{ V}$$

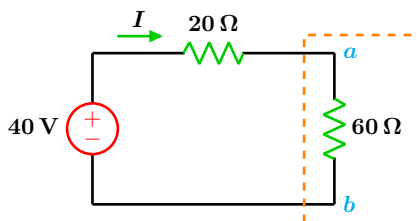


Figura 5.1: Circuito de análisis.

Con esta información, la rama equivalente que va a ser sustituida debe tener el mismo voltaje y corriente que la rama original. En la Figura 5.2 se muestran 3 posibles opciones de ramas equivalentes que cumplen con las condiciones de voltaje y corriente.

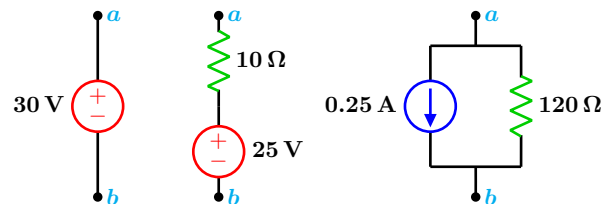


Figura 5.2: Tres posibles equivalencias de rama que cumplen con las especificaciones de voltaje y corriente.

En el circuito original, la resistencia de 60Ω puede ser reemplazada por cada una de las configuraciones de la Figura 5.2 manteniéndose el voltaje y corriente sin cambio alguno entre los puntos $a - b$.

5.3 Teorema de Superposición

El teorema de superposición establece que: El voltaje y corriente totales en una rama o elemento del circuito producida por la acción simultánea de dos o más fuentes independientes, es la suma del efecto que produce cada fuente actuando por separado.

Para analizar el efecto que produce una sola fuente, se ponen en cero las restantes. Una fuente de voltaje se pone en cero al poner en corto

circuito sus terminales, una fuente de corriente se pone en cero al poner en circuito abierto sus terminales.

El teorema de superposición no debe aplicarse al cálculo de la potencia, debido a que no es una relación lineal. La potencia en una resistencia debe obtenerse a partir de los voltajes y corrientes totales.

Ejemplo 5.3.1

Para el circuito de la Figura 5.3 y aplicando el teorema de superposición, determine la corriente total I_T que circula por la resistencia de $40\ \Omega$ y la potencia en la misma.

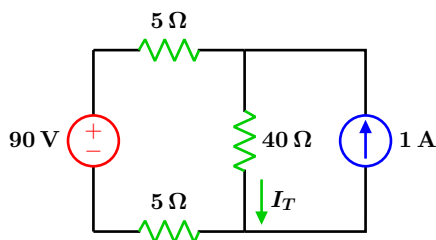


Figura 5.3: Para el problema del Ejemplo 5.3.1

Solución

Primero se determina la corriente I_1 que aporta la fuente de voltaje.

Se pone en cero la fuente de corriente colocando sus terminales en circuito abierto, de esta forma se obtiene el circuito de la Figura 5.4.

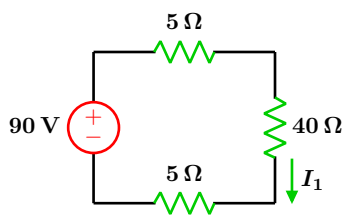


Figura 5.4: Primera etapa.

La corriente es:

$$I_1 = \frac{90}{40 + 5 + 5} = 1.8\text{ A}$$

Ahora se obtiene la corriente I_2 que aporta la fuente de corriente, la fuente de voltaje se pone en cero al poner sus terminales en corto circuito con lo que se obtiene el circuito de la Figura 5.5.

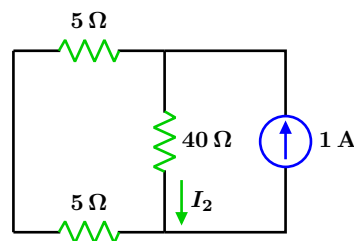


Figura 5.5: Segunda etapa

Aplicando un divisor de corriente se tiene que:

$$I_2 = \left(\frac{1}{40 + 10} \right) (10) = \frac{10}{50} = 0.2\text{ A}$$

así entonces la corriente total I_T es la suma de las corrientes que aporta cada fuente por separado.

$$I_T = I_1 + I_2 = 1.8 + 0.2 = 2\text{ A}$$

la potencia total es:

$$P = I^2 R = (2)^2 (40) = 160\text{ W}$$

5.4 Teorema de Thévenin

El teorema de Thévenin establece que: Toda red de cd o ca lineal bilateral de dos terminales, puede ser reemplazada por un circuito simple que contenga una fuente de voltaje y una resistencia en serie como se muestra en la Figura 5.6.

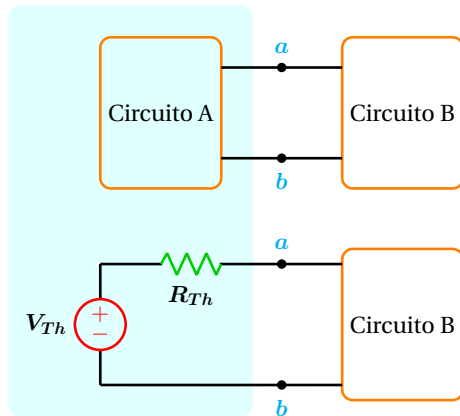


Figura 5.6: Circuito equivalente de Thévenin.

El equivalente de Thévenin es la parte sombreada que se encuentra a la izquierda de los puntos de conexión $a - b$ que unen ambos circuitos. El voltaje y corriente que recibe el circuito de la derecha por parte del circuito original, debe ser los mismos que con su equivalente de Thévenin.

El procedimiento para obtener el voltaje y la resistencia de Thévenin son los siguientes:

- 1 Identificar la porción de la red que se desea

simplificar, esto resulta en dos circuitos uno A y otro B. El circuito A es el que normalmente se simplifica.

- 2 Separar el circuito B. Las dos terminales que resultan de la separación se identifican como a y b .
- 3 Obtener el voltaje a circuito abierto entre los puntos $a - b$ identificados en el paso anterior. Este es el valor de la fuente de voltaje de Thévenin (V_{Th}).
- 4 Si el circuito no contiene fuentes dependientes y/o elementos acoplados, se desactivan todas las fuentes, las fuentes de voltaje se ponen en corto circuito y las fuentes de corriente en circuito abierto, lo anterior para determinar la resistencia equivalente en las terminales $a - b$.
- 5 Se obtiene la resistencia equivalente vista desde los puntos $a - b$, ésta es la resistencia de Thévenin (R_{Th}).
- 6 Dibujar el circuito equivalente de Thévenin con los valores obtenidos anteriormente e incorporar nuevamente el circuito B que fue eliminado en el paso 2. Los voltajes y corrientes en el circuito B deben permanecer sin cambio alguno.

El orden en que se obtienen el V_{Th} y la R_{Th} es distinto.

Ejemplo 5.4.1

Para el circuito mostrado en la Figura 5.7, obtenga el circuito equivalente de Thévenin entre los nodos a y b donde se encuentra una resistencia de carga variable $R_L = 12\text{ k}\Omega \rightarrow 16\text{ k}\Omega$ determine el voltaje y corriente para estos valores.

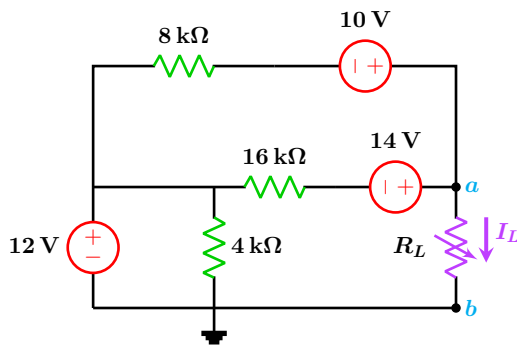


Figura 5.7: Para el problema del Ejemplo 5.4.1

Solución

En este caso, se determina primero la resistencia de Thévenin, se retira la carga R_L y las fuentes de voltaje se ponen en corto circuito como se muestra en la Figura 5.8.

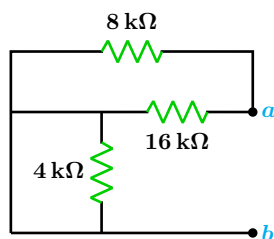


Figura 5.8: Resistencia de Thévenin.

Ahora se procede a obtener la resistencia equivalente entre los nodos a y b , ésta es la resis-

tencia de Thévenin. Observe que la resistencia de $4\text{ k}\Omega$ al estar en corto circuito se puede omitir

$$R_{ab} = R_{Th} = \frac{(8)(16)}{8 + 16} = \frac{16}{3}\text{ k}\Omega = 5.333\text{ k}\Omega$$

Las fuentes de voltaje se colocan nuevamente en sus posiciones originales excepto el resistor de carga R_L como se muestra en la Figura 5.9, se calcula el voltaje a circuito abierto entre los puntos a y b , éste es el voltaje de Thévenin.

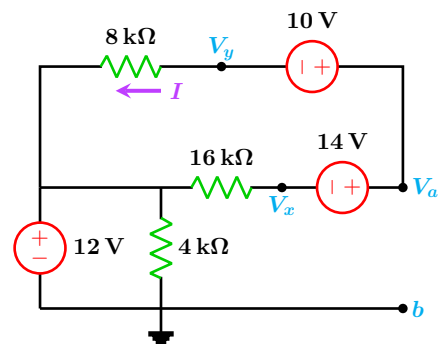


Figura 5.9: Voltaje de Thévenin.

Al aplicar el método de los voltajes de nodo se tiene.

$$V_a - V_x = 14 \dots (1) \quad I = \frac{V_y - 12}{8\text{ k}\Omega} \dots (2)$$

$$V_a - V_y = 10 \dots (3) \quad I = \frac{12 - V_x}{16\text{ k}\Omega} \dots (4)$$

Al resolver el sistema anterior, se tiene que el voltaje a circuito abierto de Thévenin es:

$$V_a = V_{ab} = V_{Th} = \frac{70}{3} = 23.333\text{ V}$$

El circuito equivalente de Thévenin entre los nodos a y b del circuito original se muestra en la Figura 5.10.

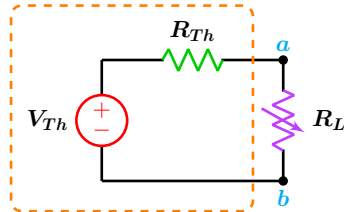


Figura 5.10: Circuito equivalente de Thévenin con carga.

Con el circuito equivalente de Thévenin se obtiene fácilmente el voltaje y corriente para los valores de la resistencia de carga.

Para cuando $R_L = 12 \text{ k}\Omega$:

$$R_T = R_{Th} + 12 \text{ k}\Omega = \frac{52}{3} \text{ k}\Omega = 17.333 \text{ k}\Omega$$

La corriente en el circuito es:

$$I = \frac{V_{Th}}{R_T} = 1.3461 \text{ mA}$$

El voltaje en la resistencia de carga es:

$$V_{ab} = R_T I = \frac{213}{13} = 16.1538 \text{ V}$$

Para cuando $R_L = 16 \text{ k}\Omega$:

$$R_T = R_{Th} + 16 \text{ k}\Omega = \frac{64}{3} \text{ k}\Omega = 21.333 \text{ k}\Omega$$

La corriente en el circuito es:

$$I = \frac{V_{Th}}{R_T} = 1.0937 \text{ mA}$$

El voltaje en la resistencia de carga es:

$$V_{ab} = R_T I = \frac{35}{2} \text{ k}\Omega = 17.5 \text{ V}$$

Si se resuelve el circuito original para cada carga, se obtienen los mismos valores, pero el procedimiento es mucho más largo.

5.5 Teorema de Norton

El teorema de Norton es muy similar al teorema de Thévenin, en esencia, se aplican los mismos seis pasos descritos anteriormente difiriendo solamente en el paso número tres, en este caso se coloca un corto circuito entre las terminales $a-b$, la corriente que circula por el corto circuito es el valor de la fuente de corriente de Norton (I_N).

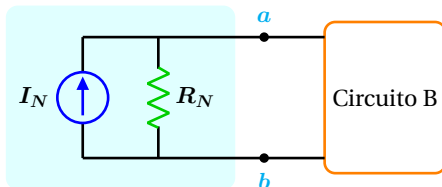


Figura 5.11: Circuito equivalente de Norton.

El valor de la resistencia de Norton es igual al de la resistencia de Thévenin o sea $R_N = R_{Th}$. El circuito equivalente de Norton se muestra en la Figura 5.11.

Si se conoce el circuito equivalente de Thévenin, éste se puede cambiar a un equivalente de Norton por medio de una transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente.

De ésta forma se tiene una relación entre la corriente de Norton y el voltaje de Thévenin.

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}$$

Ejemplo 5.5.1

Determine el circuito equivalente de Norton del ejemplo anterior.

Solución

Del ejemplo anterior, se determinó que el voltaje y la corriente de Thévenin son respectivamente:

$$V_{Th} = \frac{70}{3} = 23.333 \text{ V} \quad R_{Th} = \frac{52}{3} \text{ k}\Omega$$

mediante una transformación de fuente, se tiene que la corriente de Norton es:

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{7}{1600} = 4.375 \text{ mA}$$

La resistencia de Norton es la misma que la de Thévenin, entonces el circuito equivalente queda como:

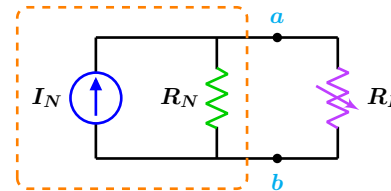


Figura 5.12: Circuito equivalente de Thévenin

5.6 Teorema de Reciprocidad

El teorema de Reciprocidad solo se aplica en circuitos que contienen una sola fuente de voltaje o de corriente.

Para fuentes de voltaje

La fuente de voltaje que produce una corriente I_x en cualquier rama del circuito, puede removerse de su ubicación original y colocarse en la rama por donde circula dicha corriente I_x . La fuente de voltaje en su nueva posición produce una corriente en el lugar donde se encontraba en un principio con un valor igual a I_x .

Para aplicar el teorema de Reciprocidad utilizando una fuente de voltaje los pasos a seguir son:

- 1 El lugar que ocupaba en un principio la fuente de voltaje se reemplaza por un corto circuito.
- 2 La polaridad de la fuente de voltaje en su nueva posición, debe colocarse de manera

que la dirección de la corriente permanezca sin cambio.

Para fuentes de corriente

La fuente de corriente que produce un voltaje V_x en cualquier nodo de un circuito puede removerse de su ubicación original y conectarse a dicho nodo. La fuente de corriente en su nueva posición produce un voltaje de valor V_x en los puntos donde se encontraba en un principio.

Para aplicar el teorema de Reciprocidad con una fuente de corriente, se aplican los siguientes pasos:

- 1 El espacio que ocupaba la fuente de corriente al ser removida se deja como circuito abierto.
- 2 La polaridad de la fuente de corriente en su nueva posición, no debe alterar la polaridad original del nodo al cual ahora se encuentra conectada.

Ejemplo 5.6.1

Para el circuito que se muestra en la Figura 5.13, se sabe que la corriente que circula por la resistencia de 6Ω tiene un valor de $I = 24/173 = 138.728\text{ mA}$ con la dirección que se muestra. Verifique el teorema de Reciprocidad en la rama donde se encuentra la resistencia de 6Ω .

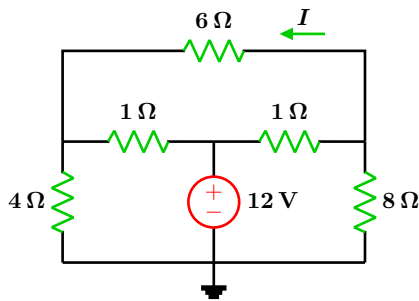


Figura 5.13: Para el problema del Ejemplo 5.6.1

Solución

El nuevo circuito a analizar después de remover la fuente y sustituirla en la rama de interés es el que se muestra en la Figura 5.14.

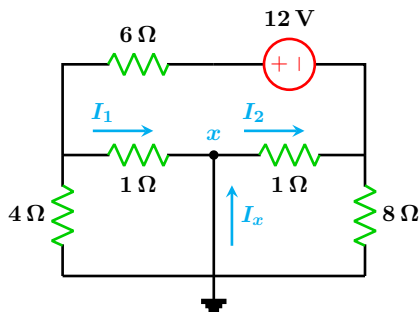


Figura 5.14: circuito de análisis.

Obsérvese que la ubicación original de la fuente se ha reemplazado con un corto circuito, además que la polaridad de la fuente en su nueva posición coincide con la dirección de la corriente que se da como referencia. Se observa también que el corto circuito pone en paralelo las resistencias de 1Ω con las de 4Ω y 8Ω respectivamente. Así entonces se tiene que:

$$R_{eq1} = 4\Omega \parallel 1\Omega = \frac{4}{5}\Omega$$

$$R_{eq2} = 8\Omega \parallel 1\Omega = \frac{8}{9}\Omega$$

por lo que la resistencia y corriente totales son:

$$R_T = \frac{346}{45} = 7.6888\Omega$$

$$I_T = \frac{270}{173} = 1.5606\text{ A}$$

Se aplica ahora dos divisores de corriente para determinar I_1 e I_2 lo cual da por resultado:

$$I_1 = \frac{216}{173} = 1.2485\text{ A}$$

$$I_2 = \frac{240}{173} = 1.3872\text{ A}$$

se aplica la LCK en el nodo x para determinar la corriente de corto circuito I_x .

$$I_x + I_1 = I_2 \implies I_x = I_2 - I_1$$

$$I_x = \frac{240}{173} - \frac{216}{173} = \frac{24}{173}\text{ A}$$

por lo que se verifica el teorema de Reciprocidad.

Ejemplo 5.6.2

Para el circuito que se muestra en la Figura 5.15, se sabe que el voltaje en el nodo b es $V_b = 152/27 = 5.6296 \text{ V}$ verifique el teorema de reciprocidad cuando la fuente de corriente se coloca en paralelo con la resistencia de 8Ω .

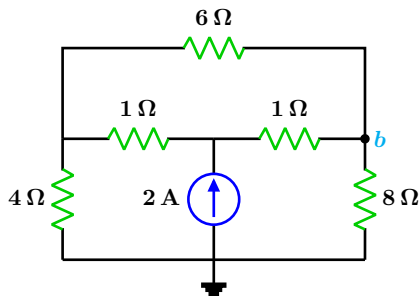


Figura 5.15: Para el problema del Ejemplo 5.6.2

Solución

El circuito que resulta después de remover la fuente de corriente y colocarla en paralelo con la resistencia de 8Ω se muestra en la Figura 5.16.

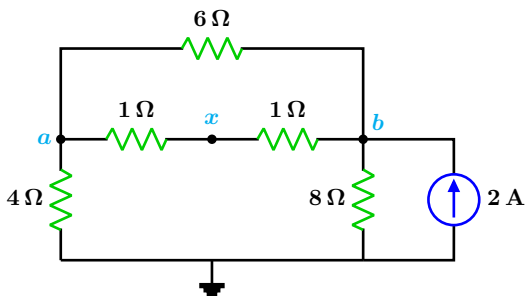


Figura 5.16: Circuito de análisis

Se observa que se ha dejado un circuito abierto en el espacio que la fuente ocupaba originalmente. La fuente se coloca apuntando hacia arriba para no afectar la polaridad del nodo original.

Mediante la aplicación del método de nodos se tiene que los nuevos voltajes en los nodos a y b son:

$$V_a = \frac{128}{27} = 4.7407 \text{ V}$$

$$V_b = \frac{176}{27} = 6.5185 \text{ V}$$

Debido a que $V_b > V_a$, existe una corriente I que va del nodo b hacia el nodo a a través de las resistencias de 1Ω cuyo valor es:

$$I = \frac{V_b - V_a}{2} = \frac{8}{9} = 0.8889 \text{ A}$$

entonces el voltaje en el nodo x se puede obtener como:

$$I = V_b - V_x \implies V_x = V_b - I$$

$$V_x = \frac{176}{27} - \frac{8}{9} = \frac{152}{27} \text{ V}$$

que verifica el teorema de reciprocidad.

5.7 Teorema de Máxima transferencia de potencia

El Teorema de Máxima transferencia de potencia establece que: Una impedancia de carga Z_L recibe la máxima potencia cuando Z_L es el complejo conjugado de la impedancia de Thévenin vista desde la carga, es decir, desde las terminales de salida.

Considerando el circuito de la Figura 5.17

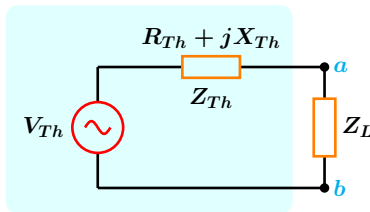


Figura 5.17: Máxima transferencia de potencia.

La impedancia de Thévenin Z_{Th} en su forma rectangular, se compone de una resistencia de Thévenin R_{Th} y una reactancia de Thévenin X_{Th} que puede ser de tipo capacitivo o inductivo. La impedancia de carga en su forma rectangular tiene la forma $Z_L = R_L + jX_L$.

De la teoría desarrollada para circuitos resonantes, se sabe que cuando las partes reactivas se anulan entre sí esto es $X_{Th} + X_L = 0$, el circuito resultante se muestra como puramente resistivo el cual se muestra en la Figura 5.18.

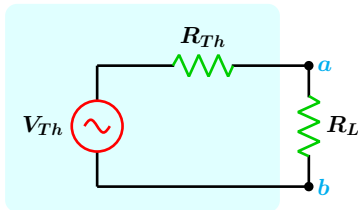


Figura 5.18: Circuito equivalente.

La idea ahora consiste en determinar la resistencia de carga R_L que permite obtener una máxima transferencia de potencia.

Se recuerda que una de las expresiones para obtener la potencia en una resistencia en circuitos

de cd es:

$$P = \frac{V^2}{R} \quad (5.1)$$

al aplicar un divisor de voltaje entre los puntos $a - b$ se tiene:

$$V_{ab} = \frac{R_L V_{Th}}{R_{Th} + R_L}$$

sustituyendo en la ecuación (5.1) se obtiene una expresión que relaciona la potencia como función de la resistencia de carga R_L , donde V_{Th} y R_{Th} son constantes:

$$P = \frac{\left(\frac{R_L V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2}{R_L} \quad (5.2)$$

en la Figura 5.19 se representa la gráfica correspondiente a la ecuación (5.2) en donde se observa que cuando la resistencia de carga alcanza el valor de la resistencia de Thévenin, entonces la potencia que se transfiere a dicha carga es máxima.

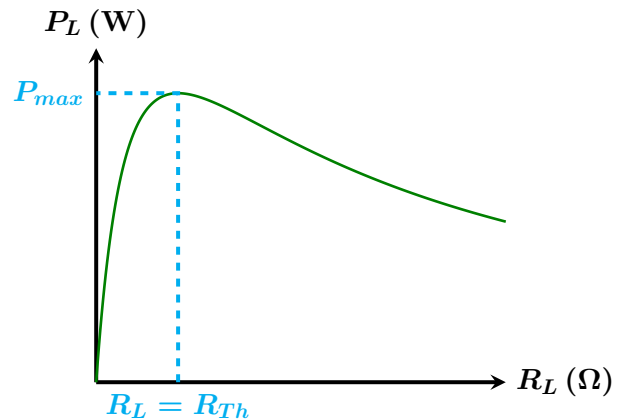


Figura 5.19: Potencia contra R_L .

Se aplica la derivada a la expresión anterior y se iguala a cero para obtener el valor máximo de R_L :

$$\frac{dP}{dR_L} = - \frac{(R_L - R_{Th}) V_{Th}^2}{(R_L + R_{Th})^3} \quad (5.3)$$

al igualar a cero y resolver para R_L se obtiene que:

$$R_{Th} = R_L$$

ahora bien, si la impedancia de Thévenin es

$$Z_{Th} = R_{Th} \pm jX_{Th}$$

entonces la impedancia de carga es:

$$Z_L = R_{Th} \mp jX_L$$

La magnitud de la corriente para el circuito de la

Figura 5.18 es:

$$I = \frac{V_{Th}}{2R_L}$$

y la potencia máxima es:

$$P_{\max} = I^2 R_L$$

sustituyendo la corriente en la expresión anterior se obtiene:

$$P_{\max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_L} \quad (5.4)$$

Ejemplo 5.7.1

Para el circuito de la Figura 5.7 determine la resistencia de carga R_L que garantice una máxima transferencia de potencia y obtenga la potencia máxima.

Solución

En ese ejemplo se determinó que el voltaje y la resistencia de Thévenin son respectivamente.

$$V_{Th} = \frac{70}{3} = 23.333 \text{ V}$$

$$R_{Th} = \frac{16000}{3} = 5.333 \text{ k}\Omega$$

entonces la resistencia de carga tiene el mismo valor que la resistencia de Thévenin, esto es:

$$R_L = \frac{16000}{3} = 5.333 \text{ k}\Omega$$

la potencia máxima se obtiene aplicando la ecuación (5.4) con lo que resulta:

$$P = \frac{\left(\frac{70}{3}\right)^2}{4\left(\frac{16000}{3}\right)} = 25.52 \text{ mW}$$

CAPÍTULO 6

BIPUERTOS

6.1 Introducción

Las redes de dos puertos o bipuertos se caracterizan por tener un circuito con cuatro terminales o dos pares de terminales, uno de entrada y uno de salida llamados puertos, como se presentan en muchos sistemas eléctricos, electrónicos de telecomunicaciones, por mencionar solo algunos.

A diferencia de los temas presentados anteriormente, en los que el análisis de los circuitos corresponde a la obtención de voltajes y corrientes en cualesquiera de las ramas que lo componen, el concepto de bipuerto permite describir un circuito a través de sus parámetros obteniendo un modelo matemático que emula y sintetiza el comportamiento del bipuerto.

En el análisis de los bipuertos se relacionan los voltajes y las corrientes que existen en los pares de terminales, bajo ciertas condiciones, que permite caracterizar por completo el circuito mediante los llamados parámetros del bipuerto.

El circuito bipuerto puede conocerse en cuanto a sus interconexiones y componentes internos, en cuyo caso se realiza una caracterización teórica. O bien puede considerarse como una caja negra en donde la caracterización se lleva a cabo de forma práctica con la medición de voltajes y corrientes en sus pares de terminales y su interrelación.

En este tema se presentan las técnicas para la determinación teórica de los parámetros del bipuerto que corresponden a los de impedancia Z , de admitancia Y , híbridos H , híbridos inversos G , de transmisión T y de transmisión inversa T' .

Así mismo, se obtienen los parámetros en diferentes configuraciones comunes de bipuerto, mismos que permite la interconexión entre varios de ellos, ya sea en serie, en paralelo o en cascada.

6.2 Redes de dos puertos

Un circuito eléctrico como el que se muestra en la Figura 6.1 que tiene cuatro terminales, dos de entrada y dos de salida, se denomina red de dos puertos o simplemente bipuerto.

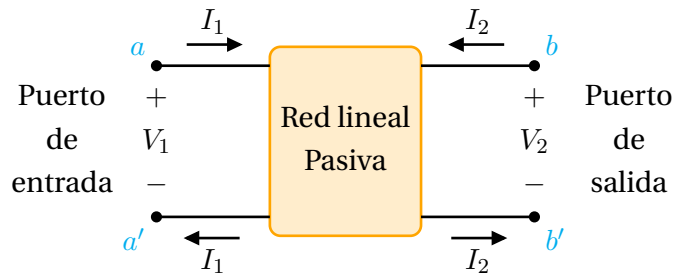


Figura 6.1: Red de dos puertos o bipuerto.

El puerto de entrada corresponde a las terminales $a - a'$ y el puerto de salida a las terminales $b - b'$. En general, un par de terminales forman un puerto, el circuito de la Figura 6.1 tiene dos pares de terminales lo que conforma un bipuerto.

La corriente que entra por la terminal de un puerto, debe ser la misma que sale por la otra terminal del mismo puerto. En la Figura 6.1 la corriente I_1 entra por la terminal a y sale por la terminal a' del mismo puerto, lo mismo sucede en el puerto de salida con la corriente I_2 .

El alcance en este capítulo se restringe a bipuertos con las siguientes características.

- 1 No incluye fuentes independientes, aunque sí puede contener fuentes dependientes. Si un bipuerto tiene fuentes dependientes, sus variables de dependencia deben pertenecer al mismo bipuerto.
- 2 Un bipuerto puede estar conformado con una red pasiva o activa, no obstante, en este capítulo sólo se considerarán redes pasivas.
- 3 El bipuerto solamente interactúa con otro circuito a través de sus dos pares de terminales.

Cuando se considera una sección de un circuito y se analiza como bipuerto, las variables que intervienen son precisamente las que están presentes en el par de terminales esto es (V_1, I_1, V_2, I_2) , no interesa conocer el voltaje o la corriente al interior del bipuerto.

Al conocer como se relacionan el voltaje y la corriente en un puerto con el voltaje y la corriente en el otro puerto, se caracteriza por completo el circuito del bipuerto, conociendo con ello todos los parámetros asociados al circuito. En la Figura 6.1 se muestran las polaridades de las terminales de voltajes de referencia y la dirección de la corriente en las terminales de cada puerto. Con las cuatro variables, se seleccionan dos de ellas como variables independientes y las otras dos como variables dependientes, así se tienen seis posibles pares de variables que son: (I_1, I_2) , (V_1, V_2) , (I_1, V_2) , (V_1, I_2) , (V_2, I_2) , (V_1, I_1) . En la Tabla 6.1 se resumen estos seis conjuntos de variables, así como los parámetros que se obtienen de acuerdo con las variables seleccionadas.

Variables independientes	Variables dependientes	Parámetros del circuito equivalente
I_1, I_2	V_1, V_2	Impedancia Z
V_1, V_2	I_1, I_2	Admitancia Y
I_1, V_2	V_1, I_2	Híbrida H
V_1, I_2	I_1, V_2	Híbrida inversa G
$V_2, -I_2$	V_1, I_1	Transmisión T
$V_1, -I_1$	V_2, I_2	Transmisión inversa T'

Tabla 6.1: Tabla

6.2.1 Parámetros de impedancia Z

Para determinar la red equivalente con parámetros de impedancia se consideren los voltajes V_1 y V_2 como las variables dependientes, y las corrientes I_1 e I_2 , como variables independientes obteniendo el par de ecuaciones (6.1a).

$$\begin{aligned} V_1 &= z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 &= z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{aligned} \quad (6.1a)$$

en forma matricial se expresa como:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (6.1b)$$

o bien

$$[V] = [Z] [I] \quad (6.1c)$$

la cual corresponde a la Ley de Ohm en forma matricial del bipuerto. A los términos z_{ij} se les conoce como parámetros z o bien parámetros de impedancia ya que sus unidades son los ohms Ω .

A la matriz Z de orden dos:

$$Z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix}$$

conformada por los z_{ij} se le conoce como matriz de parámetros z o matriz de impedancias.

Los parámetros z_{11} y z_{21} se obtienen al hacer que $I_2 = 0$ lo que supone que el puerto de salida se mantenga en circuito abierto, en el puerto de entrada se coloca una fuente de corriente I_1 y se calculan los voltajes V_1 y V_2 . El segundo conjunto de parámetros z_{12} y z_{22} se obtienen al fijar $I_1 = 0$ lo que equivale a mantener el puerto de entrada en circuito abierto, mientras que en el puerto de salida se coloca una fuente de corriente I_2 y se calculan los voltajes V_1 y V_2 . Lo anterior se resume en las expresiones siguientes:

$$\begin{aligned} z_{11} &= \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} & z_{12} &= \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} \\ z_{21} &= \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0} & z_{22} &= \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} \end{aligned} \quad (6.2)$$

debido a que los parámetros z se obtienen al mantener el puerto de entrada o de salida en circuito abierto, éstos reciben el nombre de *parámetros de impedancia a circuito abierto* por lo que:

z_{11} = Impedancia de entrada a circuito abierto

z_{12} = Función de transferencia inversa de impedancia a circuito abierto

z_{21} = Función de transferencia de impedancia a circuito abierto

z_{22} = Impedancia de salida a circuito abierto

En la Figura 6.2 se muestran las opciones que se requieren para obtener los parámetros de impedancia.

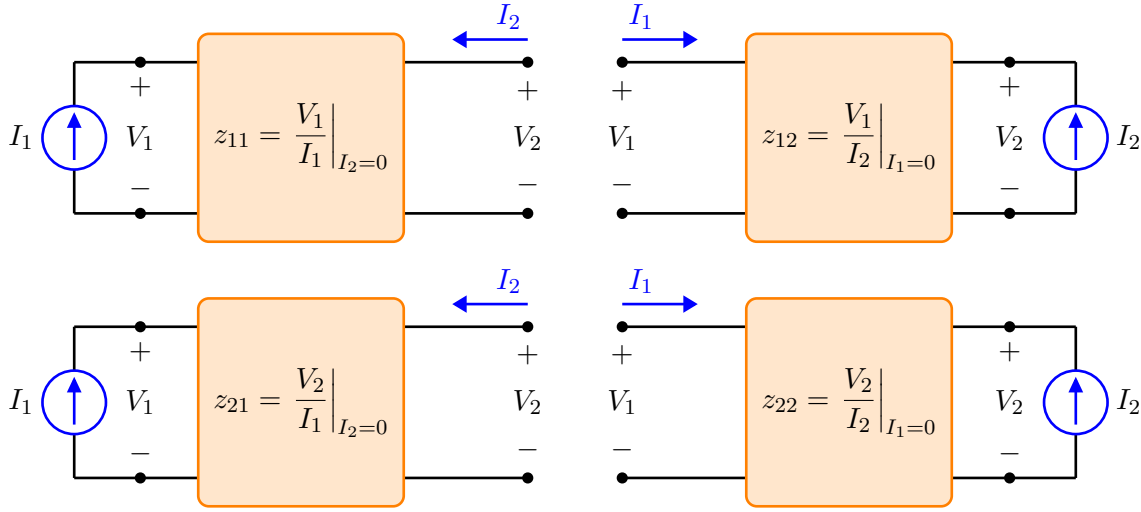


Figura 6.2: Condiciones de prueba para determinar los parámetros de impedancia.

6.2.2 Parámetros de admitancia Y

De forma similar a como se obtienen los parámetros de impedancia de una red de dos puertos, se pueden determinar los parámetros de admitancia, para este caso las variables independientes son V_1 y V_2 y las dependientes son I_1 e I_2 . Las ecuaciones que relacionan a los voltajes y corrientes en las terminales del bipuerto son:

$$\begin{aligned} I_1 &= y_{11} V_1 + y_{12} V_2 \\ I_2 &= y_{21} V_1 + y_{22} V_2 \end{aligned} \quad (6.3a)$$

en forma matricial las ecuaciones anteriores toman la forma siguiente:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad (6.3b)$$

o bien

$$[I] = [Y] [V] \quad (6.3c)$$

que es la Ley de Ohm en forma matricial del bipuerto. A la matriz Y de orden dos:

$$Y = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix}$$

se le conoce como matriz de admitancias o matriz de parámetros Y . A los términos y_{ij} se les conoce como parámetros de admitancia o parámetros y y sus unidades son los siemens. Estos parámetros se determinan al despejar uno a uno los parámetros a partir del par de ecuaciones (6.3a) y estableciendo la correspondiente condición de la otra variable, se tiene entonces que:

$$\begin{aligned} y_{11} &= \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} & y_{12} &= \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0} \\ y_{21} &= \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} & y_{22} &= \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} \end{aligned}$$

El primer conjunto de parámetros y_{11} y y_{21} se obtienen al poner en corto el puerto de salida ($V_2 = 0$), en el puerto de entrada se coloca una fuente de voltaje V_1 y se determinan los cocientes correspondientes.

Para calcular el segundo conjunto de parámetros y_{12} y y_{22} se pone en corto el puerto de entrada ($V_1 = 0$) y en el puerto de salida se pone una fuente de voltaje V_2 , se determinan los cocientes correspondientes.

Debido a que dichos parámetros se obtienen al poner en corto el puerto de entrada o el puerto

de salida, también se les conoce como *parámetros de admitancia de corto circuito* de donde:

y_{11} = Admitancia de entrada de corto circuito

y_{12} = Función de transferencia inversa de admitancia en condición de corto circuito

y_{21} = Función de transferencia de admitancia en condición de corto circuito

y_{22} = Admitancia de salida de corto circuito

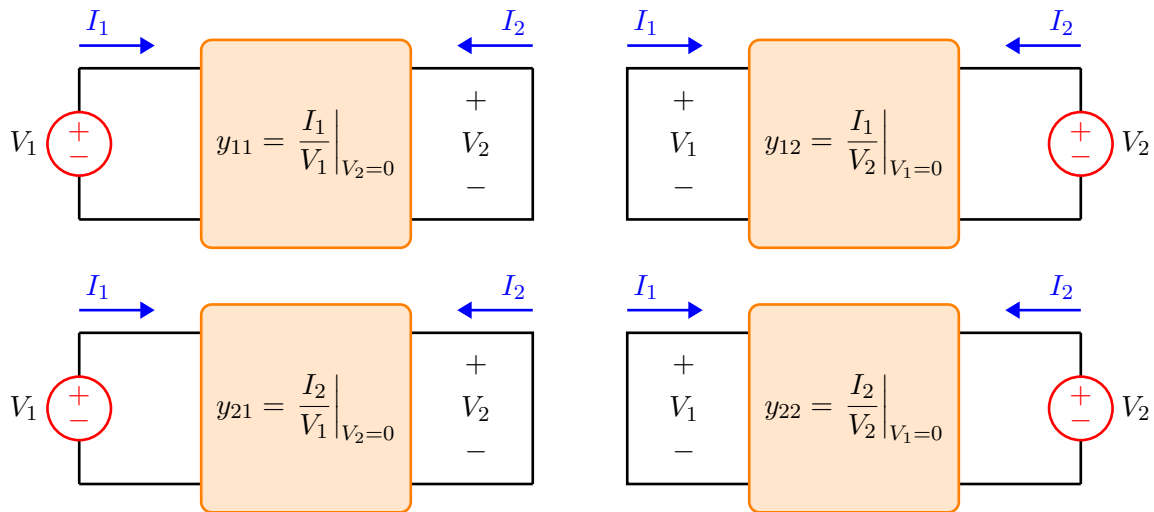


Figura 6.3: Condiciones de prueba para determinar los parámetros de admitancia.

En la Figura 6.3 se muestran las conexiones para obtener los parámetros de admitancia de corto circuito. Si a la forma matricial de la ley de Ohm dada por la ecuación (6.1c) se efectúa el producto:

$$\begin{aligned} [Y][V] &= [Y][Z][I] \\ [I] &= [I] \end{aligned}$$

de donde se tiene que:

$$[Y] = [Z]^{-1} \quad \text{o bien} \quad [Z] = [Y]^{-1} \quad (6.4)$$

Por ejemplo, si se conocen los parámetros de admitancia de un bipuerto, es posible determinar los parámetros de impedancia del mismo bipuerto simplemente aplicando la ecuación (6.4) o viceversa.

Ejemplo 6.2.1

Determine la matriz de parámetros Y y Z para el circuito de dos puertos que se muestra en la Figura 6.4.

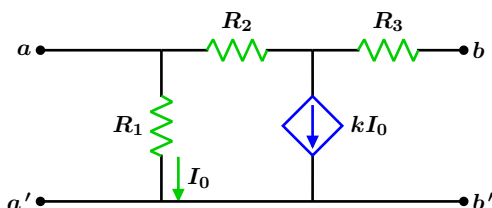


Figura 6.4: Para el problema del Ejemplo 6.2.1

Solución

Paso 1: Se identifican las terminales que corresponden al puerto de entrada y al puerto de salida. En la Figura 6.4 las terminales del puerto de entrada son $a-a'$ y las de salida son $b-b'$.

La corriente de dependencia I_0 se encuentra al interior del bipuerto y no fuera de él, con lo que se cumple el primer punto referente a las características de un bipuerto.

Paso 2: Obtener el primer conjunto de parámetros. Los parámetros de admitancia de corto circuito son:

$$y_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0} \quad y_{12} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

$$y_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0} \quad y_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

El primer conjunto de parámetros y_{11} y y_{21} se obtienen colocando una fuente de voltaje V_1 en el puerto de entrada, el puerto de salida se pone en corto circuito ($V_2 = 0$) como se muestra en la Figura 6.5.

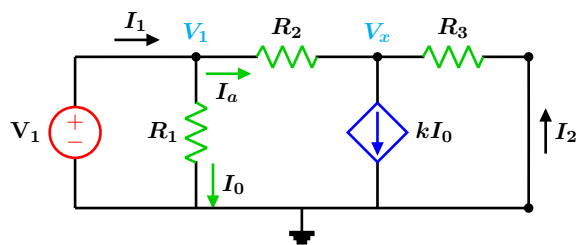


Figura 6.5: Circuito para la obtención de los parámetros y_{11} y y_{21} .

Para determinar los cocientes correspondientes a dichos parámetros, se pueden aplicar diferentes métodos de análisis, en este caso, se utiliza el método de los voltajes de nodo para relacionar las variables requeridas en las terminales del bipuerto, las direcciones de corriente se muestran en la Figura 6.5 y se expresan en función de los voltajes de nodo V_1 y V_x de tal forma que:

$$I_0 = \frac{V_1}{R_1} \quad I_a = \frac{V_1 - V_x}{R_2} \quad I_2 = \frac{-V_x}{R_3}$$

al aplicar la LCK en el nodo V_x se tiene:

$$I_a + I_2 = kI_0 \implies \frac{V_1 - V_x}{R_2} + \frac{-V_x}{R_3} = k \left(\frac{V_1}{R_1} \right)$$

resolviendo para V_x resulta que:

$$V_x = \frac{R_3 V_1 (R_1 - kR_2)}{R_1 (R_2 + R_3)}$$

Ahora que se conoce el valor de V_x , se procede a formar los cocientes correspondientes. La corriente I_1 se puede expresar como:

$$I_1 = I_0 + I_a \implies I_1 = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_1 - V_x}{R_2}$$

se sustituye el valor de V_x en la expresión anterior y después de simplificar se obtiene la relación entre la corriente de entrada I_1 y el voltaje V_1 que es:

$$I_1 = \frac{V_1 ((k+1)R_3 + R_1 + R_2)}{R_1 (R_2 + R_3)}$$

Se tiene entonces que el parámetro y_{11} es:

$$y_{11} = \frac{I_1}{V_1} = \frac{(k+1)R_3 + R_1 + R_2}{R_1 (R_2 + R_3)}$$

para obtener el parámetro y_{21} se tiene:

$$I_2 = -\frac{V_x}{R_3} \Rightarrow I_2 = \frac{V_1 (kR_2 - R_1)}{R_1 (R_2 + R_3)}$$

de donde se puede observar que y_{21} es:

$$y_{21} = \frac{I_2}{V_1} = \frac{kR_2 - R_1}{R_1 (R_2 + R_3)}$$

Paso 3: El segundo conjunto de parámetros y_{12} y y_{22} se obtienen al colocar una fuente de voltaje V_2 en el puerto de salida y poniendo en corto circuito el puerto de entrada ($V_1 = 0$) tal como se muestra en la Figura 6.6.

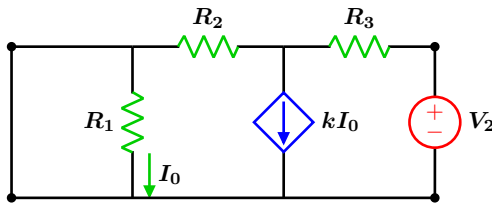


Figura 6.6: Circuito para la obtención de los parámetros y_{12} y y_{22} .

Cuando se pone en corto el puerto de entrada, la resistencia R_1 queda inhabilitada por lo que la corriente $I_0 = 0$, esto conduce a que la fuente dependiente quede fuera de operación (circuito abierto).

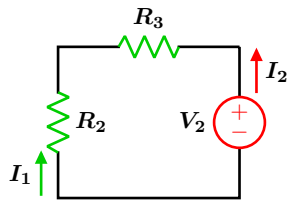


Figura 6.7: Circuito equivalente.

Las corrientes I_1 e I_2 pueden escribirse como:

$$I_1 = \frac{-V_2}{R_2 + R_3}$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2 + R_3}$$

los parámetros y_{12} y y_{22} pueden obtenerse de forma directa:

$$y_{12} = \frac{I_1}{V_2} = \frac{-1}{R_2 + R_3}$$

$$y_{22} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{1}{R_2 + R_3}$$

Con todos los parámetros disponibles, se procede a construir la matriz de admitancias Y la cual es:

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{(k+1)R_3 + R_1 + R_2}{R_1 (R_2 + R_3)} & -\frac{1}{R_2 + R_3} \\ \frac{kR_2 - R_1}{R_1 (R_2 + R_3)} & \frac{1}{R_2 + R_3} \end{bmatrix}$$

La matriz de impedancias Z puede obtenerse como la inversa de la matriz de admitancias de acuerdo con la ecuación (6.4), se tiene entonces que:

$$Z = Y^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{R_1}{k+1} & \frac{R_1}{k+1} \\ \frac{R_1 - kR_2}{k+1} & \frac{R_1 + R_2}{k+1} + R_3 \end{bmatrix}$$

En este ejemplo, también se podría haber calculado primeramente la matriz de impedancias Z utilizando las condiciones de circuito abierto y posteriormente obtener la matriz de admitancias con la ecuación (6.4).

Ejemplo 6.2.2

Obtener los parámetros de impedancia z y de admitancia y para el circuito que se muestra en la Figura 6.8.

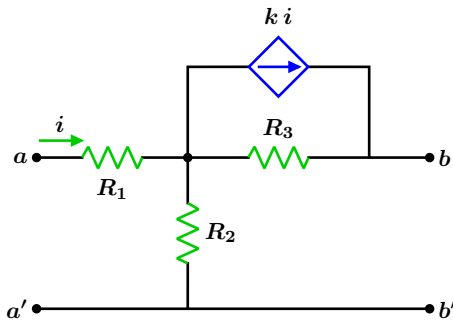


Figura 6.8: Para el problema del Ejemplo 6.2.2

Solución

Paso 1: En el circuito de la Figura 6.8 se tiene identificado que el puerto de entrada es $a - a'$ y el de salida es $b - b'$, la corriente de dependencia i se encuentra dentro del bipuerto.

Paso 2: Los parámetros de impedancia a circuito abierto están dados por:

$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

Se va a determinar primero la matriz Z , el primer conjunto de parámetros z_{11} y z_{21} se obtienen colocando una fuente de corriente I_1 en el puerto de entrada, el puerto de salida se mantiene en circuito abierto tal y como se muestra en la Figura 6.9.

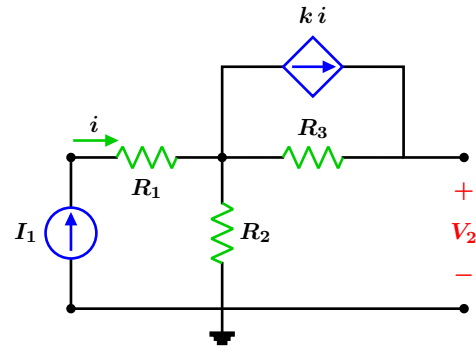


Figura 6.9: Circuito para la obtención de los parámetros z_{11} y z_{21} .

El voltaje V_1 es el voltaje presente en la fuente de corriente I_1 , dicha corriente pasa solamente por las resistencias R_1 y R_2 se tiene entonces que:

$$V_1 = I_1 (R_1 + R_2)$$

de la expresión anterior se ve claramente que el parámetro z_{11} es:

$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = R_1 + R_2$$

El voltaje V_2 es la suma de los voltajes presentes en R_3 y en R_2 , así se tiene que:

$$V_2 = I_1 (kR_3 + R_2)$$

de donde el parámetro z_{21} es:

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} = kR_3 + R_2$$

Paso 3: Para obtener el segundo conjunto de parámetros z_{12} y z_{22} se pone en el puerto de salida una fuente de corriente I_2 , mientras que el puerto de entrada se mantiene abierto como se muestra en la Figura 6.10.

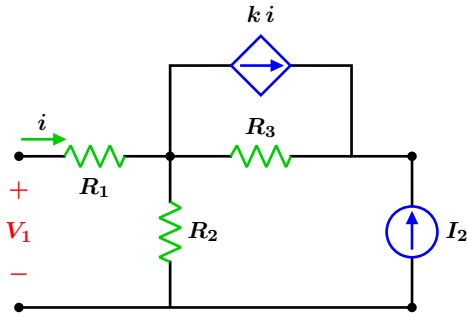


Figura 6.10: Circuito para obtener los parámetros z_{12} y z_{22} .

Ya que el puerto de entrada se encuentra abierto, la corriente $i = 0$ y la fuente dependiente queda fuera de operación o como circuito abierto, el circuito equivalente se muestra en la Figura 6.11.

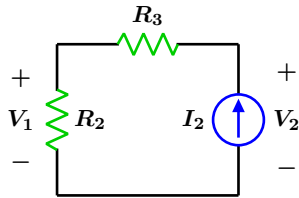


Figura 6.11: Circuito equivalente.

El voltaje V_1 es:

$$V_1 = R_2 I_2$$

de donde se tiene que:

$$z_{12} = \frac{V_1}{I_2} = R_2$$

el voltaje V_2 se puede escribir como:

$$V_2 = I_2 (R_3 + R_2)$$

de donde se tiene que:

$$z_{22} = \frac{V_2}{I_2} = R_2 + R_3$$

La matriz de impedancias Z es:

$$Z = \begin{bmatrix} R_1 + R_2 & R_2 \\ kR_3 + R_2 & R_2 + R_3 \end{bmatrix}$$

mediante la aplicación de la ecuación (6.4) se obtiene la matriz de admitancias Y la cual es:

$$Y = Z^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{R_2 + R_3}{(k-1)R_2R_3 - R_1(R_2 + R_3)} & \frac{R_2}{(k-1)R_2R_3 - R_1(R_2 + R_3)} \\ \frac{kR_3 + R_2}{(k-1)R_2R_3 - R_1(R_2 + R_3)} & \frac{R_1 + R_2}{R_1(R_2 + R_3) - (k-1)R_2R_3} \end{bmatrix}$$

6.2.3 Parámetros híbridos H

El tercer conjunto de parámetros a considerar son los llamados parámetros híbridos, se les llama así porque sus elementos individuales resultan de cocientes con unidades diferentes. Para este caso las variables independientes son I_1 y V_2 y las dependientes V_1 e I_2 , sus ecuaciones características están dadas por:

$$\begin{aligned} V_1 &= h_{11}I_1 + h_{12}V_2 \\ I_2 &= h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \end{aligned} \quad (6.5a)$$

o bien en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad (6.5b)$$

A la matriz de segundo orden H :

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$$

se le conoce como matriz de parámetros híbridos o matriz H .

Los valores de éstos parámetros se obtienen con las expresiones siguientes:

$$\begin{aligned} h_{11} &= \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} & h_{12} &= \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0} \\ h_{21} &= \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0} & h_{22} &= \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0} \end{aligned}$$

de donde:

h_{11} = Impedancia de entrada de corto circuito

h_{12} = Función de transferencia inversa de voltajes bajo condición de circuito abierto

h_{21} = Función de transferencia de corrientes bajo condición de circuito abierto

h_{22} = Admitancia de salida a circuito abierto

en la Figura 6.12 se muestran las conexiones que deben efectuarse para la obtención de cada uno de los parámetros híbridos.

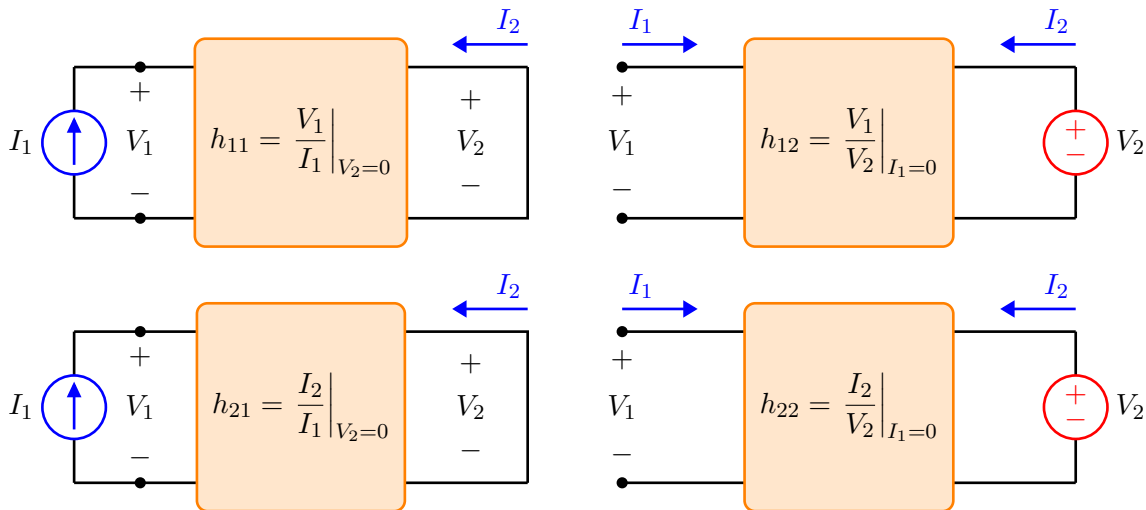


Figura 6.12: Conexiones para determinar los parámetros híbridos.

6.2.4 Parámetros híbridos inversos G

El cuarto conjunto de parámetros que se consideran son los llamados parámetros híbridos inversos o parámetros g , se encuentran estrecha-

mente relacionados con los parámetros h . En este caso, las variables dependientes son I_1 y V_2 , las independientes V_1 e I_2 .

Las ecuaciones características que relacionan el voltaje y la corriente en las terminales del bipuer-

to son:

$$I_1 = g_{11}V_1 + g_{12}I_2 \quad (6.6a)$$

$$V_2 = g_{21}V_1 + g_{22}I_2$$

o bien en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad (6.6b)$$

de donde a la matriz de orden dos G :

$$G = \begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix}$$

es la matriz de parámetros híbridos inversos. Dichos parámetros se obtienen bajo las siguientes consideraciones:

$$g_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{I_2=0} \quad g_{12} = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{V_1=0}$$

$$g_{21} = \left. \frac{V_2}{V_1} \right|_{I_2=0} \quad g_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{V_1=0}$$

de donde:

g_{11} = Admitancia de entrada a circuito abierto

g_{12} = Función de transferencia inversa de corrientes bajo condición de corto circuito

g_{21} = Función de transferencia de voltajes bajo condición de corto circuito

g_{22} = Impedancia de salida de corto circuito

En la Figura 6.13 se muestran los requerimientos para obtener los parámetros inversos g . Como se mencionó anteriormente, los parámetros híbridos y los híbridos inversos se encuentran relacionados, dicha relación es mediante:

$$[H] = [G]^{-1} \quad \text{o bien} \quad [G] = [H]^{-1} \quad (6.7)$$

la ecuación anterior es válida si y solo si el determinante de la matriz de origen es diferente de cero, es decir $\Delta G \neq 0$ o bien $\Delta H \neq 0$. Puede darse el caso de que existan un tipo de parámetros, pero sus inversos no.

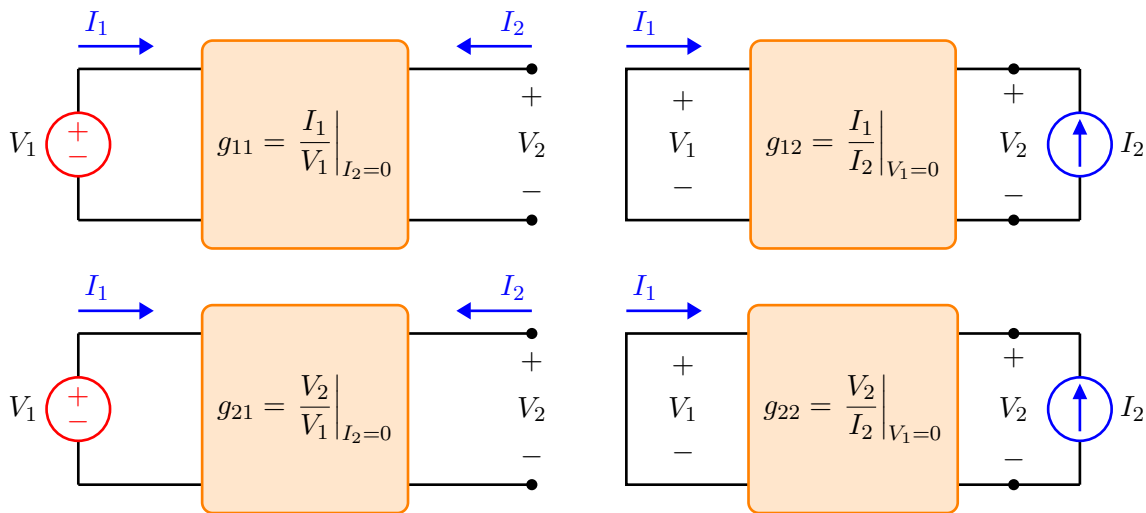


Figura 6.13: Conexiones para determinar los parámetros híbridos inversos.

Ejemplo 6.2.3

Obtener la matriz de parámetros híbridos H y la matriz G de parámetros híbridos inversos para el circuito en estrella que se muestra en la Figura 6.14.

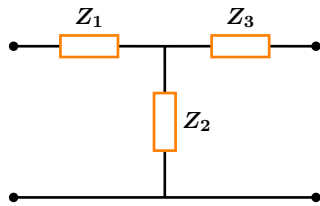


Figura 6.14: Para el problema del Ejemplo 6.2.3

Solución

Paso 1: El conjunto de parámetros híbridos se encuentra determinado por las expresiones:

$$h_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} \quad h_{12} = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0}$$

$$h_{21} = \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0} \quad h_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0}$$

Para obtener el primer conjunto de parámetros híbridos h_{11} y h_{21} se coloca en el puerto de entrada una fuente de corriente I_1 , el puerto de salida se pone en corto ($V_2 = 0$) como se muestra en la Figura 6.15.

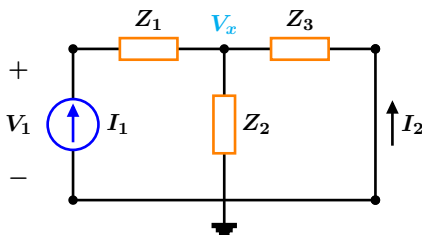


Figura 6.15: Circuito para la obtención de los parámetros h_{11} y h_{21} .

Paso 2: Seleccionar un método de análisis adecuado: Para determinar las relaciones entre las terminales del bipuerto, se utiliza al método de los voltajes de nodo ya que el circuito es relativamente sencillo, es posible desde luego utilizar cualquier otro proceso de análisis.

Al aplicar el método antes referido, se tiene que el sistema matricial que representa al circuito de la Figura 6.15 es:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} & -\frac{1}{Z_1} \\ -\frac{1}{Z_1} & \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

que al resolver para los voltajes de nodo V_1 y V_x resulta:

$$V_1 = I_1 \left(Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} \right) \quad V_x = \frac{I_1 Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$$

de los resultados obtenidos, se puede ver con claridad que:

$$h_{11} = \frac{V_1}{I_1} = Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$$

la corriente I_2 se puede expresar como:

$$I_2 = \frac{-V_x}{Z_3} \Rightarrow I_2 = \frac{-I_1 Z_2}{Z_2 + Z_3}$$

se tiene entonces que h_{21} es:

$$h_{21} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{-Z_2}{Z_2 + Z_3}$$

Paso 3: El segundo conjunto de parámetros h_{12} y h_{22} se obtienen colocando una fuente de voltaje V_2 en el puerto de salida, mientras que el puerto de entrada permanece abierto como se observa en la Figura 6.16.

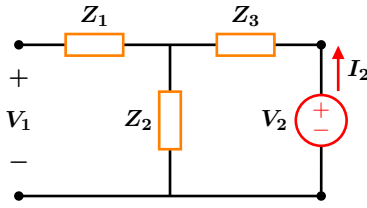


Figura 6.16: Circuito para la obtención de los parámetros h_{12} y h_{22} .

La corriente I_2 y el voltaje V_2 están relacionados por:

$$I_2 = \frac{V_2}{Z_2 + Z_3} \Rightarrow h_{22} = \frac{I_2}{V_2} = \frac{1}{Z_2 + Z_3}$$

El voltaje a circuito abierto V_1 es:

$$V_1 = Z_2 I_2 \Rightarrow V_1 = Z_2 \left(\frac{V_2}{Z_2 + Z_3} \right)$$

de donde se obtiene que.

$$h_{12} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3}$$

la matriz de parámetros híbridos H es:

$$H = \begin{bmatrix} Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} & \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} \\ \frac{-Z_2}{Z_2 + Z_3} & \frac{1}{Z_2 + Z_3} \end{bmatrix}$$

Al aplicar la ecuación (6.7) se obtiene la matriz G de parámetros inversos que es:

$$G = H^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1 + Z_2} & \frac{-Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} & \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} + Z_3 \end{bmatrix}$$

6.2.5 Parámetros de transmisión T

Un quinto conjunto de parámetros que relaciona las variables de voltaje y corriente en las terminales de una red de dos puertos son los llamados parámetros de transmisión. Para este conjunto, las variables dependientes son V_1 , I_1 y las independientes V_2 , I_2 . Las ecuaciones características de estos parámetros están definidos por:

$$\begin{aligned} V_1 &= t_{11} V_2 - t_{12} I_2 \\ I_1 &= t_{21} V_2 - t_{22} I_2 \end{aligned} \quad (6.8a)$$

o bien en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} \quad (6.8b)$$

donde la matriz de parámetros de transmisión T es:

$$T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix}$$

cada uno de estos parámetros se encuentran definidos por:

$$\begin{aligned} t_{11} &= \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0} & t_{12} &= - \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{V_2=0} \\ t_{21} &= \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0} & t_{22} &= - \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{V_2=0} \end{aligned}$$

de donde:

t_{11} = Función de transferencia inversa de voltajes a circuito abierto

t_{12} = Función de transferencia inversa de impedancia en corto circuito

t_{21} = Función de transferencia inversa de admitancia a circuito abierto

t_{22} = Función de transferencia inversa de corrientes de corto circuito

en la Figura 6.17 se dan las condiciones que se deben cumplir para obtener los mencionados parámetros.

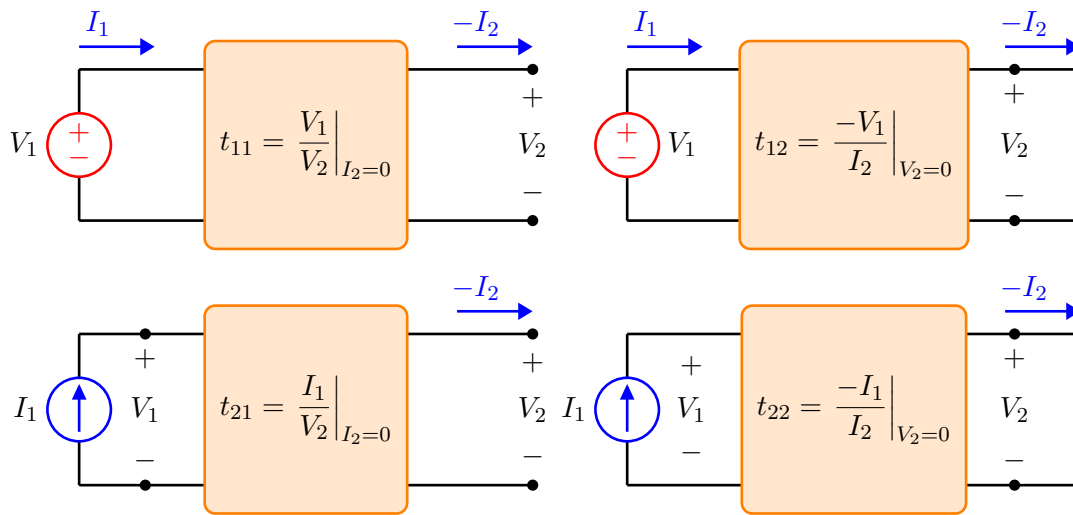


Figura 6.17: Conexiones para determinar los parámetros de transmisión.

Obsérvese que en la Figura 6.17 se utiliza la corriente $-I_2$ en vez de I_2 , considerándose de esta manera que la corriente sale de la red, esto es solamente por convención. En una conexión en cascada de dos puertos, es más común pensar que la corriente I_2 sale del puerto e ingresa a las terminales del siguiente puerto. Los parámetros de transmisión también son conocidos como parámetros ABCD, es una nomenclatura muy común para representar a dichos parámetros, tiene la siguiente forma:

Los parámetros de transmisión también son conocidos como parámetros ABCD, es una nomenclatura muy común para representar a dichos parámetros, tiene la siguiente forma:

$$T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

Ejemplo 6.2.4

Obtener los parámetros de transmisión del circuito que se muestra en la Figura 6.18.

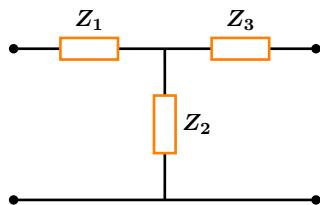


Figura 6.18: Para el problema del Ejemplo 6.2.4

Los parámetros de transmisión están dados por:

$$\begin{aligned} t_{11} &= \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0} & t_{12} &= \left. -\frac{V_1}{I_2} \right|_{V_2=0} \\ t_{21} &= \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0} & t_{22} &= \left. -\frac{I_1}{I_2} \right|_{V_2=0} \end{aligned}$$

Paso 1: Cada uno de los parámetros tiene una condición diferente, por lo que es necesario un circuito de análisis por cada parámetro, para obtener t_{11} se recurre al circuito de la Figura 6.19.

Solución

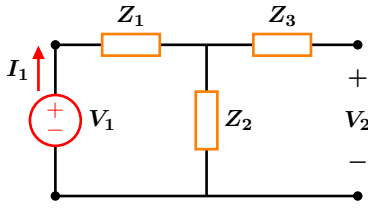


Figura 6.19: Circuito para obtener t_{11} .

Mediante el divisor de voltaje se obtiene la relación entre V_2 y V_1 la cual es:

$$V_2 = \frac{Z_2 V_1}{Z_1 + Z_2}$$

de donde se observa claramente que:

$$t_{11} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2}$$

Paso 2: Para obtener el parámetro t_{21} se recurre al circuito que se muestra en la Figura 6.20

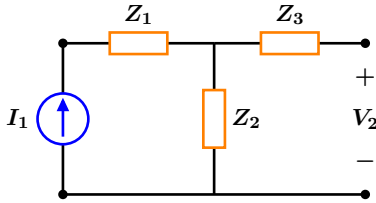


Figura 6.20: Circuito para obtener t_{21} .

El voltaje V_2 y la corriente I_1 se encuentran relacionados por la ley de Ohm:

$$V_2 = Z_2 I_1$$

de donde t_{21} es:

$$t_{21} = \frac{I_1}{V_2} = \frac{1}{Z_2}$$

Paso 3: Para obtener t_{12} se utiliza el circuito de la Figura 6.21.

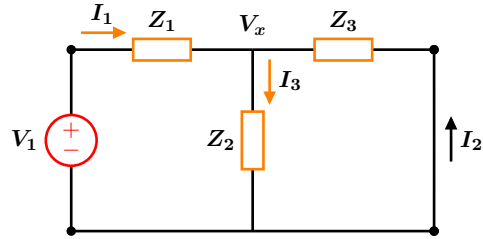


Figura 6.21: Circuito para obtener t_{12} .

Para determinar las variables requeridas se utiliza el método de los voltajes de nodo por simplicidad, es posible utilizar cualquier otro método de análisis.

Las corrientes en términos de los voltajes de nodo son:

$$I_1 = \frac{V_1 - V_x}{Z_1} \quad I_2 = \frac{-V_x}{Z_3} \quad I_3 = \frac{V_x}{Z_2}$$

se aplica la LCK en el nodo V_x , lo que resulta en:

$$I_1 + I_2 = I_3 \Rightarrow \frac{V_1 - V_x}{Z_1} + \frac{-V_x}{Z_3} = \frac{V_x}{Z_2}$$

al resolver para V_x se obtiene:

$$V_x = \frac{V_1 Z_2 Z_3}{Z_2 Z_3 + Z_1 (Z_2 + Z_3)}$$

sustituyendo en I_2 y simplificando resulta:

$$I_2 = \frac{-V_1 Z_2}{Z_2 Z_3 + Z_1 (Z_2 + Z_3)}$$

de la expresión anterior se puede reconocer que:

$$t_{12} = -\frac{V_1}{I_2} = \frac{Z_2 Z_3 + Z_1 (Z_2 + Z_3)}{Z_2}$$

o bien en forma simplificada:

$$t_{12} = Z_3 + Z_1 \left(1 + \frac{Z_3}{Z_2} \right)$$

Paso 4: El parámetro t_{22} se obtiene con ayuda del circuito de la Figura 6.22.

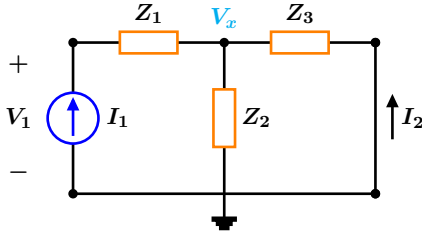


Figura 6.22: Circuito para la obtención de los parámetros h_{11} y h_{21} .

Aplicando el divisor de corriente para relacionar I_1 con I_2 se tiene:

$$-I_2 = \frac{Z_2 I_1}{Z_2 + Z_3}$$

de donde se puede ver que t_{22} es:

$$t_{22} = -\frac{I_1}{I_2} = \frac{Z_2 + Z_3}{Z_2} = 1 + \frac{Z_3}{Z_2}$$

Con todos los parámetros disponibles, se procede a construir la matriz de transmisión T que es:

$$T = \begin{bmatrix} \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2} & Z_3 + Z_1 \left(1 + \frac{Z_3}{Z_2}\right) \\ \frac{1}{Z_2} & 1 + \frac{Z_3}{Z_2} \end{bmatrix}$$

6.2.6 Parámetros de transmisión inversa

El sexto conjunto de parámetros que relaciona las variables de voltaje y corriente en las terminales del bipuerto son los llamados parámetros de transmisión inversa T' . En este conjunto, las variables dependientes son V_2 , I_2 y las independientes V_1 , I_1 . Las ecuaciones características de este conjunto están definidos por:

$$\begin{aligned} V_2 &= t'_{11} V_1 - t'_{12} I_1 \\ I_2 &= t'_{21} V_1 - t'_{22} I_1 \end{aligned} \quad (6.9a)$$

o bien en forma matricial se tiene:

$$\begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t'_{11} & t'_{12} \\ t'_{21} & t'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ -I_1 \end{bmatrix} \quad (6.9b)$$

de donde la matriz de transmisión inversa T' es:

$$T' = \begin{bmatrix} t'_{11} & t'_{12} \\ t'_{21} & t'_{22} \end{bmatrix}$$

cada uno de estos parámetros se encuentra definido por:

$$\begin{aligned} t'_{11} &= \left. \frac{V_2}{V_1} \right|_{-I_1=0} & t'_{12} &= \left. -\frac{V_2}{I_1} \right|_{V_1=0} \\ t'_{21} &= \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{-I_1=0} & t'_{22} &= \left. -\frac{I_2}{I_1} \right|_{V_1=0} \end{aligned}$$

de donde:

- t'_{11} = Función de transferencia de voltajes a circuito abierto
- t'_{12} = Función de transferencia de impedancia en corto circuito
- t'_{21} = Función de transferencia de admitancia a circuito abierto
- t'_{22} = Función de transferencia de corrientes de corto circuito

Cabe mencionar para este caso, que $[T'] \neq [T]^{-1}$, es decir, no es posible obtener la matriz de transmisión inversa T' al tomar la inversa de la matriz de transmisión T .

Otra nomenclatura que se usa con frecuencia para representar a dichos parámetros es:

$$T' = \begin{bmatrix} t'_{11} & t'_{12} \\ t'_{21} & t'_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix}$$

En la Figura 6.23 se muestran las conexiones para determinar los parámetros de transmisión inversa.

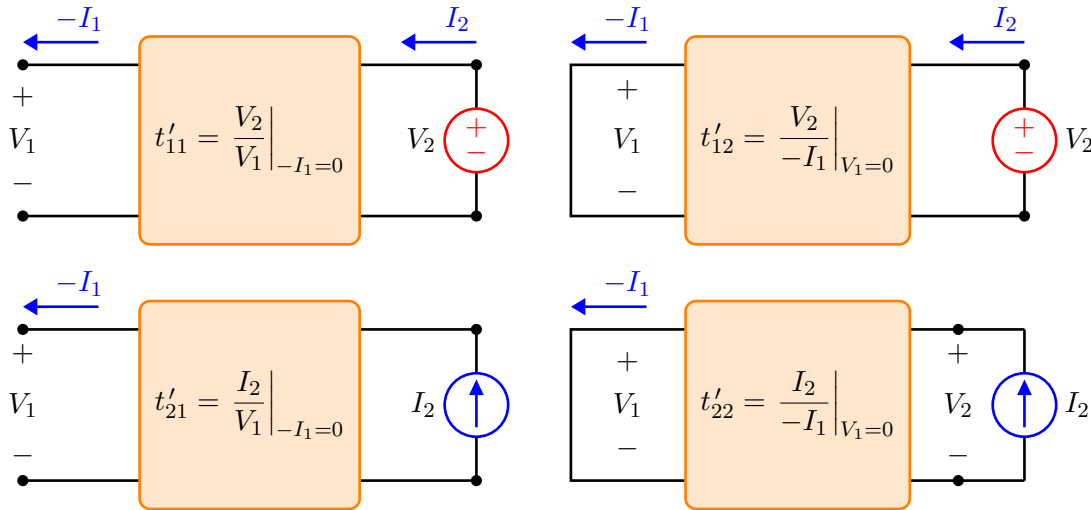


Figura 6.23: Conexiones para determinar los parámetros de transmisión inversa.

Ejemplo 6.2.5

Obtener la matriz de parámetros de transmisión inversa T' para el circuito que se muestra en la Figura 6.24.

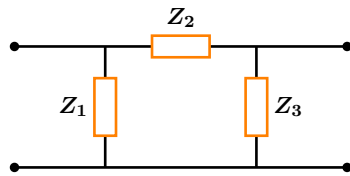


Figura 6.24: Para el problema del Ejemplo 6.2.5

Solución

Los parámetros de transmisión inversa están

definidos como sigue:

$$t'_{11} = \left. \frac{V_2}{V_1} \right|_{-I_1=0} \quad t'_{12} = \left. -\frac{V_2}{I_1} \right|_{V_1=0}$$

$$t'_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{-I_1=0} \quad t'_{22} = \left. -\frac{I_2}{I_1} \right|_{V_1=0}$$

Debido a que cada parámetro tiene una condición de definición diferente, es necesario analizar cuatro circuitos, uno por cada parámetro con su respectiva definición.

Paso 1: Para obtener el parámetro t'_{11} se recurre al circuito que se muestra en la Figura 6.25, en dicho circuito, se ha colocado en el puerto de salida una fuente de voltaje V_2 y el puerto de entrada se ha dejado abierto.

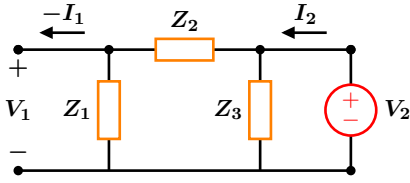


Figura 6.25: Circuito para obtener t'_{11} .

Mediante la aplicación del divisor de voltaje, se puede relacionar el voltaje a circuito abierto V_1 con el voltaje de entrada V_2 , de esta forma se tiene que:

$$V_1 = \frac{Z_1 V_2}{Z_1 + Z_2}$$

de donde se puede observar que t'_{11} es:

$$t'_{11} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1}$$

Paso 2: El parámetro t'_{12} se obtiene con ayuda del circuito de la Figura 6.26.

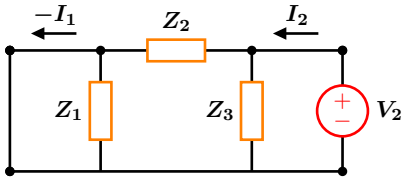


Figura 6.26: Circuito para obtener t'_{12} .

Debido al corto en el puerto de entrada, la impedancia Z_1 queda inhabilitada, la impedancia Z_2 queda en paralelo con Z_3 y con la fuente de voltaje. La corriente $-I_1$ y el voltaje V_2 se relacionan mediante la ley de Ohm:

$$V_2 = Z_2 (-I_1)$$

de donde el parámetro t'_{12} es:

$$t'_{12} = -\frac{V_2}{I_1} = Z_2$$

Paso 3: El parámetro t'_{21} se obtiene con ayuda del circuito de la Figura 6.27.

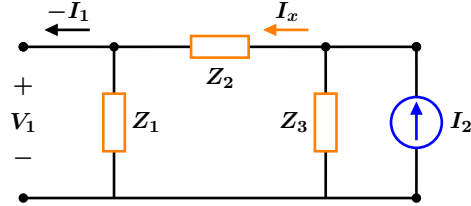


Figura 6.27: Circuito para obtener t'_{21} .

Por medio del divisor de corriente se obtiene la corriente I_x que pasa por Z_1 y Z_2 :

$$I_x = \frac{I_2 Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

el voltaje V_1 es:

$$V_1 = Z_1 I_x \Rightarrow V_1 = Z_1 \left(\frac{I_2 Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \right)$$

de donde se puede ver que:

$$t'_{21} = \frac{I_2}{V_1} = \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{Z_1 Z_3}$$

Paso 4: El último parámetro t'_{22} se obtiene con ayuda del circuito que se muestra en la Figura 6.28

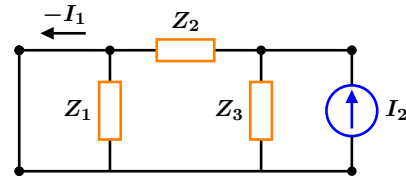


Figura 6.28: Circuito para obtener t'_{22} .

El corto en el puerto de entrada hace que la impedancia Z_1 quede inhabilitada, la impedancia Z_2 queda en paralelo con Z_3 y con la fuente de corriente.

Mediante el divisor de corriente se establece una relación entre $-I_1$ e I_2 :

$$-I_1 = \frac{Z_3 I_2}{Z_2 + Z_3}$$

de donde se puede ver que:

$$t'_{22} = -\frac{I_2}{I_1} = \frac{Z_2 + Z_3}{Z_3} = 1 + \frac{Z_2}{Z_3}$$

Finalmente la matriz de transmisión inversa T' es:

$$T' = \begin{bmatrix} \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1} & Z_2 \\ \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{Z_1 Z_3} & \frac{Z_2 + Z_3}{Z_3} \end{bmatrix}$$

6.2.7 Relaciones entre parámetros

Debido a que los seis conjuntos de parámetros descritos anteriormente relacionan a las mismas

variables en las terminales del bipuerto, debe existir una relación entre ellos. Dados dos conjuntos existentes de parámetros, se puede determinar uno a partir del otro.

Ejemplo 6.2.6

Obtener los parámetros de admitancia y a partir de los parámetros de impedancia z .

Solución

Las ecuaciones características de los parámetros de impedancia son:

$$V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2$$

$$V_2 = z_{21}I_1 + z_{22}I_2$$

que forman un sistema de ecuaciones de 2×2 , cuyas incógnitas son las corrientes I_1 e I_2 , resolviendo para las mencionadas corrientes se tiene:

$$I_1 = \frac{V_2 z_{12} - V_1 z_{22}}{z_{12} z_{21} - z_{11} z_{22}} \dots (1)$$

$$I_2 = \frac{V_2 z_{11} - V_1 z_{21}}{z_{11} z_{22} - z_{12} z_{21}} \dots (2)$$

de donde se reconoce que el término $z_{11} z_{22} - z_{12} z_{21}$ en los denominadores es el determinante de la matriz de impedancias Z es decir

$\Delta Z = z_{11} z_{22} - z_{12} z_{21}$. Reordenando la ecuación (1) y comparando con la primera de las ecuaciones (6.3a) se tiene:

$$I_1 = \frac{z_{22}}{\Delta Z} V_1 + \frac{-z_{12}}{\Delta Z} V_2$$

de donde se puede observar que:

$$y_{11} = \frac{z_{22}}{\Delta Z} \quad y_{12} = \frac{-z_{12}}{\Delta Z}$$

para la ecuación (2) se procede de forma similar:

$$I_2 = \frac{-z_{21}}{\Delta Z} V_1 + \frac{z_{11}}{\Delta Z} V_2$$

que al comparar con la segunda ecuación de (6.3a) se tiene que:

$$y_{21} = \frac{-z_{21}}{\Delta Z} \quad y_{22} = \frac{z_{11}}{\Delta Z}$$

Si se conocen los parámetros z , se pueden obtener los parámetros de admitancia y aplicando las expresiones anteriores, teniendo presente que dichos parámetros solo existirán si y solo si $\Delta Z \neq 0$.

Ejemplo 6.2.7

Obtener los parámetros de transmisión a partir de los parámetros híbridos.

Solución

La idea consiste en transformar las ecuaciones características de los parámetros de origen, en las ecuaciones características de los parámetros que se desean encontrar.

Las ecuaciones que caracterizan a los parámetros híbridos son:

$$V_1 = h_{11}I_1 + h_{12}V_2 \cdots (1)$$

$$I_2 = h_{21}I_1 + h_{22}V_2 \cdots (2)$$

y las ecuaciones que caracterizan a los parámetros de transmisión son:

$$V_1 = t_{11}V_2 - t_{12}I_2 \cdots (a)$$

$$I_1 = t_{21}V_2 - t_{22}I_2 \cdots (b)$$

De la ecuación (2) se despeja I_1 y se reescribe de tal forma que al comparar con la ecuación (b) las variables que se desean encontrar se reconozcan fácilmente. Se tiene entonces que:

$$I_1 = -\frac{h_{22}}{h_{21}}V_2 - \frac{-1}{h_{21}}I_2$$

de donde se puede ver que:

$$t_{21} = -\frac{h_{22}}{h_{21}} \quad t_{22} = \frac{-1}{h_{21}}$$

Para obtener el otro conjunto de parámetros, de la ecuación (2) se despeja I_1 y se sustituye en la ecuación (1) de donde se obtiene:

$$V_1 = h_{11} \left(\frac{I_2 - h_{22}V_2}{h_{21}} \right) + h_{12}V_2$$

simplificando y reordenando de manera que se hagan coincidir las variables con las de la ecuación (a) se tiene:

$$V_1 = \frac{h_{11}}{h_{21}}I_2 + \left(\frac{h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}}{-h_{21}} \right)V_2$$

de donde $\Delta H = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21}$ es el determinante de la matriz H . Se simplifica aún mas y se tiene:

$$V_1 = -\frac{\Delta H}{h_{21}}V_2 - \frac{-h_{11}}{h_{21}}I_2$$

comparando con la ecuación (a) se puede ver que:

$$t_{11} = -\frac{\Delta H}{h_{21}} \quad t_{12} = -\frac{h_{11}}{h_{21}}$$

Ejemplo 6.2.8

Para el circuito de la Figura 6.8 del ejemplo 6.2.2, se encontró que la matriz Z es:

$$Z = \begin{bmatrix} R_1 + R_2 & R_2 \\ kR_3 + R_2 & R_2 + R_3 \end{bmatrix}$$

determine el valor de k para que no exista la matriz de admitancias Y .

Para que no exista la matriz de admitancias Y , la matriz Z debe ser singular, es decir su determinante debe ser cero:

$$\Delta Z = R_1(R_2 + R_3) - (k - 1)R_2R_3 = 0$$

el valor de k que hace nulo al ΔZ es:

Solución

$$k = R_1 \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right) + 1$$

Ya que los seis conjuntos de ecuaciones relacionan las mismas variables, los parámetros asociados con cualquier par de ecuaciones deben relacionarse con los parámetros de los demás pares. Esto es, si se conoce una matriz de parámetros se puede determinar las matrices restantes, si existe. En la tabla 6.2 se muestran las expresiones que permiten relacionar a éstos seis conjuntos de parámetros de una red de dos puertos.

	Z	Y	h	g	T	T'
Z	$\begin{array}{cc} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{y_{22}}{\Delta y} & \frac{-y_{12}}{\Delta y} \\ \frac{-y_{21}}{\Delta y} & \frac{y_{11}}{\Delta y} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{\Delta h}{h_{22}} & \frac{h_{12}}{h_{22}} \\ \frac{-h_{21}}{h_{22}} & \frac{1}{h_{22}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{1}{g_{11}} & \frac{-g_{12}}{g_{11}} \\ \frac{g_{21}}{g_{11}} & \frac{\Delta g}{g_{11}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{t_{11}}{t_{21}} & \frac{\Delta T}{t_{21}} \\ \frac{1}{t_{21}} & \frac{t_{22}}{t_{21}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{t'_{22}}{t'_{21}} & \frac{1}{t'_{21}} \\ \frac{\Delta T'}{t'_{21}} & \frac{t'_{11}}{t'_{21}} \end{array}$
Y	$\begin{array}{cc} \frac{z_{22}}{\Delta Z} & \frac{-z_{12}}{\Delta Z} \\ \frac{-z_{21}}{\Delta Z} & \frac{z_{11}}{\Delta Z} \end{array}$	$\begin{array}{cc} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{1}{h_{11}} & \frac{-h_{12}}{h_{11}} \\ \frac{h_{21}}{h_{11}} & \frac{-\Delta h}{h_{11}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{\Delta g}{g_{22}} & \frac{g_{12}}{g_{22}} \\ \frac{-g_{21}}{g_{22}} & \frac{1}{g_{22}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{t_{22}}{t_{12}} & \frac{-\Delta T}{t_{12}} \\ \frac{-1}{t_{12}} & \frac{t_{11}}{t_{12}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{t'_{11}}{t'_{12}} & \frac{-1}{t'_{12}} \\ \frac{-\Delta T'}{t'_{12}} & \frac{t'_{22}}{t'_{12}} \end{array}$
h	$\begin{array}{cc} \frac{\Delta Z}{z_{22}} & \frac{z_{12}}{z_{22}} \\ \frac{-z_{21}}{z_{22}} & \frac{1}{z_{22}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{1}{y_{11}} & \frac{-y_{12}}{y_{11}} \\ \frac{y_{21}}{y_{11}} & \frac{\Delta y}{y_{11}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{g_{22}}{\Delta g} & \frac{g_{12}}{\Delta g} \\ \frac{g_{21}}{\Delta g} & \frac{g_{11}}{\Delta g} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{t_{12}}{t_{22}} & \frac{\Delta T}{t_{22}} \\ \frac{-1}{t_{22}} & \frac{t_{21}}{t_{22}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{t'_{12}}{t'_{11}} & \frac{1}{t'_{11}} \\ \frac{\Delta T'}{t'_{11}} & \frac{t'_{21}}{t'_{11}} \end{array}$
g	$\begin{array}{cc} \frac{1}{z_{11}} & \frac{-z_{12}}{Z_{11}} \\ \frac{z_{21}}{z_{11}} & \frac{\Delta Z}{Z_{11}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{\Delta Y}{y_{22}} & \frac{y_{12}}{y_{22}} \\ \frac{-y_{21}}{y_{22}} & \frac{1}{y_{22}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{h_{22}}{\Delta h} & \frac{-h_{12}}{\Delta h} \\ \frac{-h_{21}}{\Delta h} & \frac{h_{11}}{\Delta h} \end{array}$	$\begin{array}{cc} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{t_{21}}{t_{11}} & \frac{-\Delta T}{t_{11}} \\ \frac{1}{t_{11}} & \frac{t_{12}}{t_{11}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{t'_{21}}{t'_{22}} & \frac{-1}{t'_{22}} \\ \frac{\Delta T'}{t'_{22}} & \frac{-t'_{12}}{t'_{22}} \end{array}$
T	$\begin{array}{cc} \frac{z_{11}}{z_{21}} & \frac{\Delta Z}{z_{21}} \\ \frac{1}{z_{21}} & \frac{z_{22}}{z_{21}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{-y_{22}}{y_{21}} & \frac{-1}{y_{21}} \\ \frac{-\Delta Y}{y_{21}} & \frac{-y_{11}}{y_{21}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{-\Delta h}{h_{21}} & \frac{-h_{11}}{h_{21}} \\ \frac{-h_{22}}{h_{21}} & \frac{-1}{h_{21}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{1}{g_{21}} & \frac{g_{22}}{g_{21}} \\ \frac{g_{11}}{g_{21}} & \frac{\Delta g}{g_{21}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{t'_{22}}{\Delta T'} & \frac{t'_{12}}{\Delta T'} \\ \frac{t'_{21}}{\Delta T'} & \frac{t'_{11}}{\Delta T'} \end{array}$
t	$\begin{array}{cc} \frac{z_{22}}{z_{12}} & \frac{\Delta Z}{z_{12}} \\ \frac{1}{z_{12}} & \frac{z_{11}}{z_{12}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{-y_{11}}{y_{12}} & \frac{-1}{y_{12}} \\ \frac{-\Delta Y}{y_{12}} & \frac{-y_{22}}{y_{12}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{1}{h_{12}} & \frac{h_{11}}{h_{12}} \\ \frac{h_{22}}{h_{12}} & \frac{\Delta h}{h_{12}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{-\Delta g}{g_{12}} & \frac{-g_{22}}{g_{12}} \\ \frac{-g_{11}}{g_{12}} & \frac{-1}{g_{12}} \end{array}$	$\begin{array}{cc} \frac{t_{22}}{\Delta T} & \frac{t_{12}}{\Delta T} \\ \frac{t_{21}}{\Delta T} & \frac{t_{11}}{\Delta T} \end{array}$	$\begin{array}{cc} t'_{11} & t'_{12} \\ t'_{21} & t'_{22} \end{array}$

Tabla 6.2: Relación de parámetros de un bipuerto. Para que la conversión sea posible, en todos los casos el determinante Δ de la matriz de origen debe ser diferente de cero.

No todos los bipuertos tienen las seis representaciones. Dependiendo de la configuración de la red que forma el bipuerto, éste puede tener al menos una de las seis representaciones.

6.2.8 Bipuertos en serie

Para fines de análisis, un circuito eléctrico grande y complejo, se puede dividir en circuitos mas pequeños y simples. Éstos circuitos simples pueden tratarse como redes de dos puertos interconectados, que en conjunto forman el circuito original. Existen varios tipos de conexiones que se pueden emplear, sin embargo en éste texto sólo se abordan las conexiones en serie, paralelo y en cascada.

Si bien, una red eléctrica compuesta por varias redes mas pequeñas se puede describir por cualquiera de los seis conjuntos de parámetros analizados anteriormente, el empleo de cierto tipo de parámetros pueden ser mas conveniente al momento de efectuar dicho análisis. Por ejemplo, si se tiene una red conectada en serie, los parámetros de impedancia son los más apropiados, ya que los parámetros de la red más grande se obtienen simplemente al sumar los parámetros de las redes más pequeñas. Considérese el circuito que se muestra en al Figura 6.29.

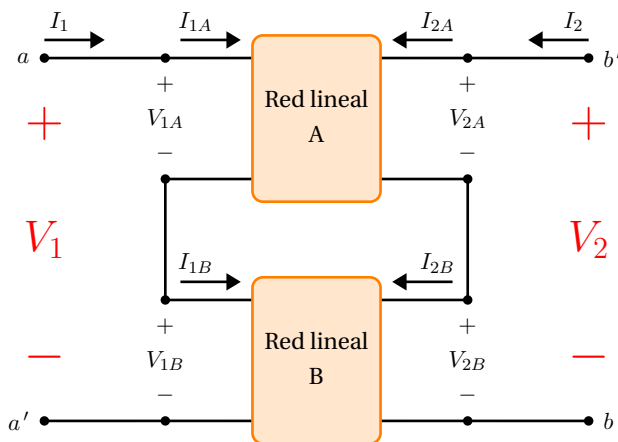


Figura 6.29: Bipuertos conectados en serie.

El circuito tiene una configuración en serie debido a que la corriente de entrada es la misma que la de salida, por lo que se tiene:

$$I_1 = I_{1A} = I_{1B} \quad \text{o bien} \quad I_2 = I_{2A} = I_{2B}$$

De la Figura 6.29 se puede ver que el voltaje total es la suma de los voltajes individuales que aporta la red A y la red B, se tiene entonces que:

$$V_1 = V_{1A} + V_{1B} \quad \text{y} \quad V_2 = V_{2A} + V_{2B}$$

las ecuaciones características de la red A son:

$$V_{1A} = z_{11A} I_{1A} + z_{12A} I_{2A}$$

$$V_{2A} = z_{21A} I_{1A} + z_{22A} I_{2A}$$

y de la red B:

$$V_{1B} = z_{11B} I_{1B} + z_{12B} I_{2B}$$

$$V_{2B} = z_{21B} I_{1B} + z_{22B} I_{2B}$$

Se puede escribir entonces que:

$$V_1 = [z_{11A} + z_{11B}] I_1 + [z_{12A} + z_{12B}] I_2$$

$$V_2 = [z_{21A} + z_{21B}] I_1 + [z_{22A} + z_{22B}] I_2$$

de donde se deduce que la matriz de impedancia de la red completa es:

$$\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11A} + z_{11B} & z_{12A} + z_{12B} \\ z_{21A} + z_{21B} & z_{22A} + z_{22B} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11A} & z_{12A} \\ z_{21A} & z_{22A} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_{11B} & z_{12B} \\ z_{21B} & z_{22B} \end{bmatrix}$$

o bien

$$[Z_T] = [Z_A] + [Z_B] \quad (6.10)$$

Si se tienen varias redes conectadas en serie, la matriz Z_T de la red completa es la suma de los parámetros z de las redes individuales.

6.2.9 Bipuertos en paralelo

Considérese el caso de dos redes conectadas en paralelo como se ilustra en la Figura 6.30.

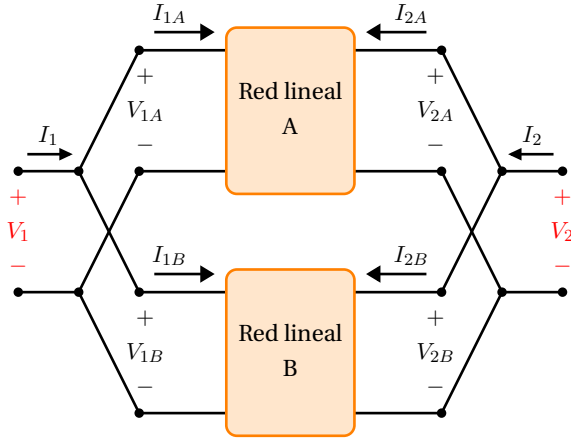


Figura 6.30: Bipuertos conectados en paralelo.

Se observa que al ser una configuración en paralelo, los voltajes en los puertos son iguales y la corriente total en el puerto de la red mayor corresponde a la suma de las corrientes de los puertos individuales.

De los seis posibles conjuntos de parámetros analizados con anterioridad, los que resultan ser los más adecuados para describir y analizar éste tipo de configuración son los parámetros de admitancia, ya que sólo es necesario sumar dos matrices de admitancias (una de la red A y otra de la red B) para obtener la matriz de admitancias de la red completa. De la Figura 6.30 se puede observar lo siguiente:

$$V_1 = V_{1A} = V_{1B} \quad \text{y} \quad V_2 = V_{2A} = V_{2B}$$

La corriente de la red mayor se relaciona con las corrientes individuales de las redes mas pequeñas por medio de:

$$I_1 = I_{1A} + I_{1B} \quad I_2 = I_{2A} + I_{2B}$$

las ecuaciones características de la red A en términos de los parámetros de admitancia son:

$$I_{1A} = y_{11A} V_{1A} + y_{12A} V_{2A}$$

$$I_{2A} = y_{21A} V_{1A} + y_{22A} V_{2A}$$

y de la red B:

$$I_{1B} = y_{11B} V_{1B} + y_{12B} V_{2B}$$

$$I_{2B} = y_{21B} V_{1B} + y_{22B} V_{2B}$$

entonces se puede escribir que:

$$I_1 = (y_{11A} + y_{11B}) V_1 + (y_{12A} + y_{12B}) V_2$$

$$I_2 = (y_{21A} + y_{21B}) V_1 + (y_{22A} + y_{22B}) V_2$$

de donde se deduce que la matriz de admitancias de la red completa es:

$$\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11A} + y_{11B} & y_{12A} + y_{12B} \\ y_{21A} + y_{21B} & y_{22A} + y_{22B} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11A} & y_{12A} \\ y_{21A} & y_{22A} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_{11B} & y_{12B} \\ y_{21B} & y_{22B} \end{bmatrix}$$

o bien

$$[Y_T] = [Y_A] + [Y_B] \quad (6.11)$$

Si se tienen varias redes conectadas en paralelo, la matriz Y_T de la red completa, es la suma de los parámetros y de las redes individuales.

6.2.10 Bipuertos en cascada

Un circuito de dos puertos tiene una conexión en cascada, cuando el puerto de salida del primer circuito se conecta con el puerto de entrada del segundo circuito tal y como se muestra en la Figura 6.31.

Para describir y analizar éste tipo de configuración, los parámetros de transmisión son los mas apropiados, ya que sólo es necesario multiplicar dos matrices de parámetros de transmisión (una de la red A y otra de la red B) para obtener la matriz de transmisión de la red completa.

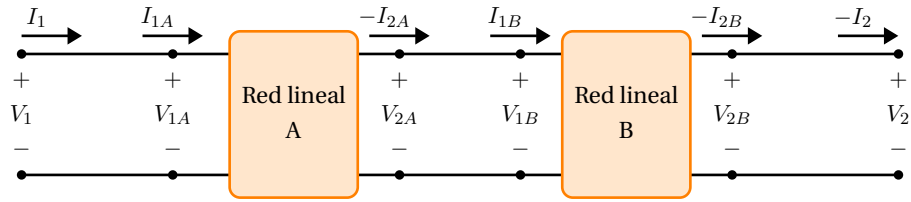


Figura 6.31: Bipuertos conectados en cascada

Las ecuaciones características en forma matricial de la red A son:

$$\begin{bmatrix} V_{1A} \\ I_{1A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11A} & t_{12A} \\ t_{21A} & t_{22A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{2A} \\ -I_{2A} \end{bmatrix} \quad (6.12)$$

y para la red B son:

$$\begin{bmatrix} V_{1B} \\ I_{1B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11B} & t_{12B} \\ t_{21B} & t_{22B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{2B} \\ -I_{2B} \end{bmatrix} \quad (6.13)$$

también de la Figura 6.31 se puede ver que:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{1A} \\ I_{1A} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} V_{2A} \\ -I_{2A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{1B} \\ I_{1B} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_{2B} \\ -I_{2B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

se sustituyen éstas últimas tres expresiones en (6.12) de donde se obtiene que:

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11A} & t_{12A} \\ t_{21A} & t_{22A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_{11B} & t_{12B} \\ t_{21B} & t_{22B} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

de donde se extrae que la matriz de transmisión de la red completa es:

$$\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11A} & t_{12A} \\ t_{21A} & t_{22A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_{11B} & t_{12B} \\ t_{21B} & t_{22B} \end{bmatrix}$$

o bien

$$[T] = [T_A][T_B] \quad (6.14)$$

entonces, los parámetros de transmisión de la red completa es el producto de los parámetros de transmisión individuales de las redes A Y B.

Ejemplo 6.2.9

Obtener los parámetros de transmisión para el circuito que se muestra en la Figura 6.32.

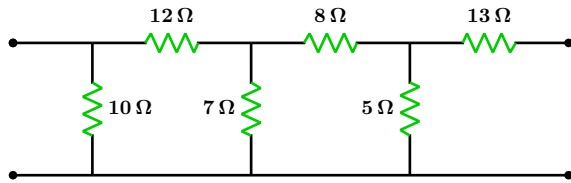


Figura 6.32: Para el problema del Ejemplo 6.2.9

Solución

El circuito original está conformado por dos circuitos simples, una configuración en delta encerrada por una línea de puntos roja, y una configuración en estrella encerrada por un rectángulo de color azul, tal y como se muestra en la Figura 6.33.

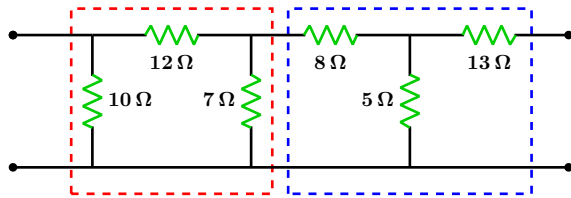


Figura 6.33: Circuito de análisis.

La matriz de transmisión para la configuración en delta es:

$$T_{\text{Delta}} = \begin{bmatrix} \frac{19}{7} & 12 \\ \frac{29}{70} & \frac{11}{5} \end{bmatrix}$$

La matriz de transmisión para la configuración en estrella es:

$$T_{\text{Estrella}} = \begin{bmatrix} \frac{13}{5} & \frac{209}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{18}{5} \end{bmatrix}$$

Así entonces, la matriz de transmisión de la red completa es el producto de las matrices obtenidas anteriormente, siguiendo el orden de configuración del circuito original:

$$T = \begin{bmatrix} \frac{19}{7} & 12 \\ \frac{29}{70} & \frac{11}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{13}{5} & \frac{209}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{18}{5} \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 9.4571 & 156.657 \\ 1.5171 & 25.2371 \end{bmatrix}$$

APÉNDICE A

DEMOSTRACIONES

A.0.1 Divisor de voltaje

Sea el circuito en serie que se muestra en la [Figura A.1](#).

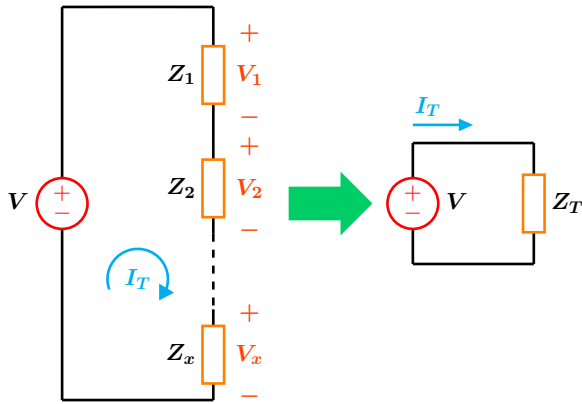


Figura A.1: Divisor de voltaje general.

La impedancia total Z_T vista por la fuente de voltaje es:

$$Z_T = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_x$$

De la ley de Ohm, la corriente en el circuito es:

$$I_T = \frac{V}{Z_T} \Rightarrow I_T = \frac{V}{Z_1 + Z_2 + \dots + Z_x}$$

Debido a que la corriente es la misma en cada elemento del circuito, el voltaje V_x en cualquier

impedancia Z_x se obtiene por medio de:

$$V_x = Z_x I_T \Rightarrow V_x = Z_x \left(\frac{V}{Z_1 + Z_2 + \dots + Z_x} \right)$$

Reordenando términos se obtiene el divisor de voltaje en su forma general que es:

$$V_x = \left(\frac{Z_x}{Z_1 + Z_2 + \dots + Z_x} \right) V \quad (\text{A.1})$$

Para el caso particular en el que se tienen dos impedancias en serie como el que se muestra en la [Figura A.2](#), las expresiones para el voltaje en cada elemento se muestran a la derecha del circuito.

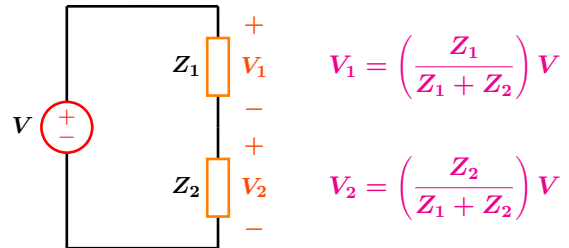


Figura A.2: Divisor de voltaje para dos impedancias en paralelo.

A.0.2 Divisor de corriente

Considere el circuito paralelo que se muestra en la **Figura A.3**.

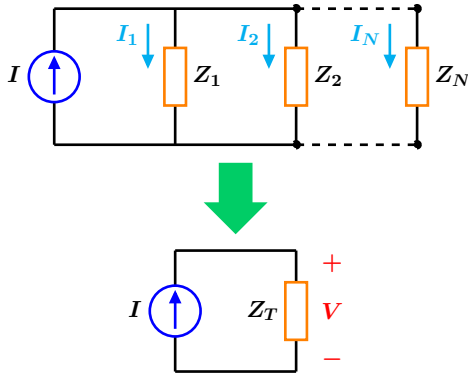


Figura A.3: Circuito divisor de corriente.

La impedancia total Z_T vista por la fuente de corriente es:

$$Z_T = \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \cdots + \frac{1}{Z_N} \right)^{-1} \quad (\text{A.2})$$

Al estar todos los elementos en paralelo, el voltaje en cada uno de ellos es el mismo o sea $V = Z_T I$. Luego entonces, la corriente en cualquier rama del circuito puede obtenerse como:

$$I_N = \frac{V}{Z_N} \Rightarrow I_N = \frac{Z_T I}{Z_N}$$

Reordenando términos, se obtiene la expresión

general del divisor de corriente:

$$I_N = \left(\frac{Z_T}{Z_N} \right) I \quad (\text{A.3})$$

Para el caso más frecuente de dos impedancias en paralelo como el que se muestra en la **Figura A.4**, la impedancia equivalente se obtiene de forma rápida por medio de la siguiente expresión:

$$Z_T = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

El voltaje de la configuración en paralelo puede expresarse como:

$$V = Z_T I \Rightarrow V = \left(\frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \right) I$$

Con la expresión anterior, se pueden obtener las ecuaciones para las corrientes I_1 e I_2 , mismas que se muestran a la derecha del circuito.

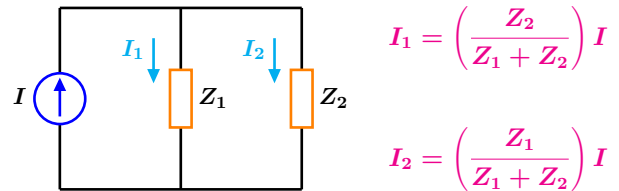


Figura A.4: Divisor de corriente para dos impedancias en paralelo.

A.0.3 Circuito RC sin excitación

Considere el circuito RC que se muestra en la **Figura A.5**. El capacitor tiene una carga inicial almacenada Q_0 , la cual produce un voltaje inicial V_0 en sus terminales, es decir $v(0) = V_0$, siendo positivo el polo superior.

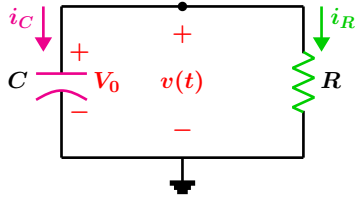


Figura A.5: Circuito RC.

De acuerdo a la convención pasiva de los signos, cuando el capacitor se está cargando, la corriente entra por el polo positivo como indica la flecha en color rosa. En el momento en que el capacitor comienza a descargarse, la dirección real de la corriente es contraria a i_C , de ésta forma, la corriente en la resistencia es:

$$i_C = -i_R \quad \text{o bien} \quad i_C + i_R = 0 \quad (\text{A.4})$$

La corriente en el capacitor es $i(t) = C \frac{dv}{dt}$, sustituyendo en la ecuación (A.4) se obtiene la ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes:

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0 \implies \frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = 0 \quad (\text{A.5})$$

La ecuación (A.5) representa al circuito RC en fase de descarga, resolviendo para $v(t)$ se tiene:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{v}{RC} \implies \frac{dv}{v} = -\frac{dt}{RC} \implies \int \frac{dv}{v} = -\int \frac{dt}{RC}$$

Efectuando las integrales correspondientes:

$$\ln v = -\frac{t}{RC} + K$$

Tomando exponenciales en ambos miembros resulta:

$$e^{\ln v} = e^K \cdot e^{-t/RC} \implies v(t) = A e^{-t/RC}$$

Para determinar la constante de integración A , se aplica la condición inicial del voltaje en el capacitor $v(0) = V_0$ de donde se tiene que:

$$v(0) = A e^0 \implies A = V_0$$

Al producto de la resistencia R por la capacitancia C se le conoce como constante de tiempo y se representa por $\tau = RC$. Así se tiene que la ecuación para $v(t)$ del circuito RC es:

$$v(t) = V_0 e^{-t/\tau} u(t) \quad (\text{A.6})$$

La corriente en la resistencia es:

$$i_R(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau} u(t) \quad (\text{A.7})$$

La potencia en la resistencia es:

$$p(t) = v(t) i_R(t) = \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau} u(t) \quad (\text{A.8})$$

La energía consumida por la resistencia en un tiempo t es la integral de la potencia $p(t)$:

$$w_R(t) = \int_0^t p(x) dx = \frac{V_0^2}{R} \int_0^t e^{-2x/\tau} dx$$

Al resolver se tiene:

$$w_R(t) = \frac{C V_0^2 (1 - e^{-2t/\tau})}{2} u(t) \quad (\text{A.9})$$

A.0.4 Circuito RL sin excitación

Considere el circuito RL que se muestra en la **Figura A.6**. En el instante $t = 0$ el inductor tiene una corriente inicial I_0 en la dirección mostrada, y una polaridad que coincide con la convención pasiva de los signos.

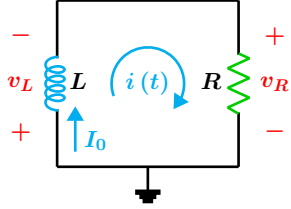


Figura A.6: Circuito RL.

Se advierte que la polaridad del voltaje en la resistencia es contrario al voltaje del inductor. Al aplicar la LVK en la malla se tiene:

$$v_L + v_R = 0 \quad (\text{A.10})$$

El voltaje en el inductor está dado por la expresión $v(t) = L \frac{di}{dt}$, que al sustituir en la ecuación (A.10) da:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0 \implies \frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0 \quad (\text{A.11})$$

La ecuación diferencial anterior representa al circuito RL en fase de descarga. Resolviendo para la corriente $i(t)$ se tiene:

$$\frac{di}{dt} = -\frac{R}{L} i \implies \frac{di}{i} = \frac{-R}{L} dt \implies \int \frac{di}{i} = \frac{-R}{L} \int dt$$

Efectuando operaciones se tiene:

$$\ln i = -\frac{Rt}{L} + C$$

Se toman las exponenciales en ambos miembros con lo cual resulta:

$$e^{\ln i} = e^C \cdot e^{-Rt/L} \implies i(t) = K e^{-Rt/L}$$

Para determinar la constante K , se utiliza la condición inicial de la corriente en $t = 0$, esto es $i(0) = I_0$:

$$i(0) = K e^0 \implies K = I_0$$

Se tiene entonces que la corriente en fase de descarga está dada por:

$$i(t) = I_0 e^{-Rt/L} u(t)$$

O bien en términos de la constante de tiempo del circuito RL $\tau = \frac{L}{R}$:

$$i(t) = I_0 e^{-t/\tau} u(t) \quad (\text{A.12})$$

El voltaje en la resistencia es:

$$v_R(t) = R I_0 e^{-t/\tau} u(t) \quad (\text{A.13})$$

La potencia en la resistencia es:

$$p(t) = v_R(t) i(t) = R I_0^2 e^{-2t/\tau} u(t) \quad (\text{A.14})$$

La energía que se disipa en la resistencia es la integral de la potencia, esto es:

$$w_R(t) = \int_0^t p(x) dx = R I_0^2 \int_0^t e^{-2x/\tau} dx$$

Que al resolver se tiene:

$$w_R(t) = \frac{L I_0^2 (1 - e^{-2t/\tau})}{2} u(t) \quad (\text{A.15})$$

A.0.5 Circuito RC con excitación

Considere el circuito RC que se muestra en la **Figura A.7**.

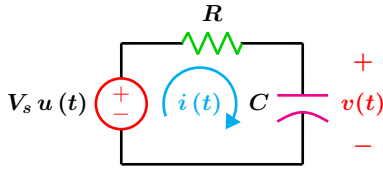


Figura A.7: Circuito RC con excitación de tipo escalón.

El circuito se excita con una fuente de tipo escalón en $t = 0$, supóngase además que el capacitor tiene una condición en $t = 0$ de $v(0) = V_0$, al aplicar la LVK se obtiene:

$$V_s = Ri + v \quad (\text{A.16})$$

La expresión de la corriente en un capacitor está dada por $i(t) = C \frac{dv}{dt}$, que al sustituir en la ecuación (A.16), normalizar y reordenar términos resulta una ecuación diferencial que representa al circuito RC en función del voltaje en el capacitor $v(t)$:

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC} u(t) \quad (\text{A.17})$$

Reordenando términos y separando variables se tiene:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{V_s - v}{RC} \Rightarrow \frac{dv}{V_s - v} = \frac{dt}{RC}$$

Integrando ambos miembros de la última expresión:

$$\int \frac{dv}{V_s - v} = \frac{1}{RC} \int dt$$

$$-\ln(V_s - v) = \frac{t}{RC} + A$$

Cambiando signos para facilitar las operaciones:

$$\ln(V_s - v) = -\left(\frac{t}{RC} + A\right)$$

Tomando exponenciales en ambos miembros:

$$e^{\ln(V_s - v)} = e^{-A} \cdot e^{-t/RC}$$

$$V_s - v = K e^{-t/RC}$$

Despejando para la función de voltaje $v(t)$:

$$v(t) = -K e^{-t/RC} + V_s \quad (\text{A.18})$$

Para determinar la constante K se aplica la condición inicial del voltaje en el capacitor:

$$v(0) = V_0 = -K e^0 + V_s \Rightarrow K = V_s - V_0$$

El valor de K se sustituye de regreso en la expresión (A.18):

$$v(t) = -(V_s - V_0) e^{-t/RC} + V_s$$

Simplificando se tiene finalmente la expresión para el voltaje que es:

$$v(t) = V_s + (V_0 - V_s) e^{-t/RC} \quad t > 0 \quad (\text{A.19})$$

Para el caso en que el capacitor esté totalmente descargado, implica que tenga una condición inicial en $t = 0$ de $v(0) = V_0 = 0$, se sustituye este nuevo valor en (A.19) lo que resulta en:

$$v(t) = V_s (1 - e^{-t/RC}) u(t)$$

A.0.6 Circuito RL con excitación

Considere el circuito RL que se muestra en la **Figura A.8**.

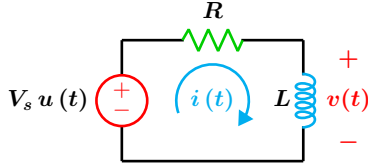


Figura A.8: Circuito RL con excitación de tipo escalón.

El circuito se excita con una fuente de tipo escalón en $t = 0$, supóngase además que el inductor tiene una corriente inicial en $t = 0$ de $i(0) = I_0$, al aplicar la LVK en la malla se tiene:

$$V_s = Ri + v \quad (\text{A.20})$$

El voltaje en un inductor está dado por $v(t) = L \frac{di}{dt}$, que al sustituir en la ecuación (A.20), normalizar y reordenar términos, resulta una ecuación diferencial de primer orden que representa al circuito RL en función de la corriente $i(t)$:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{V_s}{L}u(t) \quad (\text{A.21})$$

Reordenando términos y separando variables se tiene:

$$\frac{di}{dt} = \frac{V_s - Ri}{L} \Rightarrow \frac{di}{V_s - Ri} = \frac{dt}{L}$$

Se integran ambos miembros de la última expresión:

$$\int \frac{di}{V_s - Ri} = \frac{1}{L} \int dt$$

$$\frac{-\ln(V_s - Ri)}{R} = \frac{t}{L} + C$$

Simplificando y cambiando signos:

$$\ln(V_s - Ri) = -\left(\frac{Rt}{L} + C\right)$$

Tomando exponenciales en ambos miembros resulta:

$$e^{\ln(V_s - Ri)} = e^{-C} \cdot e^{-Rt/L}$$

Efectuando operaciones:

$$V_s - Ri = A e^{-Rt/L}$$

Despejando para la corriente $i(t)$:

$$i(t) = \frac{V_s}{R} + \frac{1}{R}(-A e^{-Rt/L}) \quad (\text{A.22})$$

Para determinar la constante $-A$ se hace uso de la condición inicial de corriente $i(0) = I_0$:

$$I_0 = \frac{V_s}{R} + \frac{-A e^0}{R} \Rightarrow -A = R I_0 - V_s$$

Sustituyendo de regreso en la ecuación (A.22) se obtiene:

$$i(t) = \frac{V_s}{R} + \left(\frac{R I_0 - V_s}{R}\right) e^{-Rt/L}$$

Simplificando se obtiene la respuesta completa de $i(t)$:

$$i(t) = \frac{V_s}{R} + \left(I_0 - \frac{V_s}{R}\right) e^{-Rt/L} \quad t > 0 \quad (\text{A.23})$$

Para el caso en que el inductor tenga una condición inicial $I_0 = 0$ en $t = 0$, la sustitución en (A.23) produce:

$$i(t) = \frac{V_s}{R} (1 - e^{-Rt/L}) u(t) \quad (\text{A.24})$$

A.0.7 Conversión delta a estrella

Considere los circuitos que se muestran en la **Figura A.9**.

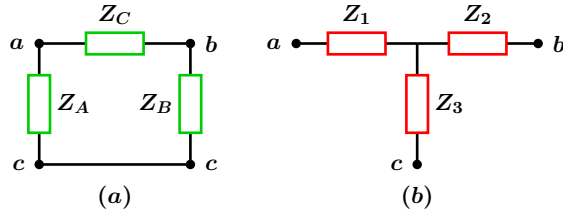


Figura A.9: (a) Red delta (Δ) o Pi (Π), (b) red estrella o T.

El circuito (a) representa una configuración en delta y el circuito (b) una configuración estrella. Para que ambos circuitos sean equivalentes, la impedancia y/o admitancia entre dos nodos deben ser iguales.

Para la configuración estrella se tiene que:

$$Z_{ab} = Z_1 + Z_2 \quad (\text{A.25})$$

$$Z_{bc} = Z_2 + Z_3 \quad (\text{A.26})$$

$$Z_{ac} = Z_1 + Z_3 \quad (\text{A.27})$$

Para la configuración en delta las impedancias son:

$$Z_{ab} = \frac{Z_C (Z_A + Z_B)}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad (\text{A.28})$$

$$Z_{bc} = \frac{Z_B (Z_A + Z_C)}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad (\text{A.29})$$

$$Z_{ac} = \frac{Z_A (Z_B + Z_C)}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad (\text{A.30})$$

Igualando las ecuaciones (A.25) y (A.28) se tiene:

$$Z_1 + Z_2 = \frac{Z_A Z_C + Z_B Z_C}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad (\text{A.31})$$

Igualando las ecuaciones (A.26) y (A.29):

$$Z_2 + Z_3 = \frac{Z_A Z_B + Z_B Z_C}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad (\text{A.32})$$

Igualando las ecuaciones (A.27) y (A.30):

$$Z_1 + Z_3 = \frac{Z_A Z_B + Z_A Z_C}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad (\text{A.33})$$

Se procede a eliminar las impedancias \$Z_2\$ y \$Z_3\$, restando la ecuación (A.32) de (A.31) se elimina \$Z_2\$.

$$Z_1 + Z_2 - (Z_2 + Z_3) = \frac{Z_A Z_C - Z_A Z_B}{Z_A + Z_B + Z_C}$$

o bien

$$Z_1 - Z_3 = \frac{Z_A Z_C - Z_A Z_B}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad (\text{A.34})$$

Ahora se elimina \$Z_3\$ al sumar (A.34) con (A.33):

$$Z_1 - Z_3 + Z_1 + Z_3 = \frac{2 Z_A Z_C}{Z_A + Z_B + Z_C}$$

de donde se tiene finalmente que:

$$Z_1 = \frac{Z_A Z_C}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad (\text{A.35})$$

Mediante un desarrollo similar, se puede demostrar que:

$$Z_2 = \frac{Z_B Z_C}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad (\text{A.36})$$

y

$$Z_3 = \frac{Z_A Z_B}{Z_A + Z_B + Z_C} \quad (\text{A.37})$$

Para el caso particular en el que todas las impedancias de la configuración delta tengan el mismo valor se tiene:

$$Z_{\text{estrella}} = \frac{Z_{\Delta}^2}{3 Z_{\Delta}} = \frac{Z_{\Delta}}{3} \quad (\text{A.38})$$

A.0.8 Conversión estrella a delta

Para realizar la conversión de estrella a delta se parte de las ecuaciones (A.35), (A.36) y (A.37). Al dividir la ecuación (A.35) entre (A.36) se obtiene:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{\frac{Z_A Z_C}{Z_A + Z_B + Z_C}}{\frac{Z_B Z_C}{Z_A + Z_B + Z_C}} \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_A}{Z_B}$$

De donde al despejar Z_A se tiene:

$$Z_A = \frac{Z_1 Z_B}{Z_2} \quad (\text{A.39})$$

Dividiendo (A.35) entre (A.37) resulta:

$$\frac{Z_1}{Z_3} = \frac{\frac{Z_A Z_C}{Z_A + Z_B + Z_C}}{\frac{Z_A Z_B}{Z_A + Z_B + Z_C}} \Rightarrow \frac{Z_1}{Z_3} = \frac{Z_C}{Z_B}$$

Despejando Z_C :

$$Z_C = \frac{Z_1 Z_B}{Z_3} \quad (\text{A.40})$$

Ahora se sustituyen las ecuaciones (A.39) y (A.40) en la ecuación (A.37) de donde se tiene:

$$Z_3 = \frac{\left(\frac{Z_1 Z_B}{Z_2}\right) (Z_B)}{\frac{Z_1 Z_B}{Z_2} + Z_B + \frac{Z_1 Z_B}{Z_3}}$$

Desarrollando y simplificando:

$$Z_3 = \frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_B^2}{Z_2 (Z_1 Z_3 Z_B + Z_2 Z_3 Z_B + Z_1 Z_2 Z_B)}$$

Cancelando los términos Z_2 y Z_3 , además de factorizar el término Z_B :

$$1 = \frac{Z_1 Z_B^2}{Z_B (Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3 + Z_1 Z_2)}$$

Finalmente despejando Z_B se llega a:

$$Z_B = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_1 Z_3}{Z_1} \quad (\text{A.41})$$

Mediante un desarrollo similar se puede demostrar que:

$$Z_A = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_1 Z_3}{Z_2} \quad (\text{A.42})$$

y

$$Z_C = \frac{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_1 Z_3}{Z_3} \quad (\text{A.43})$$

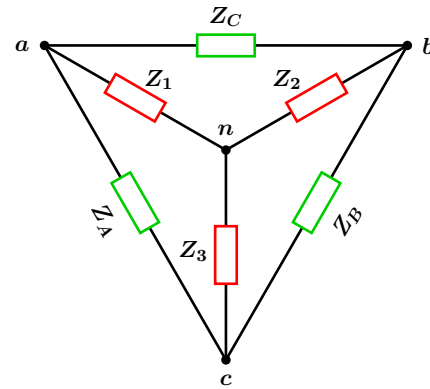


Figura A.10: Configuraciones superpuestas.

A.0.9 Conversión paralelo a serie RL

Considere los circuitos que se muestran en la **Figura A.11**.

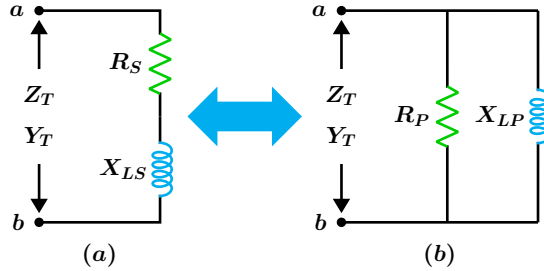


Figura A.11: Circuitos equivalentes en la misma frecuencia de operación ω . (a) circuito serie, (b) circuito paralelo equivalente.

Ambos circuitos son equivalentes solamente entre los nodos $a - b$ y a una frecuencia específica de operación ω . Dado que la equivalencia se da entre los nodos $a - b$, las impedancias y/o admitancias de ambos circuitos entre dichos nodos deben ser iguales.

Supóngase que se tiene el circuito paralelo del in-

ciso (b) y se desea obtener su equivalente en serie del inciso (a). La impedancia total Z_T entre los nodos $a - b$ del circuito paralelo es:

$$Z_T = \frac{R_P (j X_{LP})}{R_P + j X_{LP}}$$

Al separar en parte real e imaginaria se tiene:

$$Z_T = \frac{R_P X_{LP}^2}{R_P^2 + X_{LP}^2} + j \left(\frac{R_P^2 X_{LP}}{R_P^2 + X_{LP}^2} \right) \quad (\text{A.44})$$

Y la impedancia total de la configuración en serie es:

$$Z_T = R_S + j X_{LS} \quad (\text{A.45})$$

Al igualar las respectivas componentes real e imaginaria entre las ecuaciones (A.44) y (A.45) se obtienen las expresiones que permiten convertir el circuito paralelo en su equivalente en serie:

$$R_S = \frac{R_P X_{LP}^2}{R_P^2 + X_{LP}^2} \quad X_{LS} = \frac{R_P^2 X_{LP}}{R_P^2 + X_{LP}^2}$$

lar se tiene:

$$Y_T = \frac{R_S}{R_S^2 + X_{LS}^2} - j \left(\frac{X_{LS}}{R_S^2 + X_{LS}^2} \right) \quad (\text{A.46})$$

Ahora se obtiene la admitancia del circuito paralelo, la cual es:

$$Y_T = \frac{1}{R_P} - j \left(\frac{1}{X_{LP}} \right) \quad (\text{A.47})$$

Al igualar la parte real e imaginaria entre las ecuaciones (A.46) y (A.47), se obtienen las ecuaciones que permiten la conversión del circuito serie en su equivalente en paralelo:

$$R_P = \frac{R_S^2 + X_{LS}^2}{R_S} \quad X_{LP} = \frac{R_S^2 + X_{LS}^2}{X_{LS}}$$

A.0.10 Conversión serie a paralelo RL

Supóngase que se tiene el circuito en serie del inciso (a) de la **Figura A.11** y se desea obtener su equivalente en paralelo del inciso (b). Debido a que la equivalencia en impedancia y/o admitancia se da entre los nodos $a - b$, es necesario obtener una relación de igualdad entre ambos circuitos.

La impedancia y admitancia del circuito serie son:

$$Z = R_S + j X_{LS} \Rightarrow Y_T = \frac{1}{R_S + j X_{LS}}$$

Expresando la admitancia en su forma rectangu-

A.0.11 Conversión paralelo a serie RC

Considere los circuitos que se muestran en la **Figura A.12**.

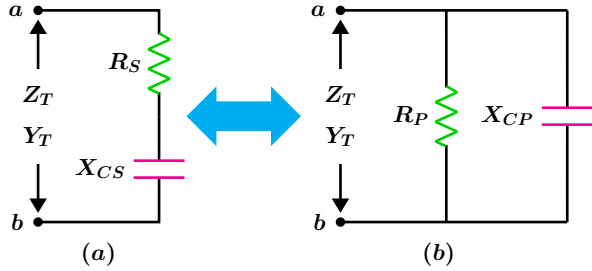


Figura A.12: Circuitos equivalentes en la misma frecuencia de operación ω . (a) circuito serie, (b) circuito paralelo equivalente.

El circuito RC en serie del inciso (a) tiene su equivalente en paralelo RC que se muestra en el inciso (b).

La equivalencia se presenta entre los nodos $a - b$ y a una frecuencia de operación ω específica. Se requiere convertir el circuito paralelo en su equivalente en serie.

La impedancia del circuito paralelo entre los nodos $a - b$ es:

$$Z_T = \frac{R_P (-j X_{CP})}{R_P - j X_{CP}}$$

que al expresar en forma rectangular se obtiene.

$$Z_T = \frac{R_P X_{CP}^2}{R_P^2 + X_{CP}^2} - j \left(\frac{R_P^2 X_{CP}}{R_P^2 + X_{CP}^2} \right)$$

(A.48)

Ahora se obtiene la impedancia entre los nodos $a - b$ del circuito en serie que es:

$$Z_T = R_S - j X_{CS} \quad (\text{A.49})$$

Igualando la parte real e imaginaria entre las expresiones anteriores, se obtiene el par de ecuaciones que permite convertir el circuito RC en paralelo, en su equivalente en serie:

$$R_S = \frac{R_P X_{CP}^2}{R_P^2 + X_{CP}^2} \quad X_{CS} = \frac{R_P^2 X_{CP}}{R_P^2 + X_{CP}^2}$$

A.0.12 Conversión serie a paralelo RC

Si se tiene el circuito en serie de la **Figura A.12** y se requiere convertirlo en su equivalente en paralelo, se necesita establecer una relación de igualdad, ya sea en admitancia y/o impedancia entre los nodos $a - b$ para ambos circuitos.

La impedancia y admitancia para el circuito en serie es:

$$Z_T = R_S - j X_{CS} \implies Y_T = \frac{1}{R_S - j X_{CS}}$$

expresando la admitancia en forma rectangular:

$$Y_T = \frac{R_S}{R_S^2 + X_{CS}^2} + j \left(\frac{X_{CS}}{R_S^2 + X_{CS}^2} \right) \quad (\text{A.50})$$

Ahora se obtiene la admitancia del circuito paralelo que es:

$$Y_T = \frac{1}{R_P} + j \left(\frac{1}{X_{CP}} \right) \quad (\text{A.51})$$

Igualando las partes reales e imaginarias entre las expresiones anteriores, se obtiene el par de ecuaciones que permiten convertir el circuito serie en su equivalente paralelo.

$$R_P = \frac{R_S^2 + X_{CS}^2}{R_S} \quad X_{CP} = \frac{R_S^2 + X_{CS}^2}{X_{CS}}$$

A.0.13 Función de transferencia 1

Para el circuito que se muestra en la **Figura A.13** obtener:

$$\begin{aligned} \text{a) } H(s) &= \frac{I_0}{I_i} & \text{c) } H(s) &= \frac{V_0}{I_i} \\ \text{b) } H(s) &= \frac{V_0}{V_i} & \text{d) } H(s) &= \frac{I_0}{V_i} \end{aligned}$$

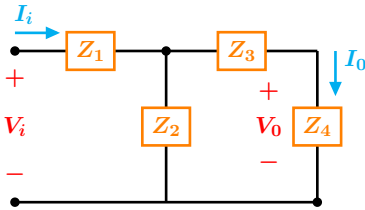


Figura A.13: Red en escalera de dos mallas.

Solución

Sean las corrientes I_i e I_0 que circulan en las mallas izquierda y derecha respectivamente como se muestra en la **Figura A.14**.

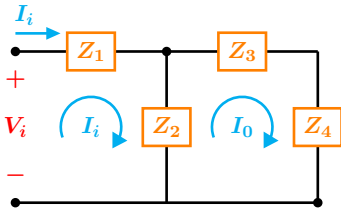


Figura A.14: Circuito de análisis.

Al aplicar la LVK en la malla izquierda se obtiene:

$$-V_i + Z_1 I_i + Z_2 (I_i - I_0) = 0 \quad (\text{A.52})$$

Aplicando la LVK en la malla derecha se obtiene:

$$Z_2 (I_0 - I_i) + I_0 (Z_3 + Z_4) = 0 \quad (\text{A.53})$$

Se resuelven de forma simultánea las ecuaciones (A.52) y (A.53) de lo que resulta:

$$I_i = \frac{V_i (Z_2 + Z_3 + Z_4)}{Z_2 (Z_3 + Z_4) + Z_1 (Z_2 + Z_3 + Z_4)} \quad (\text{A.54})$$

$$I_0 = \frac{V_i Z_2}{Z_2 (Z_3 + Z_4) + Z_1 (Z_2 + Z_3 + Z_4)} \quad (\text{A.55})$$

a) Al tomar el cociente I_0/I_i se obtiene:

$$\frac{I_0}{I_i} = \frac{\frac{V_i Z_2}{Z_2 (Z_3 + Z_4) + Z_1 (Z_2 + Z_3 + Z_4)}}{\frac{V_i (Z_2 + Z_3 + Z_4)}{Z_2 (Z_3 + Z_4) + Z_1 (Z_2 + Z_3 + Z_4)}}$$

Simplificando.

$$H(s) = \frac{I_0}{I_i} = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3 + Z_4}$$

b) De la expresión (A.55), la corriente I_0 se puede expresar como $I_0 = \frac{V_0}{Z_4}$, luego entonces se tiene que:

$$\frac{V_0}{Z_4} = \frac{V_i Z_2}{Z_2 (Z_3 + Z_4) + Z_1 (Z_2 + Z_3 + Z_4)}$$

Reordenando términos se obtiene que:

$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{Z_2 Z_4}{Z_2 (Z_3 + Z_4) + Z_1 (Z_2 + Z_3 + Z_4)}$$

c) Del inciso anterior, el voltaje de salida V_0 es:

$$V_0 = \frac{V_i Z_2 Z_4}{Z_2 (Z_3 + Z_4) + Z_1 (Z_2 + Z_3 + Z_4)}$$

Al formar el cociente V_0/I_i resulta:

$$\frac{V_0}{I_i} = \frac{\frac{V_i Z_2 Z_4}{Z_2 (Z_3 + Z_4) + Z_1 (Z_2 + Z_3 + Z_4)}}{\frac{V_i (Z_2 + Z_3 + Z_4)}{Z_2 (Z_3 + Z_4) + Z_1 (Z_2 + Z_3 + Z_4)}}$$

Simplificando:

$$\frac{V_0}{I_i} = \frac{Z_2 Z_4}{Z_2 + Z_3 + Z_4}$$

d) De la expresión (A.55) al reordenar términos se ve que:

$$\frac{I_0}{V_i} = \frac{Z_2}{Z_2 (Z_3 + Z_4) + Z_1 (Z_2 + Z_3 + Z_4)}$$

A.0.14 Función de Transferencia 2

Para el circuito de la **Figura A.15** obtener:

a) $H(s) = \frac{I_0}{I_i}$ c) $H(s) = \frac{V_0}{I_i}$

b) $H(s) = \frac{V_0}{V_i}$ d) $H(s) = \frac{I_0}{V_i}$

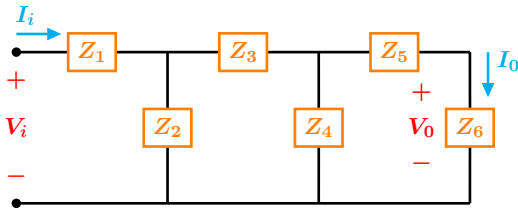


Figura A.15: Red en escalera de tres mallas.

Solución

Sean I_i , I_2 e I_0 , las corrientes en las mallas izquierda, central y derecha respectivamente como se muestra en la **Figura A.16**.

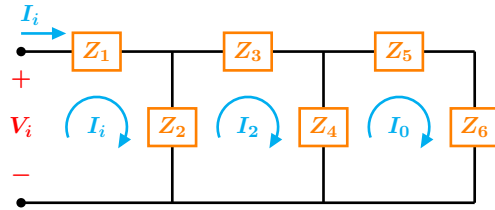


Figura A.16: Circuito de análisis.

Se aplica la LVK en sentido horario en la malla izquierda con lo que resulta:

$$-V_i + Z_1 I_i + Z_2 (I_i - I_2) = 0 \quad (\text{A.56})$$

Aplicando LVK en la malla central:

$$Z_2 (I_2 - I_i) + Z_3 I_2 + Z_4 (I_2 - I_0) = 0 \quad (\text{A.57})$$

Aplicando LVK en la malla derecha:

$$Z_4 (I_0 - I_2) + I_0 (Z_5 + Z_6) = 0 \quad (\text{A.58})$$

Resolviendo de forma simultánea las ecuaciones (A.56), (A.57) y (A.58) y excluyendo la solución para I_2 ya que no es relevante se obtiene:

$$I_i = \frac{V_i [Z_4 (Z_5 + Z_6) + (Z_2 + Z_3) (Z_4 + Z_5 + Z_6)]}{(Z_5 + Z_6) (Z_1 Z_4 + Z_2 Z_4) + (Z_4 + Z_5 + Z_6) (Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3)} \quad (\text{A.59})$$

$$I_0 = \frac{V_i Z_2 Z_4}{(Z_5 + Z_6) (Z_1 Z_4 + Z_2 Z_4) + (Z_4 + Z_5 + Z_6) (Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3)} \quad (\text{A.60})$$

a) De las ecuaciones anteriores, al formar el cociente I_0/I_i se obtiene:

$$H(s) = \frac{I_0}{I_i} = \frac{Z_2 Z_4}{Z_4 (Z_5 + Z_6) + (Z_2 + Z_3) (Z_4 + Z_5 + Z_6)}$$

b) De la expresión (A.60) la corriente I_0 se puede escribir como $I_0 = \frac{V_0}{Z_6}$:

$$\frac{V_0}{Z_6} = \frac{V_i Z_2 Z_4}{(Z_5 + Z_6) (Z_1 Z_4 + Z_2 Z_4) + (Z_4 + Z_5 + Z_6) (Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3)} \quad (\text{A.61})$$

De donde al reordenar términos se obtiene:

$$H(s) = \frac{V_0}{V_i} = \frac{Z_2 Z_4 Z_6}{(Z_5 + Z_6)(Z_1 Z_4 + Z_2 Z_4) + (Z_4 + Z_5 + Z_6)(Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3)}$$

c) Del inciso anterior, se tiene que:

$$V_0 = \frac{V_i Z_2 Z_4 Z_6}{(Z_5 + Z_6)(Z_1 Z_4 + Z_2 Z_4) + (Z_4 + Z_5 + Z_6)(Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3)}$$

Al formar el cociente V_0/I_i se tiene que:

$$H(s) = \frac{V_0}{I_i} = \frac{Z_2 Z_4 Z_6}{Z_4(Z_5 + Z_6) + (Z_2 + Z_3)(Z_4 + Z_5 + Z_6)}$$

d) De la expresión (A.60) se ve que:

$$H(s) = \frac{I_0}{V_i} = \frac{Z_2 Z_4}{(Z_5 + Z_6)(Z_1 Z_4 + Z_2 Z_4) + (Z_4 + Z_5 + Z_6)(Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3)}$$

APÉNDICE B

FORMULARIOS



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

Análisis de Circuitos Eléctricos
Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I. Gloria Mata Hernández
Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Resistencias en serie

Un circuito serie es aquel en el que la corriente que fluye por cada elemento es la misma véase la **Figura 1**.

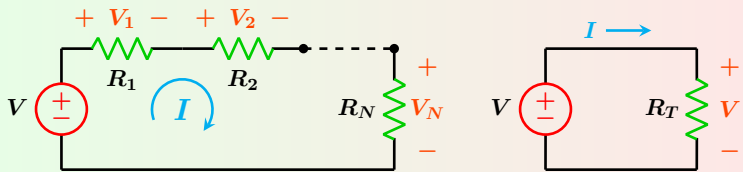


Figura 1: Resistencias en serie y circuito equivalente.

Resistencia Equivalente

$$R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_N$$

Ley de Ohm

$$V = RI$$

Ley de Ohm

Ley de OHM: Ley básica de los circuitos eléctricos, establece que la corriente en un circuito resistivo es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a su resistencia.



Figura 3: Ley de Ohm.

Ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R}$$

Resistencias en paralelo

Un circuito paralelo es aquel en el que el voltaje presente en los elementos es el mismo véase la **Figura 2**.

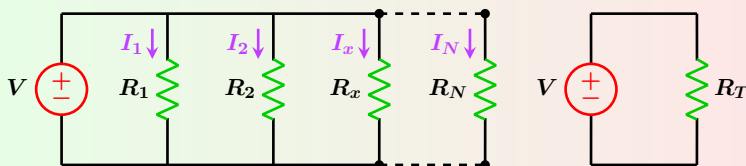


Figura 2: Resistencias en paralelo y circuito equivalente.

Resistencia Equivalente

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N}$$

Conductancia

$$G_T = \frac{1}{R_T} \text{ [S]}$$

Divisor de voltaje

Divisor de voltaje: En la **Figura 1**, el voltaje en cualquier resistencia es proporcional al valor de dicha resistencia.

Divisor de voltaje

$$V_x = \left(\frac{R_x}{R_1 + R_2 + \dots + R_N} \right) V$$

Divisor de corriente

Divisor de corriente: Si se tiene una configuración de varias resistencias en paralelo como el mostrado en la **Figura 2** entonces la corriente I_x que circula en cualquier rama es:

Div de corriente

$$I_x = \left(\frac{R_T}{R_x} \right) I_T$$

Div de corriente

$$I_x = \left(\frac{G_x}{G_T} \right) I_T$$

Conductancia (Siemens)

$$G_T = G_1 + G_2 + \dots + G_N$$

Fórmulas de potencia

Fórmulas de potencia más utilizadas en CD.


1 $P = VI \text{ [W]}$

2 $P = I^2 R \text{ [W]}$

3 $P = \frac{V^2}{R} \text{ [W]}$

Dos resistencias en paralelo

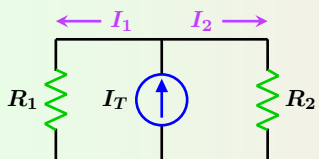Si se tienen dos resistencias en paralelo como la que se muestra en la **Figura 4**, la resistencia equivalente y la corriente en cada rama son respectivamente:



Equivalente

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


Figura 4: Dos Resistencias.

Divisor de corriente para dos resistencias

$$I_1 = \left(\frac{I_T}{R_1 + R_2} \right) R_2 \quad I_2 = \left(\frac{I_T}{R_1 + R_2} \right) R_1$$

Ley de voltajes de Kirchhoff

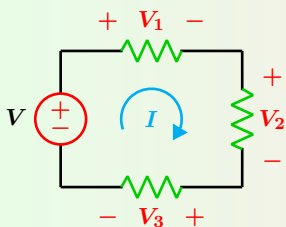Ley de voltajes de Kirchhoff: La suma de las elevaciones de voltaje es igual a la suma de las caídas de voltaje alrededor de una trayectoria cerrada.



Suma de voltajes

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

Figura 5: Circuito.

Ley de voltajes

$$\sum_{\bigcirc} V_{\text{elevaciones}} = \sum_{\bigcirc} V_{\text{caídas}}$$

Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I. Gloria Mata Hernández

Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Ley de corrientes de Kirchhoff

Ley de corrientes de Kirchhoff: La suma de corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del mismo. Ver **Figura 6**.

Ley de corrientes

$$\sum I_{\rightarrow \text{nodo}} = \sum I_{\text{nodo} \rightarrow}$$

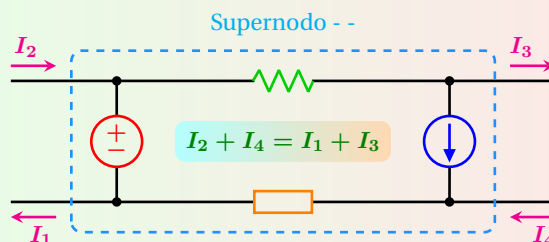


Figura 6: Ley de corrientes de Kirchhoff.

Transformación de fuentes

Circuitos equivalentes entre las terminales *a* y *b*. El voltaje a circuito abierto y la corriente de corto circuito en ambos circuitos es el mismo.

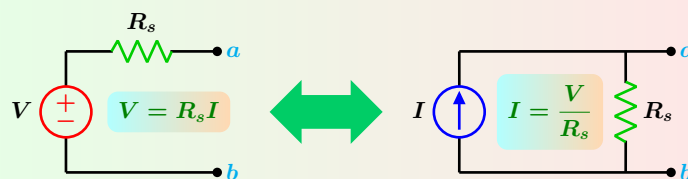


Figura 7: Configuraciones equivalentes.

Configuraciones estrella y delta


Expresiones para convertir una configuración delta a estrella y viceversa son respectivamente:

Conversión delta a estrella

$$R_1 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$R_2 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C}$$
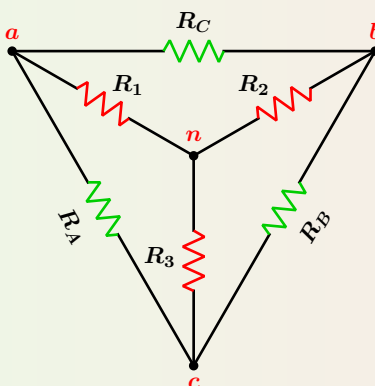
$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C}$$



Conversión estrella a delta

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2}$$

$$R_B = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1}$$

$$R_C = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3}$$

Dualidad

Pares duales en relación voltaje - corriente de elementos que almacenan energía.

$$\begin{aligned} 1 \quad v_L(t) &= L \frac{di}{dt} & 3 \quad v_C(t) &= \frac{1}{C} \int i(t) dt \\ 2 \quad i_C(t) &= C \frac{dv}{dt} & 4 \quad i_L(t) &= \frac{1}{L} \int v(t) dt \end{aligned}$$

Circuito RC sin fuente

La ecuación diferencial lineal de primer orden que representa al circuito RC sin fuente, en fase de descarga con condición inicial $V_0 \neq 0$ para $t > 0$ es:

Ec. Diferencial

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = 0$$

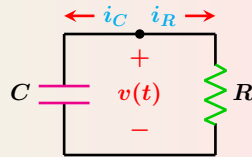


Figura 8: Circuito RC.

$$\begin{aligned} 1 \quad \tau &= RC \\ 2 \quad v_C(t) &= v_R(t) \\ 3 \quad i_C(t) + i_R(t) &= 0 \\ 4 \quad i_R(t) &= \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau} \\ 5 \quad v_C(t) &= V_0 e^{-t/\tau} \\ 6 \quad p_R(t) &= \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau} \end{aligned}$$

Circuito RC con fuente

El circuito RC con condiciones iniciales nulas $v_C(0^-) = v_C(0) = v_C(0^+) = V_0 = 0$ en fase de carga se muestra en la Figura 10.

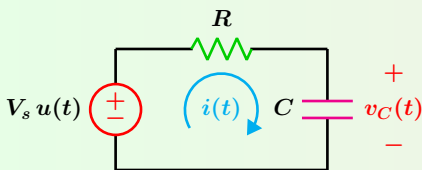


Figura 10: Circuito RC con fuente de voltaje.

Ecuación Diferencial

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC} u(t)$$

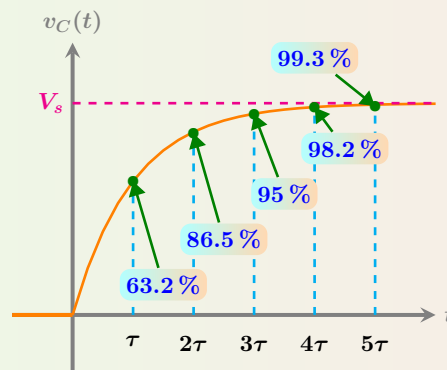


Figura 11: Respuesta transitoria de voltaje del circuito RC.

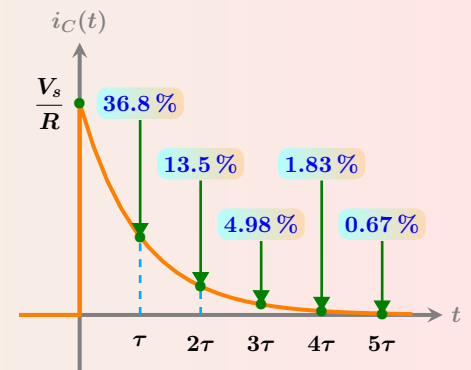


Figura 12: Respuesta transitoria de corriente del circuito RC.

Capacitor en el dominio s

Un capacitor con una condición inicial $v(0) \neq 0$ tiene una representación que se muestra en la Figura 9.

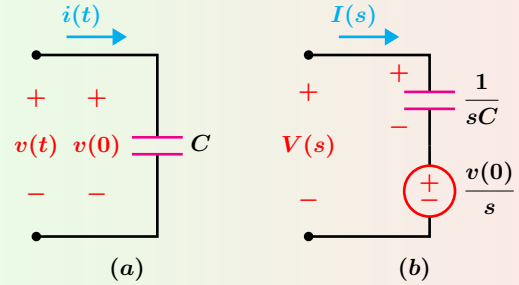


Figura 9: Representación de un capacitor: (a) dominio del tiempo, (b) dominio s.

Impedancia

$$Z_C = \frac{1}{sC}$$

Ley de Ohm

$$V = \frac{I(s)}{sC} + \frac{v(0)}{s}$$

Circuito RC con fuente

Expresiones de voltaje y corriente para la fase de carga del capacitor para $t \geq 0$ son:

$$1 \quad v_C(t) = V_s(1 - e^{-t/\tau}) \quad 3 \quad v_R(t) = V_s e^{-t/\tau}$$

$$2 \quad i(t) = \frac{V_s}{R} e^{-t/\tau}$$

$$4 \quad \tau = RC$$

Circuito RL sin fuente

El circuito RL sin fuente con condición inicial $I_0 \neq 0$ en fase de descarga se muestra en la Figura 13:

Ec. Diferencial

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0$$

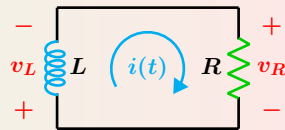


Figura 13: Circuito RL.

$$1 \quad i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

$$3 \quad p_R(t) = I_0^2 R e^{-2t/\tau}$$

$$2 \quad v_R(t) = I_0 R e^{-t/\tau}$$

$$4 \quad v_R + v_L = 0$$

Circuito RL con fuente

El circuito RL con condiciones iniciales nulas $i_L(0^-) = i_L(0) = i_L(0^+) = I_0 = 0$ en fase de carga se muestra en la Figura 15.

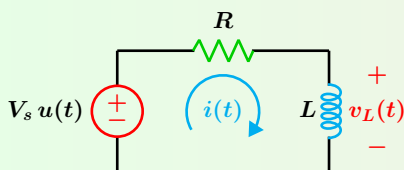


Figura 15: Circuito RL con fuente de voltaje.

Ecuación Diferencial

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{V_s}{L} u(t)$$

$$i(t) = \frac{V_s}{R} (1 - e^{-t/\tau}) u(t)$$

$$v_R(t) = V_s (1 - e^{-t/\tau}) u(t)$$

$$v_L(t) = (V_s e^{-t/\tau}) u(t)$$

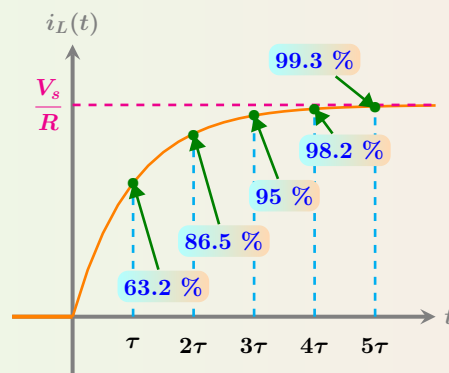


Figura 16: Respuesta transitoria de corriente del circuito RL.

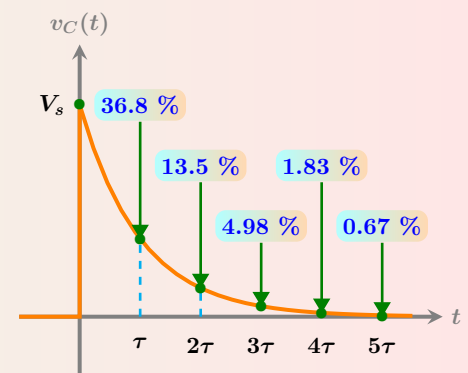


Figura 17: Respuesta transitoria de voltaje del circuito RL.

Inductor en el dominio s

Un Inductor con una condición inicial $i(0) \neq 0$ tiene una representación que se muestra en la Figura 14.

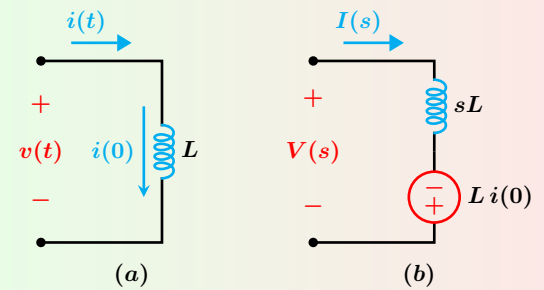


Figura 14: Representación de un inductor: (a) dominio del tiempo, (b) dominio s.

Impedancia

$$Z_L = sL$$

Ley de Ohm

$$V = sLI(s) - Li(0)$$

Circuito RL con fuente

Si el inductor de la Figura 15 tiene una condición inicial $I_0 \neq 0$ en $t = 0$ la corriente para $t \geq 0$ es:

$$i(t) = \frac{V_s}{R} + \left(I_0 - \frac{V_s}{R} \right) e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Circuito RLC en serie sin fuente

El circuito RLC en serie sin fuente con condiciones iniciales $I_0 \neq 0$ y $V_0 \neq 0$ se muestra en la [Figura 18](#) y las respectivas ecuaciones que describen su comportamiento son:

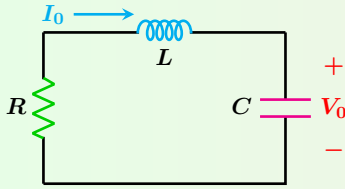


Figura 18: Circuito RLC.

Ecuación diferencial

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0$$

Ecuación característica

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

1 $s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_n^2}$

2 $s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_n^2}$

3 $s = \frac{-R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$

4 $\alpha = \frac{R}{2L}$

5 $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

6 $\frac{di(0)}{dt} = \frac{-(RI_0 + V_0)}{L}$

Caso subamortiguado: $\alpha < \omega_n$

Para este caso las raíces son complejas conjugadas y su gráfica se muestra en la [Figura 19](#) la respuesta es:

$$i(t) = e^{-\alpha t} (K_1 \cos(\omega_d t) + K_2 \sin(\omega_d t))$$

1 $s_1 = -\alpha + j\omega_d$

2 $s_2 = -\alpha - j\omega_d$

3 $\omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - \alpha^2}$

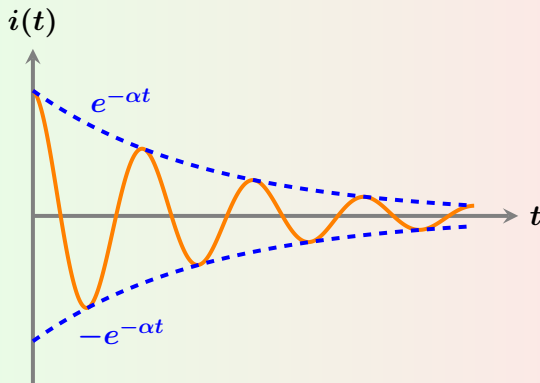


Figura 19: Respuesta subamortiguada.

Notas para K_1 y K_2

Para la determinar las constantes K_1 y K_2 , la condición inicial de la primera derivada es:

$$\frac{di(0)}{dt} = \frac{-(RI_0 + V_0)}{L}$$

Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I. Gloria Mata Hernández

Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Caso oscilatorio $\alpha = 0$

El circuito LC con condiciones iniciales $I_0 = 0$ y $V_0 \neq 0$ se muestra en la [Figura 20](#)

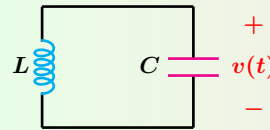


Figura 20: Circuito LC.

Ec Diferencial

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{v}{LC} = 0$$

Ec. Característica

$$s^2 + \frac{1}{LC} = 0$$

Frec amortiguada

$$\omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - \alpha^2}$$

Solución de la ec diferencial

$$v(t) = K_1 \cos(\omega_d t) + K_2 \sin(\omega_d t)$$

Para determinar las constantes K_1 y K_2 , se requiere de las condiciones iniciales:

Condiciones iniciales

$$v(0) = V_0 \quad \frac{dv(0)}{dt} = 0$$

1 $s_1 = j\omega_d$

2 $s_2 = -j\omega_d$

Caso sobreamortiguado: $\alpha > \omega_n$

Para este caso las raíces son reales y diferentes y su gráfica se muestra en la [Figura 21](#) la respuesta es:

$$i(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

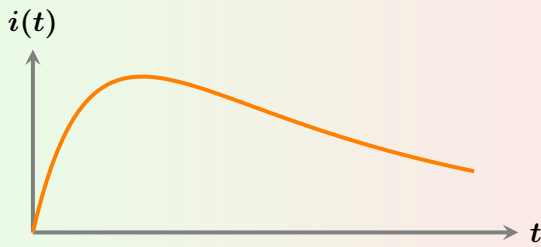


Figura 21: Respuesta sobreamortiguada.

Caso críticamente amortiguado: $\alpha = \omega_n$

Para este caso las raíces son iguales y su gráfica se muestra en la [Figura 22](#) la respuesta es:

$$i(t) = (K_2 + K_1 t) e^{-\alpha t}$$

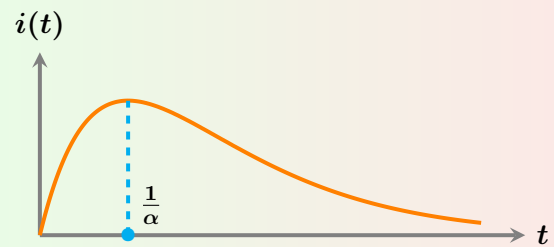


Figura 22: Respuesta Crit. amortiguada.

Circuito RLC en serie con fuente

Las expresiones que describen el comportamiento del circuito mostrado en la [Figura 23](#) son:

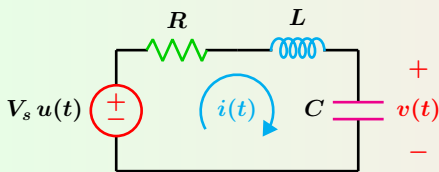


Figura 23: Circuito RLC.

Ec característica

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

Ecuación diferencial

$$\frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dv}{dt} + \frac{v}{LC} = \frac{V_s}{LC} u(t)$$

Cond. iniciales

$$v(0) = V_0 \quad \frac{dv(0)}{dt}$$

Caso Subamortiguado

La solución de la ecuación diferencial es:

$$v(t) = V_s + e^{-\alpha t} (K_1 \cos(\omega_d t) + K_2 \sin(\omega_d t))$$

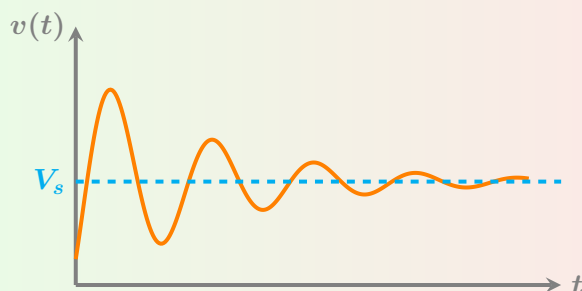


Figura 24: Respuesta subamortiguada.

Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I. Gloria Mata Hernández

Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Caso Sobreamortiguado y Crit. Amortiguado

Las gráficas para estos casos se muestran en la [Figura 25](#) y sus respectivas soluciones son:

Sobreamortiguada

$$v(t) = V_s + K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

Críticamente. Amortiguado

$$v(t) = V_s + (K_2 + K_1 t) e^{-\alpha t}$$

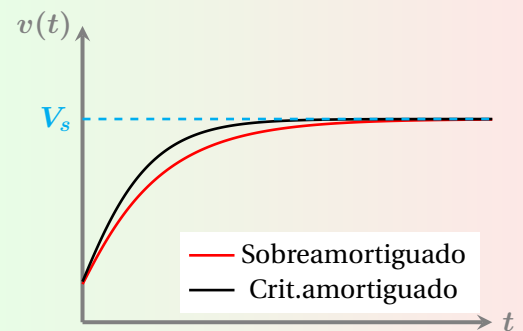


Figura 25: Respuestas de ambos casos.

El valor de estado estable se alcanza más rápido con el caso críticamente amortiguado.

Circuito RLC en paralelo sin fuente

El circuito RLC en serie sin fuente con condiciones iniciales $I_0 \neq 0$ y $V_0 \neq 0$ se muestra en la [Figura 26](#).

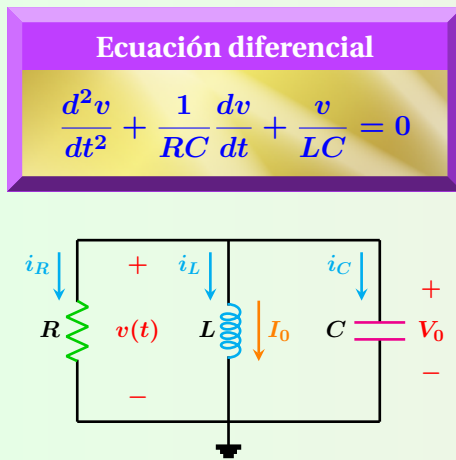


Figura 26: Circuito RLC.

Ec característica

$$s^2 + \frac{1}{RC} s + \frac{1}{LC} = 0$$

- 1 $s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_n^2}$
- 2 $s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_n^2}$
- 3 $s = \frac{-1}{2RC} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$

4 $\alpha = \frac{1}{2RC}$

5 $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

6 $\frac{dv(0)}{dt} = \frac{-(RI_0 + V_0)}{RC}$

Caso críticamente amortiguado: $\alpha = \omega_n$

Las raíces son iguales, la gráfica es similar a la de la [Figura 22](#) para el voltaje, la respuesta es:

$$v(t) = (K_2 + K_1 t)e^{-\alpha t}$$

Caso sobreamortiguado: $\alpha > \omega_n$

Las raíces son reales y diferentes, su gráfica es similar a la de la [Figura 21](#) para el voltaje, la respuesta es:

$$v(t) = K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

Caso subamortiguado: $\alpha < \omega_n$

Las raíces son complejas conjugadas, la gráfica es similar a la de la [Figura 19](#) para el voltaje la respuesta es:

$$v(t) = e^{-\alpha t} (K_1 \cos(\omega_d t) + K_2 \sin(\omega_d t))$$

1 $s_1 = -\alpha + j\omega_d$

2 $s_2 = -\alpha - j\omega_d$

3 $\omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - \alpha^2}$

Notas para K_1 y K_2

Para la determinar las constantes K_1 y K_2 , se requieren de las condiciones iniciales siguientes:

$$v(0) = V_0 \quad \frac{dv(0)}{dt} = \frac{-(RI_0 + V_0)}{RC}$$

Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I. Gloria Mata Hernández

Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Circuito RLC en paralelo con fuente

El circuito RLC en paralelo con fuente de corriente se muestra en la [Figura 27](#) y las ecuaciones que describen su comportamiento son:

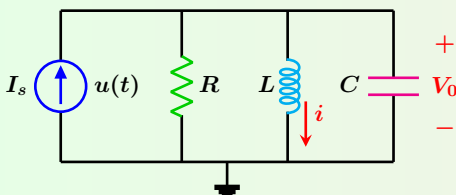


Figura 27: Circuito RLC.

Ecuación diferencial

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = \frac{I_s}{LC} u(t)$$

Ecuación característica

$$s^2 + \frac{1}{RC} s + \frac{1}{LC} = 0$$

Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I. Gloria Mata Hernández

Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Notas para K_1 y K_2

Las expresiones que describen el comportamiento son las mismas del circuito RLC paralelo sin fuente. Las constantes K_1 y K_2 se determinan a partir de las condiciones iniciales.

Caso críticamente amortiguado: $\alpha = \omega_n$

Raíces iguales, la respuesta es:

$$i(t) = I_s + (K_2 + K_1 t)e^{-\alpha t}$$

Caso sobreamortiguado: $\alpha > \omega_n$

Raíces reales y diferentes la respuesta es:

$$i(t) = I_s + K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

Caso subamortiguado: $\alpha < \omega_n$

Raíces complejas conjugadas la respuesta es:

$$i(t) = I_s + e^{-\alpha t} (K_1 \cos(\omega_d t) + K_2 \sin(\omega_d t))$$

1 $s_1 = -\alpha + j\omega_d$

2 $s_2 = -\alpha - j\omega_d$

3 $\omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - \alpha^2}$

Transformaciones

La representación en el dominio del tiempo y en el dominio “s” de fuentes dependientes e independientes se muestra en la [Figura 28](#). Las fuentes independientes son entradas escalón.


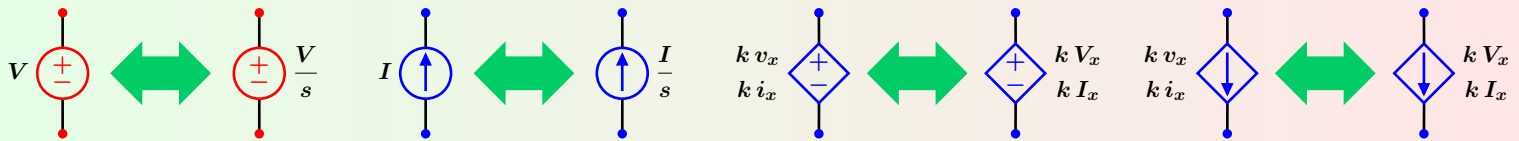


Figura 28: Equivalencias entre el dominio del tiempo y dominio “s”.

Función de transferencia de corrientes

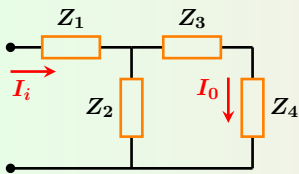La Función de transferencia de corrientes es la relación entre la corriente de salida I_0 y la corriente de entrada I_i .



$H(s)$ de corrientes


$$\frac{I_0}{I_i} = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3 + Z_4}$$

Función de transferencia de admitancia

La Función de transferencia de admitancia, es la relación entre la corriente de salida I_0 y el voltaje de entrada V_i .


$H(s)$ de admitancia
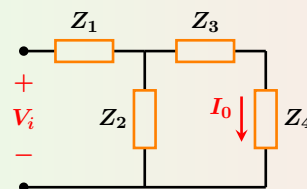
$$\frac{I_0}{V_i} = \frac{Z_2}{Z_1(Z_2 + Z_3 + Z_4) + Z_2(Z_3 + Z_4)}$$



Función de transferencia de impedancia

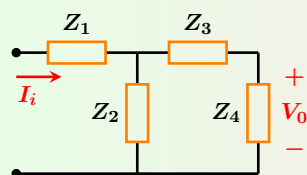La Función de transferencia de impedancia es la relación entre el voltaje de salida V_0 y la corriente de entrada I_i .



$H(s)$ de impedancia

$$\frac{V_0}{I_i} = \frac{Z_2 Z_4}{Z_2 + Z_3 + Z_4}$$

Respuesta en Frecuencia $H(j\omega)$


$$s = j\omega \implies H(s) \implies H(j\omega)$$

Función de transferencia de voltajes

La Función de transferencia de voltajes, es la relación entre el voltaje de salida V_0 y el voltaje de entrada V_i .

$H(s)$ de voltajes
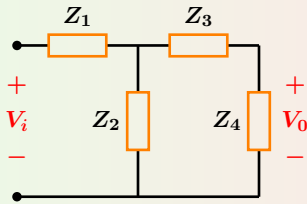
$$\frac{V_0}{V_i} = \frac{Z_2 Z_4}{Z_1(Z_2 + Z_3 + Z_4) + Z_2(Z_3 + Z_4)}$$



Resistencia en el dominio s

Resistencia en el dominio del tiempo y s.

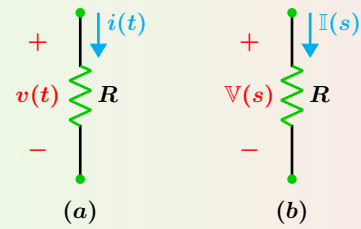


Figura 29: (a) Dominio del tiempo, (b) dominio s.

Impedancia

$$Z_R = R$$

Ley de Ohm

$$V(s) = RI(s)$$



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

Análisis de Circuitos Eléctricos
Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I. Gloria Mata Hernández
Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Señal Coseno

La señal coseno que se muestra en la [Figura 1](#) tiene los siguientes parámetros básicos:

Gráfica de $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi_v)$

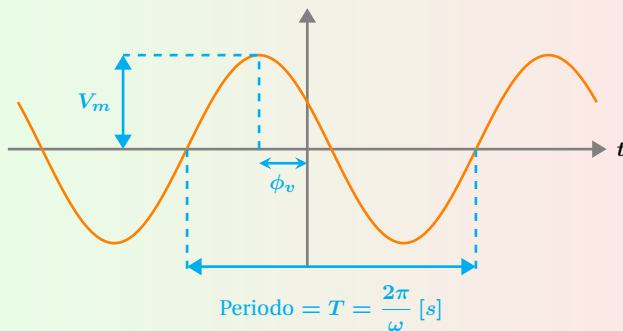


Figura 1: Amplitud V_m , periodo T y fase ϕ .

Frecuencia
angular

$$\omega = 2\pi f$$

Frecuencia

$$f = \frac{1}{T}$$

Fasores

Un fasor, es la representación en números complejos de una forma de onda sinusoidal.

Representación fasorial

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi_v) \Rightarrow \mathbb{V} = V_m \angle \phi_v$$

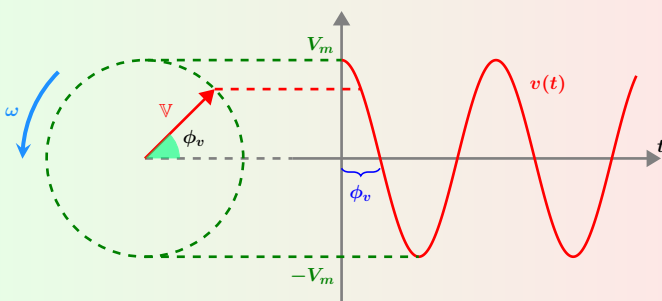


Figura 2: Fasor y onda sinusoidal.

Impedancia y Admitancia en CA

La impedancia en CA se define como la razón entre el fasor de voltaje y el fasor de corriente.

$$Z = \frac{\mathbb{V}}{\mathbb{I}} = \frac{V_m \angle \phi_v}{I_m \angle \phi_i} \quad Y = \frac{1}{Z}$$

Impedancia

En la forma rectangular R es la parte resistiva y X es la reactancia que puede ser inductiva o capacitiva. En forma polar θ_z es el ángulo de la impedancia.

Forma rectangular


$$Z = R + jX$$

Forma polar

$$Z = |Z| \angle \theta_z$$

Impedancia Resistiva

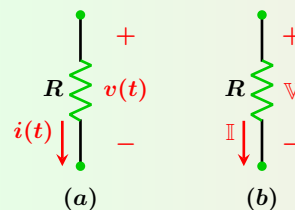Representación de una resistencia en (a) dominio del tiempo, (b) notación fasorial.




Impedancia
Resistiva

$$Z_R = R$$

Impedancia Inductiva

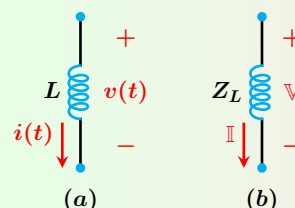Representación de un inductor en (a) dominio del tiempo, (b) notación fasorial.




Impedancia
Inductiva

$$Z_L = j\omega L$$

Impedancia Capacitiva

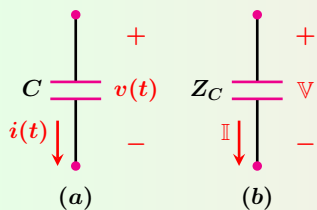Representación de una resistencia en (a) dominio del tiempo, (b) notación fasorial.



Impedancia Capacitiva

$$Z_C = \frac{-j}{\omega C}$$

Reactancia

La reactancia del capacitor y del inductor son:

Reac. Capacitiva

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Reac. Inductiva

$$X_L = \omega L$$

Números complejos

La relación entre la forma polar y rectangular de un número complejo se muestra en la [Figura 3](#).

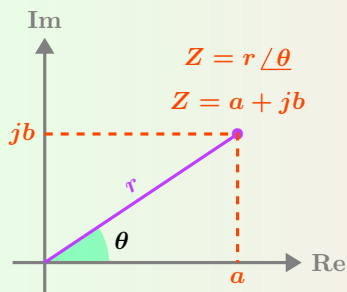


Figura 3: Plano complejo.

Conversiones

$$\begin{aligned} a &= r \cos(\theta) \\ b &= r \sin(\theta) \\ r &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ \theta &= \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \end{aligned}$$

Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I. Gloria Mata Hernández

Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Operaciones con fasores

El análisis con fasores se realiza con operaciones algebraicas con números complejos. Sean $Z_1 = a + jb$ y $Z_2 = c + jd$ dos números complejos en forma rectangular, las operaciones básicas son:

- 1 $Z_1 + Z_2 = (a + c) + (b + d)j$
- 2 $Z_1 - Z_2 = (a - c) + (b - d)j$
- 3 $Z_1 Z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)j$
- 4 $\frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2}\right) + \left(\frac{bc - ad}{c^2 + d^2}\right)j$

Operaciones con fasores 2

Sean $Z_A = Z_1 / \theta_1$ y $Z_B = Z_2 / \theta_2$ dos números complejos en forma polar, las operaciones básicas son:

Recíproco

$$Y_1 = \frac{1}{Z_A} = \frac{1}{Z_1} \angle -\theta_1$$

Conjugado

$$Z_A^* = Z_1 \angle -\theta_1$$


- 1 $Z_A Z_B = Z_1 Z_2 \angle \theta_1 + \theta_2$
- 2 $\frac{Z_A}{Z_B} = \frac{Z_1}{Z_2} \angle \theta_1 - \theta_2$

Valor medio

Para una función $v(t)$ con período T el valor medio es:

Valor medio
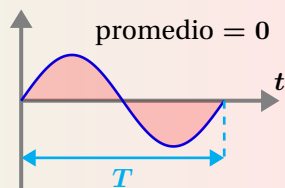
$$V_{\text{med}} = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) dt$$



Valor RMS

Para una función $v(t)$ con período T el valor RMS es:

Fórmula general

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

Senoidal

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

Funciones trigonométricas

- 1 $\cos(\theta) = \sin(\theta + 90^\circ)$
- 2 $\sin(\theta) = \cos(\theta - 90^\circ)$
- 3 $-\cos(\theta) = \sin(\theta - 90^\circ)$

Circuito Resonante en serie

El circuito de la **Figura 4** opera en la frecuencia de resonancia ω_0 .

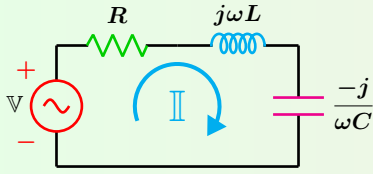


Figura 4: Circuito.

Frecuencia Resonante

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Forma rectangular

$$Z_T = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

Resultante

$$Z_T = R$$

La magnitud de la impedancia en función de la frecuencia angular se representa en la **Figura 5** y el ángulo de fase como función de la frecuencia angular se muestra en la **Figura 6**.

En ambas gráficas, para valores menores que la frecuencia de resonancia, el circuito es predominantemente capacitivo y para valores mayores es predominantemente inductivo.

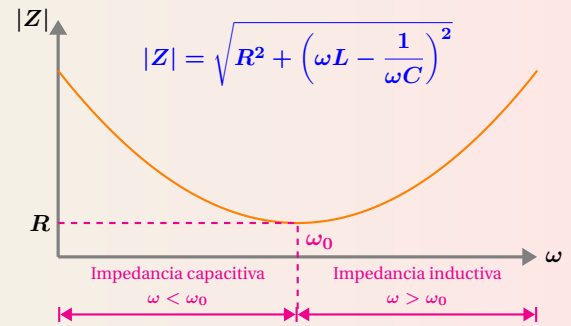


Figura 5: $|Z|$ en función de la frecuencia ω .

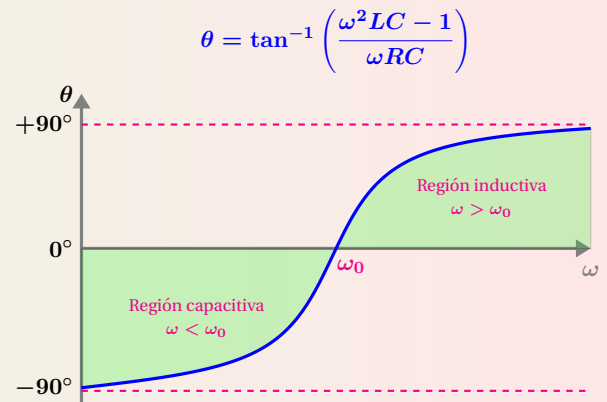


Figura 6: θ en función de la frecuencia ω .

Corriente vs Frecuencia

Corriente en función de la frecuencia angular ω del circuito de la **Figura 4**. Las frecuencias de corte se localizan al 70 % de la corriente máxima.

$$I(\omega) = \frac{|V|}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}}$$

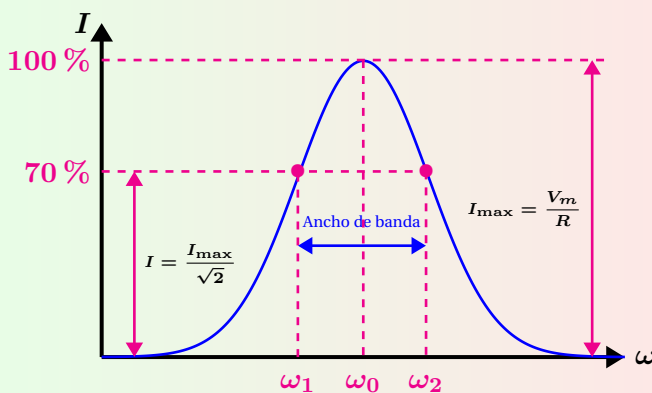


Figura 7: Corriente contra frecuencia angular.

Potencia vs Frecuencia

Potencia en función de la frecuencia angular ω del circuito mostrado en la **Figura 4**. Las frecuencias de corte se localizan cuando el circuito disipa la mitad de la potencia máxima.

$$P(\omega) = \frac{|V|^2 R}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

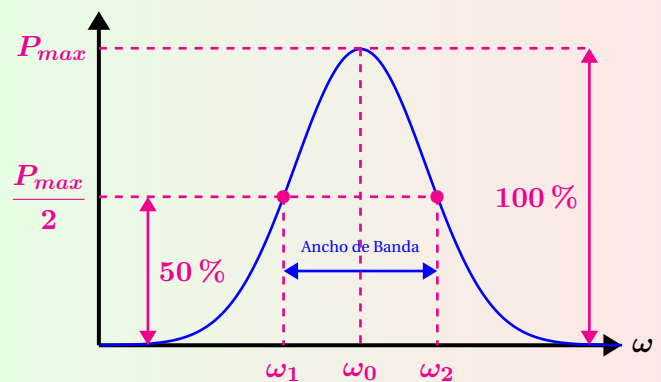


Figura 8: Potencia contra frecuencia angular.

Voltajes

Expresiones de voltaje en los elementos en la frecuencia de resonancia ω_0 , gráficas en la Figura 10.

- 1 $v_R(t) = v(t) = V_m \cos(\omega_0 t)$
- 2 $v_L(t) = |V_L| \cos(\omega_0 t + 90^\circ)$; $Z_L = jX_L$
- 3 $v_C(t) = |V_C| \cos(\omega_0 t - 90^\circ)$; $Z_C = -jX_C$

Factor de calidad

Expresiones para obtener el factor de calidad Q de un circuito RLC en serie a la frecuencia de resonancia ω_0 .

- 1 $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$
- 2 $Q = \frac{1}{\omega_0 C R}$
- 3 $Q = \frac{|V_L|}{|V|}$
- 4 $Q = \frac{|V_C|}{|V|}$


Ancho de banda

Expresiones para obtener el ancho de banda del circuito RLC en serie.

- 1 $AB = \omega_2 - \omega_1$
- 2 $AB = \frac{R}{L}$
- 3 $AB = \frac{\omega_0}{Q}$
- 4 $AB = \frac{f_0}{Q}$ [Hz]

Potencia Activa

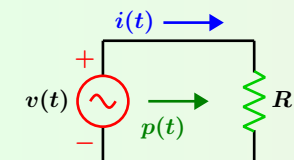El voltaje y corriente están en fase por lo que $\phi_v = \phi_i$. V e I representan magnitudes rms.



$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi_v)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$$

Figura 12: Potencia.

$$\theta = \phi_v - \phi_i$$

$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\phi_v - \phi_i)$$

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta)$$

$$P = VI$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$P = I^2 R$$

Gráficas

Desfase de 180° en el voltaje de los elementos reactivos.

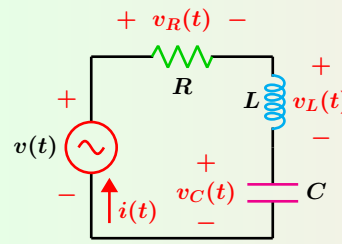


Figura 9: Circuito.

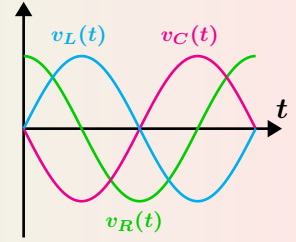


Figura 10: Voltajes.

Factor de calidad del inductor

El factor de calidad del inductor real que se muestra en la Figura 11 y para cualquier frecuencia ω es:

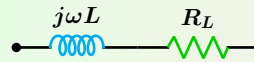


Figura 11: Inductor real.

$$Q = \frac{\omega L}{R_L}$$

Frecuencias de corte

Las frecuencias de corte y la frecuencia de resonancia para el circuito RLC en serie se relacionan mediante:

- 1 $\omega_1 = \frac{-R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \frac{1}{LC}}$
- 2 $\omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \frac{1}{LC}}$
- 3 $\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$

Potencia instantánea $p(t) = v(t)i(t)$

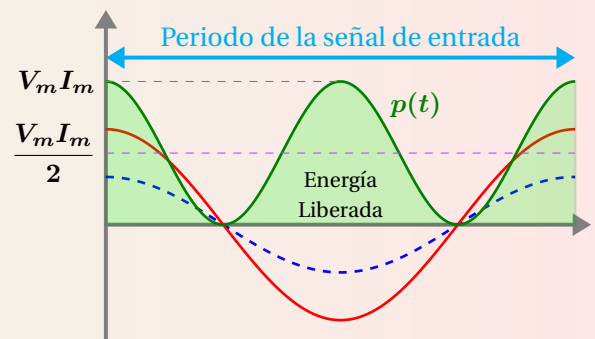


Figura 13: Potencia en una resistencia.

Circuito Resonante en paralelo

El circuito RLC en paralelo de la [Figura 14](#) opera en la frecuencia de resonancia ω_0 .

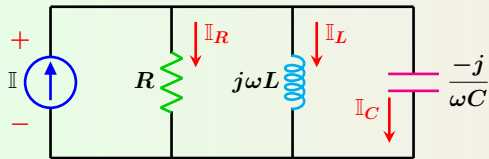


Figura 14: Circuito Resonante.

Forma Rectangular

$$Y = \frac{1}{R} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$

En resonancia

$$Z_T = R$$

Frec resonante

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = \omega_0 RC$$

Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I. Gloria Mata Hernández

Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Expresiones

Expresiones complementarias para el circuito de la [Figura 14](#).

$$1 \quad AB = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC}$$

$$2 \quad \omega_1 = \frac{-1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$3 \quad \omega_2 = \frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

Circuito resonante paralelo real

La frecuencia de resonancia y parámetros del circuito mostrado en la [Figura 15](#) son:

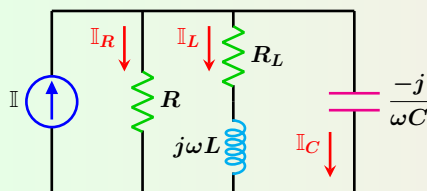


Figura 15: Circuito resonante.

Impedancia Total

$$Z_T = \frac{LR}{L + CRR_L}$$

Frec resonancia

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R_L}{L}\right)^2}$$

Factor de calidad

$$Q = \omega_0 Z_T C$$

Voltaje máximo

$$V_m = Z_T I_m$$

Expresiones

Las frecuencias de corte para el circuito de la [Figura 15](#) se obtienen resolviendo de forma simultánea las ecuaciones siguientes:


$$\frac{1}{R} + \frac{R_L}{R_L^2 + (\omega L)^2} = \frac{I_m \cos(\phi_i - \phi_v)}{\frac{V_m}{\sqrt{2}}}$$

$$\omega C - \frac{\omega L}{R_L^2 + (\omega L)^2} = \frac{I_m \sin(\phi_i - \phi_v)}{\frac{V_m}{\sqrt{2}}}$$

ϕ_v son los ángulos de los voltajes que se obtienen en las frecuencias de corte.

Potencia en el inductor

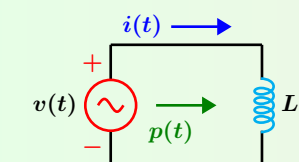En un circuito puramente inductivo, el voltaje adelanta a la corriente en 90° , por lo que $\theta = \phi_v - \phi_i = 90^\circ$. En potencia eléctrica, V e I representan magnitudes rms.



$$v(t) = V_m \cos(\omega t + 90^\circ)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t)$$

Potencia Reactiva

$$Q = VI \sin(\theta) \text{ [VAR]}$$

$$Q_L = VI$$

$$Q_L = \frac{V^2}{X_L}$$

$$Q_L = I^2 X_L$$

Figura 16: Potencia.

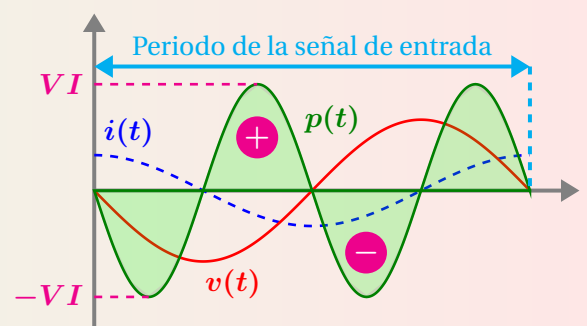


Figura 17: Potencia en un inductor.

Transformación Serie - Paralelo RL

Equivalencia serie - paralelo válida solamente en la misma frecuencia de operación ω .

Transformación Serie - Paralelo

$$R_P = \frac{R_S^2 + X_{LS}^2}{R_S} \quad X_{LP} = \frac{R_S^2 + X_{LS}^2}{X_{LS}}$$

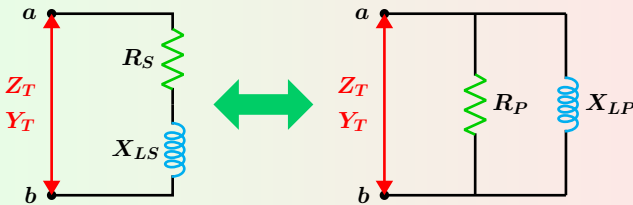


Figura 18: Circuitos equivalentes.

Transformación Paralelo - Serie

$$R_S = \frac{R_P X_{LP}^2}{R_P^2 + X_{LP}^2} \quad X_{LS} = \frac{R_P^2 X_{LP}}{R_P^2 + X_{LP}^2}$$

Transformación Serie - Paralelo RC

Equivalencia serie - paralelo válida solamente en la misma frecuencia de operación ω .

Transformación Serie - Paralelo

$$R_P = \frac{R_S^2 + X_{CS}^2}{R_S} \quad X_{CP} = \frac{R_S^2 + X_{CS}^2}{X_{CS}}$$

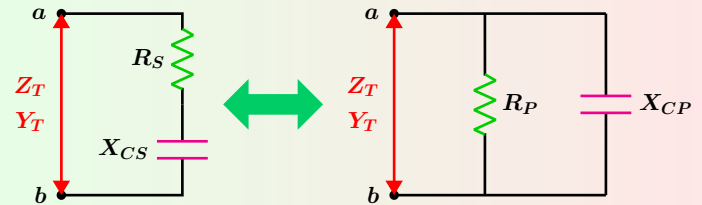


Figura 19: Circuitos equivalentes.

Transformación Paralelo - Serie

$$R_S = \frac{R_P X_{CP}^2}{R_P^2 + X_{CP}^2} \quad X_{CS} = \frac{R_P^2 X_{CP}}{R_P^2 + X_{CP}^2}$$

Escalamiento en impedancia

Cada impedancia del circuito se multiplica por K_m (factor de escalamiento de magnitud o de impedancia) permaneciendo la frecuencia sin cambio alguno.

- 1 $R_n = K_m R$
- 2 $L_n = K_m L$
- 3 $C_n = \frac{C}{K_m}$
- 4 $\omega_n = \omega$

R_n , L_n y C_n son los nuevos valores de la impedancias después de efectuado el escalamiento.

Escalamiento en frecuencia

La multiplicación por K_f (factor de escalamiento de frecuencia) solo afecta a las impedancias capacitivas e inductivas que dependen de la frecuencia.

- 1 $R_n = R$
- 2 $L_n = \frac{L}{K_f}$
- 3 $C_n = \frac{C}{K_f}$
- 4 $\omega_n = K_f \omega$

R_n , L_n y C_n son los nuevos valores de la impedancias después de efectuado el escalamiento.

Potencia en el capacitor

En un circuito puramente capacitivo, la corriente adelanta al voltaje en 90° , por lo que $\theta = \phi_v - \phi_i = -90^\circ$. En potencia eléctrica, V e I representan magnitudes rms.

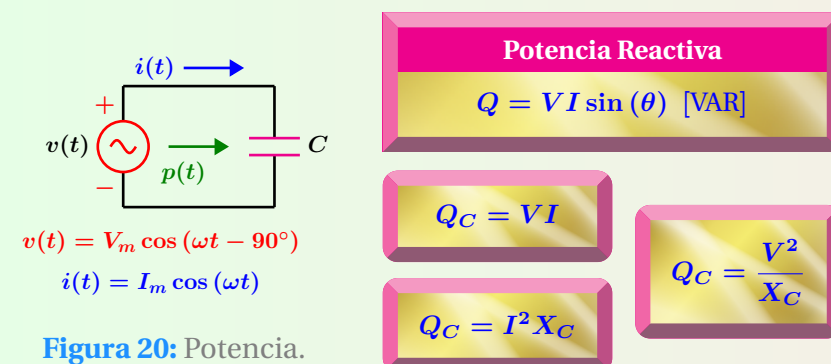


Figura 20: Potencia.

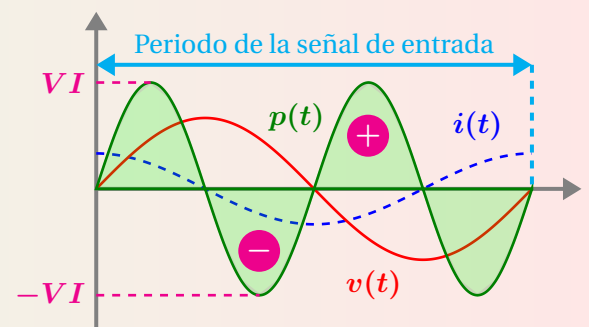


Figura 21: Potencia en un capacitor.



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

Análisis de Circuitos Eléctricos
Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I Gloria Mata Hernández
Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Potencia compleja

Si la carga de la [Figura 1](#) tiene asociados los fasores de voltaje y corriente $\underline{V} = V \angle \phi_v$ e $\underline{I} = I \angle \phi_i$ la potencia compleja $\mathcal{S}$ es:

Potencia Compleja

$$\mathcal{S} = \underline{V} \underline{I}^*$$

Forma rectangular

$$\mathcal{S} = P + jQ$$

Potencia activa

$$P = \text{Re}(\mathcal{S})$$

Potencia reactiva

$$Q = \text{Im}(\mathcal{S})$$

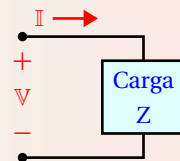


Figura 1: Impedancia.

Potencia aparente

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Triángulo de potencias

El triángulo de potencias relaciona de manera gráfica las tres cantidades P , Q y S .

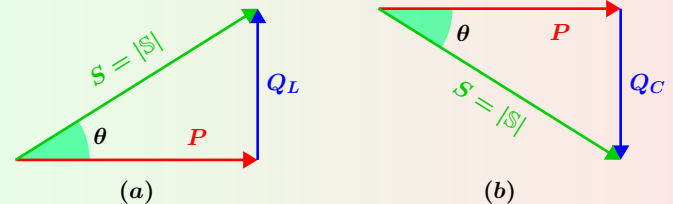


Figura 3: Triángulo de potencias: (a) inductivo, (b) capacitivo.

Factor de potencia

El factor de potencia f_p es el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente ver [Figura 3](#). Es también igual al coseno del ángulo del triángulo de impedancia de la [Figura 2](#).

$$f_p = \cos(\theta) = \frac{P}{S}$$

$$f_p = \cos(\theta) = \frac{R}{|Z|}$$

Potencias activa y reactiva

Para el circuito de la [Figura 2](#) si los fasores de voltaje y corriente en magnitud RMS son $\underline{V} = V \angle \phi_v$ e $\underline{I} = I \angle \phi_i$, entonces las potencias activa y reactiva en la carga se obtienen mediante:

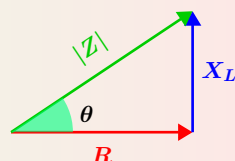
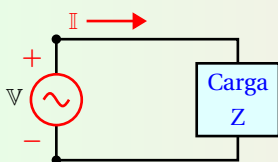


Figura 2: Impedancia y triángulo de impedancia.

Potencia activa


$$P = VI \cos(\phi_v - \phi_i)$$

Potencia reactiva

$$Q = VI \sin(\phi_v - \phi_i)$$

Corrección del Factor de potencia

Carga original (a), carga corregida (b).

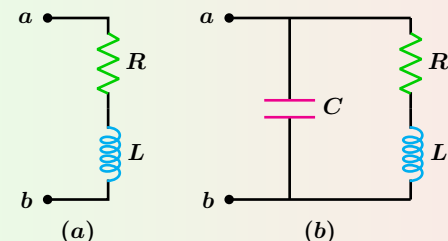

$$C = \frac{L - \frac{R}{\omega} \sqrt{\frac{1}{f_p^2} - 1}}{R^2 + (L\omega)^2}$$

f_p = Nuevo factor de potencia.

ω = Frecuencia de operación.

Sistema trifásico Y balanceado

En un sistema de tres fases Y-Y, las corrientes de línea que salen del generador, son las mismas que las corrientes de fase en las cargas.

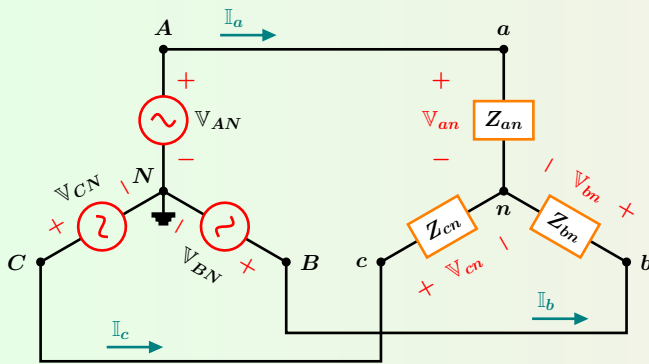


Figura 4: Circuito Trifásico Estrella - Estrella.

Corrientes de línea

$$I_a = \frac{V_{an}}{Z_{an}} \quad I_b = \frac{V_{bn}}{Z_{bn}} \quad I_c = \frac{V_{cn}}{Z_{cn}}$$

Voltajes de Fase

$$\begin{aligned} V_{an} &= V \angle \phi_v \\ V_{bn} &= V \angle \phi_v - 120^\circ \\ V_{cn} &= V \angle \phi_v + 120^\circ \end{aligned}$$

Voltajes de línea

$$\begin{aligned} V_{ab} &= (\sqrt{3} \angle -30^\circ) V_{an} \\ V_{bc} &= (\sqrt{3} \angle -30^\circ) V_{bn} \\ V_{ca} &= (\sqrt{3} \angle -30^\circ) V_{cn} \end{aligned}$$

Sistema trifásico Δ balanceado

En un sistema de tres fases balanceado Y – Δ, los voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase de la carga en Δ.

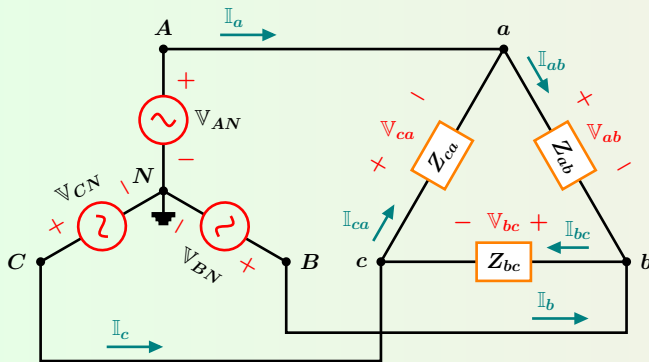


Figura 5: Circuito Trifásico Estrella - Delta.

Corrientes de fase

$$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{Z_{ab}} \quad I_{bc} = \frac{V_{bc}}{Z_{bc}} \quad I_{ca} = \frac{V_{ca}}{Z_{ca}}$$

Voltajes de Fase

$$\begin{aligned} V_{ab} &= V \angle \phi_v \\ V_{bc} &= V \angle \phi_v - 120^\circ \\ V_{ca} &= V \angle \phi_v + 120^\circ \end{aligned}$$

Corrientes de línea

$$\begin{aligned} I_a &= (\sqrt{3} \angle -30^\circ) I_{ab} \\ I_b &= (\sqrt{3} \angle -30^\circ) I_{bc} \\ I_c &= (\sqrt{3} \angle -30^\circ) I_{ca} \end{aligned}$$

Sistema trifásico Δ desbalanceado

El sistema es desbalanceado si por lo menos una de las impedancias de carga es diferentes.

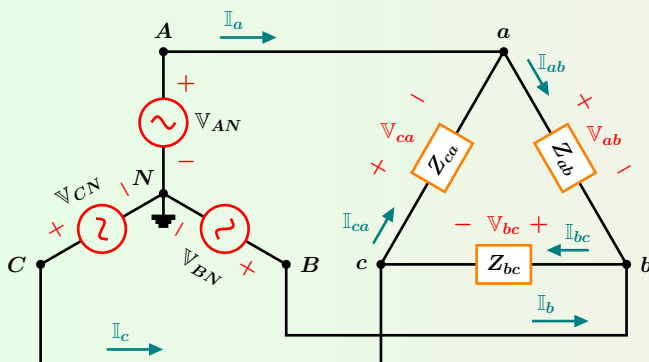


Figura 6: Circuito Trifásico Estrella - Delta.

Corrientes de línea

$$I_a = I_{ab} - I_{ca} \quad I_b = I_{bc} - I_{ab} \quad I_c = I_{ca} - I_{bc}$$

Voltajes del Generador

$$\begin{aligned} V_{AN} &= V \angle \phi_v \\ V_{BN} &= V \angle \phi_v - 120^\circ \\ V_{CN} &= V \angle \phi_v + 120^\circ \end{aligned}$$

Voltajes de Fase

$$\begin{aligned} V_{ab} &= (\sqrt{3} \angle 30^\circ) V_{AN} \\ V_{bc} &= (\sqrt{3} \angle 30^\circ) V_{BN} \\ V_{ca} &= (\sqrt{3} \angle 30^\circ) V_{CN} \end{aligned}$$



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

Análisis de Circuitos Eléctricos
Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I Gloria Mata Hernández
Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Métodos de análisis

Los métodos de análisis de redes se utilizan para determinar los voltajes y las corrientes en cada una de las ramas que conforman un circuito eléctrico. Básicamente se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Cuando se aplica la LVK las incógnitas son las corrientes de malla y cuando se aplica la LCK las incógnitas son los voltajes de nodo. La aplicación de los métodos de análisis de redes tiene la finalidad de obtener el mínimo número de ecuaciones linealmente independientes que permita determinar las incógnitas ya sea corrientes de malla o voltaje de nodo.

Método directo con LVK

Las corrientes de malla son las incógnitas a determinar, con las cuales se determinan las corrientes de rama y a su vez los voltajes de rama. En su forma más simple el método directo aplica la LVK en cada malla del circuito con sólo fuentes independientes de voltaje e impedancias. Por facilidad se consideran las siguientes convenciones: Las corrientes de malla se establecen en sentido horario. Si la corriente de la malla analizada sale de la fuente de voltaje de excitación su valor se considera positivo, en caso contrario es negativo como se muestra en la Figura 1.

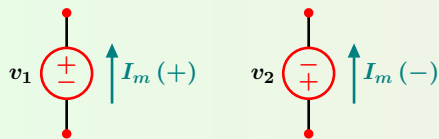


Figura 1: Convención de signos.

Se establece de forma directa la matriz de voltajes de malla V_M que corresponde precisamente a la Ley de Ohm matricial, esto es:

Forma matricial de la ley de Ohm

$$V_M = Z_M I_M$$
$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1M} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2M} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ z_{M1} & z_{M2} & \cdots & z_{MM} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_M \end{bmatrix}$$

En donde:

V_M es el vector de voltajes de excitación de mallas (M) de orden $M \times 1$.

Z_M es la matriz cuadrada de impedancias de mallas de orden $M \times M$ con elementos z_{jk} (j – Renglón k – Columna).

I_M es el vector de corrientes de mallas de orden $M \times 1$.

El método establece:

- 1 Se identifica las corrientes de malla (en sentido horario) y las corrientes de rama (con sentido arbitrario).
- 2 Se plantea la Ley de Ohm matricial. Cada elemento de V_M es la suma de voltajes de excitación en cada malla de acuerdo con la convención de signos de la Figura 1. Los elementos z_{jk} ($j = k$) de la diagonal de Z_M es la suma de impedancias en cada malla.
El resto de los elementos z_{jk} ($j \neq k$) corresponden al valor negativo de la impedancia en común de la malla analizada con respecto al resto de las mallas, siendo simétrica con respecto a la diagonal. Si no hay impedancia en común entre las mallas $j - k$, $z_{jk} = 0$.
- 3 Se determina el vector de corrientes de mallas mediante $I_M = Z_M^{-1} V_M$.
- 4 Se determinan las corrientes de rama, la cual tendrá signo positivo si tiene la misma dirección que la corriente de malla, o bien será la diferencia de corrientes de malla si la rama se encuentra entre dos mallas. A partir de las corrientes de rama se obtienen los voltajes de rama.

Ejemplo con LVK

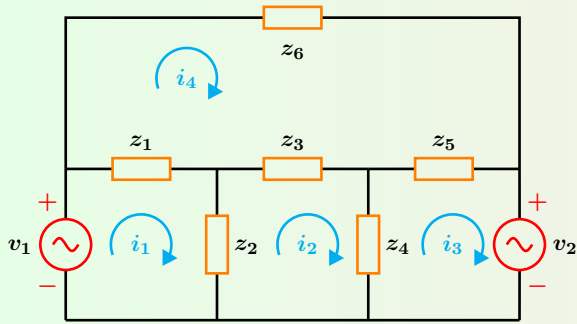


Figura 2: Circuito de ejemplo.

Al aplicar los pasos del método directo se obtienen los vectores columna de excitación de voltajes de malla V_M y de corrientes de malla I_M , así como la matriz de impedancias Z_M , las cuales se muestran enseguida.

$$V_M = \begin{bmatrix} v_1 \\ 0 \\ -v_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad I_M = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{bmatrix}$$

$$Z_M = \begin{bmatrix} z_1 + z_2 & -z_2 & 0 & -z_1 \\ -z_2 & z_2 + z_3 + z_4 & -z_4 & -z_3 \\ 0 & -z_4 & z_4 + z_5 & -z_5 \\ -z_1 & -z_3 & -z_5 & z_1 + z_4 + z_5 + z_6 \end{bmatrix}$$

Método directo con LCK

Los voltajes de nodo son las incógnitas a determinar, con los cuales se determinan las corrientes de rama. En su forma más simple el método directo aplica la LCK en cada nodo del circuito con sólo fuentes independientes de corriente e impedancias. Por facilidad se consideran las siguientes convenciones: Si una fuente de corriente entra a un nodo se considera positiva, en caso contrario es negativa como se muestra en la Figura 3.

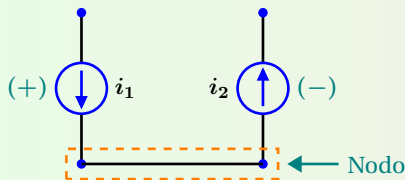


Figura 3: Convención de signos.

Se establece de forma directa la matriz de corrientes de nodos I_N que corresponde precisamente a la Ley de Ohm matricial, esto es:

Forma matricial de la ley de Ohm

$$I_N = Y_N V_N$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ \vdots \\ i_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1N} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{N1} & y_{N2} & \cdots & y_{NN} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{bmatrix}$$

En donde:

V_N es el vector de voltajes de nodo (N) de orden $N \times 1$.

Y_N es la matriz cuadrada de admitancias de nodo de orden $N \times N$ con elementos y_{jk}

(j – Renglón k – Columna).

I_N es el vector de excitación de corrientes de nodo de orden $N \times 1$.

El método establece:

- 1 Se identifican los nodos principales y el nodo de tierra, la dirección de las corrientes de rama se asignan de forma arbitraria.
- 2 Se plantea la Ley de Ohm matricial. Cada elemento de I_N es la suma de las corrientes de excitación en cada nodo de acuerdo con la convención de signos de la Figura 3. Los elementos y_{jk} ($j = k$) de la diagonal de Y_N es la suma de admitancias conectadas en cada nodo.
El resto de los elementos y_{jk} ($j \neq k$) corresponden al valor negativo de la suma de las admitancias conectadas entre el nodo j y el nodo k , si no hay admitancia en común entre dichos nodos entonces $y_{jk} = 0$.
- 3 Se determina el vector de voltajes de nodo mediante $V_N = Y_N^{-1} I_N$.
- 4 Se determinan las corrientes de rama como la diferencia de los voltajes de nodo entre la impedancia de la propia rama.

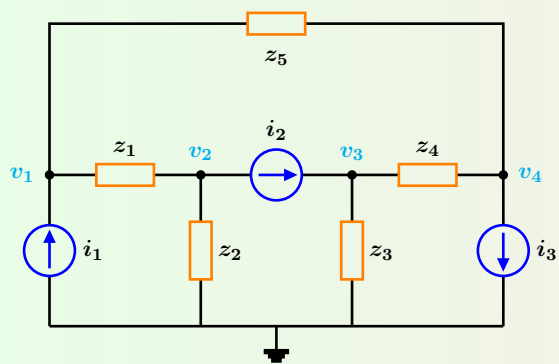


Figura 4: Circuito de ejemplo.

Si se aplican los pasos del método directo, se obtienen el vector de excitación de corrientes de nodo I_N , el vector de voltajes de nodo V_N y la matriz de admitancias Y_N , las cuales se muestran a continuación.

$$V_N = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} \quad I_N = \begin{bmatrix} i_1 \\ -i_2 \\ i_2 \\ -i_3 \end{bmatrix}$$

$$Y_N = \begin{bmatrix} \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_5} & -\frac{1}{z_1} & 0 & -\frac{1}{z_5} \\ -\frac{1}{z_1} & \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_4} & -\frac{1}{z_4} \\ -\frac{1}{z_5} & 0 & -\frac{1}{z_4} & \frac{1}{z_4} + \frac{1}{z_5} \end{bmatrix}$$



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

Análisis de Circuitos Eléctricos
Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I Gloria Mata Hernández
Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Teorema de Sustitución

El teorema de sustitución establece que: Cualquier rama de un circuito en el que se conoce el voltaje y la corriente, puede ser reemplazada o sustituida por una rama equivalente que tenga el mismo voltaje y corriente que la rama original.

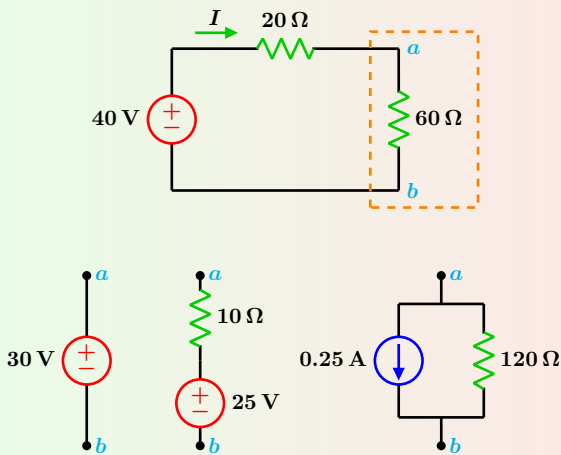


Figura 1: Circuito de referencia y tres posibles equivalencias de rama que cumplen con las especificaciones de voltaje y corriente entre los nodos a y b .

Teorema de Superposición

El teorema de superposición establece que: El voltaje y corriente totales en una rama o elemento del circuito producida por la acción simultánea de dos o más fuentes independientes, es la suma del efecto que produce cada fuente actuando por separado.

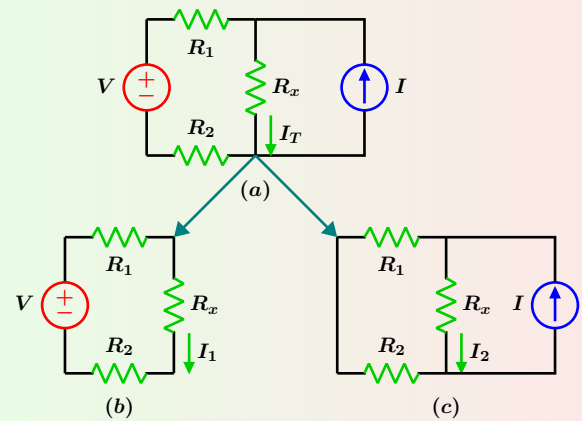


Figura 2: El circuito original (a) se divide en los circuitos (b) y (c), se suman los efectos producidos por cada fuente independiente a la respuesta total del circuito, en este caso $I_T = I_1 + I_2$.

Teorema de Thévenin

El teorema de Thévenin establece que: Toda red de cd o ca lineal bilateral de dos terminales, puede ser reemplazada por un circuito simple que contenga una fuente de voltaje y una impedancia en serie como se muestra en la Figura 3.

- 1 Identificar la porción de la red que se desea simplificar, resultando en dos circuitos A y B. Las dos terminales que resultan de la separación se identifican como a y b .
- 2 Obtener el voltaje a circuito abierto entre los nodos $a - b$. Este es el valor de la fuente de voltaje de Thévenin (V_{Th}).
- 3 Desactivar todas las fuentes del circuito A, las fuentes de voltaje se ponen en corto circuito y las fuentes de corriente en circuito abierto. Las fuentes dependientes se dejan intactas. Obtener la (Z_{Th}) vista desde los nodos $a - b$.
- 4 Obtener el circuito equivalente de Thévenin con los valores obtenidos anteriormente e incorporar nuevamente el circuito B. Los voltajes y corrientes en el cir-

cuito B deben permanecer sin cambio alguno.

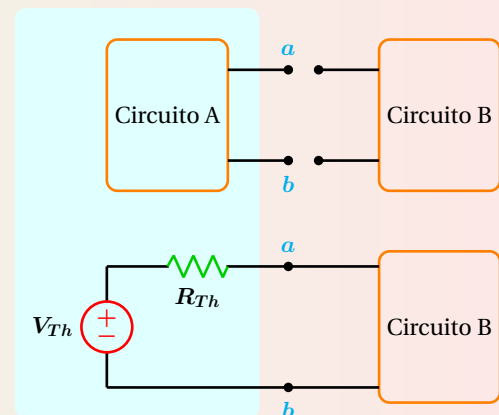


Figura 3: Circuito equivalente de Thévenin.

Teorema de Norton

El teorema de Norton establece que: Toda red de cd o ca lineal bilateral de dos terminales, puede ser reemplazada por un circuito simple que contenga una fuente de corriente y una impedancia en paralelo como se muestra en la Figura 4.

- 1 Identificar la porción de la red que se desea simplificar, resultando en dos circuitos A y B. Las dos terminales que resultan de la separación se identifican como a y b .
- 2 Poner en corto circuito los nodos $a - b$. La corriente que circula por dicho corto es la corriente de Norton (I_N).
- 3 Desactivar todas las fuentes del circuito A, las fuentes de voltaje se ponen en corto circuito y las fuentes de corriente en circuito abierto. Las fuentes dependientes se dejan intactas. Obtener la (Z_N) vista desde los nodos $a - b$.
- 4 Obtener el circuito equivalente de Norton con los valores obtenidos anteriormente e incorporar nuevamente el circuito B. Los voltajes y corrientes en el cir-

cuito B deben permanecer sin cambio alguno.

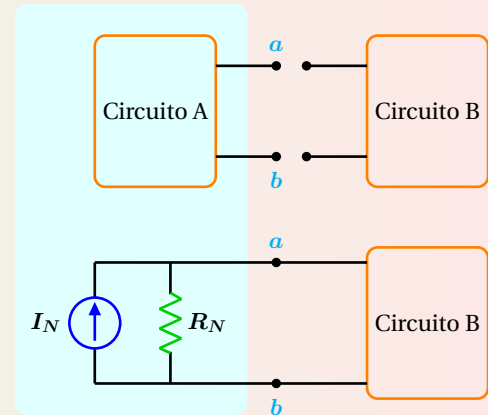


Figura 4: Circuito equivalente de Norton.

Teorema de Reciprocidad

El teorema de reciprocidad se aplica únicamente a circuitos con una sola fuente de voltaje o de corriente.

En la Figura 5, al reubicar la fuente de voltaje como se muestra en (b), aparece la misma corriente I donde antes se encontraba la mencionada fuente.

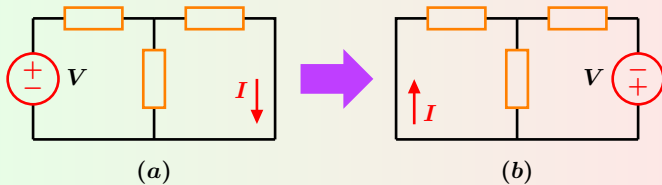


Figura 5: (a) circuito original, (b) circuito recíproco.

En la Figura 6 al reubicar la fuente de corriente como se muestra en (b), aparece un voltaje V_x en la posición donde antes se encontraba dicha fuente.


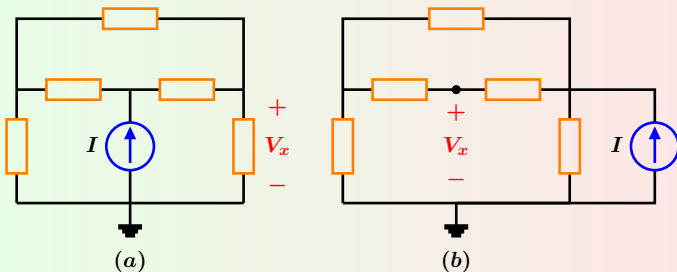


Figura 6: (a) circuito original, (b) circuito recíproco.

Nota: El teorema requiere que la polaridad de la fuente de voltaje y la dirección de la fuente de corriente sean las correctas para no alterar las nuevas mediciones.


Teorema de Reciprocidad Caso 1

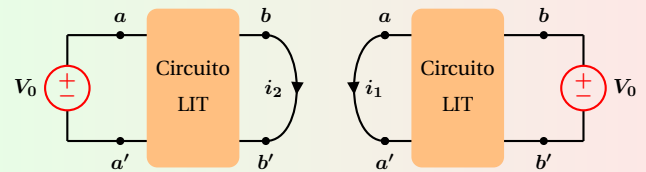Excitaciones de voltaje producen la misma corriente al intercambiar salida por entrada, donde $i_2 = i_1$.




Teorema de Reciprocidad Caso 2

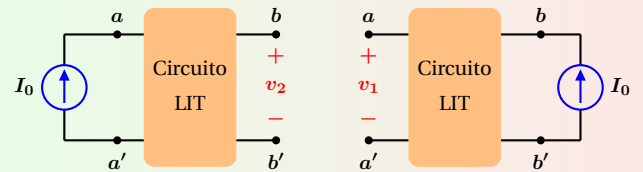Excitaciones de corriente producen el mismo voltaje al intercambiar salida por entrada, donde $v_2 = v_1$.



Teorema de Reciprocidad Caso 3

Excitaciones de corriente y voltaje intercambiadas en salida y entrada producen las mismas magnitudes de corriente y voltaje, donde $|i_2| = |v_1|$.

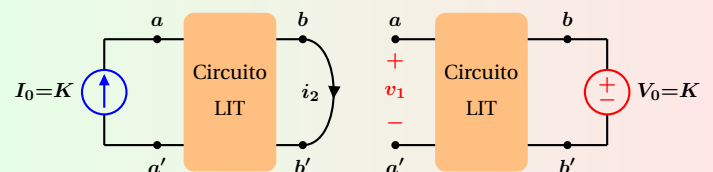



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica

Análisis de Circuitos Eléctricos
Proyecto PAPIME PE100920

Responsable: M.I. Gloria Mata Hernández
Elaboró: Fernando Rivera Pérez

Parámetros de Impedancia

Los parámetros de impedancia a circuito abierto para una red pasiva lineal se determinan de acuerdo a las condiciones siguientes:

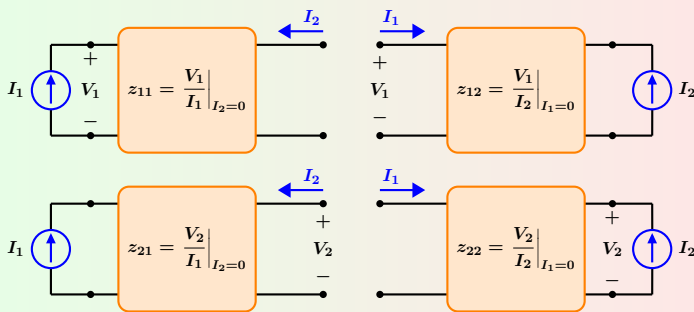


Figura 1: Condiciones de prueba para determinar los parámetros de impedancia.

Ecuaciones características

$$V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \quad V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2$$

Parámetros de Admitancia

Los parámetros de admitancia de corto circuito para una red pasiva lineal se determinan de acuerdo a las condiciones siguientes:

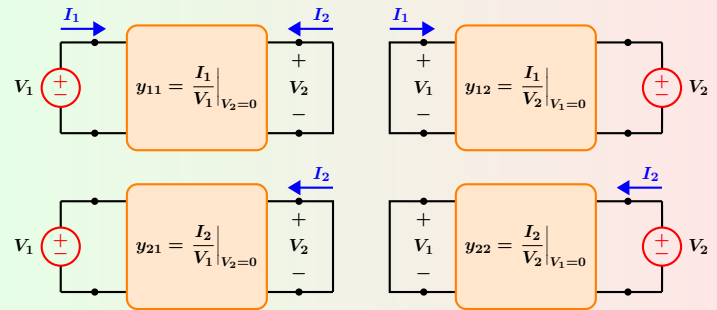


Figura 2: Condiciones de prueba para determinar los parámetros de admitancia.

Ecuaciones características

$$I_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2 \quad I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2$$

Parámetros híbridos

Los parámetros híbridos para una red pasiva lineal se determinan tomando en cuenta las condiciones siguientes:

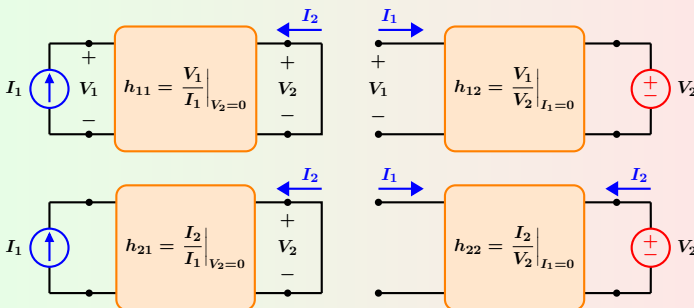


Figura 3: Conexiones para determinar los parámetros híbridos.

Ecuaciones características

$$V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \quad I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2$$

Parámetros híbridos inversos

Los parámetros híbridos inversos de una red pasiva lineal se determinan de acuerdo a las condiciones siguientes:

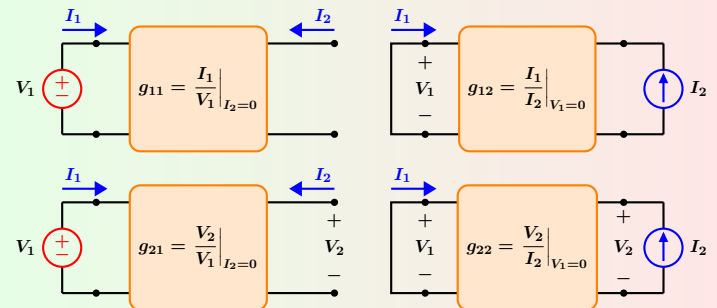


Figura 4: Conexiones para determinar los parámetros híbridos inversos.

Ecuaciones características

$$I_1 = g_{11} V_1 + g_{12} I_2 \quad V_2 = g_{21} V_1 + g_{22} I_2$$

Bipuerto y Características

Un bipuerto es un circuito eléctrico que tiene dos pares de terminales, una de las cuales se elige como la entrada y la otra como salida.

- 1 No incluye fuentes independientes, aunque si puede contener fuentes dependientes. Si un bipuerto tiene fuentes dependientes, sus variables de dependencia deben pertenecer al mismo bipuerto.
- 2 La corriente que entra por la terminal de un puerto, debe ser la misma que sale por la otra terminal del mismo puerto.
- 3 El bipuerto solamente interactúa con otro circuito a través de sus dos pares de terminales.

Parámetros de transmisión

Los parámetros de transmisión de una red pasiva lineal se determinan de acuerdo a las condiciones siguientes:

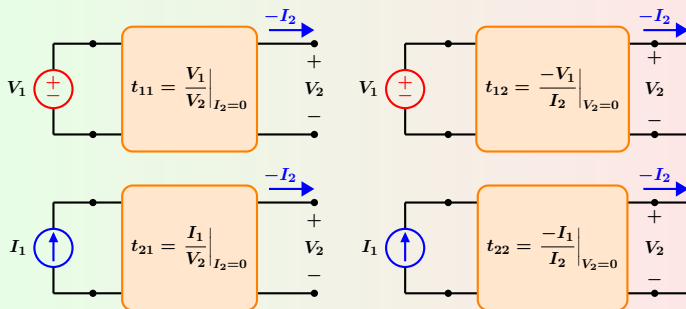


Figura 5: Conexiones para determinar los parámetros de transmisión.

Ecuaciones características

$$V_1 = t_{11}V_2 - t_{12}I_2 \quad I_1 = t_{21}V_2 - t_{22}I_2$$

Parámetros de transmisión inversa

Los parámetros de transmisión inversa de una red pasiva lineal se determinan de acuerdo a las condiciones siguientes:

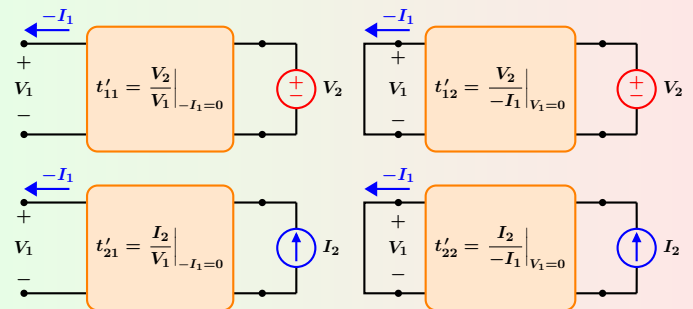


Figura 7: Conexiones para determinar los parámetros de transmisión inversa.

Ecuaciones características

$$V_2 = t'_{11}V_1 - t'_{12}I_1 \quad I_2 = t'_{21}V_1 - t'_{22}I_1$$

Configuración estrella

Para una red de dos puertos tipo estrella como la que se muestra en la Figura 6, la matriz de parámetros Z es:

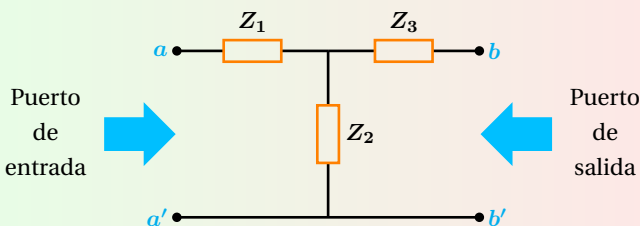


Figura 6: Red de dos puertos estrella.

Matriz de Impedancias

$$Z = \begin{bmatrix} Z_1 + Z_2 & Z_2 \\ Z_2 & Z_2 + Z_3 \end{bmatrix}$$

Configuración delta

Para una red de dos puertos tipo delta como la que se muestra en la Figura 8, la matriz de parámetros Y es:

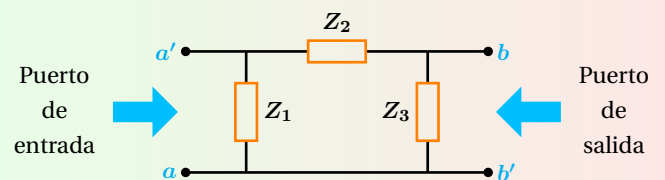


Figura 8: Red de dos puertos delta.

Matriz de Admitancias

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} & -\frac{1}{Z_2} \\ -\frac{1}{Z_2} & \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \end{bmatrix}$$

APÉNDICE C

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Mata Hernández Gloria., Notas personales. México: 2017.
- [2] Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., Durbin S. M., Análisis de circuitos eléctricos en ingeniería. México: McGraw Hill, 2012.
- [3] Dorf, R.C., Svoboda, J. A., Circuitos Eléctricos. México. Alfaomega Grupo Editor, S. A de C.V., 2015.
- [4] Boylestad, R. Introducción al análisis de circuitos. México. PEARSON EDUCACIÓN., 2011.
- [5] Alexander, Ch. K., Sadiku, Matthew N. O., Fundamentos de circuitos eléctricos. México. McGraw Hill, 2013.
- [6] Fraile Mora, J., Circuitos eléctricos. Madrid. PEARSON EDUCACIÓN, S. A, 2012.
- [7] Robbins, A. H., Miller, W. C., Análisis de circuitos Teoría y práctica. México. Cengage Learning, 2008.
- [8] Nilsson, J. W., Riedel., Electric Circuits. New Jersey. Pearson Education. 2015.
- [9] Kang, J. S., Electric Circuits. USA. Cengage Learning. 2018.
- [10] Floyd, T. L., Principios de circuitos eléctricos. México. PEARSON EDUCACIÓN. 2007.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Mata Hernández Gloria., Notas personales. México: 2017.
- [2] Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., Durbin S. M., Análisis de circuitos eléctricos en ingeniería. México: McGraw Hill, 2012.
- [3] Dorf, R.C., Svoboda, J. A., Circuitos Eléctricos. México. Alfaomega Grupo Editor, S. A de C.V., 2015.
- [4] Boylestad, R. Introducción al análisis de circuitos. México. PEARSON EDUCACIÓN., 2011.
- [5] Alexander, Ch. K., Sadiku, Matthew N. O., Fundamentos de circuitos eléctricos. México. McGraw Hill, 2013.
- [6] Fraile Mora, J., Circuitos eléctricos. Madrid. PEARSON EDUCACIÓN, S. A, 2012.
- [7] Robbins, A. H., Miller, W. C., Análisis de circuitos Teoría y práctica. México. Cengage Learning, 2008.
- [8] Nilsson, J. W., Riedel., Electric Circuits. New Jersey. Pearson Education. 2015.
- [9] Kang, J. S., Electric Circuits. USA. Cengage Learning. 2018.
- [10] Floyd, T. L., Principios de circuitos eléctricos. México. PEARSON EDUCACIÓN. 2007.